



سرفصل مطالب درس: اندازه گیری الکتریکی

- مفهوم و اهمیت اندازه گیری الکتریکی ، تعاریف اولیه ، اجزاء سیستمهای اندازه گیری ، خطاهای و آنالیز آن ، طبقه بندی دستگاههای اندازه گیری.
- دستگاههای اندازه گیری آنالوگ ، مغناطیس ثابت و سیم پیچ متحرک و بالعکس با آهن متحرک ، الکترودینامیکی ، فرودینامیکی القائی ، الکترواستاتیکی ،
- دستگاههای اندازه گیری جریان و ولتاژ DC و AC و روشهای اندازه گیری مقادیر خیلی کم و خیلی زیاد ولتاژ و جریان ، دستگاههای اندازه گیری با ضرب کننده ها ، اندازه گیری توان اکتیو و راکتیو یک فاز و سه فاز.
- اندازه گیری مقاومتها ، خازنها ، سلفها و ضریب Q ، پلهای اندازه گیری و کاربرد آنها .
- ترانسدیوسرهای اثر هال (Hall Effect Transducers)
- اسیلوسکوپهای عادی و دستگاههای ثبات .
- دستگاههای اندازه گیری دیجیتال ، اندازه گیری فرکانس و هارمونیکها - اسیلوسکوپهای پیشرفته
- دستگاههای اندازه گیری نظیر : SVTM , CURVE TRACER , VTVM , WAVE ANALYZER

مراجع :

1 - A Course in Electrical and Electronic Measurements and Instrumentation , A. K. Sawhney , Dhanpat Rai & Sons, 1988..

۲- اندازه گیری الکتریکی ، ساونی ، ترجمه محمود دیانی ، مجید ملکان ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران.

۳- دستگاههای اندازه گیری ، تالیف مسعود سلطانی ، انتشارات دانشگاه تهران.

4 - Electronic Measurements and Instrumentation , Klaas B. Klaassen, Cambridge University Press.

اندازه گیری چیست

اندازه گیری عبارتست از تعیین یک کمیت و یا مقدار فیزیکی توسط یک عدد و بر حسب یک واحد. بنابراین برای اندازه گیری نیاز به واحد هائی داریم (مانند ولت ، متر ، کیلوگرم ، ثانیه و). البته واضح است که برای اندازه گیری هر کمیت تکنیکها و یا روشهای منحصر به آن وجود دارند (کولیس ، ورنیه ، میکرومتر ، خطکش ، ولت متر و سیستمهای اندازه گیری دیگر).

نمایش ثبت و انتقال اطلاعات در اندازه گیری

وظیفه اندازه گیری دستیابی به اطلاعات در خصوص اندازه فیزیکی و نمایش آن است، نتیجتاً مسئله نمایش ، ثبت و انتقال اطلاعات بدست آمده از اهمیت خاصی برخوردار است. نمایش، ثبت و انتقال اطلاعات بصور زیر انجام میشود:

۱. آنالوگ – در این حالت مقدار اطلاعات حاصل از اندازه گیری بصورتی پیوسته نمایش داده میشود.

۲. دیجیتال – در این حالت اطلاعات حاصل از اندازه گیری بصورت تعدادی پالس و یا یک عدد نمایش داده میشود.

تاریخچه اندازه گیری :

زیر بنای آحاد (کنوانسیون متر ۱۸۷۵)	۱۸۸۰	۱۸۶۰
اختراع مهمترین دستگاههای اندازه گیری و ابداع متدهای اندازه گیری	۱۹۰۰	۱۸۸۰
روشهای اندازه گیری دقیق در جریان مستقیم	۱۹۲۰	۱۹۰۰
اندازه گیری جریانهای متناوب ، در انتقال انرژی الکتریکی ، مخابرات و فرکانس بالا	۱۹۴۰	۱۹۲۰
دستگاههای اندازه گیری الکترونیکی، ترکیب اندازه گیری و کنترل – اندازه گیری هسته ای	۱۹۶۰	۱۹۴۰
آنالیز و اندازه گیری اتوماتیک در سیستمها	تاکنون	۱۹۶۰

همیت اندازه گیری در زندگی روزمره

- ۱۳. اندازه گیری توانهای P ، Q ، S
- ۱۴. اندازه گیری انرژی مصرفی
- ۱۵. اندازه گیری مقادیر C ، L ، Z ، R ، α
- ۱۶. اندازه گیری وزن ، قد ، رنگ
- ۱۷. اندازه گیری ابعاد ، طول و عرض
- ۱۸. اندازه گیری حجم ، وزن
- ۱. اندازه گیری درجه حرارت بدن انسان
- ۲. اندازه گیری درجه حرارت محیط های مختلف
- ۳. اندازه گیری فشار خون
- ۴. اندازه گیری فشار هوای
- ۵. اندازه گیری فشار روغن
- ۶. اندازه گیری مقدار آب مصرفی
- ۷. اندازه گیری مقدار برق مصرفی
- ۸. اندازه گیری سرعت
- ۹. اندازه گیری رطوبت
- ۱۰. اندازه گیری ولتاژ الکتریکی
- ۱۱. اندازه گیری جریان الکتریکی
- ۱۲. اندازه گیری فرکانس برق

کمیتها و آحاد

مهمترین کمیتها در اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی عبارتند از : ولتاژ ، جریان ، توان و کمیتهای منشعب از آنها (مانند میلی ولت ، میلی آمپر و ...)

توضیح اینکه برای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی دیگر ، معمولاً آنها را به کمیتهای الکتریکی فوق متناسب با کمیت اصلی تبدیل نموده و سپس عمل اندازه گیری انجام میشود.


انتخاب روشها و دستگاههای مورد نیاز برای اندازه گیری، بستگی به این دارند که آیا کمیت مورد نظر از نوع مستقیم (جریان مستقیم) و یا از نوع متناوب است ، در این رابطه مقادیر لحظه ای ، متوسط ، ماکزیمم ، پیک تو پیک ، و موثر دارای اهمیت هستند.

کمیتهای الکتریکی و روابط آنها

کمیتهای الکتریکی بوسیله روابط مختلفی بهم مربوط میشوند. مثلاً $I = R \cdot U$

کوئیز:

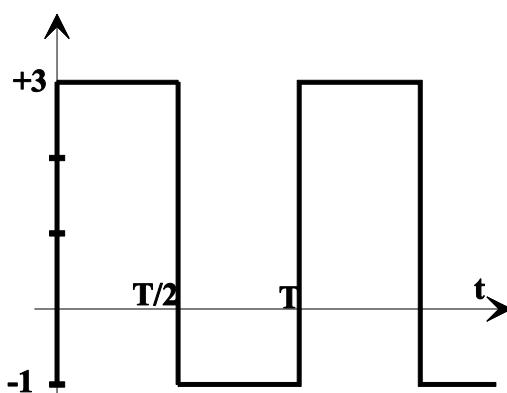1. مقادیر لحظه ای (در لحظه های $0, T/4, 3T/4$) ، ماکزیمم ، مینیمم ، پیک تو پیک ، متوسط و موثر شکل موج زیر را محاسبه کنید و یا روی شکل مشخص کنید.



۲. مقادیر لحظه‌ای (در لحظه‌های $0, 5 \text{ ms}, 15 \text{ ms}$)، ماقزیم، مینیم، پیک تو پیک، متوسط و موثر شکل موج با رابطه زیر را محاسبه کنید. (شکل موج رارسم کنید)

$$v_r(t) = 15 + 10 \sin(100\pi t)$$

اسیلوسکوپ

(طرز کار و کاربرد اسیلوسکوپ در اندازه‌گیری‌های مختلف)

مختصری راجع به طرز کار و آشنائی با اسیلوسکوپ.

دیاگرام ساده‌ای از یک اسیلوسکوپ در شکل ۱ نشان داده شده است. قسمت اصلی این وسیله اندازه‌گیری الکترونیکی؛ لامپ اشعه کاتودیک آن میباشد. این لامپ شامل قسمتهای سه گانه (تفنگ الکترونی؛ سیستم انحراف؛ و پرده حساس) میباشد.

۱- تفنگ الکترونی مهمترین قسمت یک لامپ اشعه کاتودیک بوده و وظیفه آن تهیه یک شعاع بسیار باریک الکترونی است. شعاع الکترونی؛ مانند سایر لامپهای خلاء از طریق یک فیلامان و یک کاتند (بعنوان منبع الکترون) ایجاد میشود. بلافاصله بعد از کاتند یک استوانه فلزی واقع شده که گردید و یا شبکه نامیده میشود؛ با اعمال یک پتانسیل مثبت بر روی این شبکه نسبت به کاتند میتوان مقدار الکترونهاي که از داخل استوانه بخارج جاری میشوند کنترل نمود. کنترل این پتانسیل باعث کم و پر نور شدن اثر شعاع الکترونی بر روی پرده حساس خواهد شد. الکترونها پس از خارج شدن از شبکه از درون سه آند میگذرند؛ این سه آند بصورت یک لنز الکترونیکی عمل نموده قادرند شعاع الکترونی را متتمرکز و بصورت یک شعاع باریک در آورند (تمرکز اشعه با تغییر پتانسیل آند دوم کنترل میشود).

۲- سیستم انحراف از چهار صفحه X_1, Y_1, X_2, Y_2 تشکیل شده است. اعمال پتانسیل الکتریکی بهر جفت صفحه (صفحات انحراف عمودی و صفحات انحراف افقی) موجب انحراف شعاع الکترونی خواهد شد. مثالهایی از چکونگی انحراف شعاع الکترونی در شکل‌های ۲-۷ نمایش داده شده اند.

۳- پرده حساس در حقیقت صفحه تصویر لامپ اشعه کاتودیک (CRO) است؛ این صفحه با ماده حساسی پوشانیده شده است که در اثر برخورد؛ الکترونها شعاع الکترونی؛

متناسب با جنس ماده حساس ؛ نوری با رنگهای مختلف تولید میشود. پس از آنکه اصابت الکترونها با پرده حساس قطع شد ؛ برای مدت کوتاهی (متناسب با پسماند ماده حساس) محل بر خورد شعاع الکترونی روش باقی میماند.

معرفی و آموزش کار با اسکوپ

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی یک دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی که دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الکتریکی را نمایش می دهند اما اسیلوسکوپ اشعه کاتدی قادر است مقدار، فاز، فرکانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد. خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر کمی و کیفی در مورد کارهای اندازه گیری الکترونیک به اسیلوسکوپ داده شده است و با قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فرکانسهای زیاد با اسیلوسکوپ امکان پذیر است.

طرح ساده طبقاتی یک اسیلوسکوپ اشعه کاتدی در شکل (۱-۷) نشان داده شده است. طبقات این اسیلوسکوپ شامل لامپ اشعه کاتدی CRT، تقویت کننده مرور X-Amp و قسمت منبع تغذیه PL می باشد.

۴- لامپ اشعه کاتدی

لامپ اشعه کاتدی در واقع یک لامپ خلاء است که الکترونهای آن از یک کاتد گرم منتشر شده و برای رساندن به سرعت کافی ابتداء شتاب داده می شوند، سپس به شکل اشعه در آمده و در پایان به یک پرده نیمه شفاف پوشیده از فسفر رسانس برخورد می نماید.

(ELECTRON GUN) محلی که الکترونها به صورت اشعه در می آیند لوله پرتاب الکترون (GUN) گفته می شود. ساختمان ساده لامپ در شکل ۱ نشان داده شده، لوله پرتاب مركب از یک کاتد K ، یک شبکه G (الکترود کنترل) و آندهای شماره ۱ و ۲ است. شدت اشعه الکترون توسط شبکه ای به همان شکل لامپ الکترون معمولی، کنترل می شود. آند اول در پناسیل مثبت نسبت به کاتد کار می کند. از این رو الکترونها هنگام عبور از این شبکه شتاب می گیرند و با شکاف کوچکی در وسط آن اشعه الکترونی تهییه می گردد. الکترونها بیرون آمده از آند اول عملاً در مسیر خط مستقیمی حرکت می کنند، لیکن نیروی دافعه بین الکترونها دور شدن اشعه را از هم به وجود می آورند. این تمايل توسط میدانهای الکترواستاتیکی با قرار دادن پتانسیل در آند اول و دوم لامپ کنترل می شود، از

این رو تقارب اشعه الکترونی لامپ توسط آندهای اول و دوم نسبت به محور خود یک عدسی الکترونی تشکیل می دهند. معمولاً پتانسیل آند دوم ثابت است و پتانسیل آند اول برای تمرکز اشعه متغیر می باشد، به همین دلیل آند اول را الکترود تمرکز دهنده نیز می گویند.

منحرف شدن اشعه الکترونی به روی پرده به طور الکترواستاتیکی انجام می گیرد. انحراف الکترواستاتیکی توسط صفحات انحراف تهیه می گردند و به صورت دو وضع افقی (یا X و Z) یا (با زاویه قائم) نسبت به هم قرار دارند. میدانهای انحراف دهنده با اعمال ولتاژ مناسب بین هر دو جفت صفحات انجام می پذیرد.

وقتی که ولتاژهای مختلفی به طور تناوبی به دو جفت صفحات انحراف دهنده وارد می شوند اشعه الکترونی به طرف بالا و پایین و همچنین در عرض پرده به ترتیب با تغییر مقدار و قطبین ولتاژ حرکت می نمایند. در لامپ اشعه کاتدی وارد نمودن سیگنال مورد نظر به صفحات Z و اعمال یک ولتاژ استاندارد به صفحات X مرسوم است، به طوری که ترکیب آنها محورهای مختصات را پدید می آورند. در تجزیه مدار الکتریکی معمولاً یک چیز در مورد تغییرات مقادیر نسبت به زمان جلب نظر می کند، بنابراین سیگنال مجہول به صفحات عمودی وارد شده و حرکت عرضی (مروری) در پرده مستقیماً متناسب با زمان است و این زمان توسط صفحات افقی با استفاده از ولتاژی که آن را ولتاژ مرور (TIME BASE) می گویند ساخته می شود.

در این صورت مقداری که نقطه نورانی روی پرده حرکت کرده مربوط به دامنه ولتاژ وارد به صفحات انحراف دهنده می باشد و این پارامتر حساسیت انحراف لامپ اشعه کاتدی نامیده می شود، آن را می توان به صورت ولتاژ (یا جریان) لازم برای حرکت نقطه نورانی در فاصله مشخصی روی پرده لامپ اشعه کاتدی تعریف نمود. معمولاً حساسیت انحراف (به طور جداگانه برای هر جفت صفحات) به میلی متر بر ولت (یا بر میلی آمپر) (بیان می شود). حساسیت انحراف از نظر مقدار مربوط به طرح اشعه کاتدی و شرایط کار آن می باشد. یک سو کننده ولتاژ زیاد و مرور

مسئله بسیار ویژه در اسیلوسکوپ های اشعه کاتدی تهیه ولتاژ زیاد یا ولتاژ فوق العاده زیاد (E.H.T) برای تغذیه آندهای آن می باشد این ولتاژ از یک تا ۲۰ کیلو ولت متغیر است. معمولاً این مسئله با یک سو کننده ولتاژ زیاد مشابه آنچه در شکل ۲ نشان داده

شده است انجام می گیرد.

با مراجعه به شکل ۲ ، یک سو کننده ژرمانیومی یا سلنیومی میله ای شکل می باشد، مقاومت های تا مقسم ولتاژ را می سازد و این ولتاژهای تغذیه به الکترودهای لامپ اشعه کاتدی اعمال می گردد. مقاومت یک پتانسیومتر است که ولتاژ واردہ را برای بایاس منفی شبکه و مقاومت روشنائی برقرار می کند، مقاومت های و یک صافی را می سازد و مقاومت و خازن با هم صافی دکوپلاز می باشند. مقاومت نیز یک پتانسیومتر برای کنترل پتانسیل آند اول برای تمرکز (ROCUSE) و برای کنترل پتانسیل آند دوم به کار رفته اند. خازنهای و برای صاف کردن ضربانات استفاده شده اند. سیم پیچ T.L. ترانسفورماتور- Tr ولتاژ تغذیه گرمهن لامپ اشعه کاتدی را (که ۶/۳ ولت می باشد) تهیه نماید.

قبل‌آیادآوری شده است، طرح نمایش تغییرات کمیت مجھول نسبت به زمان روی پرده لامپ اشعه کاتدی با وارد نمودن سیگنال مورد نظر به صفحات انحراف عمودی و اعمال یک ولتاژ مرور به صفحات انحراف افقی صورت می گیرد، ولتاژ مرور باید خطی باشد زیرا انحراف در جهت افقی مستقیماً با زمان متناسب است. پس نقطه نورانی توسط مرور در جهت افقی با یک سرعت ثابت کشیده می شود و این نقطه نیز به طور عمودی توسط تغییرات سیکل ولتاژ واردہ منحرف می گردد. در نتیجه نقطه نورانی روی پرده شکل موج را به همان طریقی که معمولاً به صورت ترسیمی می کشند به معرض نمایش در می آورد .

اگر دوره تناوب ولتاژ متناوب وارد به صفحات عمودی برابر با دوره تناوب مرور باشد بدیهی است که هر دو موج در همان صفحات در همان لحظه از زمان، مرور را شروع خواهند کرد و طرح نمایش داده شده دقیقاً بر مبنای همان تصویر واقعی قرار می گیرد. چیزی که دیده می شود شکل ساکنی خواهد بود که می توان از آن عکس برداری نمود. برای اینکه مرور بتواند به طور دوره ای تکرار شود باید ولتاژ مرور همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است شکل موج دندانه اره ای داشته باشد. ولتاژ به طور خطی تا V_{max} بالا می رود و سپس سریعاً به ولتاژ شروع VST بر می گردد. بنابراین در پایان مرور عرضی پرده نقطه نورانی به سمت چپ برای مرور بعدی آماده می شود. به این عمل ، برگشت اشعه (FLY -BACK TIME - BACK TIME) می گویند و زمان مربوط به آن، زمان برگشت اشعه

FLY گفته می شود.

شکل ۳ ولتاژ دندانه اره ای مرور
ملزومات ولتاژ مرور عبارتند از:

- هنگام مرور به طرف جلو این ولتاژ باید خطی بوده تا مستقیماً با زمان متناسب باشد.
- زمان برگشت اشعه فقط باید کسر خیلی کوچکی از مدت زمان و مرور به طرف جلو باشد.
- این ولتاژ باید به قدر کافی قوی باشد تا مرور در تمام طول افقی پرده انجام گیرد.
مدارهای مختلفی در مولدۀای مرور به کار می روند. لیکن اصول اساسی همگی آنها یکسان است. مثلاً یک خازن به تدریج شارژ شده و سپس وقتی به یک ولتاژ معینی می رسد به طور ناگهانی تخلیه می شود، در هر صورت ولتاژ دو سر خازن به طور تناوبی دائماً افزایش یکنواخت و در یک لحظه کاهش دارد.

شکل (۷-۵) مولد مرور ساده ای را با استفاده از یک لامپ گازی نئون نشان می دهد، خازن C از طریق منبع ولتاژ ثابت ۷ و مقاومت متغیر R1 شارژ می گردد.

ولتاژ خازن C در دو سر لامپ گازی و مقاومت R2 قرار گرفته است. وقتی ولتاژ دوسر خازن C برابر با ولتاژ شکست لامپ گازی (V_{max}) در شکل (۷-۵) می شود، شکست هدایتی لامپ گازی و تخلیه ناگهانی خازن از طریق آن طوری انجام میگیرد تا ولتاژ خازن به میزانی معادل ولتاژ تهییج لامپ تنزل یابد. در این لحظه لامپ گازی قطع کرده و عبور جریان تخلیه متوقف می شود و خازن سیکل جدید شارژ خود را شروع می کند، در نتیجه ولتاژ دو سر خازن شکل موج دندانه اره ای شبیه خط چین نشان داده شده در شکل (۵-7) دارد. زمان تخلیه بایستی فقط کسری از زمان شارژ که با حاصل ضرب (RICI ثابت زمانی) تعیین می شود باشد.

مدار مرور تشریح شده در فوق کمتر برای تولید مرور نقطه نورانی در مدار افقی پرده اسیلوسکوپ به کار می رود، از این رو از مولد مرور به کمک لامپ تیراترون استفاده می شود. در این مولد مرور تا مدامی که ولتاژ خازن پایین تر از ولتاژ شکست لامپ است آند تیراترون جریان خیلی کمی می کشد، وقتی ولتاژ خازن به مقدار ولتاژ شکست می رسد

ناگهان هدایت تیراترون شکسته شده و خازن سریعاً در لامپ تخلیه می کند و جریان هدایتی مدار به حداکثر می رسد، ولتاژ خازن تقریباً به طور آنی به ولتاژ تهیج لامپ تنزل می یابد، ولتاژی که به خازن اجازه تخلیه می دهد توسط پتانسیونر RO مقاومت محدود کننده جریان شبکه لامپ قابل تنظیم است. بنابراین دامنه ولتاژ دندانه اره ای می تواند با آن تنظیم شود، مقاومت R_{lim} محدود کننده جریان آند لامپ می باشد(شکل ۶-۷)

نحوه مروری که در بالا اشاره شده است یکی مرور ثابتی در پرده لامپ اشعه کاتدی به وجود می آورد و فرکانس ولتاژ مرور فقط برابر یا چند برابر فرکانس سیگنال ورودی می باشد، در وضعیت های دیگری که فرکانس یک کم تغییر می کند مرور "دوندگی" و یا تبدیل به لکه روشنی روی پرده خواهد شد.

حال که مولد مرور نمی تواند عملأً ثبات کافی را تأمین نماید ونمی تواند دقیقاً در زمان درستی مرور را شروع کند، نمی توان انتظار داشت فرکانس سیگنال تحت نمایش کاملاً ثابت باشد .بنابراین احتیاج به سنکرون یا همزمانی بین مرور اسیلوسکپ و سیگنال ورودی می باشد، به طریقه معمولی با رساندن قسمتی از سیگنال ورودی به مولد مرور که به آن همزمانی داخلی گفته می شود همزمانی نمایش تأمین می گردد.

محدودیت استفاده لامپهای خلاء زیاد را در مولد مرور لازم می سازد.
چنین مولد مروری با استفاده از مولتی ویبراتور با کوپلазر کاتد در شکل نشان داده شده است. فید بک مدار توسط مقاومت مشترک واقع در کاتد دو لامپ تهیه می شود. مقاومت R_5 بار آند است. فرکانس ولتاژ دندانه اره ای با شبکه $C_1 R_3 R_4 C_1$ تعیین می گردد. کنترل فرکانس با R_4 فراهم شده است. ردیف فرکانس با تعویض خازنهای C_1 و C_2 به دست می آید . دامنه ولتاژ دندانه اره ای با مقاومت R_6 تنظیم می شود.

اسیلوسکپ کامل

علاوه بر لامپ کاتدی (CRT) و قسمت های تشریح شده در بخش قبلی، کار عادی اسیلوسکپ اشعه کاتدی مستلزم اجزاء کمکی معینی است، عمل متقابل بین اجزاء با لامپ اشعه کاتدی با مراجعه به شکل (۸-۷) ملاحظه خواهد شد.

برای اینکه نقطه نورانی به قدر کافی روی پرده لامپ اشعه کاتدی انحراف داشته باشد

بایستی به صفحات انحراف پتانسیلهای چندین ده یا چند صد ولت وارد شود، با اینکه ممکن است سیگنالهای مخصوص وروردی اسیلوسکپ ولتاژ کم داشته باشد، وظیفه تولید ولتاژ کافی برای انحراف توسط افقی (X-) و تقویت کننده عمودی (Y-) انجام می‌گیرد. مقدار صحیح تقویت توسط تقویت کننده افقی با پتانسیومتر 2R انتخاب می‌شود. این موضوع در تقویت کننده عمودی با پتانسیومتر دیگری یعنی R1 صورت می‌گیرد، تا پهنا و ارتفاع نمایش پرده به طور رضایت بخشی قابل کنترل باشد.

در مولد مرور تیراترون شکل (۶-۷) سیگنال همزمانی با پالس سنکرون Vsync، از طریق تقویت کننده عمودی به صورت یک پالس مثبت به شبکه می‌رسد و این پالس سبب هدایت تیراترون در لحظه صحیح هر سیکل می‌گردد، به طوری که ولتاژ سیگنال ورودی از لحظه‌ای که سیکل خود را آغاز می‌کند شروع مرور نقطه نورانی روی پرده لامپ اشعه کاتدی در همان لحظه خواهد بود. اگر لازم باشد نقطه نورانی دو بار پرده را مرور می‌کنندو سیکل نمایش داده خواهد شد و پالس همزمانی در هر ثانیه یک بار اعمال می‌گردد. پالسهای همزمانی به جای قسمتی از سیگنال ورودی ممکن است از یک مدار خارجی به دست آید. این مدار همزمانی خارجی (external sync) گفته می‌شود و نحوه کار آن به همان صورت همزمانی داخلی است.

به دلیل تأخیر زمانی مربوط به دیودهای گازی و لامپهای با تخلیه گاز (تیراترون) تولید مرور با استفاده از آنها در مولدهای مرور، فرکانس مرور تا ۲۰ یا ۲۵ کیلو سیکل محدود می‌شود. به بیان دیگر بعضی اندازه گیری‌ها با اسیلوسکپ فرکانس‌های بسیار زیاد (تا چندین مگا سیکل (لازم دارد.

بیشتر اسیلوسکپ‌ها پیش‌بینی‌هایی برای اتصال مستقیم ولتاژ ورودی به صفحات انحراف دهنده و به جای تقویت کننده‌های ورودی دارند. این موضوع مخصوصاً انجام شده تا اینکه سیگنالهای با فرکانس بیشتر از پهناور از تقویت کننده عمودی قابل نمایش باشند.

مولد مرور TB با اعمال پالس سنکرون از: الف) منبع داخلی، ب) برق ۵۰ سیکل شبکه یا پ) یک منبع خارجی توسط قرار دادن کلید سنکرون (SYNC.SWITCH) اسیلوسکوپ روی هر یک از آنها هماهنگ یا همزمان می‌شود. مقدار شدت پالس همزمانی یا سنکرون

می تواند با پتانسیومتر R5 کنترل گردد.

تقویت کننده های به کار رفته در اسیلوسکوپ بایستی دارای باند پهن مختلف با پاسخ فرکانس خطی باشند تا اینکه شکل موجهای بدون اعوجاجیدر روی پرده لامپ اشعه کاتدی به دست آید.

یکی از تقویت کننده های باند پهن مناسب برای اسیلوسکوپ در شکل (۷-۹) نشان داده شده است. این تقویت کننده یک تقویت کننده کوپلاز R5 با استفاده از لامپ پنتود با شبیب زیاد و باند پهن می باشد. سیم پیچ فرکانس رادیویی RFC به صورت سری با مقاومت بار R4 آند برای گسترش پهنانی باند در جهت فرکانسهای بالاتر اتصال یافته است. برای فرکانسهای پایین تر این موضوع توسط شبکه C5 واقع در آند انجام می گیرد.

ولتاژ واردہ به تقویت کننده عمودی با پتانسیومتر ورودی R1 کنترل می شود و امپدانس ورودی اسیلوسکوپ را تعیین می کند. این امپدانس کمتر از ۵۰۰ کیلو اهم نیست. اگر امپدانس ورودی اسیلوسکوپ زیاد باشد تقویت کننده جریانی نمی کشد و برای این منظور یک شبکه با یاس سرخود متشکل از R2C2 در مدار کاتد قرار داده شده است. تقویت کننده دارای تقویت بدون اعوجاجی با ردیف فرکانس ۳۰-۵۰ سیکل تا ۱۰-۳۰ کیلو سیکل و بهره ای در حدود ۱۰۰ است، برای پهنانی باند بیشتر از مقدار یاد شده بهره تقویت کاهش می یابد.

تقویت کننده های کوپلاز RC مورد استفاده در اسیلوسکوپ های موجود پهنانی باندی از ۵۰ سیکل تا ۲۰ مگا سیکل دارند. تقویت کننده های لامپ T.W.T در دستگاههای اندازه گیری مخصوص تا پهنانی باند چند صد مگا سیکل به کار می روند.

اسیلوسکوپ اشعه کاتدی

C1-1(30-70)

یکی از متداول ترین اسیلوسکوپ های اسیلوسکوپ C1-1 می باشد. در این اسیلوسکوپ از یک لامپ اشعه کاتدی با پرده ۱۲۵ میلی متری استفاده شده است. حساسیب انحراف عمودی آن $25/0$ سانتی متر بر میلی ولت و حساسیت انحراف افقی آن $5/4$ سانتی متر بر میلی ولت می باشد. بهره تقویت کننده عمودی ۱۸۰۰ و بهره تقویت کننده افقی آن ۳۵ است.

امپدانس ورودی تقویت کننده عمودی ۲ مگا اهم و کاپاسیتانس آن ۳۰ پیکوفاراد است. ردیفهای فرکانس مولد مرور با نوسان آزاد ۷-۲، ۱۳۰-۳۰، ۵۰۰-۳۰ و ۱۳۰-۵ سیکل و ۲-۷، ۰-۷ و ۵۰-۲۵ کیلو سیکل است.

تضعیف کننده پله ای ورودی با مقاومت و خازن ساخته شده است و با کلید انتخاب تضعیف ۰، ۲۰ و ۴۰ دسی بل را تهیه می کند.

سیگنال ورودی از طریق تضعیف کننده ابتداء به تقویت کننده عمودی وارد می شود و از آنجا به تقویت کننده پوش - پول خروجی و سپس به صفحات انحراف عمودی لامپ اشعه کاتدی می رود.

مولد مرور به کار رفته در اسیلوسکپ C1-1 از لامپ تیراترون ساخته شده است. بانده های مختلف فرکانس مولد مرور با تعویض خازن انجام می گیرد. فرکانس مرور در هر باند فرکانس می تواندبا یک پتانسیومتر اصلی کنترل شود.

تقویت کننده عمودی می تواند با محل شکل موج تحت نمایش(همزمانی داخلی)، و یا از طریق برق متناوب ۵۰ سیکل (همزمان با برق) و یا از طریق یکی منبع خارجی (همزمانی خارجی) همزمان شود، همزمانی مختلف را می توان با کلید سنکرون انتخاب نمود. ولتاژ مرور به تقویت کننده افقی و سپس به تقویت کننده پوش - پول خروجی آن می رود. با تغییر ولتاژهای تحریک لامپهای پوش - پول محل نقطه نورانی در طول محور افقی (کنترل تغییر مکان عمودی) نیز تغییر نماید.

این اسیلوسکپ دارای اتصالاتی برای وارد نمودن مستقیم سیگنال ورودی به صفحات انحراف افقی و عمودی می باشد.

نمایش دادن پالس

اسیلوسکپ معمولی با مرور نوسان آزاد(تکراری) برای نمایش پدیده های پالس حتی پالس با کیفیت پایین با مشکل مواجه می شود. در بعضی از مدارات الکترونیک پالسهایی به کار می روند که مدت دوام آنها بسیار کوتاه (کمتر از چند میکرو ثانیه) و میزان تکرار سریع (صدها برابر بزرگتر) دارند. حال اگر مدت دوام یک پالس فقط چند صدم زمان مرور اسیلوسکپ باشد این پالس به صورت یک نوک تیزروی پرده کمی ظاهر شده و برای ارزیابی یا مطالعه اطلاعات چندانی را به دست نخواهد داد.

بنابراین باید پهنهای تصویر با به کار بردن فرکانس مروری چندی برابر میزان تکرار پالس زیاد شود. در این وضعیت هم اثر اشعه روی پرده در طول منحنی پالس به صورت تک ضربه یا اینکه در طول خط افقی اثر چندین ضربه را خواهد داشت و به هر حال تصویر پالس نیز برای مطالعه یا عکس برداری غیر واضح خواهد بود.

در عوض از نوعی مدار به نام مرور تریگر در اسیلوسکپ برای نمایش دادن پالس استفاده می شود. مرور تریگر برای مطالعه پالسهای با دوام کوتاه و هم جریانهای گذرا با فواصل زمانی نا منظم به طور یکسان رضایت بخش است.

در اسیلوسکپ با مرور تریگر در غیاب پالس تحت نمایش، مرور قطع و در حال تریگر می باشد یعنی با ورود یک پالس مناسب مرور افقی اسیلوسکپ شروع می شود. پالس تریگر ممکن است به دو صورت یا از یک منبع داخلی یا از پدیده تحت مطالعه گرفته شده و به مولد مرور وارد شود. در حقیقت مولد مرور توسط پالس تریگر یک ولتاژ دندانه اره ای به صفحات عمودی اعمال می نماید. در زمان(T1-7) شکل ۱۰ اشعه، مرور رو به جلو را انجام میدهد و در زمان(T3) به حال توقف می ماند تا اینکه پالس تریگر بعدی وارد شود. مجموع تا زمان(T3) به حال تناوب (زمان) مرور با تریگر می نامند.

حال نحوه کار مولد مرور تریگر با تفصیل بیشتری مورد مطالعه قرار میگیرد. همانطور که ترکیب مدار شکل(۷-11) نشان میدهد این مدار با مدار مرور آزاد تفاوتی ندارد بجز اینکه لامپ مدار تا یک پالس تریگر نرسد به کار نمی افتد. وقتی که مدار در وضعیت ساکن(بدون سیگنال) قرار دارد بایاس مثبتی از طریق R3 به شبکه لامپ وارد شده و لامپ در حال هدایت است، خازن C2 به علت مقاومت کم لامپ در حال هدایت عمل تخلیه شده است. درست در لحظه ای که سیگنال مورد نظر به صفحات عمودی اسیلوسکپ وارد می شود یک تریگر مربع منفی هم از طریق شبکه دیفرانشیتور متصل از خازن و مقاومت کم R1C1 به شبکه لامپ اعمال می گردد. دامنه پالس تریگر به اندازه ای است که لامپ رابه نقطه قطع می برد. همچنان که لامپ قطع شد خازن C2 از طریق مقاومت R2 شارژ می شود و با از بین رفتن پالس تریگر مجدداً لامپ شروع به هدایت کرده و خازن C2 سریعاً تخلیه می شود ولتاژ دندانه اره ای تهیه شده به صفحات افقی اسیلوسکپ

می رود. ولتاژ دندانه اره ای پالس برای حرکت اشعه در طول یک مرور کافی است. بدیهی است که مدت دوام پالس تریگر باید برابر با زمان مرور باشد. مسئله مهم دیگر در مورد پالس تریگر این است که پالس باید فقط برای شروع نوسان مولد مرور به کار رود و هیچ گونه اثری در کار مدار مرور نداشته باشد.

اسیلوسکپ اشعه کاتدی

C1-5(SI-1)

اسیلوسکپ اشعه کاتدی C1-5 (SI-1) برای مشاهده پدیده های پالس با مدت دوامی از ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ میکروثانیه و پدیده های گذرا با میزان تکرار بالاتر از یک مگا سیکل در نظر گرفته شده است.

لامپ اشعه کاتدی آن دارای حساسیت عمودی ۲۵ میلی متر بر 10^{-3} ولت برای باند پهن (۱۰ مگا سیکل) و ۲۵ میلی متر بر 10^{-4} ولت برای باند باریک (10^{-5} مگا سیکل) است. امپدانس ورودی آن تقریباً 10^{-5} مگا اهم و کاپاسیتانس ورودی حدود 5×10^{-5} پیکو فاراد می باشد. حساسیت افقی لامپ ۲۵ میلی متر بر 10^{-3} ولت و امپدانس ورودی تقویت کننده افقی آن تقریباً ۸۰ کیلو اهم است.

اسیلوسکپ دو نوع مرور آماده می کند:

*مرور تریگر با ردیفهای زمانی ثابت ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۳۰، ۱۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ میکرو ثانیه با ابعاد مطالعه (۴۰ تا ۶۰ میلی متر) برای پدیده های پالس.

*مرور نوسان آزاد با ۹ باند فرکانس که می تواند از ۲۰ سیکل تا ۲۰۰۰ کیلو سیکل به طور مداوم تغییر می کند.

طرح طبقاتی اسیلوسکپ در شکل (۷-۱۲) نشان داده شده است. تضعیف کننده ATT پله ای ورودی نوع RC بوده و جمعاً تضعیف ۴۰ دسی بل را به صورت قابل انتخاب در سه مرحله ۱۰ دسی بل با کمک کلید به وجود می آورد، سیگنال از طریق تضعیف کننده به تقویت کننده عمودی می رود.

تقویت کننده عمودی متشکل از یک طبق کاتد فاللور CF1، یک خط تاخیر DL، یک طبقه معکوس کننده فاز PIT و طبقه پوش - پول PP می باشد کاتد فاللور CF1 به خط تاخیر سیم پیچ و خازن DL متصل شده و سیگنال هنگام عبور از آن از نظر زمانی 10^{-2} میکرو

ثانیه تاخیر پیدا می کند، ولتاژ ظاهر شده در آندهای طبقه پوش - پول PP به صورت فاز مخالف به صفحات انحراف عمودی لامپ اشعه کاتدی وارد می شود.

وظایف تقویت کننده همزمانی و تقویت کننده افقی همان طور که از نام این طبقات ملاحظه می شود معلوم است. مولد مرور از یک مولتی ویبراتور تشکیل شده است. ولتاژ دندانه اره ای تولید شده با مولتی ویبراتور از طریق یک کلید به مدار کاتد فالوور CF2 می رود و سپس از طریق معکوس کننده فاز PI2 به صفحات انحراف افقی لامپ اشعه کاتدی اعمال می گردد، باندهای فرکانس مرور با تعویض خازنهایی صورت می گیرد. در فاصله هر باند فرکانس مرور می تواند به طور پیوسته تنظیم شود. معکوس کننده فاز PT2 ولتاژ دندانه اره ای وارد به صفحات افقی را به طور متقاضن تامین می کند.

در طبقه مرور TM یک مولد علامت گذاری زمان TIME - MARKET که نقاط کوچک را برای تنظیم زمان مرور اسیلوسکپ تولید می کند وجود دارد. این مولد از یک نوسان ساز، شش مدار هماهنگ برای تطبیق فرکانس‌های موج سینوسی با تناوب ۰/۰۵، ۰/۲۰، ۰/۱۰ و ۱۰۰ میکرو ثانیه و یک کلید به منظور قرار دادن هماهنگها در مدار تشکیل شده است. ولتاژ تولید شده توسط مولد علامت گذار به کاتد لامپ اشعه کاتدی وارد می شود و به موجب آن اشعه روشنی تصویر را برای این فرکانس تغییر میدهد و نقاط کوچک روشنی روی مرور تولید می نماید. اشاره می شود به کمک وضعیت های کلید علامت گذار زمان و شمارش تعداد علامات به سهولت می توان دوام پالس تحت مطالعه را تعیین نمود. دامنه سیگنال تحت نمایش می تواند با مقایسه آن به کمک یک شکل موج ولتاژ آزمایش 50 VOLTAGE (TEST VOLTAGE) سیکل که توسط یک ثابت کننده مناسب در اسیلوسکپ تهیه می گردد اندازه گیری شود.

اکنون نحوه کار با اسیلوسکپ C1-5 شرح داده می شود. ابتدا کلید روشن و خاموش اصلی اسیلوسکپ روی "ON" قرار میگیرد. دستگاه پس از دو تا سه دقیقه گرم شده و نقطه نورانی روی پرده از نظر روشنایی (به طوریکه ملایم روشن و به وضوح نمایان باشد) و تمرکز آن تا آنجا که ممکن است با ابعاد کوچک تنظیم می شود و سپس با کنترل های تغییر مکان افقی (X-SHIFT) و تغییر مکان عمودی (Y-SHIFT) نقطه نورانی در مرکز پرده قرار می گیرد.

حال نوع مرور، فرکانس یا مدت آن نوع همزمانی و قرار گرفتن تضعیف کننده ورودی، انتخاب می شوند، تمام این پارامترهای با نوع اندازه گیری و مقدار پدیده تحت مطالعه تعیین می گردد.

برای نمایش پدیده های پالس با دوام بیشتر از ۳۰۰۰ میکرو ثانیه، مرور تریگر انتخاب می گردد. برای پدیده های تناوبی با جریانات با دوام زیر ۳۰۰۰ میکرو ثانیه مرور نوسان آزاد انتخاب می شود. مرور مورد نظر با کلید "TIME -BASE SELECTOR" قابل انتخاب است.

سرعت مرور(ردیف زمان) طوری انتخاب خواهد شد که تمام پالس یا سیکل کامل سیگنال بتواند نمایش داده شود و تصویر حاصل قسمت بزرگی از پرده را اشغال نماید .سرعت مرور زیاد تصویر را در جهت افقی بیشتر باز یا گسترش می کند.

در مورد نمایش پدیده های پالس کلید ردیف زمان "TIME RANGE" از نظر زمانی در حدود دوام پالس تحت نمایش گذارده می شود با مرور نوسان آزاد ردیف فرکانسها لازم با کلید باند فرکانس انتخاب شده و تنظیم دقیق فرکانس در حال رویت تصویر روی پرده با کنترل "FREQ. FINE" به دست می آید.

همزمانی وقتی با قسمتی از خود سیگنال انجام می شود که کلید "SYNC" روی همزمانی از داخلی قرار گیرد، بنابراین اگر سیگنال ورودی نتواند همزمان شود، پالسهای همزمانی از یک منبع خارجی که به ترمینال "X- INPUT" متصل می گردد و با قرار دادن کلید "SYNC" روی وضعیت همزمانی خارجی به دست خواهد آمد. اگر سیگنال نمایشی مربوط به فرکانس برق شبکه است کلید "SYNC." روی وضعیت "MAINS" گذارده می شود.

حداکثر ولتاژی که باید به ورودی اسیلوسکپ وارد شود ۲۰۰ ولت است اگر ولتاژ ورودی معلوم نباشد تضعیف کننده ورودی روی (۴۰ دسی بل) قرار می گیرد و کنترل-۷ "AMP." تا هنگامی که ارتفاع تصویر روی پرده ۲۰ تا ۲۵ میلی متر نشده نظیم می گردد. اگر بتوان تصویر با ارتفاع کوچکتر به دست آورد کلید تضعیف کننده روی (۲۰ دسی بل) یا (۰ دسی بل) گذارده می شود.

بعضی اوقات اندازه گیری به کمک ولتاژ انحراف افقی از یکی منبع خارجی لازم است. بنابراین کلید انتخاب مرور در وضعیت "AMP." و کلید "SYNC" در

"X-INPUT" گذارده خواهد شد و ولتاژ مرور بایستی به ترمینال "EXT.SYNC." وارد شود و دامنه تصویر به کمک کنترل "SYNC" تنظیم می شود. برای تعیین دامنه پالس تحت مطالعه، تضعیف کننده ورودی و کنترل "AMP." به طوری که بزرگی تصویر از ۲۵ میلی متر تجاوز نکند تنظیم می شود ارتفاع از روی درجه بندی پرده قرائت خواهد شد. اکنون کنترل "AMP." رها شده و تضعیف کننده ورودی در محل "CAL." قرار می گیرد و ولتاژ آزمایش به تقویت کننده عمودی وارد خواهد شد. این ولتاژ به طوری که ارتفاع آن با ارتفاع پالس تحت نمایش برابر شود تنظیم می گردد و از درجه بندی پتانسیومتر "AMP.CAL." قرائت می شود. پس دامنه سیگنال مورد نظر:

خواهد بود که در آن VC دامنه ولتاژ آزمایش به ولت و K میزان تنظیم پتانسیومتر می باشد.

وقتی فرکانس سیگنال مجھول خارج از پهنهای باند تقویت کننده قرار دارد ، این سیگنال مستقیماً به کمک ترمینالهای قرار داده شده در کنار اسیلوسکپ به صفحات انحراف عمودی لامپ اشعه کاتدی وارد می شود. معمولاً این ترمینالها با یک دو شاخت اتصال کوتاه شده اند حداقل مقدار این ولتاژ نباید از ۲۰۰ ولت تجاوز کند و پالس همزمانی باید از منبع خارجی گرفته شود.

انتخاب باند پهنه (۱۰ مگا سیکل) و باند باریک (۵۰۰ کیلو سیکل) (برای اندازه گیری به کمک یک کلید کوچک واقع در کنار اسیلوسکپ فراهم می آید.

اسیلوسکپ های مخصوص

گاهی اوقات مطالعه چگونگی تغییر دو کمیت الکتریکی مختلف نسبت به یکدیگر برای اندازه گیری های الکترونیک لازم است. برای مثال در آزمایش و مطالعه تقویت کننده های با شکل موجهای مختلف نمایش همزمان دو سیگنال ورودی و خروجی تقویت کننده با هم روی یک پرده اسیلوسکپ به منظور مقایسه آنها قابل توجه است زیرا می توان اعوجاج دامنه سیگنال خروجی را دقیقاً با سیگنال ورودی مشاهده نمود.

این مطالب توسط اسیلوسکپ های مخصوصی مانند اسیلوسکپ دو شعاعی - (TWO-TRACE) و اسیلوسکپ با مرور دوتایی (DUAL-TRACE BEAM OSCILLOSCOPE)

قابل اجرا است.

اسیلوسکپ دو شعاعی دارای یک لامپ اشعه کاتدی همراه با دو لوله پرتاب الکترون است. بنابراین از لامپ اشعه کاتدی این اسیلوسکپ دو شعاع الکترونی به دست می آید و دو سیستم مستقل انحراف افقی با دو جف صفحات انحراف این دو اشعه را در جهت افقی منحرف می نمایند. انحراف افقی دو شعاع هر دو لوله پرتاب الکترون به طور همزمان(یا جداگانه) با اعمال یک ولتاژ دندانه اره ای کنترل می شوند. کنترل انحراف عمودی دو اشعه جدا از هم می باشد و شکل موجها به صفحات انحراف عمودی جداگانه اعمال می گردد.

اسیلوسکپ با مرور دوتایی دارای یک لامپ اشعه کاتدی و یک لوله پرتاب الکترون(مانند اسیلوسکپهای معمولی) و دو سیستم انحراف جداگانه است. اسیلوسکپ از طریق دو کanal سیگنالهای ورودی را به طور تناوبی به صفحات انحراف اعمال می نماید. بنابراین با مرور سرعت زیاد دو تصویر مختلف همزمان روی پرده مشاهده خواهند شد. دو کanal معمولاً با A و B علامت گذاری شده و دارای یک مدار کلید الکترونیکی برای هدایت به نوبت سیگنالهای قسمت مطالعه به صفحات انحراف عمودی است. هردو کanal اسیلوسکپ شامل یک تضعیف کننده، یک مدار امیتر فالوور(کاتد فالوور)، یک پیش تقویت کننده و یک معکوس کننده فاز پوش - پول برای انتقال دادن سیگنالهای ورودی نامتقارن می باشد . معکوس کننده های فاز هر دو کanal به کلید الکترونیک که داری خط تاخیر دهنده و تقویت کننده انتهایی(اصلی) هست کوپلاژ می شوند. خروجی تقویت کننده انتهایی به صفحات انحراف عمودی اعمال می گردد و در نتیجه اسیلوسکپ با مرور دوتایی دارای چهار حالت قابل انتخاب برای اندازه گیری می شود.

- حالت انتخاب کanal A و کanal B هر یک به تنها یی برای اندازه گیری جداگانه.

- حالت یک در میان بین دو کanal (ALTERNATE)که در پایان هر مرور دیگری شروع می شود.

- حالت شکسته (chop.) مثلا در فاصله زمانی یک مرور فرکانس آن از ۵۰۰ کیلو سیکل به یک مگا سیکل تغییر می یابد.

- حالت جمع و یا تفاضل کanalهای A و B به صورت A+B یا A-B در اسیلوسکپ با مرور دوتایی از دو مرور اصلی (A) و تاخیری (B) استفاده می شود. این

دو مرور از دو مولد و یک مدار مقایسه ساخته شده که مرور A برای مطالعات معمولی به کارمی رود و مرور B برای باز کردن قسمت های شکل موج تحت نمایش به وسیله مرور A استفاده می شود.

تمرکز اشعه در اسیلوسکپ با مرور دوتایی دقیق تر از اسیلوسکپ دو ساعی است، البته روشنایی تصویر این اسیلوسکپ به علت تناوب نمایش کمتر از اسیلوسکپ دو ساعی می باشد. به هر حال اسیلوسکپ با مرور دوتایی به علت ساختمان ساده تر نسبتاً ارزان تر بوده و انجام کار بهتری را نشان می دهد.

طرح طبقاتی ساده یک اسیلوسکپ با مرور دوتایی در شکل (13) نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود این اسیلوسکپ دارای دو کanal A و B برای ورود سیگنال است. کانالها هر یک شامل تضعیف کننده، پیش تقویت کننده و خط تأخیر دهنده متشکل از مدارهای با خازنها و سیم پیچهای زیاد برای تأخیر می باشد. مدار کلید الکترونیک در واقع یک تقویت کننده دیفرانسیل است که سیگنالهای ورودی دو کanal توسط کلید انتخاب مناسب در ورودی این طبقه را به حالت چهارگانه به تقویت کننده اصلی عمودی میدهد. پالسهای تریگر از طبقه پیش تقویت گرفته شده و از آنجا برای همزمانی سیگنالهای ورودی با مرور به مدار مولد مرور می رود. ولتاژ دندانه اره ای مولد مرور به تقویت کننده اصلی افقی و از آنجا به صورت متقارن به صفحات افقی اعمال می شود. شکل (14) نمایش همزمان دو پالس در حالت های الف به طور جداگانه بمجموع دو پالس و پ تفاضل آنها روی پرده اسیلوسکپ، نشان میدهد.

مرور تاخیری

اندازه گیری پدیده های پالس (یا ضربه ای) به روشهای گوناگون و با دقت های مختلف انجام می گیرد. بیشتر اندازه گیریهای مربوط به فاصله زمانی (TIME- INTERVAL) به کمک اسیلوسکپ های با مرور تاخیری نتیجه و دقت بهتری را به دست می دهد. مرور تاخیری از ترکیب دو مولد مرور ساخته می شود که نمایش مرور توسط دومین مولد مرور صورت می گیرد. و به مولد مرور اولی مولد در حال تاخیر (مولد اصلی) و به دومی مولد تاخیری می گویند. مطابق شکل (15) شب تولید شده توسط مولد در حال تاخیر با یک پالس تریگر در زمان t_1 شروع می شود. تا رسیدن یک تراز مقایسه کننده به نام

تقسیم تاخیر(با شکل موج مستطیلی) این شب امتداد می یابد. در زمان t_1 مولد در حال تاخیر می ایستد و مولد تاخیری دوم تازه شروع به کار می کند. بنابراین امکان دو ترکیب برای قرار گرفتن پالس تریگر در مولد تاخیری موجود است.

- مولد تاخیری فقط تا رسیدن ولتاژ تاخیر(شکل موج مستطیلی) از مقایسه کننده به طور خودکار موج دندانه اره ای طبق شکل 15(a)-7 می سازد که این ترکیب در مولد های تاخیر زمان (THME- DELAY GENERATOR) به کار می رود. طول پالسهای مستطیلی شکل(تقسیم تاخیر) می تواند با استفاده از یک پتانسیومتر ساده در مدار کنترل شود.

- مولد تاخیری با یک پالس تریگر داخلی یا خارجی در زمان t_1 بعد از t_0 طبق شکل (b) 15-7 شروع به کار می کند. چنین ترکیبی در مولد های تاخیر با تریگر-DELAY GENERATOR) به کار می رود.

حال دقت اندازه گیری پالس توسط مرور تاخیری مورد رسیدگی قرار میگیرد. هرگاه یک پالس منفرد برای تاخیر زمان از مبدأ t_0 اندازه گیری شود دکمه DELAY اسیلوسکپ تا موقعی که پالس در مرکز بوده قرار گیرد تنظیم، و سپس تاخیر زمان پالس محاسبه گردد. اگر مثلا زمان مرور اصلی انتخاب ۱۰ میکرو ثانیه برای هر تقسیم روی پرده باشد و تاخیر تقسیم روی ۲۱۵/۶ تقسیم قرار گیرد تاخیر زمان پالس ۶۲/۱۵ میکرو ثانیه (برای دقت زمان مرور در صد (یا ۶۲/۲ میکرو ثانیه و دقت ۱/۹ میکرو ثانیه است.

اگر مبدأ پالس علامت گذار زمان همراه با پالس تحت اندازه گیری(با یک اسیلوسکپ دو کاناله) به کار رود، دقت اساسا افزایش می یابد، مثلا فرض کنید پالس مبدأ در t_0 + ۵۰ میکرو ثانیه رخ می دهد. اگر زمان مرور در حال تاخیر ۲ میکرو ثانیه در هر تقسیم قرار داده شود لامپ اشعه کاتدی اسیلوسکپ دو پالس جداگانه را با ۶/۱ تقسیم نشان خواهد داد که پس از آن اختلاف قرائت ۱۲/۲ میکرو ثانیه مربوط به دقت زمان مرور در صد به دست می آید که در صد مربوط به اثر غیر خطی بودن انحراف می باشد. این نتایج در مجموع اندازه گیری ۶۲/۲ و دقت میکرو ثانیه را به دست میدهد. همان طور که ملاحظه می شود دقت اندازه گیری با قبل بهبود یافته است.

کاربردهای دیگر اسیلوسکپ

الف) ترسیم مشخصه استاتیک لامپها

ترسیم منحنی های مشخصه لامپهای (یا ترانزیستورها) به روش نقطه یابی کار مشکلی است و در بعضی حالات این ترسیم به کلی خارج از دسترس می شود. چون هرگاه مقادیر بزرگ ولتاژ یا جریان در مدار زیاد ادامه یابد لامپ(یا ترانزیستور) تحت آزمایش در اثر این ولتاژ یا جریان آسیب خواهد دید. بر عکس ترسیم منحنی های مشخصه لامپ به سادگی می تواند به کمک یک اسیلوسکپ انجام شود.

یک نمونه ساده برای به دست آوردن مشخصه انتقالی شبکه فرمان لامپ در شکل (۷-۱۶) نشان داده شده است. به شبکه فرمان لامپ تریوود واقع در مدار یک ولتاژ متناوب دندانه اره ای و یک بایاس مستقیم منفی VS، به طوریکه لامپ با زاویه هدایت ۱۸۰ درجه کار کند می رسد. قسمتی از ولتاژ دندانه اره ای به عنوان مرور صفحات انحراف افقی اسیلوسکپ استفاده می شود، ولتاژ دو سر R یعنی مقاومت بار آند به صفحات انحراف عمودی اسیلوسکپ که تغییرات آن متناسب با جریان آند لامپ است اعمال می شود. در نتیجه نقطه نورانی روی پرده متناسب با ولتاژ دندانه اره ای شبکه فرمان در عرض پرده و متناسب با تغییرات جریان آند به طرف بالا یا پایین، منحنی مشخصه لامپ را ترسیم می نماید. این منحنی رابطه جریان آند به جریان شبکه را نشان می دهد که همان مشخصه استاتیک لامپ تریوود می باشد.

برای به دست آوردن مشخصه آند لامپ ولتاژ بایاس فقط به شبکه فرمان وصل شده و ولتاژ دندانه اره ای به آند لامپ و صفحات انحراف افقی اسیلوسکپ وارد می شود.

ب) ترسیم مشخصه اتصال PN

برای آزمایش مشخصه ولت - آمپر اتصال PN مدار ساده ای به کمک اسیلوسکپ در شکل (۷-۱۷) نشان داده شده است، کریستالی Cr که به عنوان یک یکسو کننده نیم موج عمل می نماید به ثانویه ترانسفورماتور کاهنده Tr متصل شده است. برای اینکه کریستال در نقطه اتصال PN صدمه نبیند جریان ولتاژ آن کوچک گرفته می شود. این موضوع برای هر اندازه گیری در مورد اتصالهای PN نیز باید رعایت گردد.

عبور جریان اتصال PN در دو سر مقاومت R افت ولتاژی تولید می کند که این ولتاژ طبق قانوناً هم در هر لحظه مستقیماً متناسب با جریان مدار می باشد. ولتاژ دو سر مقاومت R به

صفحات انحراف عمودی (y) اسیلوسکپ CO و ولتاژ تغذیه دو سر اتصال PN به ترمینالهای صفحات انحراف افقی (X) وارد می شوند. بنابراین مرور اشعه الکترونی روی پرده لامپ اسیلوسکپ به جریان اتصال PN یا افت ولتاژ دو سر اتصال بستگی دارد. به عبارت دیگر با تنظیم صحیح اسیلوسکپ مشخصه اتصال PN ، یعنی شاخه رو به جلوی منحنی روی پرده نمایش داده خواهد شد.

نمایش شاخه معکوس منحنی مشخصه ولت - آمپر اتصال PN به کمک مدار نشان داده شده در شکل (۷-۱۸) انجام می گیرد. این مدار اساسا مشابه مدار قبل می باشد و اختلاف آن فقط در نوع ولتاژی است که به جای ولتاژ ۳۶ ولت به اسیلوسکپ وارد می شود. صفحات انحراف افقی اسیلوسکپ با ولتاژ دو سر مقاومت R2 شامل مقسم مقاومتی ولتاژ R1R2 تحریک می گردد. مقدار و شکل موج این ولتاژ به همان صورتی تغییر می کند که مقدار و شکل موج ولتاژ معکوس وارد به نقاط A و B تغییر می نماید. طبق شکل (۷-۱۸) ملاحظه می شود که صفحات انحراف افقی (x) متناسب با تغییرات ولتاژ دو سر اتصال PN و صفحات انحراف عمودی (y) متناسب با جریان معکوس اتصال تغییر می کند و شکل ترسیم شده منحنی مشخصه معکوس اتصال PN خواهد بود.

به علت اینکه ولتاژ معکوس کامل به چند درصد ولت می رسد و ممکن است به اسیلوسکپ خسارت وارد آورد از اعمال این ولتاژ به صفحات انحراف اجتناب می شود.

دیود D نسبت به TD یعنی اتصال PN به صورت مخالف به مدار اتصال یافته است و عملاً وقتی TD جریان می کشد دیود D مدار را قطع می کند. زیرا عبور جریان رو به جلوی اتصال TD به علت افت ولتاژ قابل ملاحظه دو سر مقاومت R3 یعنی:

$$V=If \cdot R3$$

به اسیلوسکپ صدمه می زند If . در معادله، جریان رو به جلوی اتصال PN است. پ) اسیلوسکپ به عنوان نشان دهنده نول

به کار بردن اسیلوسکپ به عنوان نشان دهنده نول در پلهای جریان متناوی بسیار متناسب است. زیرا حساسیت و امپدانس ورودی زیاد اسیلوسکپ دقیق زیاد اندازه گیری را تأمین می کند. مدار ساده شکل (۷-۱۹) اتصال اسیلوسکپ در یک پل کشوئی را به عنوان نشان دهنده نول نمایش می دهد . ولتاژ از طریق بازوی نشان دهنده پل به تقویت کننده

عمودی و از آن پس به انحراف عمودی لامپ اشعه کاتدی اسیلوسکپ وارد می شود. وقتی پل به حالت تعادل ($Z1Z3=Z2Z4$) است ولتاژ دو سر بازوی نشان دهنده صفر بوده و مرور اشعه روی پرده به یک نقطه تبدیل می گردد. وقتی تعادل پل اختلاف پیدا می کند نقطه روی پرده به صورت یک خط عمودی ظاهر می شود.

نظر به اینکه اسیلوسکپ های دارای تقویت کننده های بهره زیاد هستند بنا بر این مشاهده نول توسط آنها دقیق تر از هر نوع دیگر نشان دهنده خواهد بود.

اندازه گیری مشخصه های فرکانس

مداری برای به دست آوردن مشخصه های فرکانس به کمک اسیلوسکپ در شکل (۷-۲۰) نشان داده شده است. نوسان ساز OSC یک نوسان ساز مرور کننده فرکانس است که فرکانس آن به طور پیوسته متغیر میباشد و یا اشعه از طریق ردیف مورد نظر مرور می شود. کنترل فرکانس در بعضی نوسان سازها به صورت مکانیکی (یعنی با یک موتور) کار میکند و کنترل بعضی به طور کلی الکترونیکی است.

یک نوع کنترل فرکانس نوسان ساز با اتصال یک لامپ رأکتانس به صورت موازی به مدار هماهنگ نوسان ساز درست می شود. اثر لامپ رأکتانس در مدار به یکی از دو حالت اندوکتیو یا کاپا سیتیو خواهد بود، از این رو لامپ رأکتانس در مدار هماهنگ نوسان ساز ضربی القائی یا ظرفیت متغیری را تولید می کند. تغییرات رأکتانس توسط وارد نمودن یک ولتاژ مدوله کننده به شبکه فرمان لامپ رأکتانس به وجود می آید. در نتیجه سیگنال نوسان ساز فرکانسی همراه با سیگنال مدوله کننده تغییر یا مرور دارد. ردیف تغییرات مرور سیگنال نوسان ساز با پارامترهای لامپ رأکتانس در حالیکه سیگنال (با هر سیگنال مدوله شده فرکانس) ثابت می ماند تعیین می شود و این موضوع برای به دست آوردن مشخصه یا پاسخ فرکانس بسیار ضروریست.

با مراجعه به مدار شکل (۷-۲۰) نوسان ساز OSC با ولتاژ دندانه اره ای از طریق مولد مرور TB اسیلوسکپ مدوله می شود به طوری که فرکانس مرور نوسان ساز با حرکت نقطه نورانی روی پرده اسیلوسکپ همزمان است، پس محور افقی لامپ اشعه کاتدی به عنوان محور فرکانس عمل می کند.

از نوسان ساز OSC سیگنال مدوله شده فرکانس به دستگاه تحت آزمایش (یعنی یک

تقویت کننده) که در آن بهره تقویت با فرکانس تغییر می کند می رسد. به همین دلیل دامنه سیگنال نیز در خروجی تقویت کننده با فرکانس تغییر می نماید، حال اگر تغییرات خروجی تقویت کننده به صفحات عمودی اسیلوسکوپ اعمال شود مرور اشعه مشخصه فرکانس یا منحنی پاسخ تقویت کننده را نشان خواهد داد.

دو قسمت اضافی شکل (۷-۲۰) آشکار ساز D برای به دست آوردن یک مشخصه تنها دو مولد علامت گذار MG می باشد که در آن علامت هایی از یک فرکانس مشخص را به منحنی پاسخ نمایش داده شده در لامپ اشعه کاتدی تزریق می کند. مولد علامت گذار از ترکیب دو نوسان ساز کریستالی با فرکانس‌های اصلی به ترتیب ۱۰۵ مگا سیکل ساخته شده است. نوسان ساز از این فرکانسها و هارمونیکهای آن یک طیف فرکانس از ۱۰ تا ۲۰ مگا سیکل با فواصل ۱ مگا سیکلی به وجود می آورد.

طیف فرکانس به آشکار ساز می رود و در آن با فرکانس مرور کننده مخلوط می شود. وقتی که فرکانس مرور کننده با یک فرکانس مولد علامت گذار منطبق می شود در نتیجه طپش فرکانس کم دو علامت روی پرده ظاهر می گردد، علامتهای مربوط به فرکانس هایی که با ۵ مگا سیکل زیاد می شوند دامنه بزرگتر دارند.

نوع دیگر دستگاه تولید فرکانس مرور برای تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس، مخلوط کردن خروجی های یک نوسان ساز مدوله کننده و یک نوسان ساز فرکانس ثابت است که کنترل از فرکانس مرور آن مانند حالت قبل با موج دندانه اره ای انجام می گیرد. خروجی حاصل از مخلوط کننده را به تقویت کننده باند پهن داده و سیگنال فرکانس طپش پس از تقویت به تضعیف کننده ای با تضعیف ۰ و ۲۰ و ۴۰ دسی بل وارد می شود. خروجی دستگاه می تواند به صورت دائمی به کمک یک پتانسیومتر قبل از آن که به دستگاه تحت سنجش وارد شود تنظیم گردد.

-۵

-۶


۱-۷ اسیلوسکوپ (oscilloscope)

۸- اصولاً کلمه ای oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دو بعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور افقی نمایش زمان و محور


عمودی محور اختلاف ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. پس اسیلوسکوپ فقط توانایی نمایش ولتاژ رو داره و وسیله ای صرفا برای اندازه گیری است و یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه و فقط اون رو نمایش بده.

- تنظیمات پایه

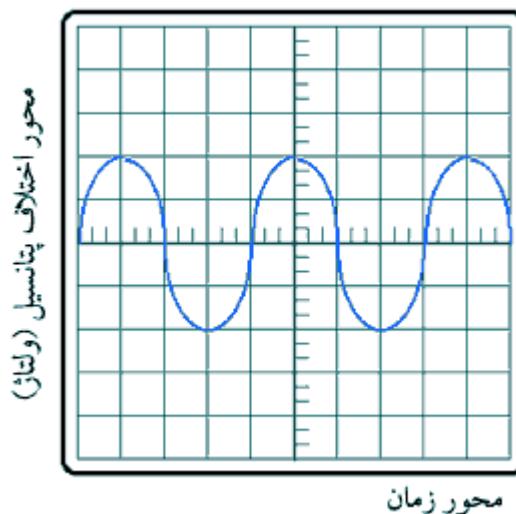اگرچه کلیدهای کنترلی اسکوپ های مختلف کمی با هم فرق می کنه ولی در مجموع در اسکوپ های آنالوگ یک سری کلید های اساسی وجود داره که اگرچه در ظاهر تفاوت هایی وجود داره ولی در نهایت وظیفه ای اونا در مدل های مختلف یکیه و در شکل زیر یکی از ساده ترین مدل ها رو می بینید. این شکل به چهار قسمت مختلف تقسیم شده که سه قسمت مهم اون نامگذاری شده که در زیر توضیح اون ها رو می بینید



۱-کنترل زمان

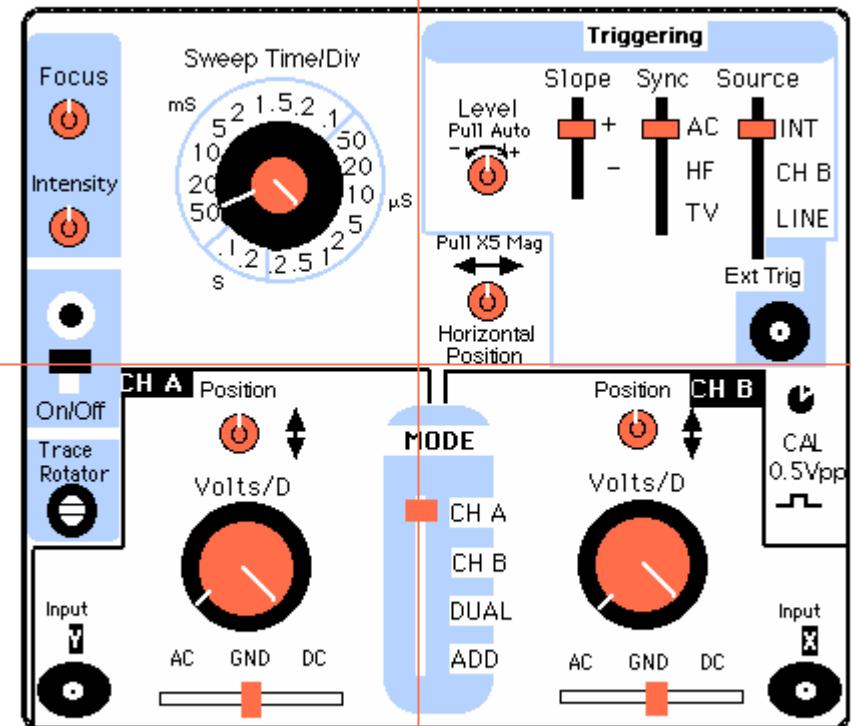

۳-کنترل ولتاژ کانال A

۲-کنترل ولتاژ کانال B

انتخاب و ضعیت عمودی (کلید MODE Vertical) در مرز مشترک قسمت ۲ و ۳

بسته به این که بخواهیم از کدوم یک از ورودی های اسکوپ استفاده کنیم می تونیم کلید MODE را تنظیم کنیم که به ترتیب از بالا به پایین اسکوپ، روی صفحه نمایش، کانال یک، کانال دو، دو موج را

همزمان و در وضعیت ADD، جمع ریاضی دو موج را نشان خواهد داد.

توجه ۱: بعضی از اسکوپ ها بجای کلید DUAL دو کلید دیگر به نام های ALT و CHOP دارند که هر دوی اون ها هم دو موج را همزمان نمایش می دن اما تفاوت ALT و CHOP در اینه که ALT یک دوره تناوب از یک موج رو به طور کامل و بسیار سریع نمایش میده و بعد موج کانال دیگه رو. اما این تغییر انقدر سریع انجام میشه که ما اون رو حس نمی کنیم. اما وضعیت CHOP به صورت انتخابی بریده هایی از یک موج و بریده هایی از یک موج دیگه رو هم زمان نشون میده که ممکنه شکل موج در فرکانس های پایین با نقطه هایی خالی نشون داده بشه.

توجه ۲: (MODE X-Y) در بعضی از اسکوپ ها دکمه ای تغییر وضعیت به Y-X در کنار همین دکمه های mode Vertical قرار داره و در بعضی در قسمت تریگر و برخی در قسمت های دیگه مثلا

کلید MODE (نه Vertical MODE) مثل چیزی که در بالا توضیح داده شد). اما چیزی که مهمه اینه که این وضعیت برای حذف بین دو کانال استفاده میشه و درواقع اونچه بر روی اسکوب نشون داده میشه، مشخصه ای انتقالی بین دو نقطه است که محور عمودی معرف تغییرات کانال A و محور افقی نمایش تغییرات کانال B است.

کنترل زمان

همون طور که در شکل قسمت ۱ می بینید صفحه نمایش (CRT) اسکوب با واحدهایی مدرج شده که در مورد زمان برای پیدا کردن فرکانس موج استفاده می شه به این شکل که فرض کنیم یک موج به ورودی اسکوب وارد شده(منبع اش می تونه مثلا یک سیگنال ژنراتور یا یک ترانس باشه که توضیح داده خواهد شد) و ما می خواهیم فرکانس اش رو پیدا کنیم. اول باید سوییج Sweep time/Div را به صورتی تنظیم کنیم که یک موج ثابت با حداقل یک دوره ای تناوب بر روی صفحه مشخص بشه، بعد از اون عددی رو که سوییج روی اونه در واحد اون قسمت ضرب کنیم و به این ترتیب دوره ای تناوب یا پریود موج به دست می یاد که با معکوس کردن اون می تونیم فرکانس اش رو به دست بیاریم. مثلا فرض کنیم در مورد موج بالا اگه سوییج time/div(بخونید تایم دیویژن) روی عدد ۵ در قسمت ms باشه، نشون می ده که هر واحد افقی ما ۵ میلی ثانیه رو نشون می ده و از اون جایی که موج ما در یک دوره ای تناوب در امتداد ۴ خونه قرار گرفته، پس ۴ تا ۵ میلی ثانیه که ۲۰ میلی ثانیه(یا ۰.۰۲ ثانیه) است دوره ای تناوب این موجه و در نتیجه فرکانس اون $1/0.02$ یا پنجاه هرتزه که مثلا می تونه خروجی یه ترانس از برق شهری باشه.

کنترل ولتاژ یا دامنه

کنترل دامنه یا روش خوندن دامنه ای موج دقیقا مثل روش خوندن زمانه با این تفاوت که باید واحد های عمودی در Volt/Div (بخونید ولت دیویژن) ضرب بشه. مثلا در مورد موج بالا اگه بخواهیم ولتاژ P-P (پیک تو پیک یا از قله تا قله) رو اندازه بگیریم. با فرض اینکه Volt/Div بر روی عدد ۱ باشه از قله تا قله ای موج ما ۴ خونه رو اشغال کرده که ضربدر

عدد یک، ۴ ولت رو نشون میده. و این تنظیمات برای هر کanal ورودی باید به طور جداگانه انجام بشه و موج هر کanal باید بر اساس مقیاس خودش خونده بشه.

نکته‌ی مهم: در اکثر اسکوپ‌ها روی دستگیره‌های Volt/Div و Time/Div یه دستگیره کوچکتر وجود داره که برای کالیبره کردن اسکوپ استفاده میشه و ما همیشه باید قبل از تنظیم این سوییچ‌ها این دستگیره کوچکتر رو تا انتهایا در جهت عقربه‌های ساعت بچرخونیم در غیر اینصورت اندازه گیری‌های ما صحیح نخواهد بود.

انتخاب وضعیت‌های AC , GND , DC

این کلید سه حالته که معمولاً زیر Volt/Div قرار داره به ما امکان میده که نوع خروجی مون رو انتخاب کنیم به این صورا که اگر کلید در وضعیت AC قرار داشته باشه تنها مولفه AC سیگنال نمایش داده خواهد شد و مقدار DC یا آفست موج ما حذف خواهد شد. وضعیت GND ورودی ما را به زمین اتصال کوتاه می‌کند و امکان تنظیم عمودی سطح صفر رو به ما میده. و وضعیت DC موج رو دست نخورده و بدون تغییر به ما نشون می‌ده که این موج مقدار شامل DC و AC خواهد بود.

توجه: همیشه در ابتدای کار باید از تنظیم بودن وضعیت صفر اسکوپ مطمئن بشیم به این ترتیب که کلید رو در حالت GND قرار داده و با دستگیره‌های Position خط افقی را بر روی صفر قرار دهیم. اینکار را باید برای هر کanal به طور جداگانه باید انجام دهیم و برای تغیر وضعیت از یک کanal دیگه می‌توانیم از کلید MODE (که توضیح داده شد) استفاده کنیم.

نکته‌ی ۱: استفاده از وضعیت AC اگرچه می‌تونه باعث مسدود کردن مقدار DC موج بشه اما در فرکانس‌های پایین می‌تونه باعث اعوجاج و به هم ریختگی شکل موج بشه و دلیل این مسئله استفاده از خازن‌های ظرفیت بالایی است که برای حذف مقدار DC موج درون اسکوپ وجود داره.

نکته ۲: اگرچه استفاده از وضعیت AC، ممکنه مشکل مطرح شده در قسمت الف رو بوجود بیاره، اما استفاده اون می تونه برای اندازه گیری ریپل های بسیار کوچک موجود بر روی ولتاژ های به ظاهر DC باشه.(چطوری؟)

نکته ۳: تنها مشکل وضعیت DC اینه که ممکنه مقدار DC موج، مزاحم اندازه گیری دقیق مقدار AC بشه.

اساسی ترین مسائل مربوط به اسکوپ رو بررسی کردیم ولی مطالب دیگه ای هم وجود داره که معمولا در استفاده های مقدماتی کمتر از اونا استفاده میشه مثل تریگر کردن اسکوپ با یک منبع خارجی(و کلابخش Triggering) یا کالیبره کردن اسکوپ بوسیله ی سیگنال مرربعی یی که اسکوپ در اختیارمون قرار میده و یا مسایل نسبتا گسترده در رابطه با پروب ها جهت اندازه گیری های بسیار دقیق و ... که در یک پست دیگه بعد از معرفی مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور، اونا رو خواهم نوشت ولی تنظیم برخی از کلیدهای بخش Triggering رو (بدون دلیل) جهت اندازه گیری صحیح در قسمت راهنمای قدم به قدم نوشته ام.

راهنمای قدم به قدم استفاده از اسکوپ

قدم اول: روشن کردن اسکوپ!

قدم دوم: اطمینان از کالیبره بودن اسکوپ

کلید های Gain Variable Control رو که به صورت کلیدی کوچکتر بر روی کلیدهای وجود داره تا انتهای در جهت عقربه های ساعت بچرخونید. Time/Div و Volt/Div

قدم سوم: تنظیم زمین اسکوپ

کلید سه حالته **ی** **AC GND DC** رو برای هر دو کanal در حالت **GND** قرار بدید و با دستگیره **ی Position** محور عمودی رو روی صفر قرار بدید. بوسیله **ی** کلیدهای **Focus** و **Intensity** به ترتیب شدت نور و نازکی موج رو تنظیم کنید و بعد از تنظیم زمین کلیدها رو در وضعیت **DC** قرار بدید.

قدم چهارم: وصل مدار به اسکوپ

اگر از یک کanal می خواهید استفاده کنید با یک پروپ و اگه از دو کanal با دو پروپ باید مدار رو به اسکوپ وصل کنید. به این صورت که سوکت پروپ رو به ورودی کanal مورد نظر وصل کنید و سر دیگه **ی** اون رو به دو سر المان یا قسمتی از مدار که می خواهید تغییرات ولتاژ اون رو بررسی کنید، وصل کنید

دم پنجم :پایداری موج

اگه موجی که روی صفحه نشون داده میشه یا سریع حرکت میکنه، دستگیره **ی Trigger** رو در حالت وسط قرار بدید و یه کم **Time/Div** رو هم تغییر بدید تا شکل موج واضحتر بشه و اگه موجتون ثابت بود به قدم بعد بردید.

قدم ششم: انتخاب منبع

کanal مورد نظرتون رو برای نمایش روی صفحه بوسیله **ی** کلید چند حالته **ی Vertical** **ALT Mode** انتخاب کنید. اگه هر دو کanal رو هم زمان می خواهید ببینید یکی از حالتهای **CHOP** رو انتخاب کنید و اگه مجموع دو موج مورد نظرتونه وضعیت **ADD** رو انتخاب کنید.


قدم هفتم: اندازه گیری مشخصات موج

تعداد خونه های افقی رو که در امتداد یک دوره **ی** تناوب قرار گرفته اند در واحد ضرب **کنید** و عدد به دست او مده رو معکوس **کنید** تا فرکانس موج بدست بیاد.

برای بدست اوردن دامنه‌ی سیگنال، تعداد خونه‌های افقی را از قله تا پایین ترین نقطه‌ی موج بشمارید و در Volt/Div اون کanal ضرب کنید. عدد به دست اومده اندازه‌ی دامنه‌ی P-P موج خواهد بود.

اگه مدارتون رو درست بسته باشید و اسکوپ تون هم سالم باشه باید بعد از این مراحل یک شکل موج ثابت رو بر روی اسکوپ ایجاد کرده باشید و مشخصات اون رو هم اندازه‌گیری کرده باشید. در غیر اینصورت باید دنبال پیدا کردن اشکال مدارتون یا اطمینان از سالم بودن اسکوپ باشید.

اهم متر سری

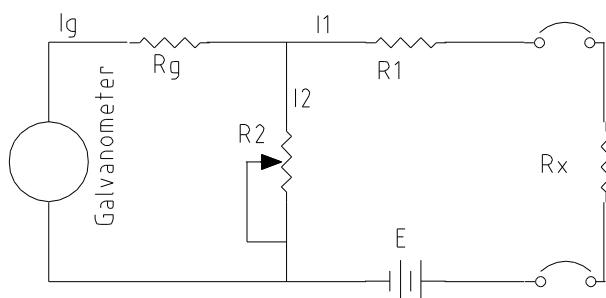

R_1 = مقاومت محدود کننده

جریان

R_2 = مقاومت تنظیم صفر

R_g = مقاومت داخلی گالوانومتر

R_x = مقاومت مجھول

E = ولتاژ باطری تغذیه اهم

متر

R_h = مقاومت نیم اشل

وقتی $R_x = 0$ باشد ماکزیمم جریان از گالوانومتر عبور میکند. در این حال میبایستی R_2 را طوری تنظیم کرد تا گالوانومتر جریان ماکزیمم اشل را نشان دهد، این نقطه صفر اهم متر است که میبایستی آنرا با $\Omega = 0$ مشخص کرد. و چنانچه $R_x = \infty$ باشد هیچ جریانی از گالوانومتر عبور نمیکند، و عقربه موقعیت جریان صفر گالوانومتر را نشان دهد، این نقطه ∞ اهم متر است که میبایستی آنرا با $\Omega = \infty$ مشخص کرد. نقاط بین این دو حد را میبایستی با استفاده از مقاومتهای استاندارد و معلوم درجه بندی کنیم (مشاهده خواهد شد که درجه بندی این نوع اهم متر غیر خطی است).

مهمنترین ایراد این نوع اهم متر کاهش دامنه ولتاژ باطری تغذیه دستگاه است، برای جبران این مشکل از مقاومت R_2 در موقع استفاده از دستگاه و برای تنظیم مقدار صفر اهم متر استفاده میکنند. از آنجا که حاصل موازی R_2 و R_g (بدلیل کوچک بودن R_g) در مقایسه با R_1 کوچک است، تغییر R_2 اثر چندانی بر کالیبراسیون ندارد، اما اگر بخواهیم این مشکل را با تنظیم R_1 حل کنیم، کالیبراسیون دستگاه بهم خواهد خورد.

عموماً طراحی اهم مترها بر اساس مقاومت R_x که جریان نیم اشل را در گالوانومتر ایجاد میکند انجام میدهند. در این صورت مقاومت دو سر اهم متر را مقاومت نیم اشل نامیده و آنرا با R_h نشان میدهند. بنابراین با داشتن جریان ماکزیمم انحراف گالوانومتر و ولتاژ باطری E میتوان مقادیر مقاومتهای R_1 و R_2 را بدست آورد.

چون با قرار دادن R_h در دوسر اهم متر نصف جریان ماکزیمم انحراف و یا حالت اتصال کوتاه از گالوانومتر میگذرد، بنابراین مقاومت مدار اهم متر در حالت اتصال کوتاه میبایستی با R_h برابر باشد.

نتیجتاً :

$$I_{1\max} = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g}}$$

$$\frac{I_{1\max}}{2} = I_h = \frac{E}{2(R_1 + \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g})} = \frac{E}{(R_1 + \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g}) + R_h}$$

$$R_h = R_1 + \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g}$$

بنابراین کل مقاومت مدار در حالت اتصال مقاومت نیم اشل به اهم متر مساوی $2R_h$ است
نتیجتاً در این حالت جریان باطری مساویست با :

$$I_h = \frac{E}{2 R_h}$$

بنابراین جریان ماکزیمم انحراف دو برابر جریان فوق است

$$I_{1\max} = 2 I_h = \frac{E}{R_h}$$

و جریان مقاومت شنت با گالوانومتر یا R_2 مساویست با :

$$I_2 = I_{1\max} - I_{g\max}$$

در این حالت ولتاژ دوسر مقاومت شنت برابر با ولتاژ دوسر گالوانومتر و مساویست با :

$$V_g = I_2 R_2 = I_{g\max} R_g$$

$$R_2 = \frac{I_{g\max} R_g}{I_2} = \frac{I_{g\max} R_g}{I_{1\max} - I_{g\max}} \quad \frac{R_h}{R_h} = \frac{I_{g\max} R_g R_h}{I_{1\max} R_h - I_{g\max} R_h} = \frac{I_{g\max} R_g R_h}{E - I_{g\max} R_h}$$

$$R_1 = R_h - \frac{R_2 R_g}{R_2 + R_g} \Rightarrow R_1 = R_h - \frac{\frac{I_{g\max} R_g R_h}{E - I_{g\max} R_h} R_g}{\frac{I_{g\max} R_g R_h}{E - I_{g\max} R_h} + R_g} = R_h - \frac{I_{g\max} R_g R_h}{E}$$

اگر دو سر اهم متر را به مقاومت مجھول R_x متصل کنیم ذر این حالت جریان مدار اهم متر مساویست با :

$$I_{1_x} = \frac{E}{R_h + R_x}$$

در اتصال کوتاه :

$$I_{1_{\max}} = \frac{E}{R_h}$$

نسبت دو جریان فوق بهم مساویست با :

$$\frac{I_{1_x}}{I_{1_{\max}}} = \frac{R_h}{R_h + R_x}$$

نتیجتاً


$$I_{1_x} = \frac{R_h}{R_h + R_x} I_{1_{\max}}$$

با توجه به رابطه فوق روشن است که رابطه جریان I_{1_x} و مقاومت مجھول R_x رابطه ای غیر خطی میباشد.

و اندازه گیری مقاومتهای مجھول کوچکتر از مقاومت نیم اشل با وضوح بہتر و دقت اندازه گیری بہتری همراه است (خطای کمتر و یا دقت بہتر بدلیل انجام اندازه گیری در نزدیکی انحراف ماکزیمم گالوانومتر میباشد).

با توجه به اطلاعات فوق این اهم متر برای اندازه گیری مقاومتهای کوچک مناسب است.

اهم متر شانت یا موازی

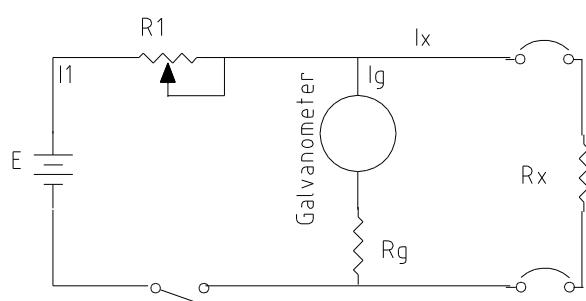

مقاومت محدود کننده جریان $= R_1$

مقاومت داخلی گالوانومتر $= R_g$

مقاومت مجھول $= R_x$

ولتاژ باطری تغذیه اهم متر $= E$

اهم متر موازی

مقاومت نیم اشل $= R_h$

وقتی $R_x = \infty$ باشد ماکزیمم جریان از گالوانومتر عبور میکند. در این حال میبايستی R_1 را طوری تنظیم کرد تا گالوانومتر جریان ماکزیمم اشل را نشان دهد، این نقطه ∞ اهم متر است که میبايستی آنرا با $\Omega \infty$ مشخص کرد.

وقتی $R_x = 0$ دو سر اهم متر و نتیجتاً گالوانومتر اتصال کوتاه شده و هیچ جریانی از گالوانومتر عبور نمیکند. و عقربه موقعیت جریان صفر گالوانومتر را نشان دهد، این نقطه 0 اهم متر است که میبايستی آنرا با $\Omega 0$ مشخص کرد.

نقاط بین این دو حد را میبايستی با استفاده از مقاومتهای استاندارد و معلوم درجه بندی کنیم (مشاهده خواهد شد که این درجه بندی غیر خطی است)

مهمنترین ایراد این نوع اهم متر علاوه بر کاهش دامنه ولتاژ باطری تغذیه دستگاه است بر قرار بودن جریان در موقع عدم اتصال مقاومت به ورودی دستگاه است که برای رفع این عیب و یا ایراد از یک کلید برای قطع جریان و یا قطع منبع در موقع بی کاری استفاده شده، برای جبران افت ولتاژ باطری از مقاومت R_1 در موقع استفاده از دستگاه و برای تنظیم مقدار بینهایت اهم متر استفاده میکنند.

طراحی این نوع اهم متر را هم با توجه به مقاومت R_x که جریان نیم اشل را در گالوانومتر ایجاد میکند انجام میدهند. در این صورت مقاومت دو سر اهم متر را مقاومت نیم اشل نامیده و آنرا با R_h نشان میدهند. بنابراین در این حالت نیز با داشتن جریان ماکزیمم انحراف گالوانومتر و ولتاژ باطری E میتوان مقدار مقاومت R_1 را بدست آورد. چون با قرار دادن R_h در دوسر اهم متر میبايستی نصف جریان ماکزیمم انحراف و یا حالت اتصال باز از گالوانومتر عبور کند، بنابراین مقاومت گالوانومتر R_g بايستی با R_h برابر باشد:

$$R_h = R_g$$

بنابراین جریان ماکزیمم انحراف مساویست با

$$I_{g_{\max}} = \frac{E}{R_1 + R_g} = \frac{E}{R_1 + R_h}$$

از سوی دیگر :

$$I_{1x} = \frac{E}{R_1 + \frac{R_x R_g}{R_x + R_g}}$$

نسبت دو جریان فوق بهم مساویست با :

$$\frac{I_{1x}}{I_{g_{\max}}} = \frac{\frac{E}{R_1 + \frac{R_x R_h}{R_x + R_h}}}{\frac{E}{R_1 + R_h}} = \frac{1}{[R_1(R_x + R_h) + R_x R_h]}$$

نتیجتاً

$$I_{1x} = \frac{1}{2[R_1(R_x + R_h) + R_x R_h]} I_{g_{\max}}$$

با توجه به رابطه فوق روشن است که رابطه جریان I_{1x} و مقاومت مجھول R_x رابطه ای غیر خطی میباشد. و اندازه گیری مقاومتهای مجھول بزرگتر از مقاومت نیم اشل بدلیل انجام اندازه گیری در نزدیکی انحراف ماکزیمم گالوانومتر با دقت اندازه گیری بهتری همراه است.

با توجه به اطلاعات فوق این اهم متر برای اندازه گیری مقاومتهای بزرگ مناسب است.

صفحه ۲۲۰ کتاب ساونی

وسایل اندازه گیری با آهن نرم گردان (Moving Iron)

گشتاور منحرف کننده T_d =

کار مکانیکی انجام شده $T_d d\theta$ =

اگر جریان اولیه I ، اندوکتانس اولیه L و θ معرف انحراف عقربه باشد.
چنانچه جریان باندازه dI افزایش یابد، باعث تغییر اندوکتانس باندازه dL و زاویه
انحراف عقربه باندازه $d\theta$ میشود.

از سوئی برای ایجاد dI یک ولتاژ باندازه e بایستی موجود باشد.

$$e = \frac{d}{dt} (L I) = I \frac{dL}{dt} + L \frac{dI}{dt}$$

$$= e I dt = I^2 dL + I L dI$$

$$= \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده قبل از چرخش عقربه} \frac{1}{2} I^2 L$$

$$= \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده بعد از چرخش عقربه} \frac{1}{2} (I + dI)^2 (L + dL)$$

$$= \frac{1}{2} (I^2 + 2 I dI + dI^2) (L + dL) - \frac{1}{2} I^2 L$$

ذخیره شده

$$= \frac{1}{2} L I^2 + \frac{1}{2} L dI^2 + L dI L + \frac{1}{2} I^2 dL + \frac{1}{2} dL dI^2 + I dL dI - \frac{1}{2} I^2 L$$

اگر از مقادیر کوچک و درجه دوم صرف نظر شود.

$$= \text{تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده} L dI + \frac{1}{2} I^2 dL$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی
اعمال شده

$$I^2 dL + I L dI = L dI L + \frac{1}{2} I^2 dL + T_d d\theta$$

$$T_d d\theta = \frac{1}{2} I^2 dL$$

$$T_d = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta}$$

$$T_C = K_f \theta$$

$$K_f \theta = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \frac{I^2}{K_f} \frac{dL}{d\theta}$$

Equation 1

با توجه به رابطه فوق ، انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجدور جریان اعمال شده به کویل و یا سیم پیچ وسیله اندازه گیری میباشد ، از سوی دیگر درجه بندی غیر یکنواخت $\frac{dL}{d\theta} = cte$ دارد. و چنانچه و بستگی به مقدار و نوع جریان و همچنین تغییرات باشد وسیله دارای پاسخی مجدوری میباشد .

واضح است که جهت گشتاور تولید شده و یا چرخش عقربه ربطی به جهت جریان و یا متناوب و مستقیم بودن آن نداشته و عقربه فقط به یکطرف منحرف میشود.

چنانچه بخواهیم دستگاه دارای درجه بندی خطی و نتیجتاً $I = C \theta$ بشد. با

استفاده از روابط فوق میتوان تغییرات $\frac{dL}{d\theta}$ را محاسبه نمود، بنابراین:

با استفاده از **Equation 1** و قرار دادن رابطه

$$\frac{dL}{d\theta} = \frac{2 K_f \theta}{I^2}$$

خواهیم داشت

$$\frac{dL}{d\theta} = \frac{2 K_f \theta}{C^2 \theta^2}$$

نتیجتاً

$$\theta \frac{dL}{d\theta} = cte. = \frac{2 K_f}{C^2}$$

چون این موضوع در $\theta = 0$ میسر نیست، در عمل درجه بندی تا حدود یک دهم جریان نامی خطی سازی میشود. توضیح آخر اینکه : با مختصر تغییری در تعداد و سطح مقطع سیم ، سیم پیچ دستگاه میتوان توانائی سنجش جریان این وسیله را بدون نیاز به مقاومت شنت توسعه داد. برای توسعه حدود سنجش ولتاژ میباشد از مقاومت سری استفاده نمود.

وسایل اندازه گیری الکترودینامیکی (Electrodynamic صفحه ۲۳۵ کتاب ساونی

$$\text{جریان لحظه ای سیم پیچ ثابت} \quad i_1 =$$

$$\text{جریان لحظه ای سیم پیچ متحرک} \quad i_2 =$$

$$\text{اندوکتانس خودی سیم پیچ ثابت} \quad L_1 =$$

$$\text{اندوکتانس خودی سیم پیچ متحرک} \quad L_2 =$$

$$\text{اندوکتانس متفاصل مابین سیم پیچ ثابت و متحرک} \quad M =$$

$$\text{فلاکس لینکیج سیم پیچ ثابت} \quad \lambda_1 = L_1 i_1 + M i_2$$

$$\text{فلاکس لینکیج سیم پیچ متحرک} \quad \lambda_2 = L_2 i_2 + M i_1$$

$$e_1 = \frac{d\lambda_1}{dt}$$

$$e_2 = \frac{d\lambda_2}{dt}$$

$$\text{انرژی الکتریکی ورودی} = e_1 i_1 dt + e_2 i_2 dt = i_1 d\lambda_1 + i_2 d\lambda_2$$

$$\text{انرژی الکتریکی ورودی} = i_1 d(L_1 i_1 + M i_2) + i_2 d(L_2 i_2 + M i_1)$$

$$= i_1 L_1 di_1 + i_1^2 dL_1 + i_1 i_2 dM + i_1 M di_2 + \\ i_2 L_2 di_2 + i_2^2 dL_2 + i_1 i_2 dM + i_2 M di_1$$

$$= \frac{1}{2} i_1^2 L_1 + \frac{1}{2} i_2^2 L_2 + i_1 i_1 M \quad \text{Equation1}$$

مغناطیسی

$$= d(\frac{1}{2} i_1^2 L_1 + \frac{1}{2} i_2^2 L_2 + i_1 i_1 M) \quad \text{Equation2}$$

شده

$$= i_1 L_1 di_1 + \frac{1}{2} i_1^2 dL_1 + i_2 L_2 di_2 + \frac{1}{2} i_2^2 dL_2 + \\ i_1 M di_2 + i_2 M di_1 + i_1 i_2 dM$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی اعمال شده

$$\text{کار} = (\text{Equation1}) - (\text{Equation2}) = \frac{1}{2} i_1^2 dL_1 + \frac{1}{2} i_2^2 dL_2 + i_1 i_2 dM$$

مکانیکی انجام شده

چون اندوکتانس‌های خودی ثابت هستند بنابراین $dL_1 = dL_2 = 0$

$\text{کار} = T_d d\theta = i_1 i_2 dM$ بنابراین

مکانیکی انجام شده

$$T_d = i_1 i_2 \frac{dM}{d\theta}$$

$$T_C = K_f \theta$$

$$K_f \theta = i_1 i_2 \frac{dM}{d\theta}$$

$$\theta = \frac{i_1 i_2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

چنانچه از این دستگاه اندازه گیری برای سنجش جریانهای مستقیم استفاده شود، جریانهای کویل های ثابت و متحرک مستقیم خواهند بود، در این صورت در شرایط پایدار انحراف عقربه از رابطه زیر تبعیت میکند:

$$\theta = \frac{I_1 I_2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

اگر از این دستگاه اندازه گیری برای سنجش جریانهای متناوب استفاده شود، جریانهای کویل های ثابت و متحرک متناوب خواهند بود، در این صورت در شرایط پایدار و در صورتیکه دستگاه دارای دمپینگ مناسب باشد، انحراف عقربه متناسب با مقدار متوسط حاصلضرب جریانها در یک سیکل کامل نوسان آنها خواهد بود : رابطه زیر :

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt$$

چنانچه جریانها سینوسی باشند:

$$i_1 = I_{1m} \sin \omega t \quad \& \quad i_2 = I_{2m} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{T} \int_0^T \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) dt$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) d\omega t$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m} I_{2m}}{2} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m} I_{2m}}{\sqrt{2} \sqrt{2}} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1rms} I_{2rms} \cos \varphi$$

اگر از این وسیله بعنوان آمپر متر استفاده شود، چون

$$i_1 = i_2 = i \quad \& \quad \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{i^2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

و اگر از این وسیله بعنوان ولتمتر استفاده شود، چون

$$\dot{i}_1 = i_2 = \frac{v}{Z} \quad \& \quad \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{v^2}{K_f Z^2} \frac{dM}{d\theta}$$

وسایل اندازه گیری الکترواستاتیکی (Electrostatic) صفحه ۲۵۴ کتاب ساونی

گشتاور محرک در این وسایل بوسیله میدان الکتریکی ناشی از صفحات بار دار تولید میشود. این گونه وسایل فقط قادر به اندازه گیری ولتاژ هستند.

$$T_d = \text{گشتاور منحرف کننده}$$

$$T_d * d\theta = \text{کار مکانیکی انجام شده}$$

$$i_c = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (Cv) = C \frac{dv}{dt} + v \frac{dC}{dt}$$

$$= v i_c dt = v^2 dc + CV dV$$

$$= \frac{1}{2} C v^2 \text{ انرژی الکتریکی ذخیره شده قبل از چرخش عقربه}$$

$$= \frac{1}{2} (v + dv)^2 (C + dC) \text{ انرژی الکتریکی ذخیره شده بعد از چرخش عقربه}$$

$$= \frac{1}{2} (v^2 + 2v dv + dv^2) (C + dC) - \frac{1}{2} C v^2 \text{ تغییر در انرژی الکتریکی}$$

ذخیره شده

$$= \frac{1}{2} C v^2 + \frac{1}{2} C d v^2 + C v d v + \frac{1}{2} v^2 d C + \frac{1}{2} d C d v^2 + v d C d v - \frac{1}{2} C v^2$$

اگر از مقادیر کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.

$$C v d v + \frac{1}{2} v^2 d C = \text{تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده}$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی اعمال شده

$$v^2 d C + C v d v = C v d v + \frac{1}{2} v^2 d C + T_d d \theta$$

$$T_d d \theta = \frac{1}{2} v^2 d C$$

$$T_d = \frac{1}{2} v^2 \frac{d C}{d \theta}$$

$$T_C = K_f \theta$$


$$K_f \theta = \frac{1}{2} v^2 \frac{d C}{d \theta}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \frac{v^2}{K_f} \frac{d C}{d \theta} \quad \text{Equation 1}$$

با توجه به رابطه فوق ، انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجدور ولتاژ اعمال شده به وسیله اندازه گیری میباشد ، از سوی دیگر درجه بندی غیر یکنواخت و بستگی به مقدار و نوع جریان و همچنین تغییرات باشد وسیله دارای $\frac{d C}{d \theta} = cte$ دارد. و چنانچه پاسخی مجدوری میباشد .

واضح است که جهت گشتاور تولید شده و یا چرخش عقربه ربطی به جهت جریان و یا متنابض و مستقیم بودن آن نداشته و عقربه فقط به یکطرف منحرف میشود.

نمایش برداری شکل موجهای سینوسی Waveforms

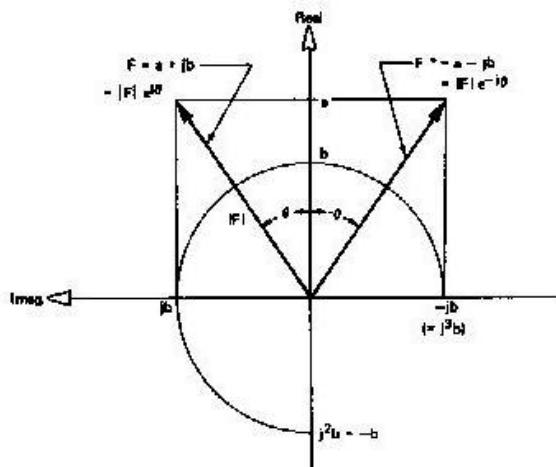


Complex notation for a 2-dimentional vector

$$, \quad b = |F| \sin \theta, \quad |F| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{a}{b} \right) \quad a = |F| \cos \theta$$

$$, \quad \cos \theta + j \sin \theta = e^{j\theta}, \quad F = |F| e^{j\theta}, \quad \theta = \omega t + \varphi, \quad F = |F| (\cos \theta + j \sin \theta)$$

$$\theta = 2 \pi f t + \varphi$$


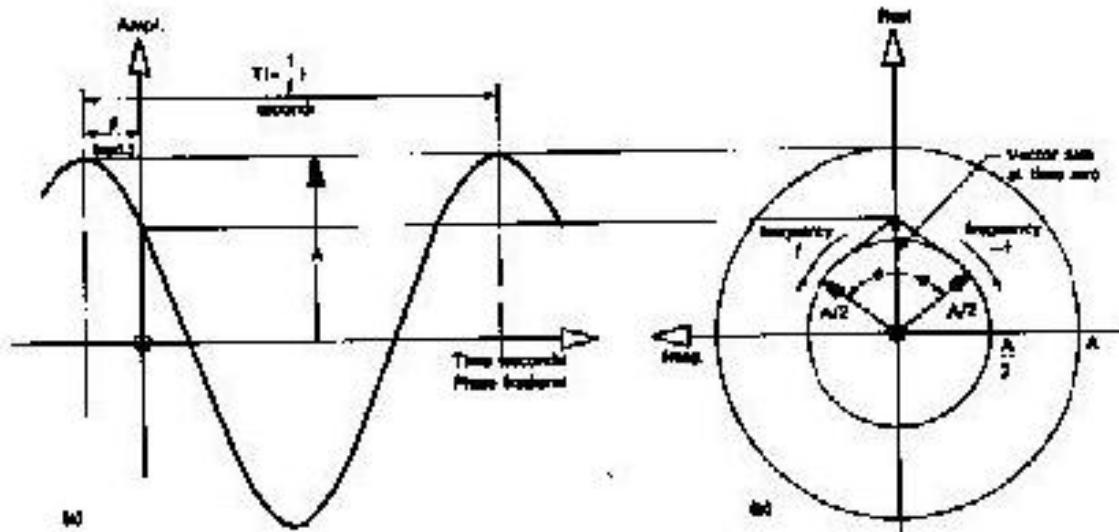


Sinusoidal Waveform

$$A \cos (2 \pi f t + \varphi)$$

sum of contra-rotating vectors
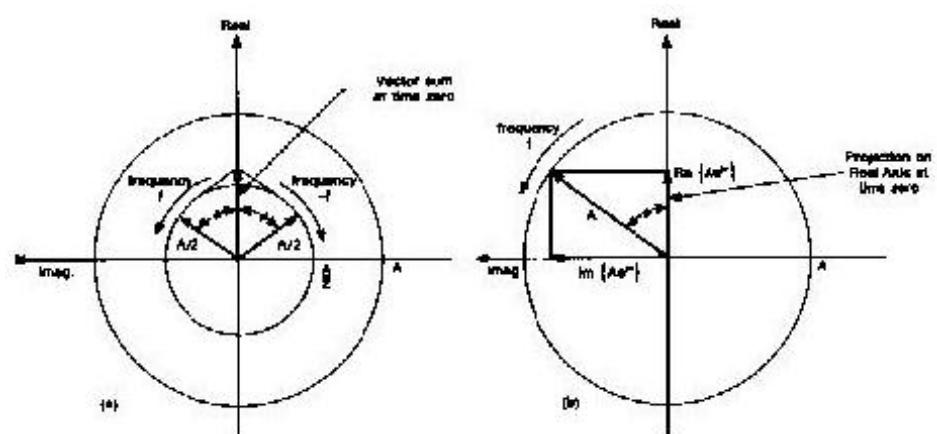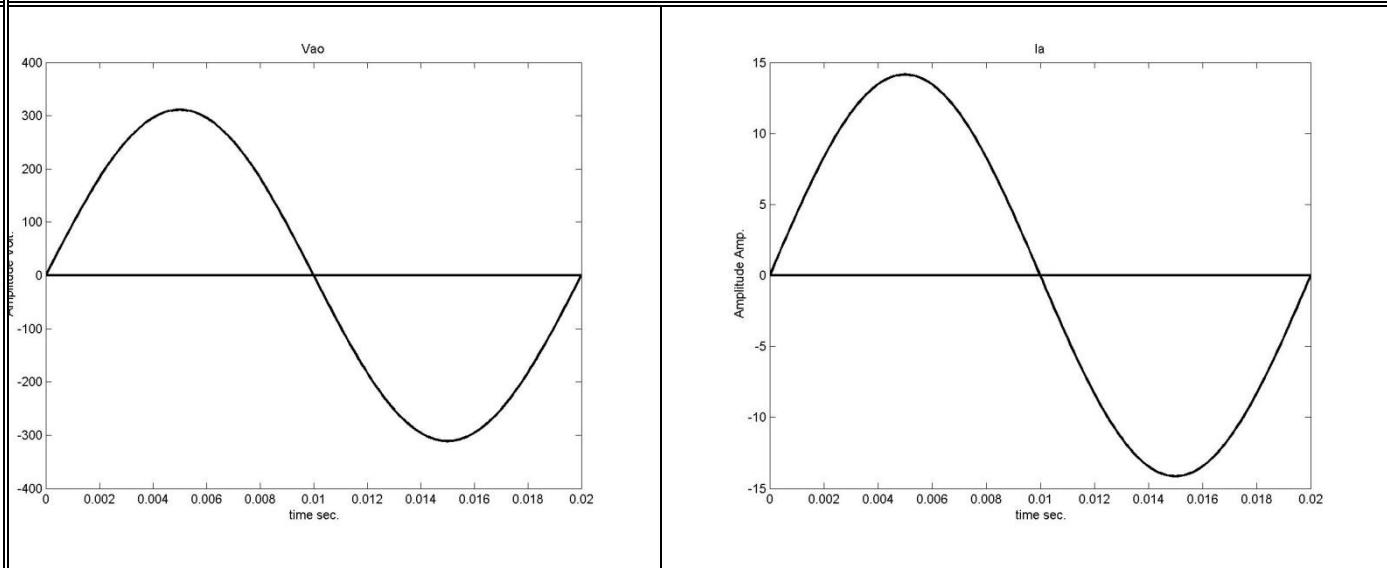
$$A \cos \theta = \frac{A}{2} (e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$




Equivalence Of Vector Sum And Projection On Real Axis


اندازه گیری توان و انرژی

۹ - جریان متناوب یکفاز:


شکل موج ولتاژ با مقدار موثر ۲۲۰ ولت

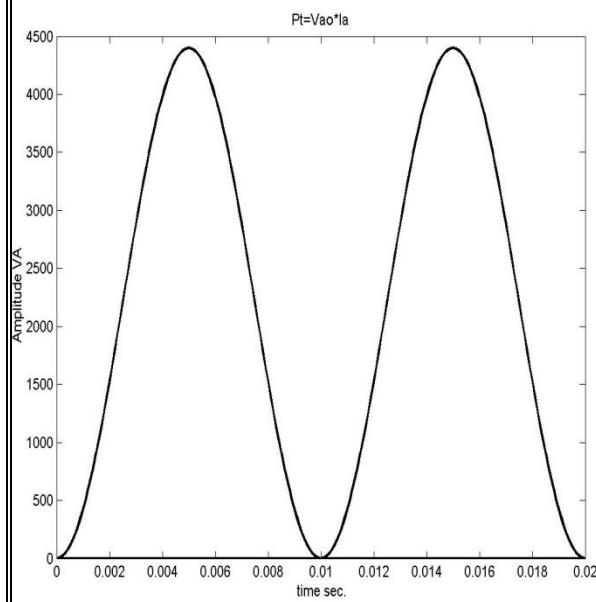


شکل موج جریان با مقدار موثر ۱۰ آمپر

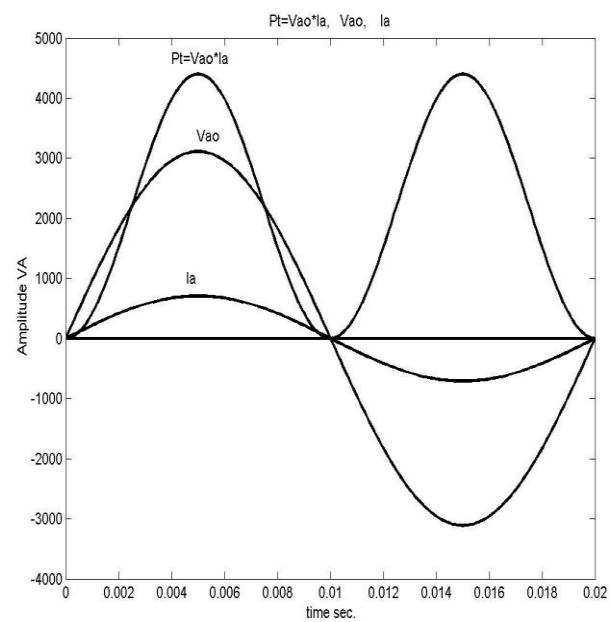

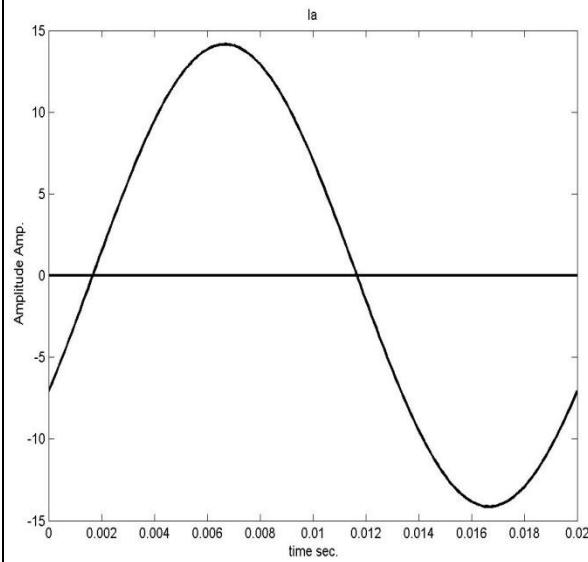شکل موج توان لحظه‌ای با
مقدار متوسط ۲۲۰۰ وات




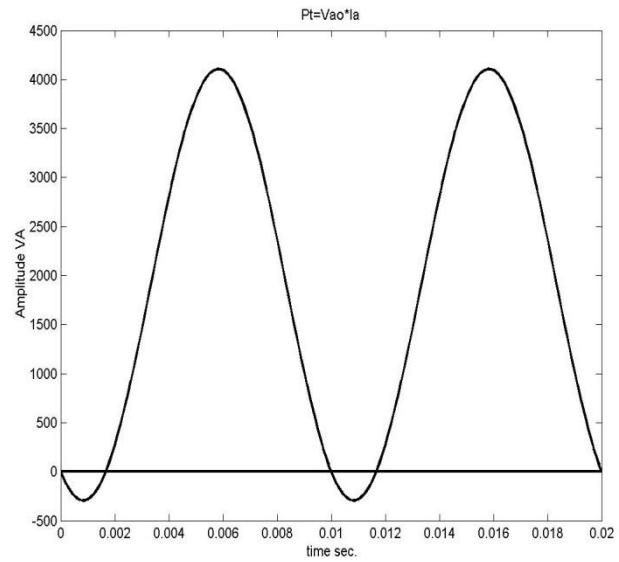شکل موجهای ولتاژ و جریان و توان لحظه‌ای
(برای وضوح بیشتر جریان و ولتاژ در ضربیبی
ضرب شده اند)



شکل موج جریان با مقدار موثر ۱۰ آمپر و زاویه
فاز تاخیری ۳۰ درجه نسبت به شکل موج ولتاژ
فوق

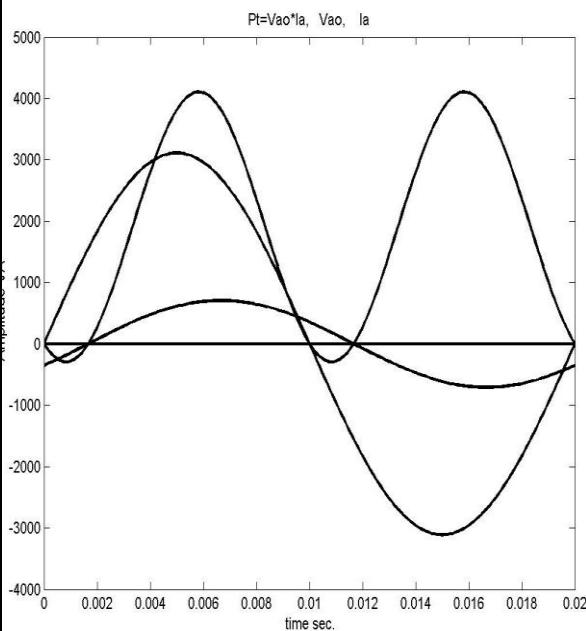شکل موج توان لحظه‌ای با مقدار
متوسط $2200 \cdot 0.866$ وات



$$P_{ave} = P = V_{rms} I_{rms} \cos \varphi$$

$$Q_{ave} = Q = V_{rms} I_{rms} \sin \varphi$$

$$S_{ave} = S = V_{rms} I_{rms}$$

M فایل مطلب برای رسم شکل موجهای فوق

% elecmes1n.m

% Version: 3.0

% Description: Single-Phase Power

% Revision: 2.0

% Author: Hossein Tabatabaei-Yazdi

% Univ. of Ferdowsi

% Created: 23/1/1381

clf

% Parameter values:

sq2=sqrt(2);

Vm=sq2*220;

Im=sq2*10;

% 30 degree c=pi/6;

%30 degree phase angle fi=c;

%2*pi*f w=2*pi*50.;

t=0:.0001:.02;

Vao=Vm*sin(w*t);

Voo=0.0*sin(w*t);

loo=0.0*sin(w*t);

Poo=0.0*sin(w*t);

plot(t,Vao,'-k',t,Voo,'k','LineWidth',2)

title('Vao')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.')

pause

la=Im*sin(w*t-f);

plot(t,la,'-k',t,loo,'-k','LineWidth',2)

title('la')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Vao.*la,'-k',t,Poo,'k','LineWidth',2)

title('Pt=Vao*la')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')

pause

plot(t,Vao.*la,'-k',t,Poo,'k',t,10*Vao,'-k',t,Voo,'k',t,50*la,'-k','LineWidth',2)

title('Pt=Vao*la, Vao, la')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')

clear


۱۰- جریان مستقیم:

$$P_{dc} = P = V_{dc} I_{dc}$$

۱۱- اندازه گیری توان ظاهری بوسیله ولت متر و آمپر متر:


الف - برای بارهای کوچک (جریان بار کم) :
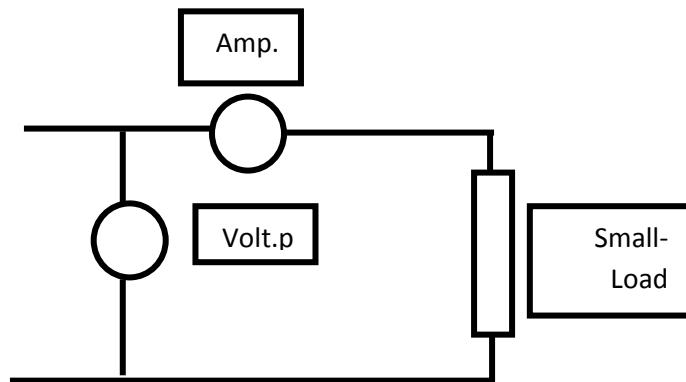
$$P = V_{rms} I_{rms} + V_{amp} I_{rms} = V_{rms} I_{rms} + P_{amp}$$



ب - برای بارهای کوچک (جریان بار زیاد) :
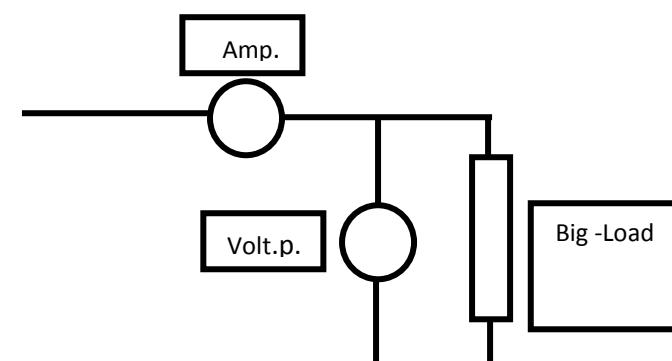
$$P = V_{rms} I_{rms} + V_{rms} I_{volt} = V_{rms} I_{rms} + P_{volt}$$



۱۲- اندازه گیری توان حقيقی و یا توان متوسط بوسیله دستگاههای اندازه گیری الکترودینامیکی و یا دستگاههای اندازه گیری فرودینامیکی

در حالت جریان مستقیم :

$$\theta = \frac{I_1 I_2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

در حالت جریان متناوب تکفاز :

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt$$

$$i_1 = I_{1m} \sin \omega t \quad \& \quad i_2 = I_{2m} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{T} \int_0^T \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) dt$$


$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) d\omega t$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] d\omega t$$


$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m} I_{2m}}{2} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m}}{\sqrt{2}} \frac{I_{2m}}{\sqrt{2}} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1rms} I_{2rms} \cos \varphi$$

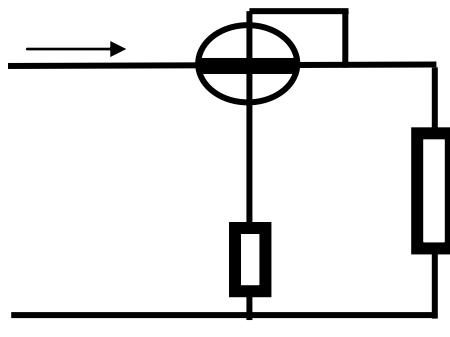$P = V_{rms} I_{rms} + V_{amp} I_{rms} = V_{rms} I_{rms} + P_{amp}$ $P = V_{rms} I_{rms} + V_{amp} I_{rms} = V_{rms} I_{rms} + P_{amp}$	

۱۳- جریانها و ولتاژهای متناوب سه فاز:

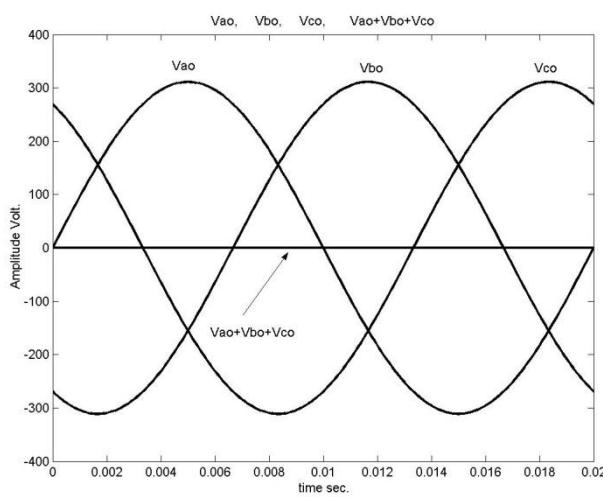ولتاژهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه‌ای آنها با زمان




$$v_{ao} = 220 \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$v_{bo} = 220 \sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{co} = 220 \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3})$$

ولتاژهای لحظه‌ای فازی سه فاز

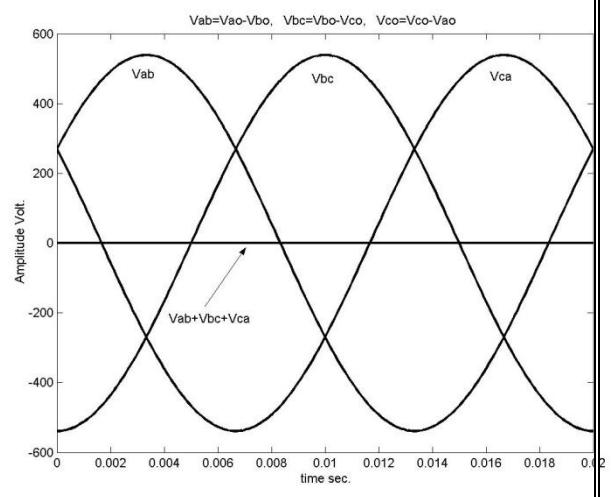

$$v_{ab} = 380 \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$$



$$v_{bc} = 380 \sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6})$$

$$v_{ca} = 380 \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6})$$


ولتاژهای لحظه‌ای خطی سه فاز

جریانهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه‌ای دامنه آنها با زمان

جریان های لحظه‌ای فازی سه فاز	جریان های لحظه‌ای خطی سه فاز
-------------------------------	------------------------------

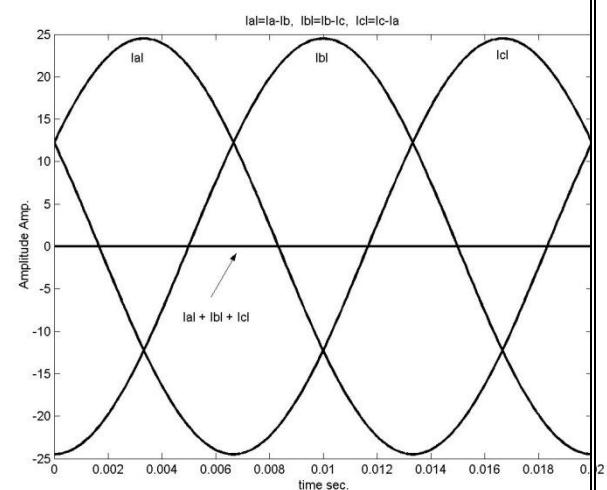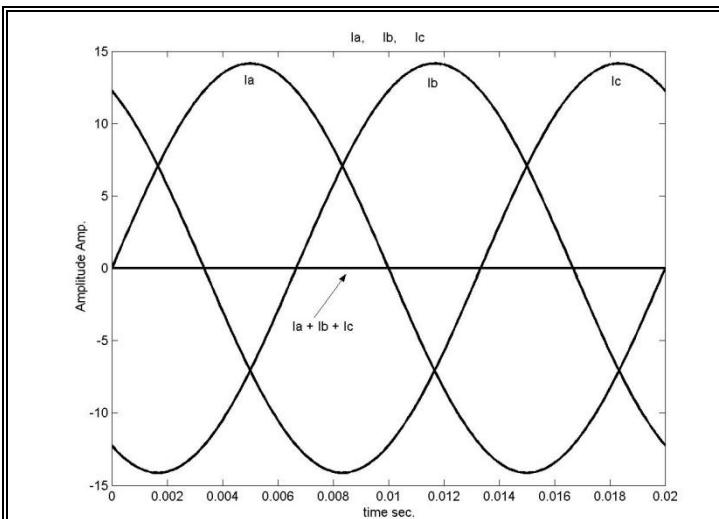

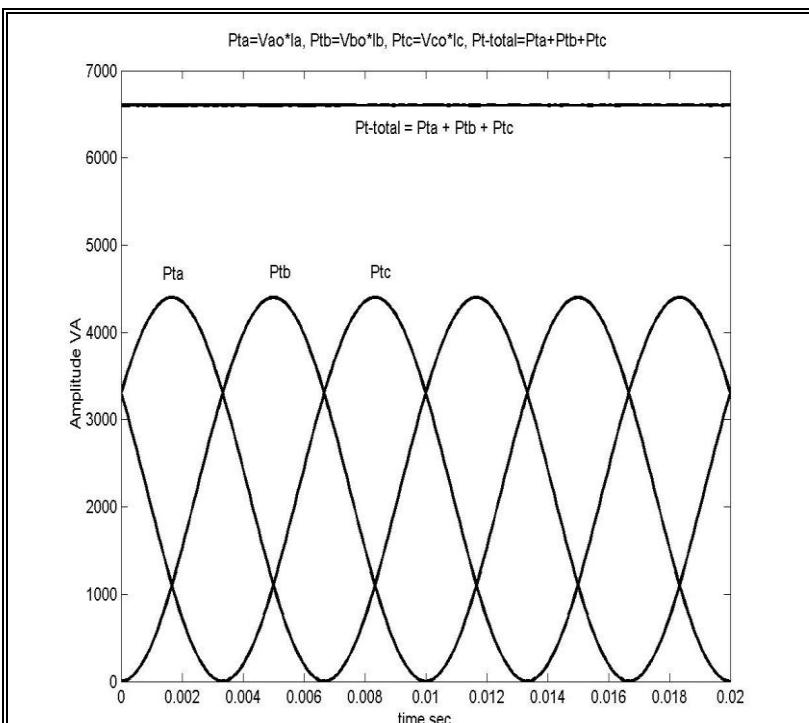توان های لحظه ای هر فاز و توان لحظه ای کل سه فاز




جالب توجه اینکه در حالت جریانها و ولتاژهای متعادل سه فاز توان متوسط و توان لحظه ای کل باهم برابر بوده و مقدار ثابتی دارند، نتیجتاً با زمان تغییر نمیکنند. همچنین فرکانس تغییرات لحظه ای توانها، دو برابر فرکانس تغییرات لحظه ای ولتاژها و یا

جريانها میباشد.

جريانهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه ای دامنه آنها با زمان (جریانها از ولتاژها عقب افتاده اند)

جريان های لحظه ای فازی سه فاز	جريان های لحظه ای خطی سه فاز
$i_a = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$	$i_{al} = 10\sqrt{3}\sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi - \frac{\pi}{6})$
$i_b = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi)$	$i_{bl} = 10\sqrt{3}\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3} - \varphi - \frac{\pi}{6})$
$i_c = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3} - \varphi)$	$i_{cl} = 10\sqrt{3}\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{2\pi}{3} - \varphi - \frac{\pi}{6})$
$\varphi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$	<p>اختلاف فاز بین شکل موجهای ولتاژ و جریان 30° درجه و جریانها تا خیری میباشند</p>

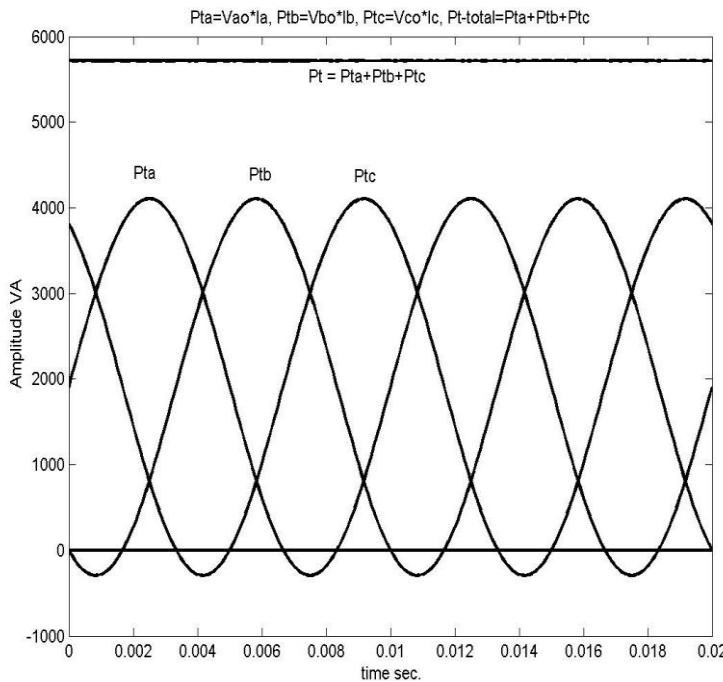توان های لحظه ای هر فاز و توان لحظه ای کل سه فاز



جالب توجه اینکه

توانهای لحظه دارای مقادیر

منفی نیز هستند،

در این حالت نیز

توان متوسط و توان لحظه ای

کل باهم برابر بوده و مقدار

ثابتی دارند ، نتیجتاً با زمان

تغییر نمیکنند.

همچنین

فرکانس تغییرات لحظه ای

توانها، دو برابر فرکانس

تغییرات لحظه ای ولتاژها و یا

جریانها میباشد.

$$P_{ave} = P = \sqrt{3} V_{rmsl} I_{rmsl} \cos \varphi = P_{1ave} + P_{2ave} + P_{3ave}$$

$$Q_{ave} = Q = \sqrt{3} V_{rmsl} I_{rmsl} \sin \varphi = Q_{1ave} + Q_{2ave} + Q_{3ave}$$

$$S_{ave} = S = \sqrt{3} V_{rmsl} I_{rmsl} = S_{1ave} + S_{2ave} + S_{3ave}$$

M فایل مطلب برای رسم شکل موجهای فوق

% elecmes1n.m

% Version: 2.0

% Description: Three-Phase Power

% Revision: 2.0

% Author: Hossein Tabatabaei-Yazdi

% univ. of Ferdowsi

% Created: 23/1/1381

clf

% Parameter values:

sq3=sqrt(3);

sq2=sqrt(2);

Vm=sq2*220;

Im=sq2*10;

% 30 degree c=pi/6;

%120 degree a=4*c;

% 0 and 30 degree phase angle fi=c;

d=sq3/3;

d2=2*d;

```
%2*pi*f           w=2*pi*50.;

t=0:.0001:.02;

Vao=Vm*sin(w*t);

Vbo=Vm*sin(w*t-a);

Vco=Vm*sin(w*t+a);

Voo=0.0*sin(w*t);

Ioo=0.0*sin(w*t);

Poo=0.0*sin(w*t);

plot(t,Vao,'-k',t,Vbo,'-k',t,Vco,'-k',t,Vao+Vbo+Vco,'-k','LineWidth',2)

title('Vao,    Vbo,    Vco,    Vao+Vbo+Vco')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.')

pause

plot(t,Vao-Vbo,'-k',t,Vbo-Vco,'-k',t,Vco-Vao,'-k',t,Voo,'-k','LineWidth',2)

title('Vab=Vao-Vbo,  Vbc=Vbo-Vco,  Vca=Vco-Vao ')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.)
```

pause

Ia=Im*sin(w*t-fi);

Ib=Im*sin(w*t-a-fi);

Ic=Im*sin(w*t+a-fi);

plot(t,Ia,'-k',t,Ib,'-k',t,Ic,'-k',t,Ia+Ib+Ic,'-k','LineWidth',2)

title('Ia, Ib, Ic Ia+Ib+Ic')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Ia-Ib,'-k',t,Ib-Ic,'-k',t,Ic-Ia,'-k',t,Io,'k','LineWidth',2)

title('Ial=Ia-Ib, Ibl=Ib-Ic, Icl=Ic-Ia, Ial+Ibl+Icl')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Vao.*Ia,'-k',t,Vbo.*Ib,'-k',t,Vco.*Ic,'-k',t,Vao.*Ia+Vbo.*Ib+Vco.*Ic,'-k',t,Poo,'k','LineWidth',2)

title('Pta=Vao*Ia, Pt=Vbo*Ib, Ptc=Vco*Ic, Pt-total=Pta+Pt+Ptc')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')


clear

اندازه گیری توان حقیقی ، واته و یا اکتیو در سیستم های سه فاز

۱. سه فاز ۴ سیمه :

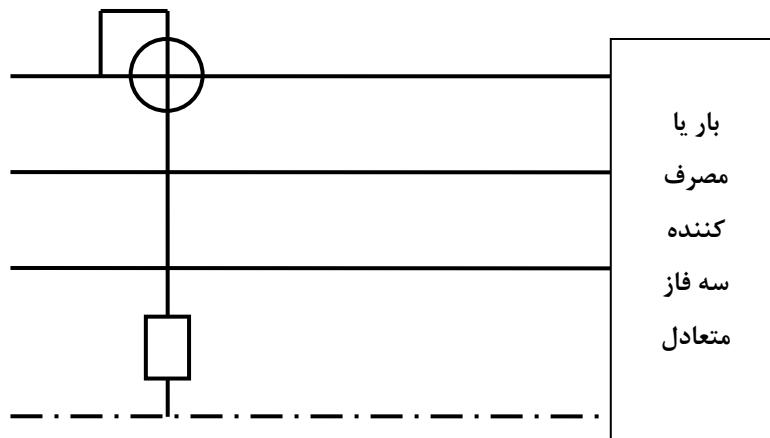a. روش یک واتمتری : در این روش توان حقیقی مصرفی یکی از فازها اندازه گیری شده و نتیجه اندازه گیری در سه ضرب میشود. این روش فقط برای حالت با مصرف کننده سه فاز متعادل مناسب است



$$P_{ave} = P_{act} = 3P_r = P_{total} = 3(\overline{V_{ro}} \cdot \overline{I_r}) = 3(V_{ro} I_r \cos \varphi)$$



.b روش سه واتمتری : در این روش توان حقیقی مصرفی هر کدام از فازها اندازه گیری شده و نتیجه اندازه گیری ها با هم جمع می شوند.

$$P_{total} = P_{ave} = P_{act} = P_r + P_y + P_b = (\overline{V}_{ro} \cdot \overline{I}_r) + (\overline{V}_{yo} \cdot \overline{I}_y) + (\overline{V}_{bo} \cdot \overline{I}_b)$$
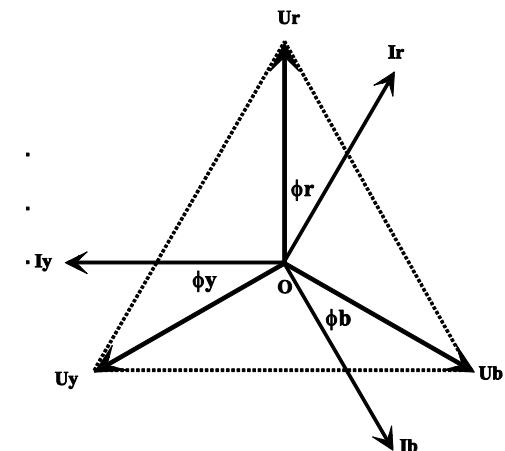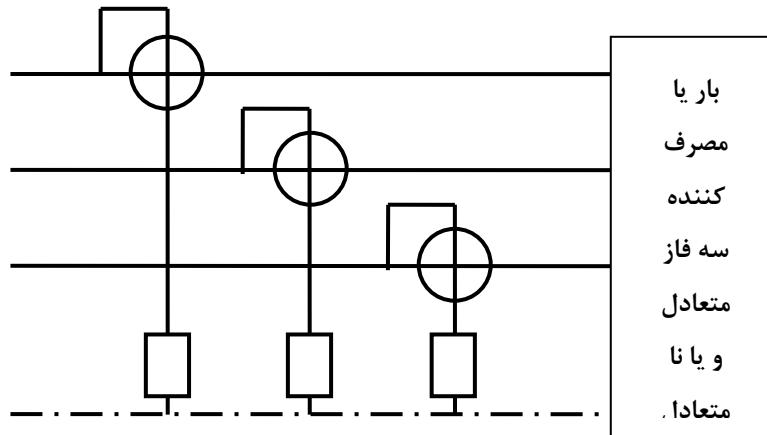
$$P_{total} = P_{ave} = P_{act} = (V_{ro} I_r \cos \varphi_r) + (V_{yo} I_y \cos \varphi_y) + (V_{bo} I_b \cos \varphi_b)$$





.2. سه فاز ۳ سیمه

.a روش سه واتمتری : در این روش سیم نول یا MP بوسیله اتصال سه مقاومت ایجاد می شود.

$$P_{total} = P_{ave} = P_{act} = P_r + P_y + P_b = (\overline{V}_{ro} \cdot \overline{I}_r) + (\overline{V}_{yo} \cdot \overline{I}_y) + (\overline{V}_{bo} \cdot \overline{I}_b)$$

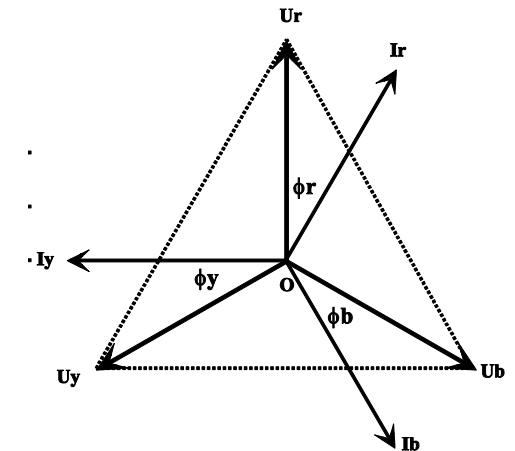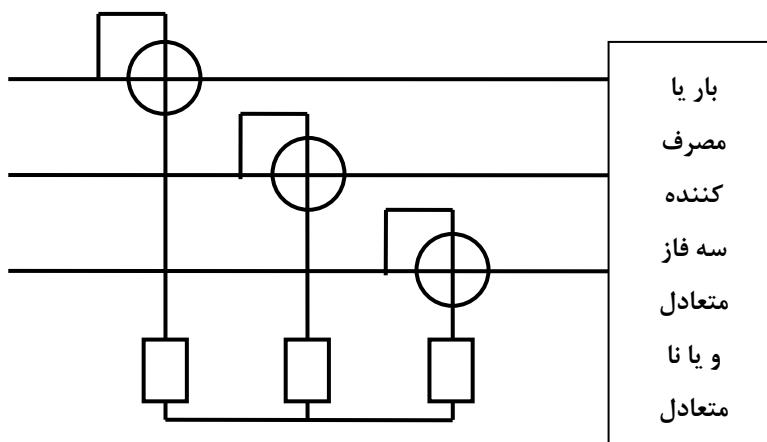
$$P_{total} = P_{ave} = P_{act} = P_r + P_y + P_b = (V_{ro} I_r \cos \varphi_r) + (V_{yo} I_y \cos \varphi_y) + (V_{bo} I_b \cos \varphi_b)$$



۳. سه فاز ۳ سیمۀ

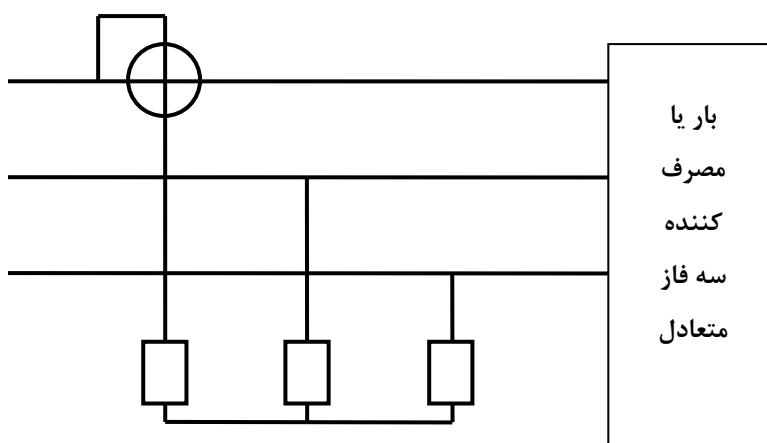a. روش یک واتمتری : در این روش سیم نول یا MP بوسیله اتصال سه مقاومت ایجاد میشود. این روش فقط برای حالت با مصرف کننده سه فاز متعادل صحیح است.

$$P_{ave} = P_{act} = 3 (\overline{V_{ro}} \cdot \overline{I_r}) = 3 (V_{ro} I_r \cos \varphi) = 3P_r = P_{total}$$



سه فاز ۳ سیمه .۴

روش دو واتمتری (آرون) : a


$$\overline{V_{ro}} + \overline{V_{yo}} + \overline{V_{bo}} = 0 \quad \text{و} \quad -(\overline{I_r} + \overline{I_b}) = \overline{I_y} = 0 \quad \text{و} \quad \overline{I_r} + \overline{I_y} + \overline{I_b} = 0$$


$$\overline{V_{ro}} - \overline{V_{yo}} = \overline{V_{ry}} \quad \text{و} \quad \overline{V_{bo}} - \overline{V_{yo}} = \overline{V_{by}}$$

$$P_{total} = (\overline{V_{ro}} \cdot \overline{I_r} - \overline{V_{yo}} \cdot \overline{I_r}) + (\overline{V_{bo}} \cdot \overline{I_b} - \overline{V_{yo}} \cdot \overline{I_b})$$

$$P_{total} = \overline{V_{ro}} \cdot \overline{I_r} + \overline{V_{yo}} (-(\overline{I_b} + \overline{I_r})) + \overline{V_{bo}} \cdot \overline{I_b}$$
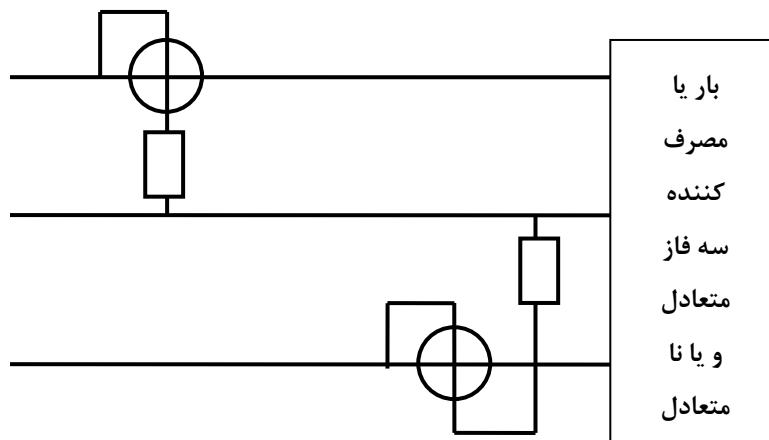
$$P_{total} = V_{ro} I_r \cos \varphi_r + V_{yo} I_y \cos \varphi_y + V_{bo} I_b \cos \varphi_b$$



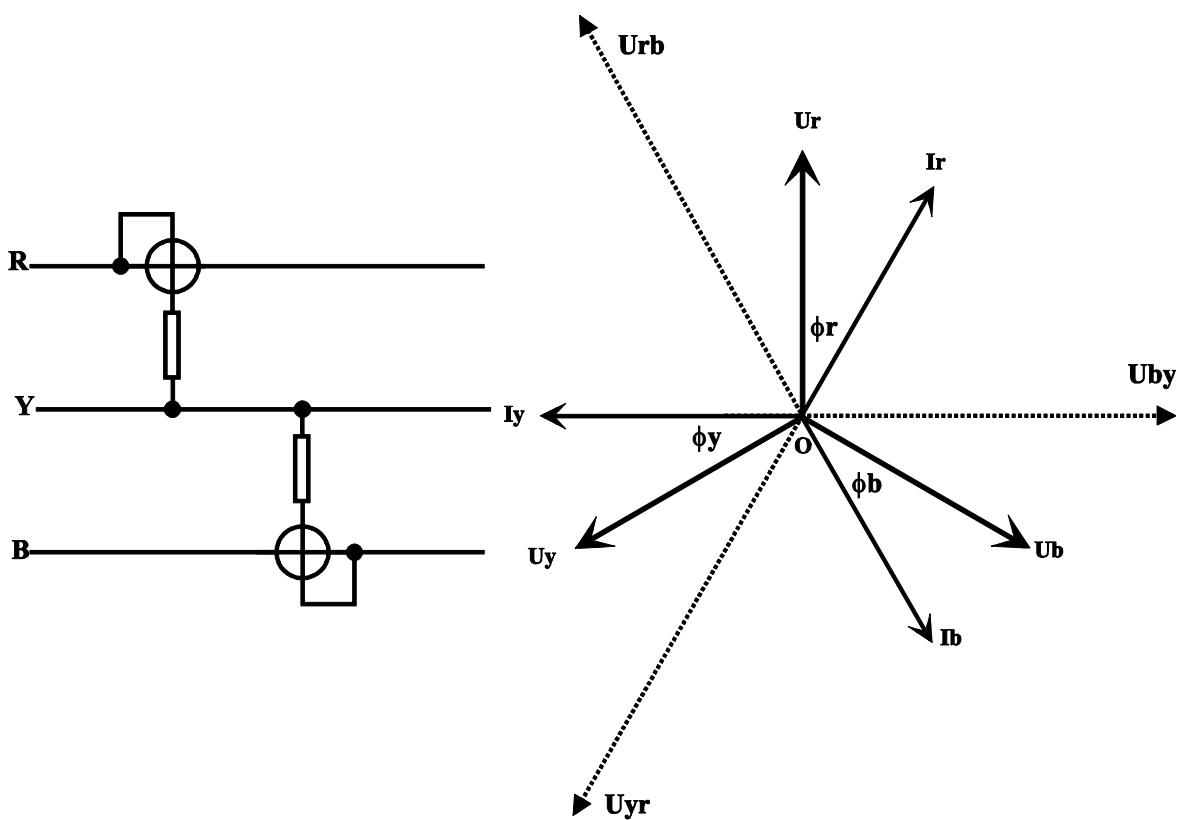


اندازه گیری توان غیر حقیقی ، دواته و یا راکتیو در سیستم های سه فاز

۱. سیستم تکفاز:


$$Q = \overline{V_{ro}} \cdot \overline{I_r} = (V_{ro} I_r \cos (90 - \varphi)) = (V_{ro} I_r \sin \varphi)$$

$$\cos (90 - \varphi) = \sin \varphi$$

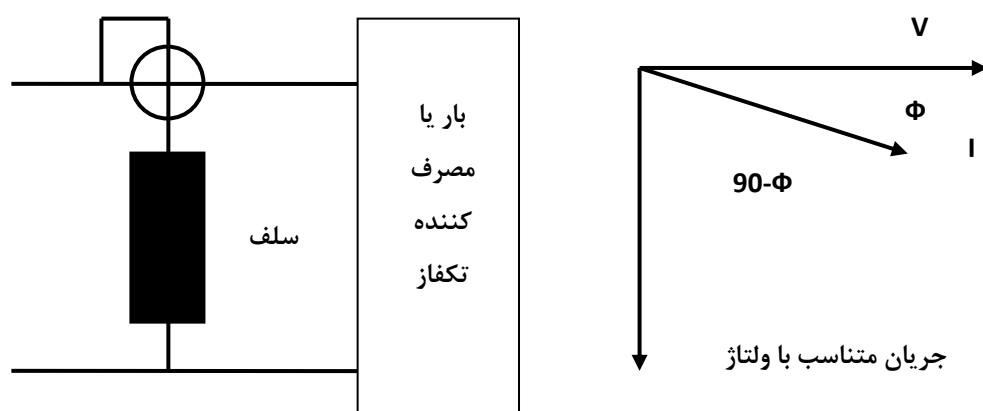

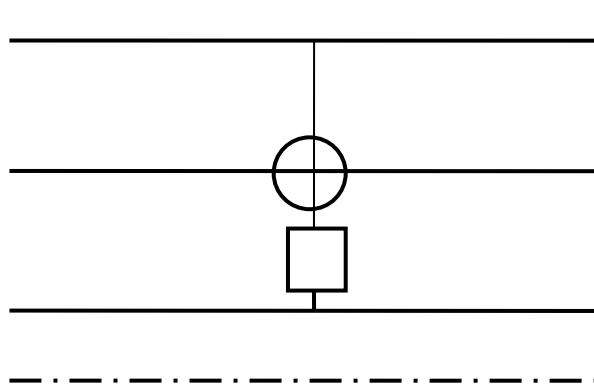
۲. سیستم سه فاز سه و یا چهار سیمه متعادل :

$$Q = \overline{V_{rb}} \cdot \overline{I_y} = (V_{rb} I_y \cos (90 - \varphi)) = (V_{rb} I_y \sin \varphi)$$



بار یا
صرف
کننده
سه فاز
متعادل
و یا نا
متعادل.

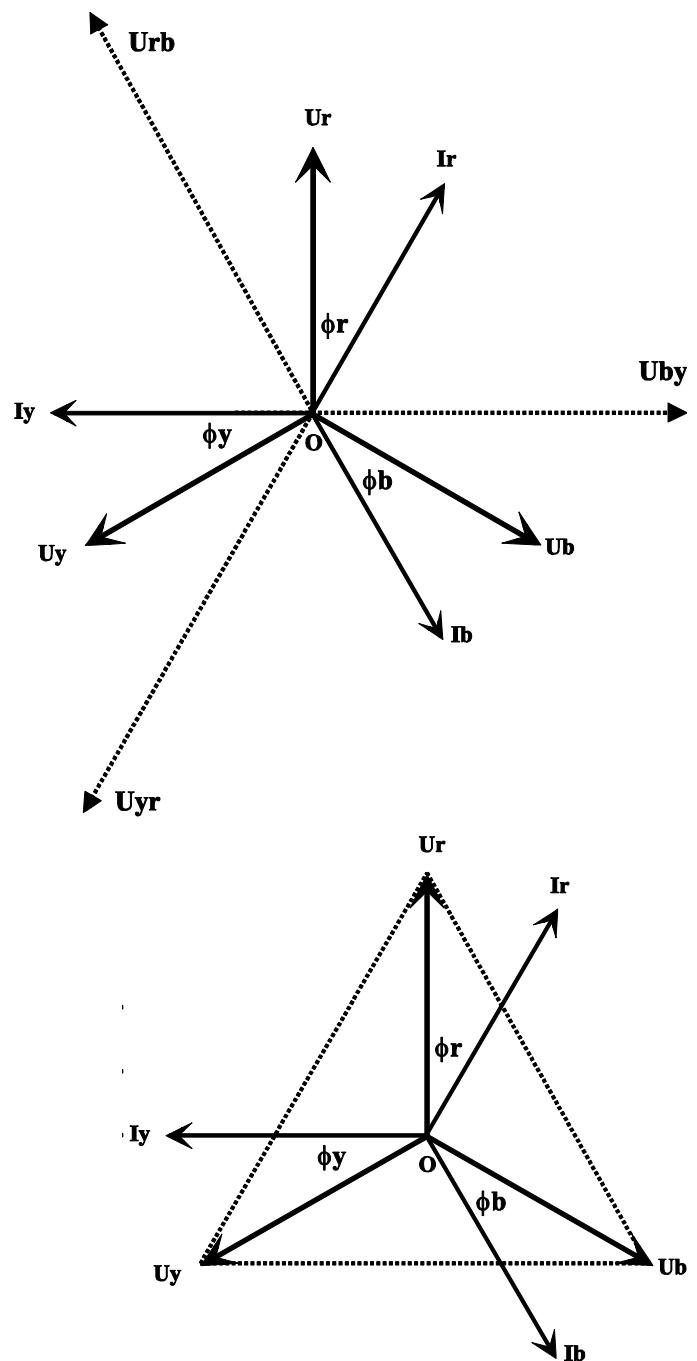- توضیح اینکه در سیستم سه فاز با توجه به شکل های وکتوری یا برداری زیر ولتاژهای فازی و خطی با اختلاف فاز نود درجه نسبت بهم در دسترس هستند.



۳. سه فاز ۳ سیمه

b. روش دو واتمتری (آرون) :


$$\overline{V_{ro}} + \overline{V_{yo}} + \overline{V_{bo}} = 0 \quad \text{و} \quad -(\overline{I_r} + \overline{I_b}) = \overline{I_y} = 0 \quad \text{و} \quad \overline{I_r} + \overline{I_y} + \overline{I_b} = 0$$

$$\overline{V_{ro}} - \overline{V_{yo}} = \overline{V_{ry}} \quad \text{و} \quad \overline{V_{bo}} - \overline{V_{yo}} = \overline{V_{by}}$$


$$Q_{total} = \overline{V_{by}} \cdot (-\overline{I_r} - \overline{I_y}) - \overline{V_{ry}} \cdot (-\overline{I_y} - \overline{I_b})$$

$$Q_{total} = \overline{V_{by}} \cdot \overline{I_r} + \overline{I_y} \left(-(\overline{V_{by}} + \overline{V_{ry}}) \right) + \overline{V_{ry}} \cdot \overline{I_b}$$
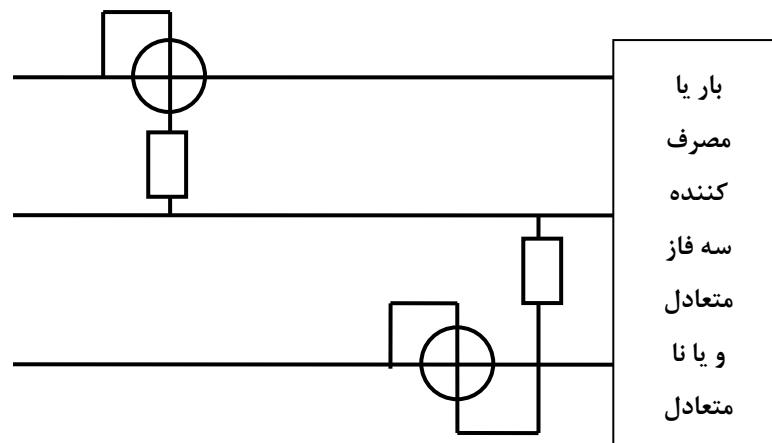
$$Q_{total} = V_{by} I_r \sin \varphi_r + V_{ry} I_y \sin \varphi_y + V_{ry} I_b \sin \varphi_b$$





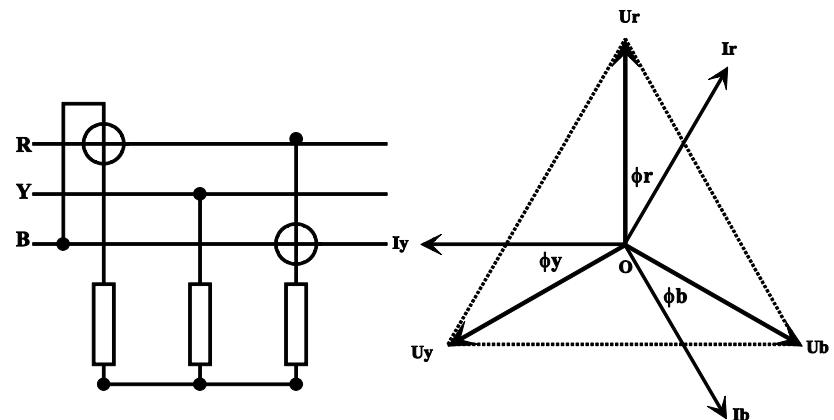کوئیز : شکل زیر مربوط به اندازه گیری چه کمیتی است و چرا.




$$\cos(\alpha \mp \beta) = \cos \alpha \cos \beta \pm \sin \alpha \sin \beta$$

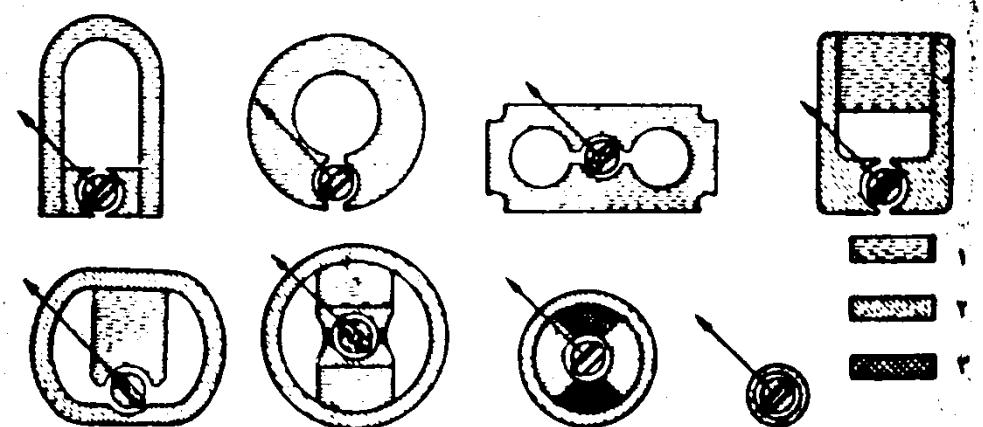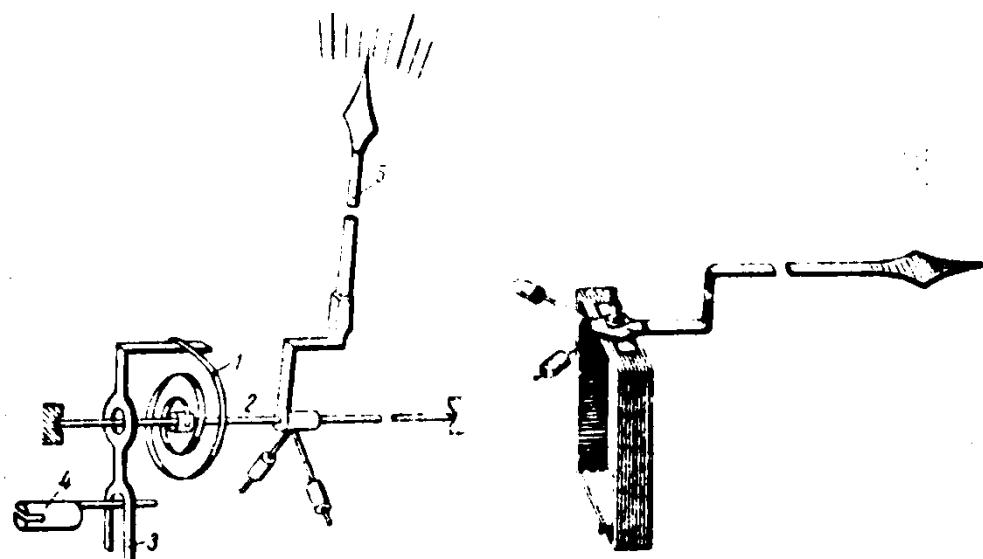وسایل اندازه گیری با مغناطیس دائمی و قاب گردان



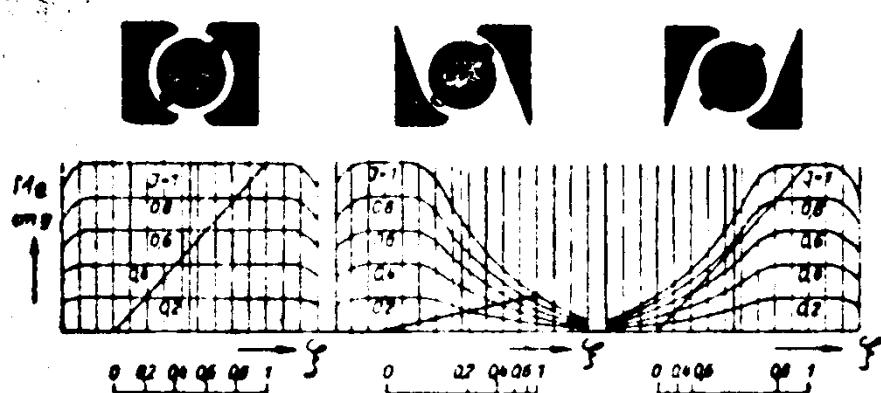۱- فولاد مغناطیسی ۲- آهن نرم ۳- فلز غیرمغناطیسی



صفحه ۲۲۰ کتاب

وسایل اندازه گیری با آهن نرم گردان (Moving Iron)

ساونی

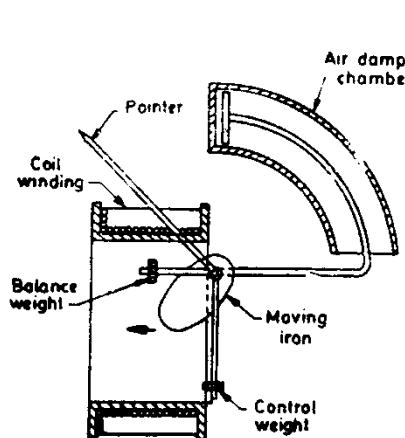


Fig. 8'27. Attraction type moving iron instrument.



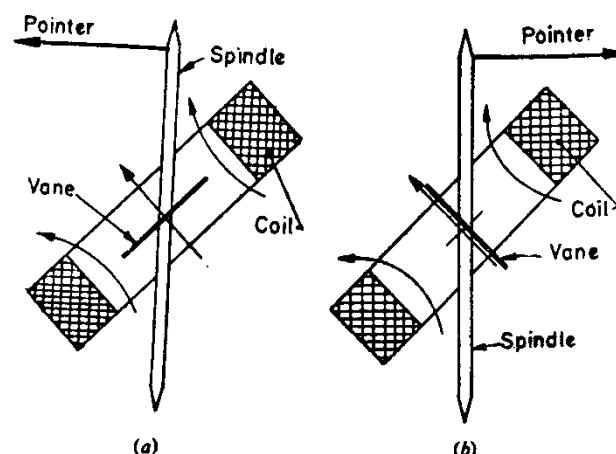


Fig. 8'28. Thompson inclined coil instrument.

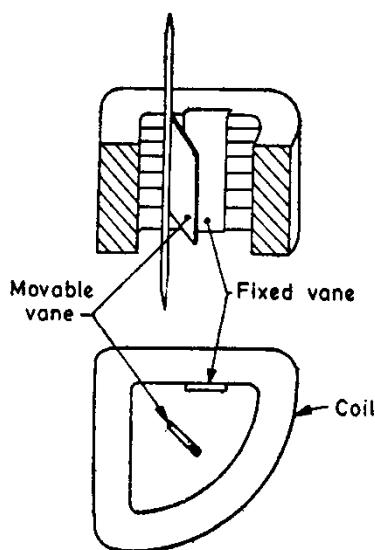

(a) Radial vane type.

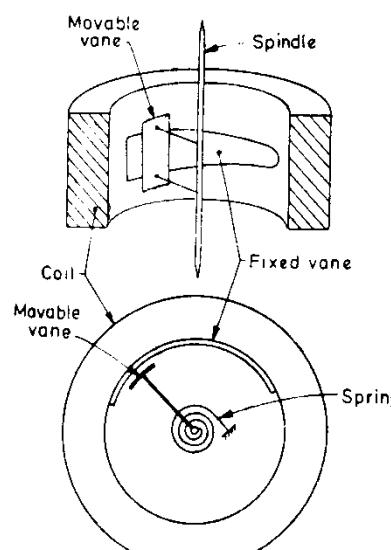

(b) Co-axial vane type.

Fig. 8'29. Repulsion type moving iron instruments.

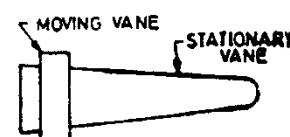


Fig. 8'30. Stationary and moving vanes.

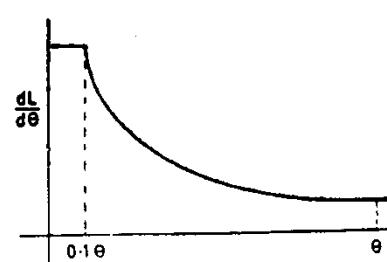


Fig. 8'31. Variation of $dL/d\theta$ v/s θ .

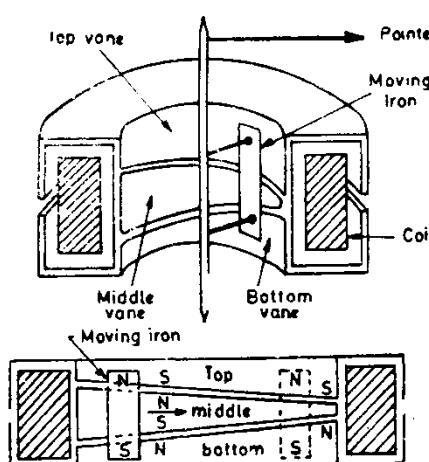


Fig. 8'32. Long range instrument.

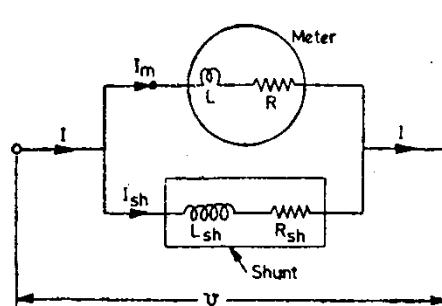


Fig. 8'33. Shunt for moving iron instrument.

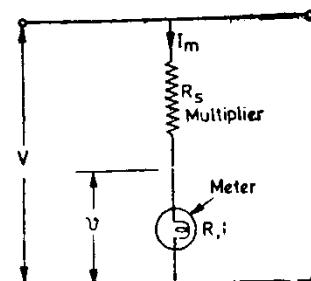


Fig. 8'34. Voltage multipliers for moving iron instruments.

$$T_d = \text{گشتاور منحرف کننده}$$

$$T_d \ d\theta = \text{کار مکانیکی انجام شده}$$

اگر جریان اولیه I ، اندوکتانس اولیه L و θ معرف انحراف عقربه باشد.
چنانچه جریان باندازه dI افزایش یابد، باعث تغییر اندوکتانس باندازه dL و زاویه
انحراف عقربه باندازه $d\theta$ میشود.

از سوئی برای ایجاد dI یک ولتاژ باندازه e بایستی موجود باشد.

$$e = \frac{d}{dt} (L I) = I \frac{dL}{dt} + L \frac{dI}{dt}$$

$$= e I dt = I^2 dL + I L dI$$

$$= \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده قبل از چرخش عقربه} = \frac{1}{2} I^2 L$$

$$= \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده بعد از چرخش عقربه} = \frac{1}{2} (I + dI)^2 (L + dL)$$

$$= \frac{1}{2} (I^2 + 2 I dI + dI^2) (L + dL) - \frac{1}{2} I^2 L$$

ذخیره شده

$$= \frac{1}{2} L I^2 + \frac{1}{2} L dI^2 + L I dI + \frac{1}{2} I^2 dL + \frac{1}{2} dL dI^2 + I dL dI - \frac{1}{2} I^2 L$$

اگر از مقادیر کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.

$$= \text{تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده} = L I dI + \frac{1}{2} I^2 dL$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی
اعمال شده

$$I^2 dL + ILdI = LI dI + \frac{1}{2} I^2 dL + T_d d\theta$$

$$T_d d\theta = \frac{1}{2} I^2 dL$$

$$T_d = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta}$$

$$T_C = K_f \theta$$

$$K_f \theta = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\theta}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \frac{I^2}{K_f} \frac{dL}{d\theta}$$

Equation 1

با توجه به رابطه فوق ، انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور جریان اعمال شده به کویل و یا سیم پیچ وسیله اندازه گیری میباشد ، از سوی دیگر درجه بندی غیر یکنواخت $\frac{dL}{d\theta} = cte$ دارد. و چنانچه و بستگی به مقدار و نوع جریان و همچنین تغییرات باشد وسیله دارای پاسخی مجذوری میباشد .

واضح است که جهت گشتاور تولید شده و یا چرخش عقربه ربطی به جهت جریان و یا متناوی و مستقیم بودن آن نداشته و عقربه فقط به یکطرف منحرف میشود.

چنانچه بخواهیم دستگاه دارای درجه بندی خطی و نتیجتاً $I = C \theta$ بشد. با

استفاده از روابط فوق میتوان تغییرات $\frac{dL}{d\theta}$ را محاسبه نمود، بنابراین:

با استفاده از **Equation 1** و قرار دادن رابطه

$$\frac{dL}{d\theta} = \frac{2 K_f \theta}{I^2}$$

خواهیم داشت


$$\frac{dL}{d\theta} = \frac{2 K_f \theta}{C^2 \theta^2}$$

نتیجتاً

$$\theta \frac{dL}{d\theta} = cte. = \frac{2K_f}{C^2}$$

چون این موضوع در $\theta = 0$ میسر نیست، در عمل درجه بندی تا حدود یک دهم جریان نامی خطی سازی میشود. توضیح آخر اینکه : با مختصر تغییری در تعداد و سطح مقطع سیم ، سیم پیچ دستگاه میتوان توانائی سنجش جریان این وسیله را بدون نیاز به مقاومت شنت توسعه داد. برای توسعه حدود سنجش ولتاژ میباشد از مقاومت سری استفاده نمود.

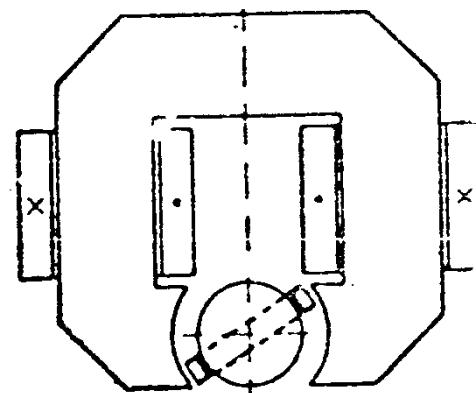وسایل اندازه گیری الکترودینامیکی (Electrodynanic) و فرودینامیکی صفحه ۲۳۵
کتاب ساونی



جریان لحظه ای سیم پیچ ثابت $i_1 =$

جریان لحظه ای سیم پیچ متحرک $i_2 =$

اندوكتانس خودی سیم پیچ ثابت $L_1 =$

اندوکتانس خودی سیم پیچ متحرک $L_2 =$

اندوکتانس متفاصل مابین سیم پیچ ثابت و متحرک $M =$

فلاکس لینکیج سیم پیچ ثابت $\lambda_1 = L_1 \dot{i}_1 + M \dot{i}_2$

فلاکس لینکیج سیم پیچ متحرک $\lambda_2 = L_2 \dot{i}_2 + M \dot{i}_1$

$$e_1 = \frac{d\lambda_1}{dt}$$

$$e_2 = \frac{d\lambda_2}{dt}$$

انرژی الکتریکی ورودی $= e_1 \dot{i}_1 dt + e_2 \dot{i}_2 dt = \dot{i}_1 d\lambda_1 + \dot{i}_2 d\lambda_2$

انرژی الکتریکی ورودی $= \dot{i}_1 d(L_1 \dot{i}_1 + M \dot{i}_2) + \dot{i}_2 d(L_2 \dot{i}_2 + M \dot{i}_1)$

$$\begin{aligned} &= \dot{i}_1 L_1 d\dot{i}_1 + \dot{i}_1^2 dL_1 + \dot{i}_1 \dot{i}_2 dM + \dot{i}_1 M d\dot{i}_2 + \\ &\quad \dot{i}_2 L_2 d\dot{i}_2 + \dot{i}_2^2 dL_2 + \dot{i}_1 \dot{i}_2 dM + \dot{i}_2 M d\dot{i}_1 \end{aligned}$$

$$\text{انرژی ذخیره شده در میدان} = \frac{1}{2} \dot{i}_1^2 L_1 + \frac{1}{2} \dot{i}_2^2 L_2 + \dot{i}_1 \dot{i}_2 M \quad \text{Equation1}$$

مغناطیسی

$$\text{تغییر در انرژی ذخیره} = d(\frac{1}{2} \dot{i}_1^2 L_1 + \frac{1}{2} \dot{i}_2^2 L_2 + \dot{i}_1 \dot{i}_2 M) \quad \text{Equation2}$$

شده

$$\begin{aligned} &= \dot{i}_1 L_1 d\dot{i}_1 + \frac{1}{2} \dot{i}_1^2 dL_1 + \dot{i}_2 L_2 d\dot{i}_2 + \frac{1}{2} \dot{i}_2^2 dL_2 + \\ &\quad \dot{i}_1 M d\dot{i}_2 + \dot{i}_2 M d\dot{i}_1 + \dot{i}_1 \dot{i}_2 dM \end{aligned}$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی
اعمال شده

$$= \text{کار} = (\text{Equation1}) - (\text{Equation2}) = \frac{1}{2} i_1^2 dL_1 + \frac{1}{2} i_2^2 dL_2 + i_1 i_2 dM$$

مکانیکی انجام شده

$$dL_1 = dL_2 = 0 \quad \text{چون اندوکتانسیهای خودی ثابت هستند بنابراین}$$

$$= \text{کار} = T_d d\theta = i_1 i_2 dM \quad \text{بنابراین}$$

مکانیکی انجام شده

$$T_d = i_1 i_2 \frac{dM}{d\theta}$$

$$T_C = K_f \theta$$

$$K_f \theta = i_1 i_2 \frac{dM}{d\theta}$$

$$\theta = \frac{i_1 i_2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

چنانچه از این دستگاه اندازه گیری برای سنجش جریانهای مستقیم استفاده شود، جریانهای کویل های ثابت و متحرک مستقیم خواهند بود، در این صورت در شرایط پایدار انحراف عقربه از رابطه زیر تبعیت میکند:

$$\theta = \frac{I_1 I_2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

اگر از این دستگاه اندازه گیری برای سنجش جریانهای متناوب استفاده شود، جریانهای کویل های ثابت و متحرک متناوب خواهند بود، در این صورت در شرایط پایدار و در صورتیکه دستگاه دارای دمپینگ مناسب باشد، انحراف عقربه متناسب با مقدار متوسط حاصلضرب جریانها در یک سیکل کامل نوسان آنها خواهد بود : رابطه زیر :

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt$$

چنانچه جریانها سینوسی باشند:

$$\dot{i}_1 = I_{1m} \sin \omega t \quad \& \quad \dot{i}_2 = I_{2m} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{T} \int_0^T \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) dt$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1m} I_{2m} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin \omega t \sin(\omega t - \varphi) d\omega t$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m} I_{2m}}{2} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi$$

$$\theta = \frac{1}{K_f} \frac{I_{1m} I_{2m}}{\sqrt{2} \sqrt{2}} \frac{dM}{d\theta} \cos \varphi = \frac{1}{K_f} \frac{dM}{d\theta} I_{1rms} I_{2rms} \cos \varphi$$

اگر از این وسیله بعنوان آمپر متر استفاده شود، چون

$$\dot{i}_1 = \dot{i}_2 = i \quad \& \quad \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{i^2}{K_f} \frac{dM}{d\theta}$$

و اگر از این وسیله بعنوان ولتمتر استفاده شود، چون

$$\dot{i}_1 = \dot{i}_2 = \frac{v}{Z} \quad \& \quad \varphi = 0$$

$$\theta = \frac{v^2}{K_f Z^2} \frac{dM}{d\theta}$$

وسایل اندازه گیری الکترواستاتیکی (Electrostatic) کتاب ساونی ۲۵۴


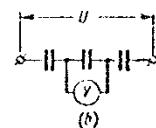
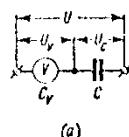


Fig. 3-32. Extension of electrostatic voltmeter range
a—by means of a series capacitor; b—by means of a capacitance voltage divider

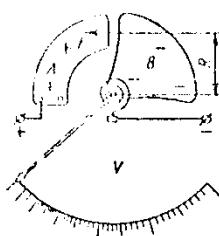

Fig. 2-24. Principle of electrostatic instrument

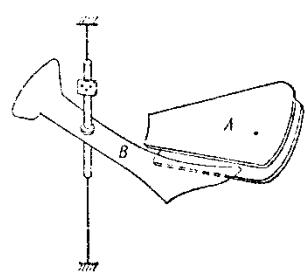
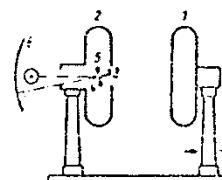
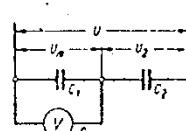


Fig. 2-25. Principle of type C-95 electrostatic spot voltmeter


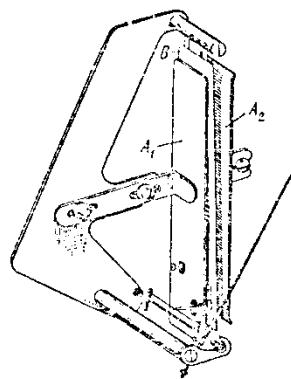
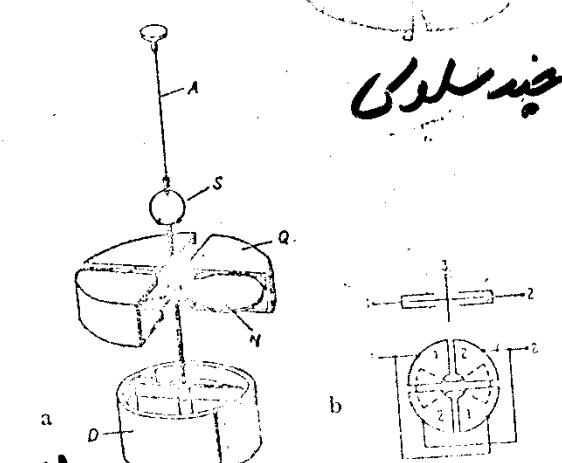


Fig. 2-26. Version of electrostatic instrument

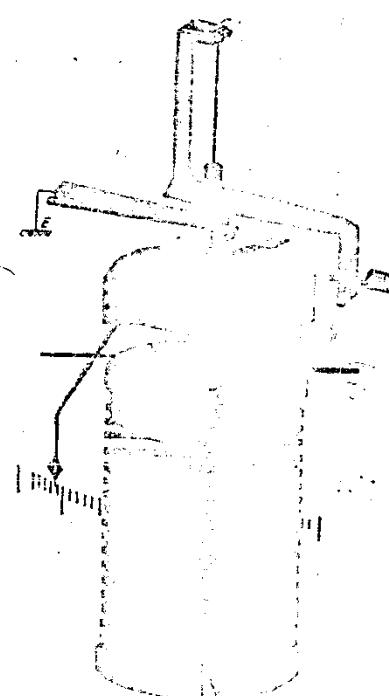

سنجنده الکتروستاتیکی - صفحه ای - هارمان باران

چند مدلی

گشتاور محرک در این وسایل بوسیله میدان الکتریکی ناشی از صفحات بار دار تولید میشود. این گونه وسایل فقط قادر به اندازه گیری ولتاژ هستند.

$$T_d = \text{گشتاور منحرف کننده}$$

$$T_d * d\theta = \text{کار مکانیکی انجام شده}$$

$$i_c = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (Cv) = C \frac{dv}{dt} + v \frac{dC}{dt}$$

$$= v i_c dt = v^2 dc + CV dV \quad \text{انرژی الکتریکی اعمال شده}$$

$$= \frac{1}{2} C v^2 \quad \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده قبل از چرخش عقربه}$$

$$= \frac{1}{2} (v + dv)^2 (C + dC) \quad \text{انرژی الکتریکی ذخیره شده بعد از چرخش عقربه}$$

$$= \frac{1}{2} (v^2 + 2v dv + dv^2) (C + dC) - \frac{1}{2} C v^2 \quad \text{تغییر در انرژی الکتریکی}$$

ذخیره شده

$$= \frac{1}{2} Cv^2 + \frac{1}{2} Cdv^2 + Cvdv + \frac{1}{2} v^2 dC + \frac{1}{2} dCd v^2 + vdCd v - \frac{1}{2} C v^2$$

اگر از مقادیر کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.

$$= \text{تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده} \quad Cv dv + \frac{1}{2} v^2 dC$$

کار مکانیکی انجام شده + تغییر در انرژی الکتریکی ذخیره شده = انرژی الکتریکی
اعمال شده

$$v^2 dC + Cvdv = Cv dv + \frac{1}{2} v^2 dC + T_d d\theta$$

$$T_d \ d\theta = \frac{1}{2} v^2 dC$$

$$T_d = \frac{1}{2} v^2 \frac{dC}{d\theta}$$

$$T_C = K_f \ \theta$$

$$K_f \ \theta = \frac{1}{2} v^2 \frac{dC}{d\theta}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \frac{v^2}{K_f} \frac{dC}{d\theta}$$

Equation 1

با توجه به رابطه فوق ، انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور ولتاژ اعمال شده به وسیله اندازه گیری میباشد ، از سوی دیگر درجه بندی غیر یکنواخت و بستگی به مقدار و نوع




جريان و همچنین تغییرات $\frac{dC}{d\theta} = cte$ باشد وسیله دارای پاسخی مجذوری میباشد .

واضح است که جهت گشتاور تولید شده و یا چرخش عقربه ربطی به جهت جريان و یا متنابض و مستقیم بودن آن نداشته و عقربه فقط به یکطرف منحرف میشود.

وسائل اندازه گیری القائی و یا اندوکسیونی (Induction Instruments) صفحه ۵۶۶

كتاب ساوني

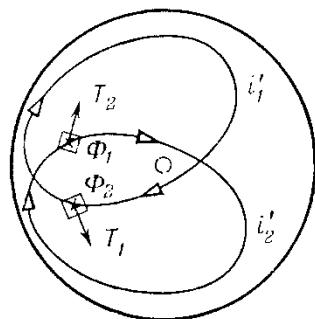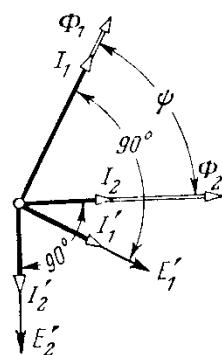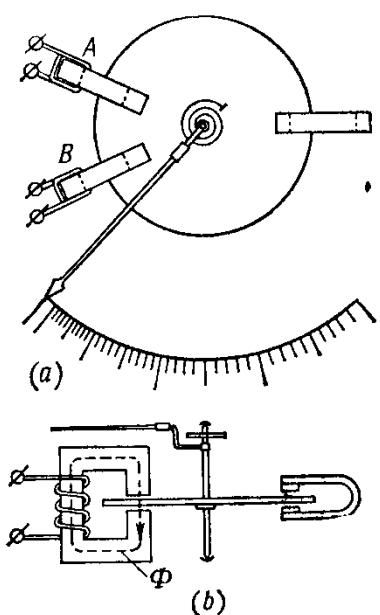دستگاههای القائی و یا اندوکسیونی بر اساس عکس العمل مابین فلوهای مغناطیسی متنابض و جریانهای القاء شده روی صفحه آلومینیومی مدور (قسمت متحرک دستگاه) کار میکنند.




شکل زیر اساس کار یک دستگاه القائی با فلوی دوبل را نمایش میدهد.

یک صفحه مدور آلومینیومی در فاصله هوایی دو مغناطیس الکتریکی و یک مغناطیس ثابت قرار گرفته و به محوری که عقربه و فنر مولد گشتاور مقاوم دستگاه به آن متصل است محکم شده.

مغناطیس های الکتریکی بوسیله جریانهای سینوسی I_i و I_v تحریک میشوند.

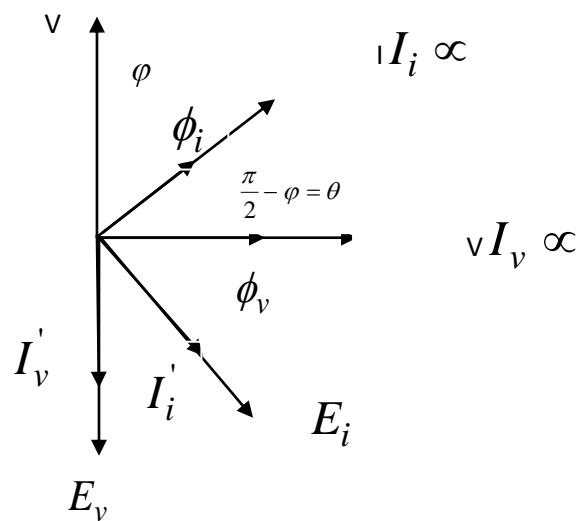جریان I_i متناسب با جریان مورد اندازه گیری بوده اختلاف فازی با این جریان ندارد و جریان I_v متناسب با ولتاژ مورد اندازه گیری بوده و اختلاف فاز آن با این ولتاژ ۹۰ درجه است.



$$i_i(t) = I_{mi} \sin(\omega t)$$

$$i_v(t) = I_{mv} \sin(\omega t - \theta)$$

فلوی مغناطیسی سیم پیج جریان

$$\phi_i(t) = \phi_{mi} \sin(\omega t)$$

فلوی مغناطیسی سیم پیج ولتاژ

$$\phi_v(t) = \phi_{mv} \sin(\omega t - \theta)$$

نیروی های محرکه الکتریکی القاء شده بر روی دیسک آلومینیومی در اثر تغییرات فلوی

سیم پیج جریان

$$e_i(t) = -\frac{d\phi_i(t)}{dt} = -\phi_{mi} \cos(\omega t)$$

سیم پیج ولتاژ

$$e_v(t) = -\frac{d\phi_v(t)}{dt} = -\phi_{mv} \cos(\omega t - \theta)$$

$$e_i(t) = \phi_{mi} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

$$e_v(t) = \phi_{mv} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2} - \theta)$$

جريان های سرگردان ایجاد شده بر روی دیسک آلومینیومی در اثر نیروی های محرکه الکتریکی

سیم پیچ جریان

$$\dot{I}_i(t) = \frac{e_i(t)}{r_{disk}} = \frac{\phi_{mi}}{r_{disk}} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

سیم پیچ ولتاژ

$$\dot{I}_v(t) = \frac{e_v(t)}{r_{disk}} = \frac{\phi_{mv}}{r_{disk}} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2} - \theta)$$

مقدار متوسط گشتاور الکتریکی اعمال شده به دیسک آلومینیومی (به اطلاعات اضافی آخر این مبحث توجه کنید)

$$T_{drive} = T_{\phi_v \dot{I}_i} - T_{\phi_i \dot{I}_v}$$

$$T_{drive} = K \phi_v \dot{I}_i \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) - K \phi_i \dot{I}_v \cos(\frac{\pi}{2} + \theta)$$

با توجه به شکل فوق ، اختلاف فاز مابین وکتورهای ولتاژ و جریان در رابطه بالا قرار دهیم

$$\theta = (\frac{\pi}{2} - \varphi)$$

$$T_{drive} = K \phi_v \dot{I}_i \cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \varphi) - K \phi_i \dot{I}_v \cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \varphi)$$

$$T_{drive} = K \phi_v \dot{I}_i \cos(\varphi) + K \phi_i \dot{I}_v \cos(\varphi)$$

$$\dot{I}_v \propto \omega \phi_v \quad \text{چون}$$

$$\dot{I}_i \propto \omega \phi_i \quad \text{و}$$

$$T_{drive} = K \phi_v \phi_i \cos \varphi + K \phi_i \phi_v \omega \cos \varphi$$

$$T_{drive} \propto K \phi_v \phi_i \cos \varphi$$

$$T_{drive} \propto KV I \cos \varphi$$

گشتاور مقاوم فنر

$$T_C = K_f \alpha$$

$$K_f \alpha \propto KV I \cos\varphi$$

زاویه چرخش عقربه

$$\alpha \propto KV I \cos\varphi$$

بنابراین زاویه انحراف عقربه متناسب است با توان حقيقی و یا توان اکتیو

$$\alpha = K P_{active} = K P_{ave.}$$

اندازه گیری انرژی

چنانچه گشتاور مقاوم فنر مساوی صفر و یا فنری وجود نداشته باشد

$$T_C = 0$$

جريان ادي ايجاد شده بر روی ديسك در اثر مغناطيس دائمي

$$I_{eddy} = \frac{e_{eddy}}{r_{disk}} = \frac{K\phi N}{r_{disk}}$$

و نتيجتاً گشتاور ترمزي مغناطيس دائمي

$$T_{break} = K_1 \phi I_{eddy} R = \frac{K_1 K \phi^2 N R}{r_{disk}}$$

شعاع ديسك (فاصله از محور ديسك تا مرکز مغناطيس دائمي)

$$r_{disk} = \text{ مقاومت اهمي ديسك آلومينيومي}$$

$$T_{break} = K_2 N$$

$$T_{drive} = K P = T_{break} = K_2 N$$

بنابراین تعداد دور چرخش در ثانیه متناسب است با قدرت

$$N \propto P$$

و تعداد کل چرخش مساویست با انرژی مصرف شده


$$\int N dt = K \int P dt$$

اطلاعات اضافی راجع به اصول کار دستگاه اندازه گیری اندوکسیونی و یا القائی:

برای محاسبه مقدار متوسط گشتاور ایجاد شده در اثر عکس العمل ناشی از فلوي مغناطیسی و جریان الکتریکی ، بصورت زیر عمل میکنیم. چنانچه مقادیر لحظه ای فلو و جریان با توجه به شکل وکتوری زیر برابر :

$$\phi(t) = \phi_m \sin(\omega t)$$


$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \alpha)$$

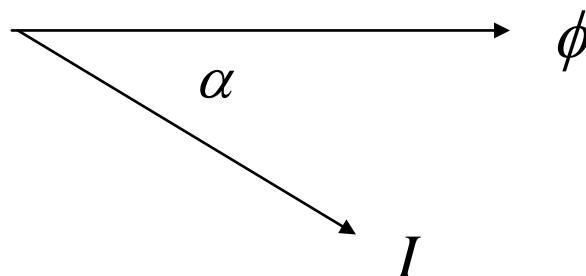


$$T_{drive} = \frac{1}{T} \int_0^T \phi_m I_m \sin(\omega t) \sin(\omega t - \alpha) dt$$

$$T_{drive} = \phi_m I_m \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin(\zeta) \sin(\zeta - \alpha) d\zeta = \frac{\phi_m I_m}{2} \cos \alpha$$
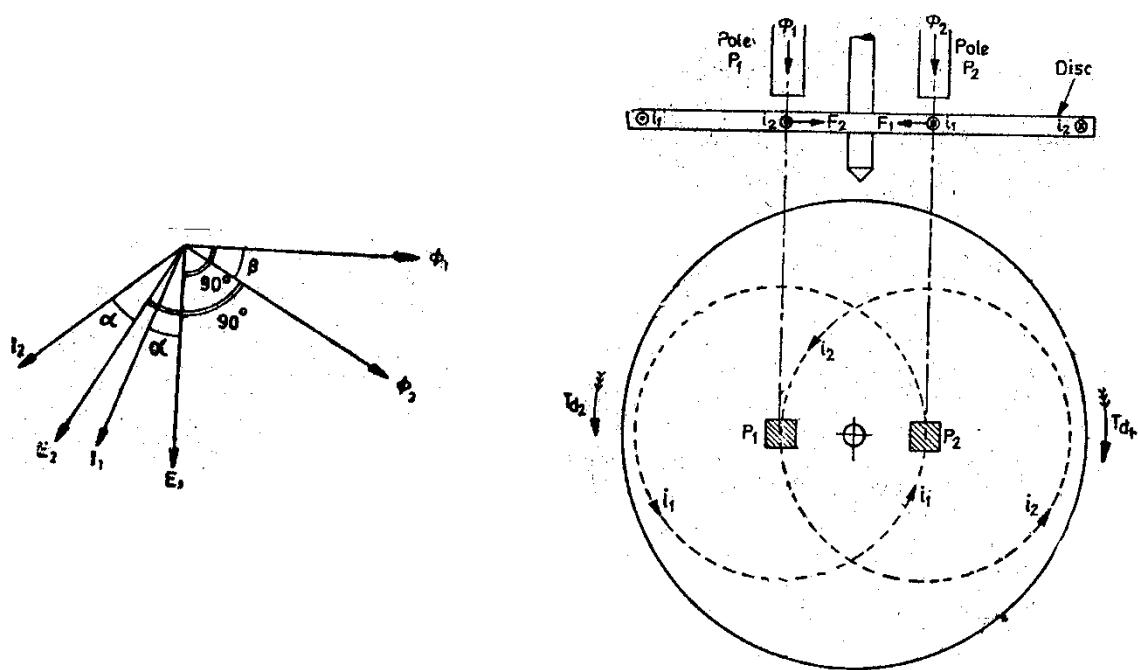
$$T_{drive} = \frac{\phi_m}{\sqrt{2}} \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos \alpha = \phi_{rms} I_{rms} \cos \alpha$$



پلهای اندازه گیری

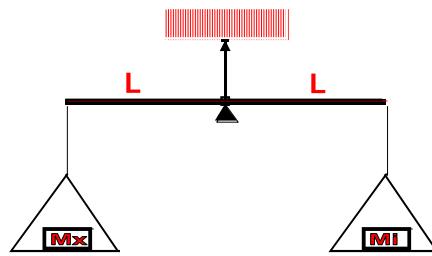

الف - پلهای DC

گرچه استفاده از دستگاههای اندازه گیری انحرافی راحت و سریع است، اما گاهی اوقات برای دسترسی به دقتهای بالا (Accuracy) از دستگاههای اندازه گیری مقایسه ای استفاده میشود.


اساس کار دستگاههای اندازه گیری مقایسه ای بصورت زیر است

$$\text{for } I_G = 0 \quad \& \quad V_G = 0$$

$$I_1 R_1 = I_3 R_3$$

$$I_2 R_2 = I_4 R_4$$
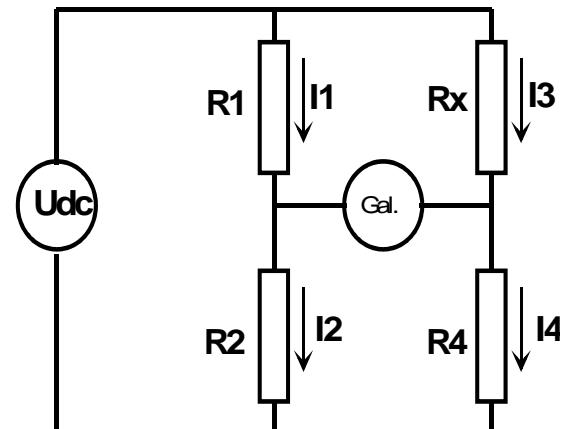
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \& \quad R_1 R_4 = R_2 R_3$$



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \& \quad R_X = R_3 = \frac{R_1 R_4}{R_2}$$

۱. حساسیت (Precision)، گالوانومتر در میزان دقت اندازه گیری موثر است.
۲. صحت (Accuracy)، گالوانومتر در میزان صحت (Accuracy) اندازه گیری موثر نیست.
۳. دامنه ولتاژ در میزان دقت اندازه گیری موثر است، هرچند ممکن است عبور جریان از مقاومتها باعث گرم شدن آنها شده و مقاومتها یشان تغییر کند.

سؤال ۱ - چنانچه پل اندازه گیری به حالت تعادل در آمده و پس از آن مقاومت $R_X = R_3 + \Delta R_3$ به مقدار کمی تغییر نماید. مطلوبست محاسبه نقش این تغییر در میزان اندازه گیری.

سؤال ۲ - آیا میتوان از پل فوق بصورت مکمل یک دستگاه اندازه گیری انحرافی و برای تعیین مقدار دقیق R_X استفاده کرد. چنانچه جواب مثبت است، مطلوبست:

الف - تعیین مشخصات دستگاه اندازه گیری انحرافی، ب - محل اتصال دستگاه اندازه گیری انحرافی، ج - مقاومت خروجی پل اندازه گیری از نقطه نظر دستگاه اندازه گیری انحرافی، د - تعیین این موضوع که آیا رابطه مابین انحراف عقربه دستگاه اندازه گیری انحرافی و مقاومت R_X خطی است یا غیر خطی و نقش مقاومت داخلی دستگاه اندازه گیری در غیر خطی بودن این رابطه.


سؤال ۳ - خطای اندازه گیری در اثر سیمهای رابط جهت اتصال مقاومت R_X را تعیین کرده راه حل هائی برای این بردن نقش سیمهای رابط ارائه دهید.

سؤال ۴ - تفاوت‌های پل و تستون ، پل تار ، پل تامسون (پل کلوین) و پل کلوین دوبل را با شکل عمومی پلهای DC نوشته کاربرد هر کدام را توضیح دهید.

اطلاعات اضافی

مدار پل و تستون

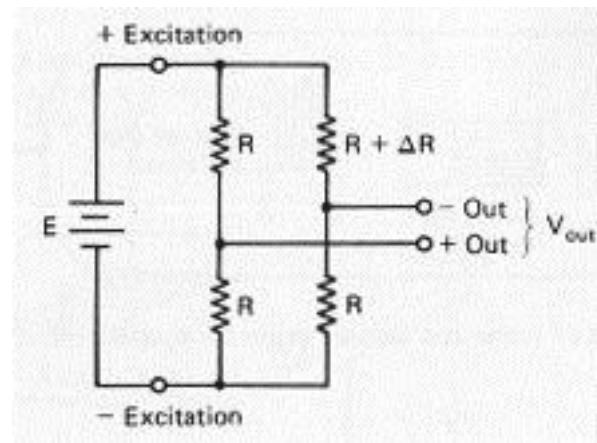به دلیل حساسیت فوق العاده مدار پل و تستون غالب اوقات از آن در اندازه گیری‌های مقادیر دقیق تغییرات مقاومت. مدار پل در شکل زیر نمایش داده شده است.



در حالت $\Delta R=0$ است، تمام مقاومت‌های چهارگانه مساویند، $+out = -out$ و بنابراین می‌باشد. در صورت هرگونه تغییر در مقدار مقاومت مورد اندازه گیری به اندازه ΔR :

$$V_{out} = \frac{R}{R+R}E - \frac{R}{R+(R+\Delta R)}E = \frac{1}{2}E - \frac{R}{2R+\Delta R}E = \frac{(2R+\Delta R)E - 2RE}{2(2R+\Delta R)} = \frac{\Delta R}{4R+2\Delta R}E$$

بنابراین خروجی پل با هر تغییر در مقدار مقاومت مورد اندازه گیری به اندازه ΔR بطور غیر خطی تغییر می‌کند. هر چند R چند صد اهم و ΔR معمولاً چند صدم اهم است بنابراین چون $4R \gg 2\Delta R$


$$V_{out} = \frac{\Delta RE}{4R}$$

با حذف $2\Delta R$ در مخرج

نکته مهم اینکه V_{out} یک مقدار تفاضلی است و هیچ مرجع زمینی ندارد، ثانیاً مقدار خیلی کوچکی بوده و از منبعی با مقاومت خروجی $R/2$ (حدود چند صد اهم) خارج می‌شود. نتیجتاً می‌بایست این سیگنال را با یک مدار با امپدانس ورودی خیلی بزرگ و قابلیت ایجاد یک سیگنال خروجی نسبت به زمین که تنها به تفاضل ورودی هایش (که همان $+out$ و $-out$ هستند) وابسته باشد، تقویت نمود.

مزیت استفاده از پل و تستون چیست؟ با قرار دادن دو مقاومت مشابه در یک طرف پل و تستون می‌توان تأثیر حرارت را حذف نمود. به شکل زیر توجه کنید. یک گیج کشش به نحوی نصب شده که نیروی اعمال شده باعث افزایش طولش می‌شود. این ترانسدیوسر فعال است. ترانسدیوسر دوم بصورت عمود بر جهت تنش نصب شده و هیچ تنش قابل ملاحظه‌ای بر روی آن وجود ندارد. بنابراین اعمال نیرو، تغییر طولی در آن ایجاد نمی‌کند. این ترانسدیوسر مجازی است. نیروی اعمال شده فقط بر روی گیج فعال تأثیر گذاشته و پل را نامتعادل می‌سازد. با وجود این، هر تغییری در درجه حرارت بر هر دو گیج و به مقدار مساوی تأثیر می‌گذارد. تغییر مشابه در مقاومت هر دو مقاومت در یک طرف پل باعث عدم تعادل پل نخواهد شد. به عبارت دیگر $-out$ - تغییر نکرده و نتیجتاً تأثیر

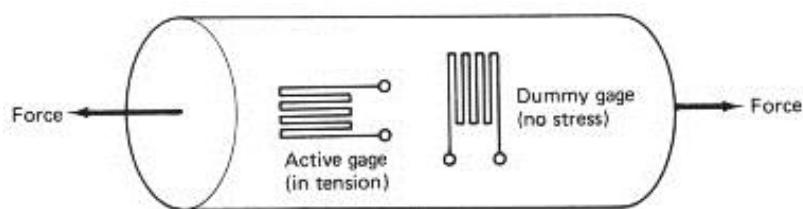
درجه حرارت حذف می شود. بنا بر این، حتی در حضور تغییرات دما و تنش، استفاده از گیج مجازی اثر تغییر دما را از بین می برد.




اگر شما بخواهید مشکلات و هزینه های مربوط به نصب ۲ گیچ بر روی جسم را تحمل کنید می توانید از هر دو آنها بصورت فعال استفاده کنید. با اتصال هر دو گیچ فعال در یک طرف پل، تأثیر حرارت حذف می شود. از سوی دیگر با نصب گیچ ها به ترتیبی که یکی تحت کشش باشد و مقاومت آن با بار افزایش یابد و دیگری تحت فشار بوده و مقاومت آن با بار کاهش یابد، ولتاژ خروجی بازه یک

$$V_{out} = \frac{\Delta R E}{2R}$$

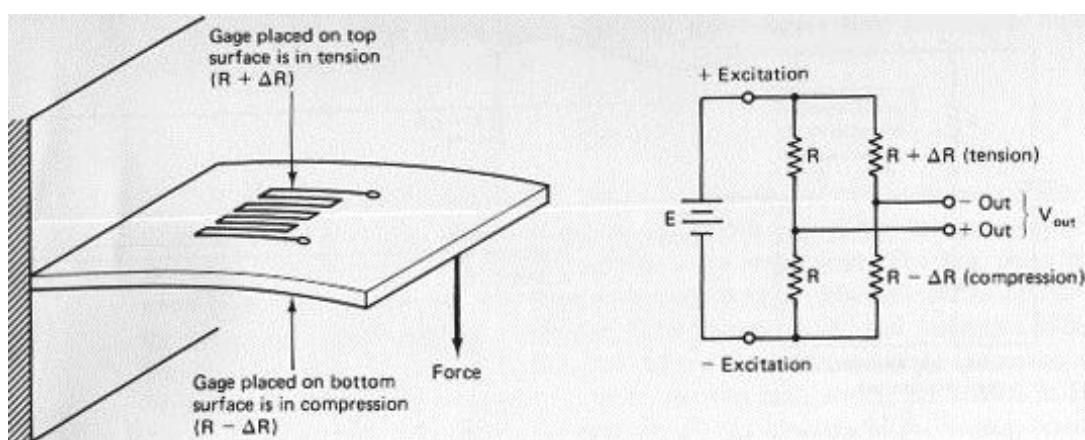
بار معین در مقایسه با پل با یک گیچ فعال، دو برابر می شود.



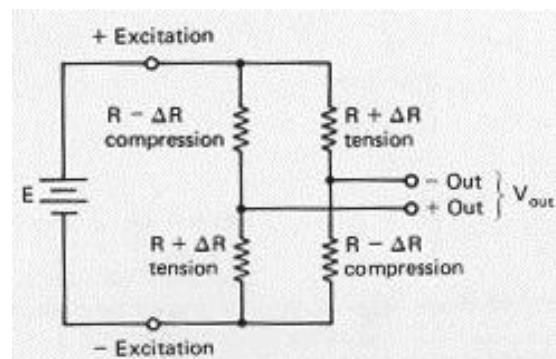همچنین می توان از دو گیچ کششی دیگر نیز استفاده نمود. مدار پل با چهار استرین گیچ فعال در شکل زیر نشان داده شده است. خروجی پل با چهار استرین گیچ فعال دو برابر بزرگتر از خروجی پل با دو استرین گیچ فعال است.



سیم کشی مناسب استرین گیج، منبع تحریک و مدار الکترونیکی وضعیت دهنده سیگنال Signal conditioning خیلی مهم هستند. این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که قسمتی از مدار پل در محل جسم مورد آزمایش و قسمت دیگر آن در محل اندازه گیری در فاصله دوری از آن قرار داشته باشد. نکته کلیدی آن است که دقیقاً طول مساوی و نوع مشابهی از سیم برای هر دو شاخه پل استفاده شود. در این صورت مقاومت اضافی مربوط به سیمهای رابط بصورت متعادلی به هر دو طرف اضافه می شود. حالتی درست و نادرست سیم کشی در شکل زیر نشان داده شده است. این روش ها از سوی دیگر تغییرات مقاومتی سیم (Rwire) را که ناشی از تغییر دما هستند، جبران می نماید.

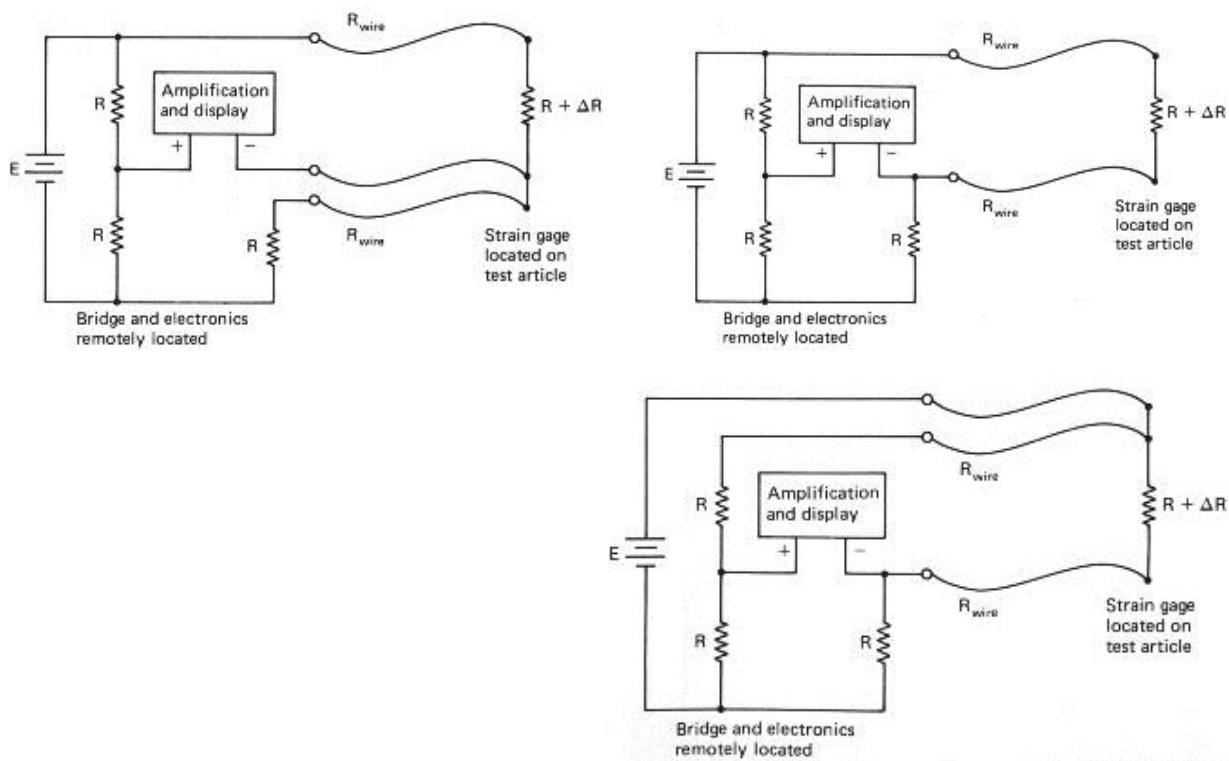

ب - پلهای AC


پلهای AC هم دارای چهار بازو (امپدانس) و یک نشانگر صفر هستند، منبع تغذیه این پلهای برق شهر و یا یک اسیلاتور است. بوسیله این پلهای میتوان L ، Q ، M ، C ، C ، ضریب تلف و فرکانس را سنجید.

for $I_M = 0$ & $V_M = 0$

$$\overline{I_1} \overline{Z_1} = \overline{I_3} \overline{Z_3}$$

$$\overline{I_2} \overline{Z_2} = \overline{I_4} \overline{Z_4}$$
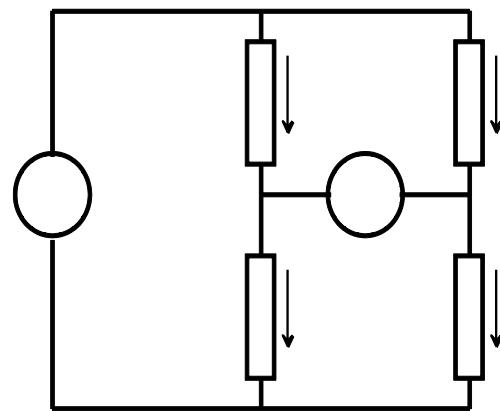
$$\frac{\overline{Z_1}}{\overline{Z_2}} = \frac{\overline{Z_3}}{\overline{Z_4}} \quad \overline{Z_1} \overline{Z_4} = \overline{Z_2} \overline{Z_3}$$



$$Z_1 Z_4 e^{J(\varphi_1 + \varphi_4)} = Z_2 Z_3 e^{J(\varphi_2 + \varphi_3)}$$

$$|Z_1 Z_4| = |Z_2 Z_3| \quad \& \quad |\varphi_1 + \varphi_4| = |\varphi_2 + \varphi_3|$$

معمولًاً از دو مقاومت بعنوان دو عضو این نوع پلها استفاده میشود.

الف - چنانچه عضوهای ۱ و ۲ مقاومتهای اهمی باشند عضوهای ۳ و ۴ میباشند خازنی و سلفی باشند تا امکان تعادل پل بدست آید.

$$R_1 Z_4 e^{J(\varphi_4)} = R_2 Z_3 e^{J(\varphi_3)}$$

ب - چنانچه عضوهای ۱ و ۴ مقاومتهای اهمی باشند، یکی از عضوهای ۲ و ۳ میباشند خازنی و دیگری سلفی باشد تا امکان تعادل پل بدست آید.

$$R_1 R_4 = Z_2 Z_3 e^{J(\varphi_2 + \varphi_3)}$$


- بعضی از پلهای متناوب به فرکانس وابسته نبوده، برای کلیه فرکانسها متعادل میمانند و نتیجتاً فرکانس نقشی در محاسبات و تعیین مقدار نا معلوم ندارد. نتیجتاً امکان تغذیه اینگونه پلها با ولتاژهای غیر سینوسی میسر است. از سوی دیگر پلهای وابسته به فرکانس فقط میباشند با ولتاژهای سینوسی تغذیه میشوند.

- حداقل دو تا از مشخصه های مدار بایستی برای رسیدن به شرایط تعادل تنظیم شوند.
- شرایط تعادل با تغییر پی در پی این پارامترها میسر بوده و بستگی به همبستگی یا تقارب پل دارد، در حالت پل با تقارب بهتر کمترین تعداد تنظیم برای رسیدن به شرایط تعادل لازم است.


- تقارب پل بوسیله نوع پل و المانهای قابل تنظیم آن تعیین میشود.

سنجد اندوکتانس خودی بكمک پل ماكسول:

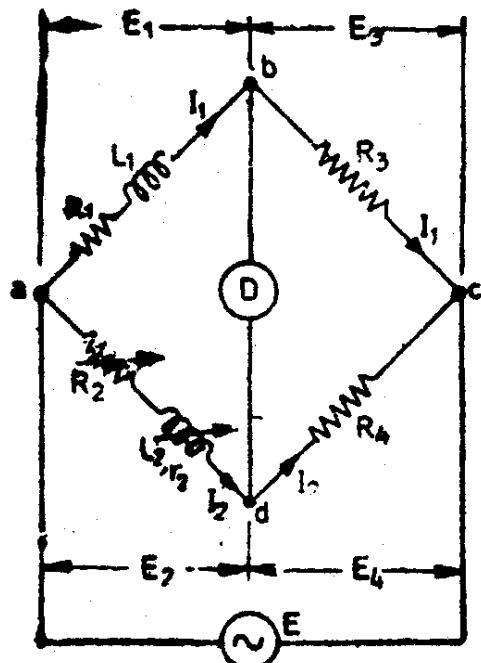در این پل اندوکتانس بوسیله مقایسه با یک اندوکتانس متغیر استاندارد تعیین میشود.



(a)

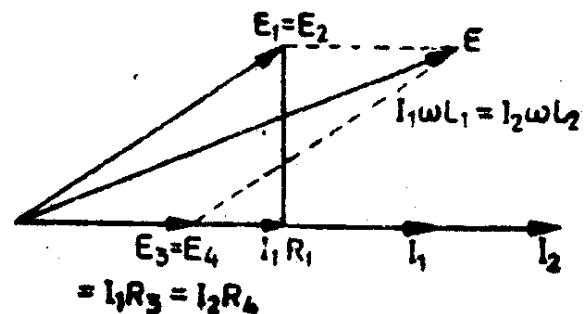

(b)

پل اندوکتانس ماکسول

$$(R_1 + JL_1\omega)R_4 = (R_2 + r_2 + JL_2\omega)R_3$$

$$R_1 = \frac{R_3}{R_4} (R_2 + r_2) \quad R_1 R_4 = (R_2 + r_2) R_3$$

$$L_1 = \frac{R_3}{R_4} L_2 \quad L_1 R_4 = L_2 R_3$$


سنجهش اندوکتانس خودی بکمک پل اندوکتانس کاپاسیتانس ماکسول:
در این پل اندوکتانس بوسیله مقایسه با یک کاپاسیتانس متغیر استاندارد تعیین میشود.

$$(R_1 + JL_1\omega) \frac{R_4}{1 + J\omega C_4 R_4} = R_2 R_3$$


$$(R_1 + JL_1\omega)R_4 = R_2 R_3 (1 + J\omega C_4 R_4)$$

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

$$L_1 = R_2 R_3 C_4$$

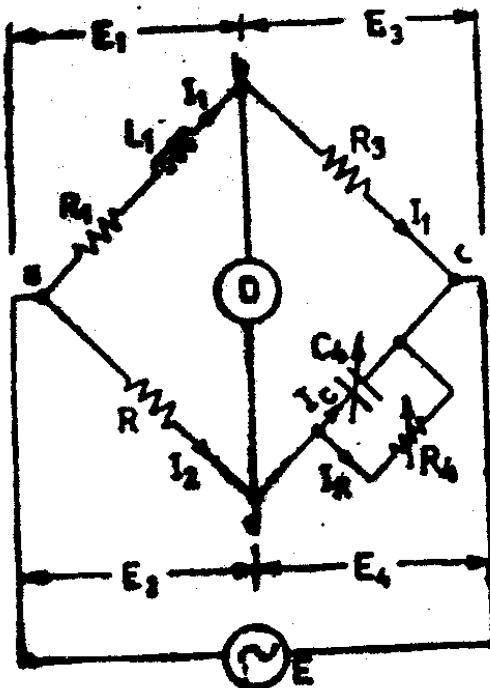

(a)

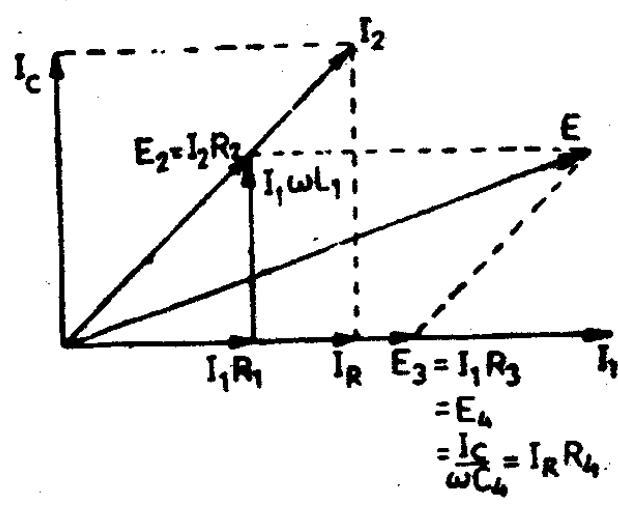

(b)

پل اندوکتانس کاپاسیتанс ماسول

توجه کنید کہ دو معادله فوق بھم وابستہ نیستند.

$$Q = \omega C_4 R_4 \quad \text{از طرفی عبارت} \quad Q = \frac{\omega L_1}{R_1} \quad \text{سلف مساویت با}$$

مزایای پلہائی فوق عبارتند از:

- ۱- روابط حالت تعادل بھم وابستہ نیستند.
- ۲- روابط وابستہ به فرکانس نمیباشند.
- ۳- روابط فوق العادہ سادہ ای برای محاسبہ مقادیر نامعلوم وجود دارند.

پل حی Hay's Bridge



پل حی از اصلاح پل ماسول نتیجہ شدہ۔ دراين پل مقاومت با خازن استاندارد و متغير بصورت سري قرار داده شده است.

$$(R_1 + JL_1\omega)(R_4 - \frac{J}{\omega C_4}) = R_2 R_3$$

$$R_1 R_4 + \frac{L_1}{C_4} + J\omega L_1 R_4 - \frac{JR_1}{\omega C_4} = R_2 R_3$$

$$R_1 R_4 + \frac{L_1}{C_4} = R_2 R_3 \quad \text{و} \quad L_1 = \frac{R_1}{\omega^2 C_4 R_4}$$

از حل روابط فوق نتیجه خواهد شد.

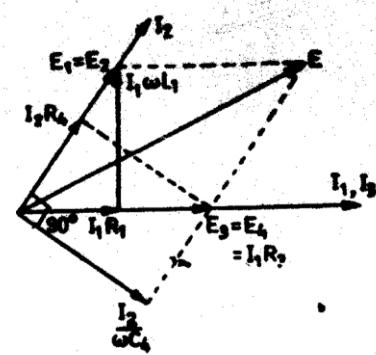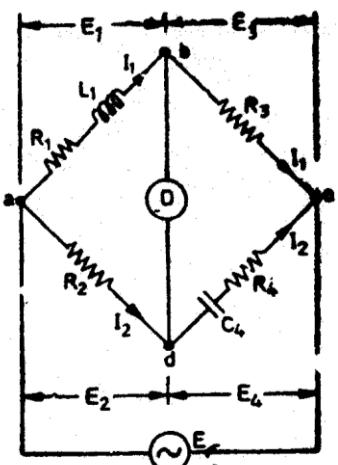


پل حی *Hay's Bridge*

$$L_1 = \frac{R_2 R_3 C_4}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2}$$

$$R_1 = \frac{\omega^2 R_2 R_3 R_4 C_4^2}{1 + \omega^2 C_4^2 R_4^2}$$

$$Q = \frac{\omega L_1}{R_1} = \frac{1}{\omega C_4 R_4}$$

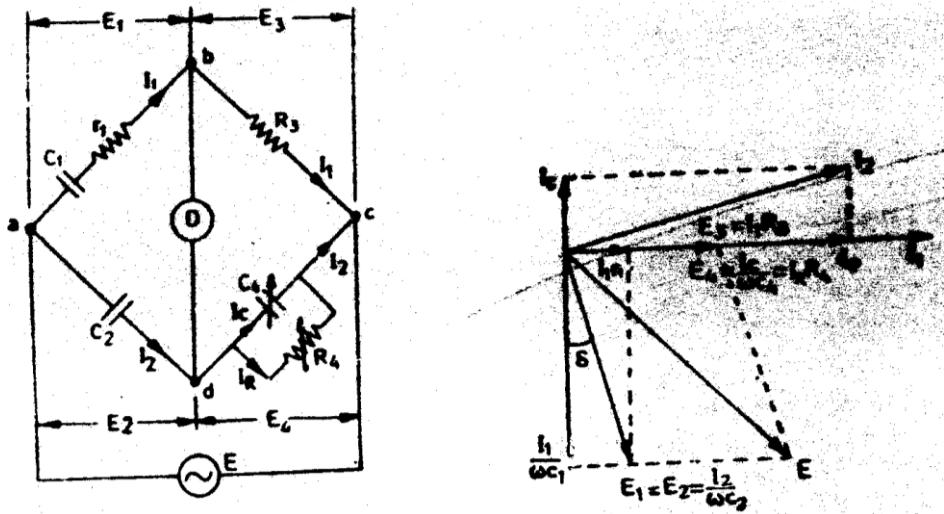در این حالت روابط به فرکانس وابسته هستند.



پل شرینگ Schering Bridge (نوع ولتاژ پائین)

$$(r_1 + \frac{1}{JC_1\omega})(\frac{R_4}{1 + J\omega C_4 R_4}) = \frac{1}{J\omega C_2} R_3$$

$$(r_1 + \frac{1}{JC_1\omega})R_4 = \frac{R_3}{J\omega C_2}(1 + J\omega C_4 R_4)$$

$$(r_1 R_4 - \frac{JR_4}{C_1\omega}) = -J \frac{R_3}{\omega C_2} + \frac{C_4 R_3 R_4}{C_2}$$

$$r_1 = \frac{C_4}{C_2} R_3$$

$$C_1 = \frac{R_4}{R_3} C_2$$

مجدداً دو رابطه غیر وابسته بهم و غیر وابسته به فرکانس بدست آمدند.

فاکتور تلفات مساویست با

$$D_1 = \tan \delta = \omega C_1 r_1 = \omega \frac{R_4}{R_3} C_2 \frac{C_4}{C_2} R_3$$

سؤال ۵ - متن انگلیسی زیر را ترجمه نموده ، کاربرد اندازه گیری فاکتور تلفات و اهمیت آنرا برای تجهیزات الکتریکی مختلف مانند ، کابل ، ترانسفورماتور ، خازن و غیره بنویسید.

Dissipation Factor

of an insulating material is the tangent = $\tan \delta$ The Dissipation Factor of the phase displacement angle by which the phase displacement between the current and the voltage in the condenser differs from , when the dielectric of the capacitor consists exclusively of the $\frac{\pi}{2}$ insulating material in question.


(PP 170 Electrical Engineering Handbook Siemens)

اطلاعات اضافی

AC bridge circuits

As we saw with DC measurement circuits, the circuit configuration known as a *bridge* can be a very useful way to measure unknown values of resistance. This is true with AC as well, and we can apply the very same principle to the accurate measurement of unknown impedances.

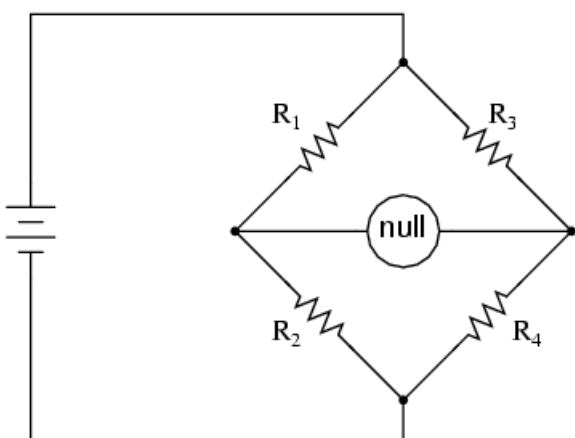To review, the bridge circuit works as a pair of two-component voltage dividers connected across the same source voltage, with a *null-detector* meter movement connected between them to indicate a condition of "balance" at zero volts:



Any one of the four resistors in the above bridge can be the resistor of unknown value, and its value can be determined by a ratio of the other three, which are "calibrated," or whose resistances are known to a precise degree. When the bridge is in a balanced condition (zero voltage as indicated by the null detector), the ratio works out to be this:

In a condition of balance:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$


One of the advantages of using a bridge circuit to measure resistance is that the voltage of the power source is irrelevant. Practically speaking, the higher the supply voltage, the easier it is to detect a condition of imbalance between the four resistors with the null detector, and thus the more sensitive it will be. A greater supply voltage leads to the possibility of increased measurement precision. However, there will be no fundamental error introduced as a result of a lesser or greater power supply voltage unlike other types of resistance measurement schemes.

Impedance bridges work the same, only the balance equation is with *complex* quantities, as both magnitude and phase across the components of the two dividers must be equal in order for the null detector to indicate "zero." The null detector, of course, must be a device capable of detecting very small AC voltages. An oscilloscope is often used for this, although very sensitive electromechanical meter movements and even headphones (small speakers) may be used if the source frequency is within audio range.


One way to maximize the effectiveness of audio headphones as a null detector is to connect them to the signal source through an impedance-matching transformer. Headphone speakers are typically low-impedance units ($8\ \Omega$), requiring substantial current to drive, and so a step-down transformer helps "match" low-current signals to the impedance of the headphone speakers. An audio output transformer works well for this purpose:

Using a pair of headphones that completely surround the ears (the "closed-cup" type), I've been able to detect currents of less than $0.1\ \mu\text{A}$ with this simple detector circuit. Roughly equal performance was obtained using two different step-down transformers: a small power

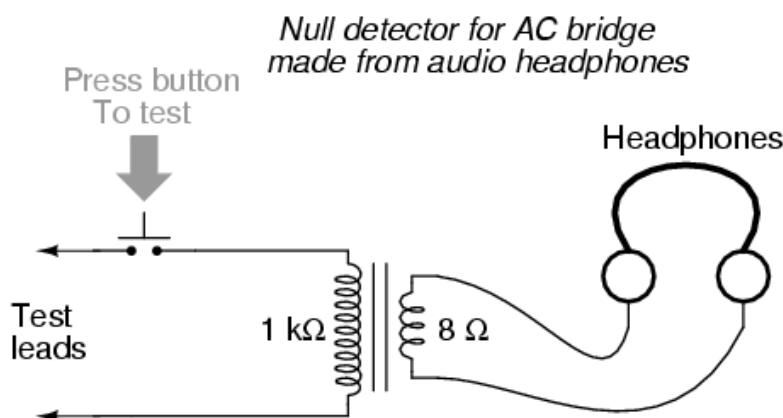transformer (120/6 volt ratio), and an audio output transformer (1000:8 ohm impedance ratio). With the pushbutton switch in place to interrupt current, this circuit is usable for detecting signals from DC to over 2 MHz: even if the frequency is far above or below the audio range, a "click" will be heard from the headphones each time the switch is pressed and released.



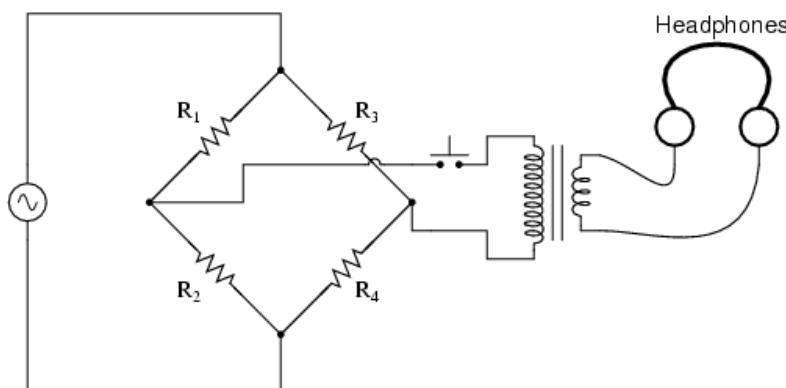Connected to a resistive bridge, the whole circuit looks like this:



Listening to the headphones as one or more of the resistor "arms" of the bridge is adjusted, a condition of balance will be realized when the headphones fail to produce "clicks" (or tones, if the bridge's power source frequency is within audio range) as the switch is actuated.

When describing general AC bridges, where *impedances* and not just resistances must be in proper ratio for balance, it is sometimes helpful to draw the respective bridge legs in the form of box-shaped components, each one with a certain impedance:


For this general form of AC bridge to balance, the impedance ratios of each branch must be equal:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4}$$

Again, it must be stressed that the impedance quantities in the above equation *must* be complex, accounting for both magnitude and phase angle. It is insufficient that the impedance magnitudes alone be balanced; without phase angles in balance as well, there will still be voltage across the terminals of the null detector and the bridge will not be balanced.


Bridge circuits can be constructed to measure just about any device value desired, be it capacitance, inductance, resistance, or even "Q." As always in bridge measurement circuits, the unknown quantity is always "balanced" against a known standard, obtained from a high-quality, calibrated component that can be adjusted in value until the null detector device indicates a condition of balance. Depending on how the bridge is set up, the unknown component's value may be determined directly from the setting of the calibrated standard, or derived from that standard through a mathematical formula.


General impedance bridge

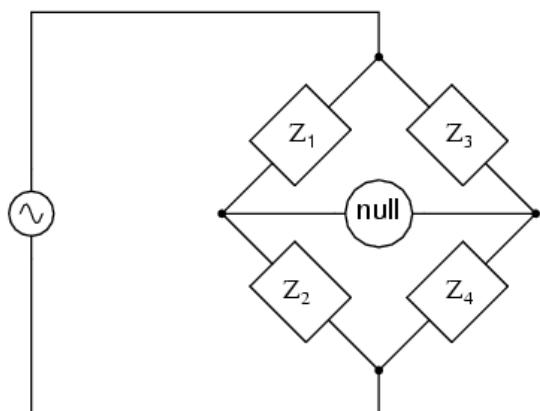

A box with a "Z" written inside is the symbol for any nonspecific impedance.

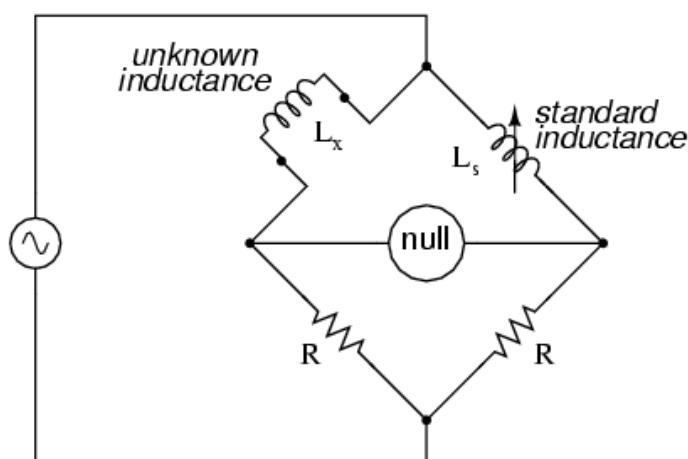A couple of simple bridge circuits are shown below, one for inductance and one for capacitance:




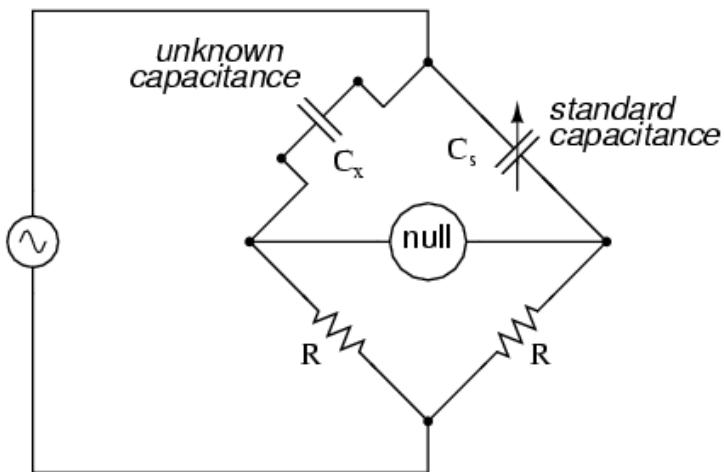

Simple "symmetrical" bridges such as these are so named because they exhibit symmetry (mirror-image similarity) from left to right. The two bridge circuits shown above are balanced by adjusting the calibrated reactive component (L_s or C_s). They are a bit simplified from their real-life counterparts, as practical symmetrical bridge circuits often have a calibrated, variable resistor in series or parallel with the reactive component to balance out stray resistance in the unknown component. But, in the hypothetical world of perfect components, these simple bridge circuits do just fine to illustrate the basic concept.


An example of a little extra complexity added to compensate for real-world effects can be found in the so-called *Wien bridge*, which uses a parallel capacitor-resistor standard impedance to balance out an unknown series capacitor-resistor combination. All capacitors have some amount of internal resistance, be it literal or equivalent (in the form of dielectric heating losses) which tend to spoil their otherwise perfectly reactive natures. This internal resistance may be of interest to measure, and so the Wien bridge attempts to do so by providing a balancing impedance that isn't "pure" either:

The Wien bridge

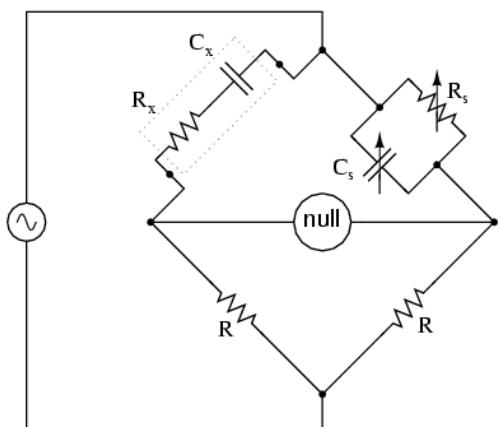

Being that there are two standard components to be adjusted (a resistor and a capacitor) this bridge will take a little more time to balance than the others we've seen so far. The combined effect of R_s and C_s is to alter the magnitude and phase angle until the bridge achieves a condition of balance. Once that balance is achieved, the settings of R_s and C_s can be read from their calibrated knobs, the parallel impedance of the two determined mathematically, and the unknown capacitance and resistance determined mathematically from the balance equation ($Z_1/Z_2 = Z_3/Z_4$).

The Maxwell-Wien bridge

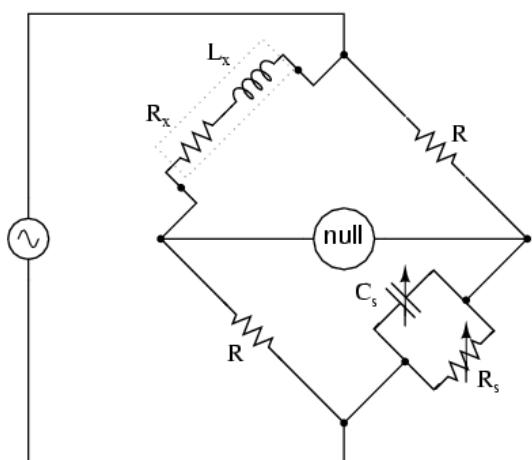

It is assumed in the operation of the Wien bridge that the standard capacitor has negligible internal resistance, or at least that resistance is already known so that it can be factored into the balance equation. Wien bridges are useful for determining the values of "lossy" capacitor designs like electrolytics, where the internal resistance is relatively high. They are also used as frequency meters, because the balance of the bridge is frequency-dependent. When used in this fashion, the capacitors are made fixed (and usually of equal value) and the top two resistors are made variable and are adjusted by means of the same knob.

An interesting variation on this theme is found in the next bridge circuit, used to precisely measure inductances.


This ingenious bridge circuit is known as the *Maxwell-Wien bridge* (sometimes known plainly as the *Maxwell bridge*), and is used to measure unknown inductances in terms of calibrated resistance and capacitance. Calibration-grade inductors are more difficult to manufacture than capacitors of similar precision, and so the use of a simple "symmetrical" inductance bridge is not always practical. Because the phase shifts of inductors and capacitors are exactly opposite each other, a capacitive

impedance can balance out an inductive impedance if they are located in opposite legs of a bridge, as they are here.

Another advantage of using a Maxwell bridge to measure inductance rather than a symmetrical inductance bridge is the elimination of measurement error due to mutual inductance between two inductors. Magnetic fields can be difficult to shield, and even a small amount of coupling between coils in a bridge can introduce substantial errors in certain conditions. With no second inductor to react with in the Maxwell bridge, this problem is eliminated.

For easiest operation, the standard capacitor (C_s) and the resistor in parallel with it (R_s) are made variable, and both must be adjusted to achieve balance. However, the bridge can be made to work if the capacitor is fixed (non-variable) and more than one resistor made variable (at least the resistor in parallel with the capacitor, and one of the other two). However, in the latter configuration it takes more trial-and-error adjustment to achieve balance, as the different variable resistors interact in balancing magnitude and phase.

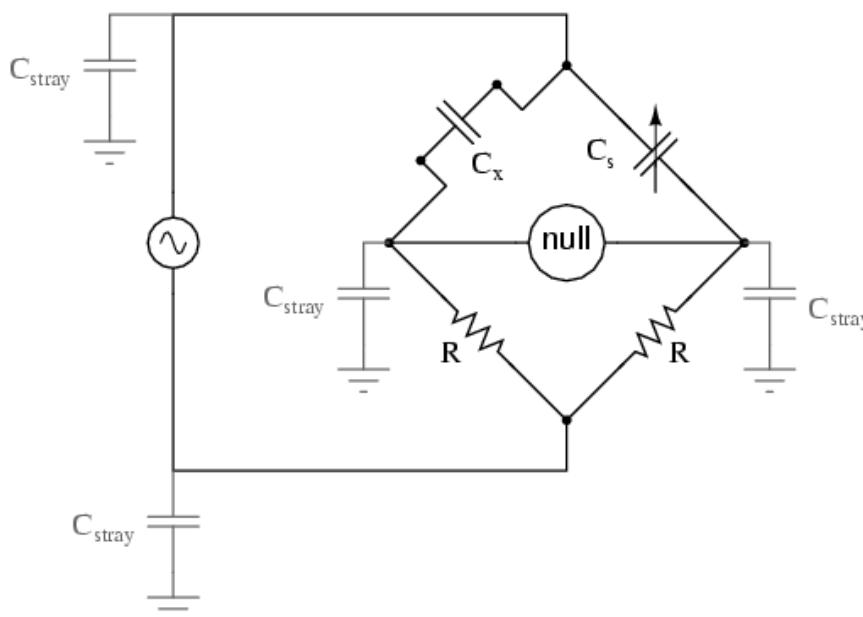Unlike the plain Wien bridge, the balance of the Maxwell-Wien bridge is independent of source frequency, and in some cases this bridge can be made to balance in the presence of mixed frequencies from the AC voltage source, the limiting factor being the inductor's stability over a wide frequency range.




There are more variations beyond these designs, but a full discussion is not warranted here. General-purpose impedance bridge circuits are


manufactured which can be switched into more than one configuration for maximum flexibility of use.

A potential problem in sensitive AC bridge circuits is that of stray capacitance between either end of the null detector unit and ground (earth) potential. Because capacitances can "conduct" alternating current by charging and discharging, they form stray current paths to the AC voltage source which may affect bridge balance:

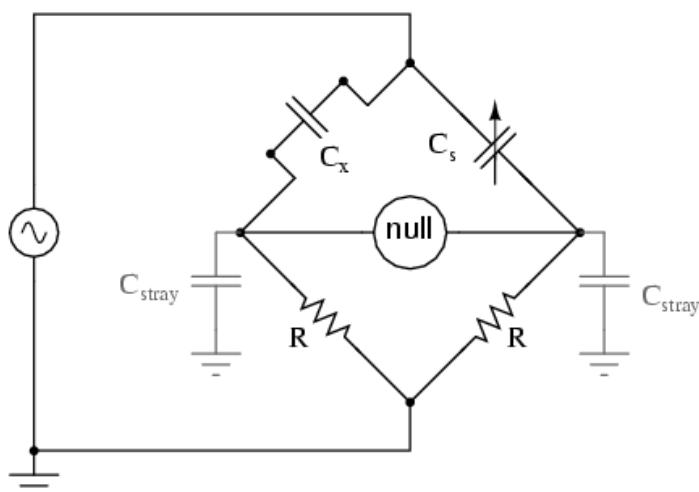The problem is worsened if the AC voltage source is firmly grounded at one end, the total stray impedance for leakage currents made far less and any leakage currents through these stray capacitances made greater as a result:




One way of greatly reducing this effect is to keep the null detector at ground potential, so there will be no AC voltage between it and the ground, and thus no current through stray capacitances. However, directly connecting the null detector to ground is not an option, as it would create a *direct* current path for stray currents, which would be worse than any capacitive path. Instead, a special voltage divider circuit called a *Wagner ground* or *Wagner earth* may be used to maintain the null detector at ground potential without the need for a direct connection to the null detector.

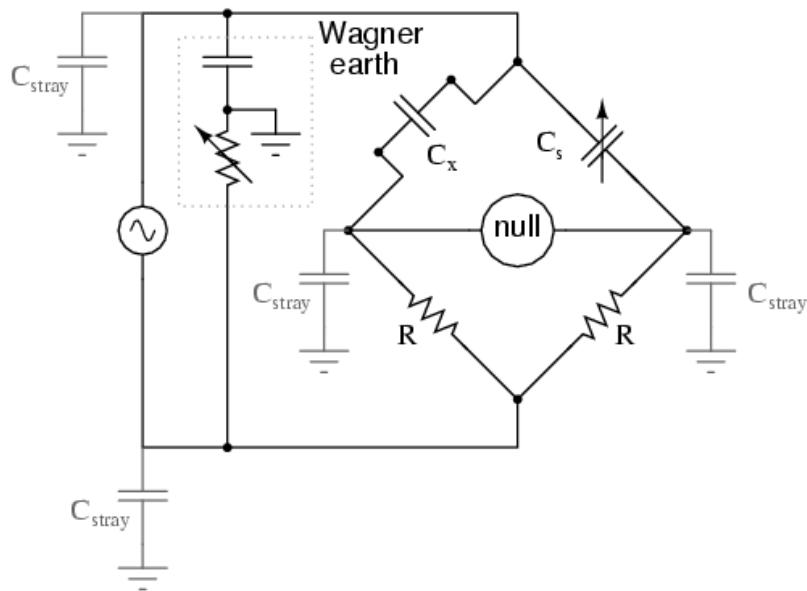

The Wagner earth circuit is nothing more than a voltage divider, designed to have the voltage ratio and phase shift as each side of the bridge. Because the midpoint of the Wagner divider is directly grounded, any other divider circuit (including either side of the bridge) having the same voltage proportions and phases as the Wagner divider, and powered by the same AC voltage source, will be at ground potential as well. Thus, the Wagner earth divider forces the null detector to be at ground potential, without a direct connection between the detector and ground.

There is often a provision made in the null detector connection to confirm proper setting of the Wagner earth divider circuit: a two-position switch, so that one end of the null detector may be connected to either the bridge or the Wagner earth. When the null detector registers zero signal in both switch positions, the bridge is not only guaranteed to be balanced, but the null detector is also guaranteed to be at zero potential with respect to ground, thus eliminating any errors due to leakage currents through stray detector-to-ground capacitances:

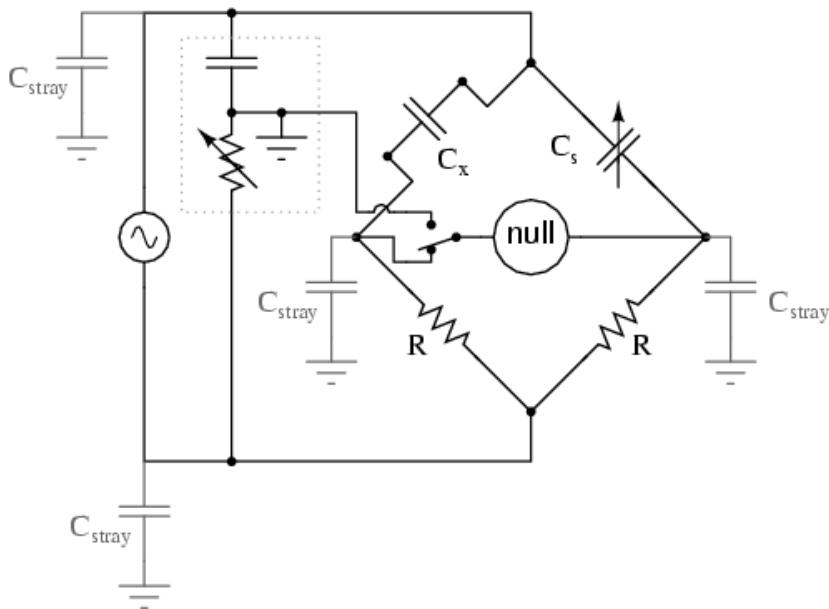

- REVIEW:
- AC bridge circuits work on the same basic principle as DC bridge circuits: that a balanced ratio of impedances (rather than resistances) will result in a "balanced" condition as indicated by the null-detector device.
- Null detectors for AC bridges may be sensitive electromechanical meter movements, oscilloscopes (CRT's), headphones (amplified or unamplified), or any other device capable of registering very small AC voltage levels. Like DC null detectors, its only required point of calibration accuracy is at zero.
- AC bridge circuits can be of the "symmetrical" type where an unknown impedance is balanced by a standard impedance of similar type on the same side (top or bottom) of the bridge. Or, they can be "nonsymmetrical," using parallel impedances to balance series impedances, or even capacitances balancing out inductances.
- AC bridge circuits often have more than one adjustment, since both impedance magnitude *and* phase angle must be properly matched to balance.
- Some impedance bridge circuits are frequency-sensitive while others are not. The frequency-sensitive types may be used as frequency measurement devices if all component values are accurately known.


- A *Wagner earth* or *Wagner ground* is a voltage divider circuit added to AC bridges to help reduce errors due to stray capacitance coupling the null detector to ground.

So far the transducers discussed have all been of the inductive variety. However, it is possible to make transducers which operate on variable capacitance as well, AC being used to sense the change in capacitance and generate a variable output voltage.

Remember that the capacitance between two conductive surfaces varies with three major factors: the overlapping area of those two surfaces, the distance between them, and the dielectric constant of the material in between the surfaces. If two out of three of these variables can be fixed (stabilized) and the third allowed to vary, then any measurement of capacitance between the surfaces will be solely indicative of changes in that third variable.


Medical researchers have long made use of capacitive sensing to detect physiological changes in living bodies. As early as 1907, a German researcher named H. Cremer placed two metal plates on either side of a beating frog heart and measured the capacitance changes resulting from the heart alternately filling and emptying itself of blood. Similar measurements have been performed on human beings with metal plates placed on the chest and back, recording respiratory and cardiac action by means of capacitance changes. For more precise capacitive measurements of organ activity, metal probes have been inserted into organs (especially the heart) on the tips of catheter tubes, capacitance being measured between the metal probe and the body of the subject. With a sufficiently high AC excitation frequency and sensitive enough voltage detector, not just the pumping action but also the *sounds* of the active heart may be readily interpreted.

Like inductive transducers, capacitive transducers can also be made to be self-contained units, unlike the direct physiological examples described above. Some transducers work by making one of the capacitor plates movable, either in such a way as to vary the overlapping area or the distance between the plates. Other transducers work by moving a dielectric material in and out between two fixed plates:

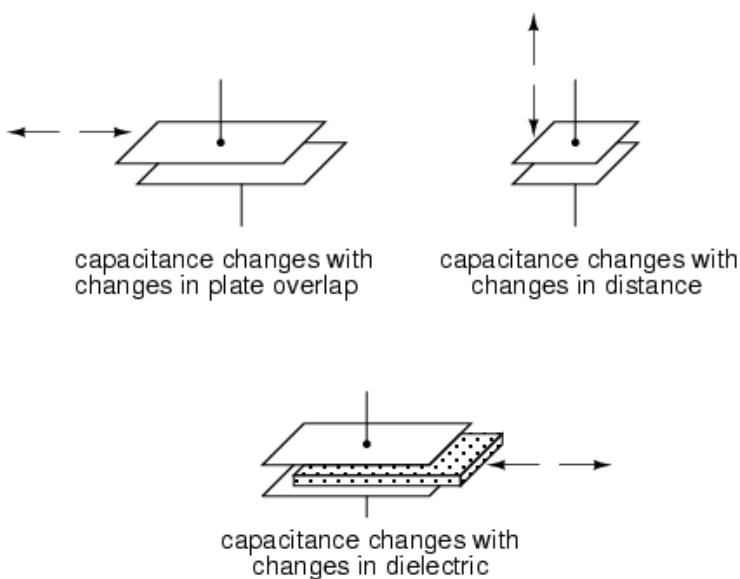


Transducers with greater sensitivity and immunity to changes in other variables can be obtained by way of differential design, much like the concept behind the LVDT (Linear Variable Differential Transformer). Here are a few examples of differential capacitive transducers:

Differential capacitive transducers

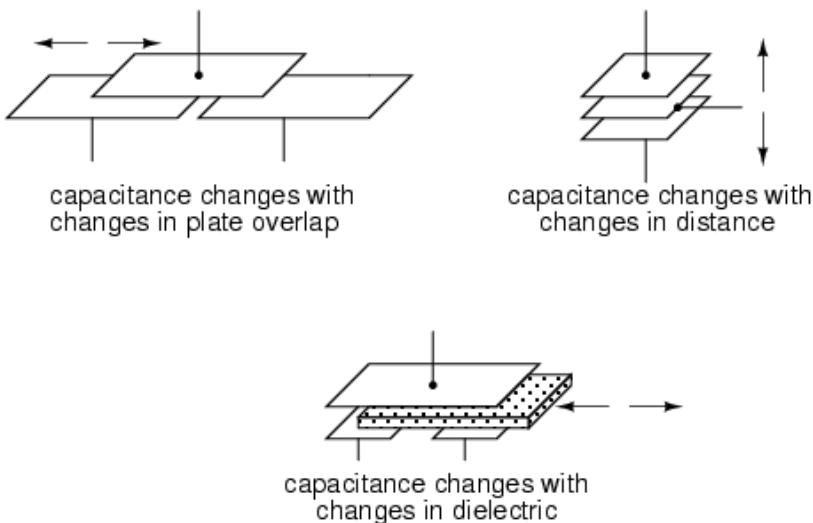

As you can see, all of the differential devices shown in the above illustration have *three* wire connections rather than two: one wire for each of the "end" plates and one for the "common" plate. As the capacitance between one of the "end" plates and the "common" plate changes, the capacitance between the other "end" plate and the "common" plate is such to change in the opposite direction. This kind of transducer lends itself very well to implementation in a bridge circuit:

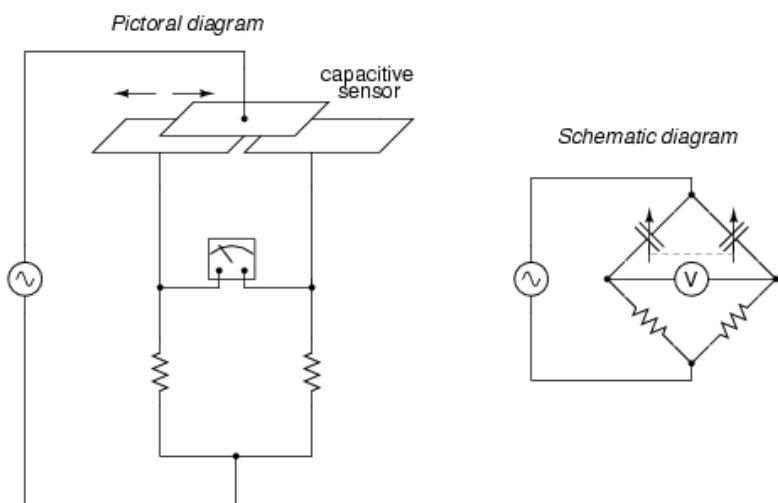Differential capacitive transducer
bridge measurement circuit



Capacitive transducers provide relatively small capacitances for a measurement circuit to operate with, typically in the picofarad range. Because of this, high power supply frequencies (in the megahertz range!) are usually required to reduce these capacitive reactances to reasonable levels. Given the small capacitances provided by typical capacitive transducers, stray capacitances have the potential of being major sources of measurement error. Good conductor shielding is *essential* for reliable and accurate capacitive transducer circuitry!

صفحه ۱۲۹ کتاب ساونی

سیستم درجه دوم و پاسخ زمانی آن

در کلیه سیستم های اندازه گیری الکترومکانیکی، Electromechanical Indicating Instruments، یک سیستم درجه دوم شامل چهار قسمت زیر موجود است.

(۱) نیروی منحرف کننده Deflecting Force - این نیرو برای به حرکت در آوردن عقربه نمایش لازم بوده و در رابطه با اصول کاری وسایل اندازه گیری تولید میشود

(۲) نیروی کنترل کننده Controlling Force - این نیرو اولاً برای تولید یک نیروی مساوی با نیروی منحرف کننده در موقعیت نهائی عقربه و ثانیاً برای برگردانیدن عقربه به حالت صفر و پس از قطع نیروی منحرف کننده لازم است، مانند نیروی فنر و نیروی ثقل.

(۳) نیروی میرا کننده Damping Force - این نیرو برای جلوگیری از نوسانات بی مورد سیستم بوده و متناسب با سرعت حرکت سیستم متحرک میباشد. این نیرو

میتواند بوسیله ۱- اصطکاک سیال و یا روغن . ۲ - جریان ادی.
۳ - مغناطیس الکتریکی ؛ تامین شود.

۴) و نهایتاً، نیروی مربوط به ممان اینرسی سیستم متحرک.

لذا ، این سیستم را میتوان بصورت رابطه ریاضی زیر نوشت:

$$M \ddot{x}(t) + D \dot{x}(t) + K x(t) = f(t) \quad \text{سیستم جرم فنر و دمپر}$$

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + D \frac{d\theta}{dt} + K\theta = GI \quad \text{و یا}$$

$$a \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = kx \quad \text{و یا}$$

البته در شرایط پایدار و یا ایستا رابطه مقابل معتبر بوده و بقیه قسمتها مساوی صفر

$$cy = kx \quad \text{خواهد بود}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} + b \cdot \frac{dy}{dt} + c \cdot y = k \cdot x$$

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\xi\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = k \cdot x(t)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{c}{a}} \quad rad / Sec. \quad \text{فرکانس طبیعی سیستم}$$

$$\xi = \frac{b}{2\sqrt{ac}} \quad \text{ضریب میرائی سیستم}$$

$$S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2 = 0$$

$$S_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \sqrt{(\xi\omega_n)^2 - \omega_n^2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

بنابراین :

$$\xi < 1 \Rightarrow \text{برای حالت}$$

$$y(t) = y_\infty + A e^{-\xi\omega_n t} \ Sin (\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \varphi)$$

و یا

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= -\alpha + J\beta \\ \gamma_2 &= -\alpha - J\beta\end{aligned}$$

مزدوج و کمپلکس

مقدار A و یا B و بستگی به مقادیر اولیه و یا (Initial Values) دارد.

$$y(0^+) = y(0^-) , \quad \frac{dy(0^+)}{dt} = \frac{dy(0^-)}{dt} \quad \text{اگر}$$

$$A = -\frac{y_\infty}{\sqrt{1-\xi^2}} , \quad \tan \varphi = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$

$$y(t) = y_\infty \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t) + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right]$$

$$y_\infty = \frac{K'}{\omega_n^2}$$

ξ = ضریب میرائی

ω_n = فرکانس نوسانات آزاد سیستم

$\omega = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ فرکانس نوسانات سیستم

اگر $\xi = 0$ و یا برای حالت میرائی صفر، سیستم با فرکانس ω_n نوسان میکند.

$\xi > 1 \Rightarrow$ برای حالت

$y(t) = y_\infty + A e^{-\alpha t} + B e^{-\beta t}$ ریشه حقیقی