

95-96-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ - ، علوم کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- عدد ۷۵ در مبنای ۲ کدام است؟

$$(1000011)_2 \cdot ۴$$

$$(1001010)_2 \cdot ۳$$

$$(1001011)_2 \cdot ۲$$

$$(0001011)_2 \cdot ۱$$

- عدد باینری ۱۱۱۰۱۱۱۱۱۱ حاصل جمع کدام دو عدد باینری زیر می باشد؟

$$10101111 \cdot ۲$$

$$101011111 \cdot ۱$$

$$11000100 \cdot ۴$$

$$11111 \cdot ۳$$

- متمم $r-1$ عدد n رقمه‌ی در پایه r کدام است؟

$$(r^n + 1) - n \cdot ۴$$

$$(r^n - 1) - n \cdot ۳$$

$$(r^n - 1) + n \cdot ۲$$

$$(r^n + 1) + n \cdot ۱$$

- متمم تابع $f = a + b + c'd$ کدام است؟

$$a' \cdot b' (c + d') \cdot ۴$$

$$a' \cdot b' + c'd \cdot ۳$$

$$a + b \cdot (c' + d') \cdot ۲$$

$$a \cdot b \cdot (c' + d) \cdot ۱$$

- عملگر $xnor$ برای دو متغیر y و x با استفاده از کدام گزینه حاصل می شود؟

$$(x+y)' \cdot ۴$$

$$xy+x'y \cdot ۳$$

$$xy+x'y' \cdot ۲$$

$$(x.y)' \cdot ۱$$

- آرایه های حافظه و تراشه های میکرو کامپیوتراها پیچیده مثالی از کدام مدارهای زیر می باشند؟

$$LSI \cdot ۴$$

$$VLSI \cdot ۳$$

$$MSI \cdot ۲$$

$$SSI \cdot ۱$$

- اگر $F_1F_2(A, B, C) = \prod(2,3,5,6,7)$ و $F_1(A, B, C) = \sum(1,5,6)$ باشد حاصل F_1F_2 کدام است؟

$$\sum(0,7) \cdot ۴$$

$$\sum(1) \cdot ۳$$

$$\prod(2) \cdot ۲$$

$$\sum(0,4) \cdot ۱$$

- با سه متغیر منطقی چند تابع متفاوت می توان تعریف کرد؟

$$256 \cdot ۴$$

$$48 \cdot ۳$$

$$8 \cdot ۲$$

$$4 \cdot ۱$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان دورس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ -، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، علوم کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۹- مکمل تابع f کدام است؟

$$f(x,y,z) = \sum (1,2,,5,7)$$

$$\prod (0,3,4,6) .^4$$

$$\sum (0,3,4,6) .^3$$

$$\sum (1,2,4) .^2$$

$$\prod (1,2,5,7) .^1$$

۱۰- با اتصال ورودی L و K به یکدیگر در یک JK-FF اکر خط کنترلی UP برابر ۱ باشد ، کدام FF حاصل می گردد؟

$$T - FF .^4$$

$$D - FF .^3$$

$$RS - FF .^2$$

$$JK - FF .^1$$

۱۱- کدامیک از گزینه های زیر در مورد بیت توازن صحیح می باشد؟

۱. بیت توازن، بیتی اضافی است که با پیام همراه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج یا فرد کند.

۲. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۰ ها را زوج یا فرد کند.

۳. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج کند.

۴. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را فرد کند.


$$XOR .^4$$

$$NAND .^3$$

$$NOR .^2$$

$$XNOR .^1$$

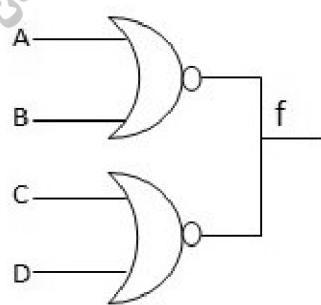۱۲- با کدام گیت می توان هرتابع بولی را ایجاد کرد؟



$$f = (A+B+C+D) .^2$$

$$f = [(A+B)(C+D)]' .^4$$

$$f = (A+B)'(C+D)' .^1$$

$$f = A' + B' + C' + D' .^3$$

۱۳- در مدار شکل زیر تابع منطقی f کدام است؟

سری سوال: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ -، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، علوم کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

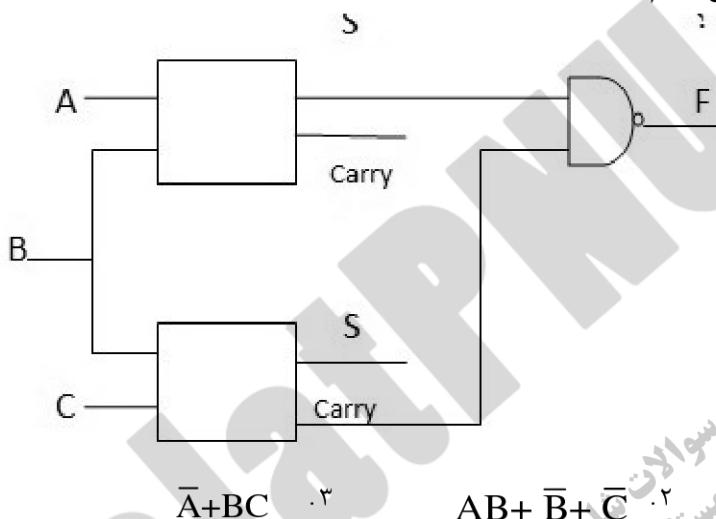۱۴- رابطه بولی تابع F مدار مقابل کدام است؟




$$A(B+C)$$

$$\bar{A}+BC$$

$$AB+\bar{B}+\bar{C}$$

$$\bar{A}BC$$

۱۵- شکل زیر نشان دهنده چه مداری است؟

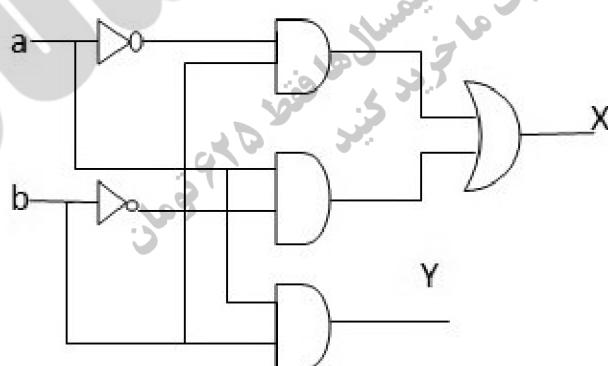

۴. ضرب کننده a و b

۳. تقسیم کننده a و b

۲. جمع کننده a و b

۱. تفريع کننده a و b

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - مهندسی کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۶- خروجی مدار شکل زیر کدام است؟

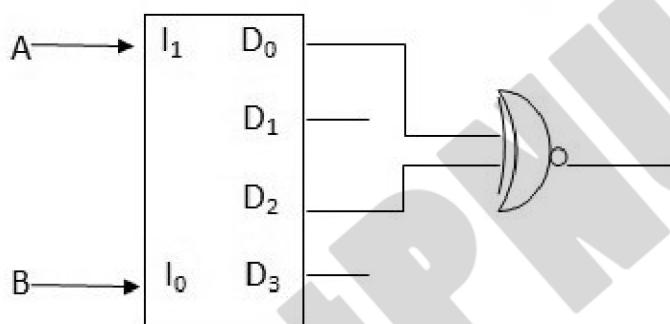


$$(A \oplus B)'$$

$$B \cdot 3$$

$$A \cdot 2$$

$$(A \oplus B)$$

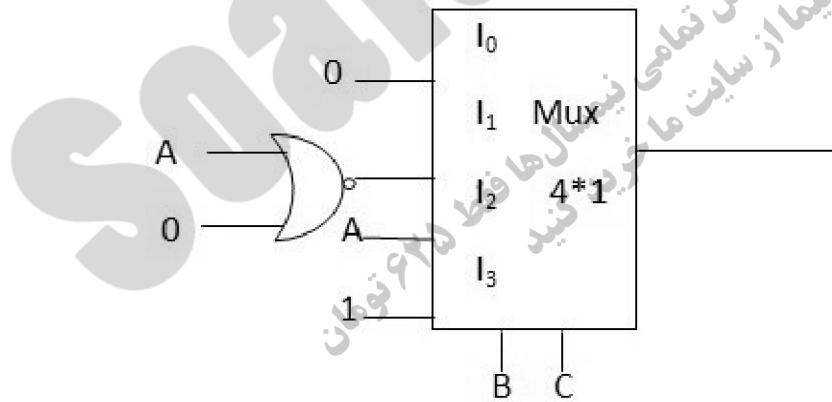

$$F(A,B,C) = \sum m(0,2,4,5)$$

$$F(A,B,C) = \sum m(1,3,6,7)$$

$$F(A,B,C) = \sum m(0,2,6,7)$$

$$F(A,B,C) = \sum m(1,3,4,5)$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۱۴۰۴ -، مهندسی کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۸- کدام گزینه صحیح می باشد؟

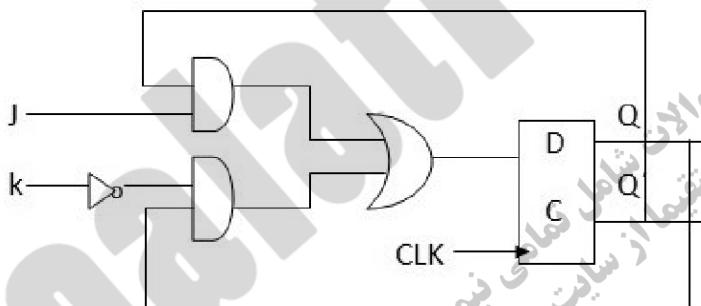۱. در شمارنده های ناهمگام پالس ساعت کلیه فلیپ فلاپ های یکسان و به یک Clock متصل می باشد.
۲. اثر تغییر ورودی های ناهمزنمان فلیپ فلاپ ها در خروجی به لبه پالس وابسته می باشد.
۳. در مدارات ترتیبی خروجی در هر لحظه به حالت اولیه مدار وابسته می باشد.
۴. همه موارد

-۱۹- اگر ورودی های j و k به یک فلیپ فلاپ JK به هم وصل شوند چه فلیپ فلاپی حاصل می شود؟



۴. هیچ کدام

D . ۳

T . ۲

D . لج

-۲۰- اگر با یک D-FF بخواهیم یک T-FF بسازیم عبارت ورودی D فلیپ فلاپ کدام است؟

$$D = Q'$$

$$D = T'$$

$$D = T \oplus Q$$

$$D = T$$

-۲۱- اگر به ورودی یک فلیپ فلاپ T، که $Q=1$ است رشته ۱۰۱۰۱ وارد کنیم، خروجی Q کدام خواهد بود؟

۱. ۰۰۱۰۱

۲. ۱۱۰۰۱

۳. ۱۱۰۱۰

۴. ۱۱۰۱۰

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها -، علوم کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۹۰ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

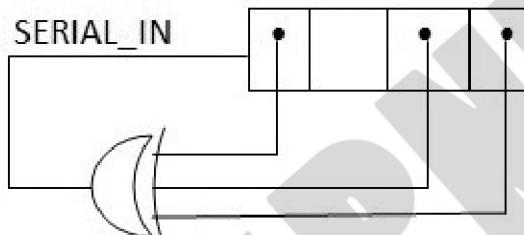-۴۲- شکل زیر یک شیفت رجیستر را نشان می دهد که در هر پالس ساعت یک بیت محتوای خود را به راست شیفت می دهد.
اگر مقدار اولیه این شیفت رجیستر برابر با ۰۰۰۱ باشد، دوره تناوب این شیفت رجیستر چند پالس ساعت است؟




۱۶ . ۴

۱۵ . ۳

۸ . ۲

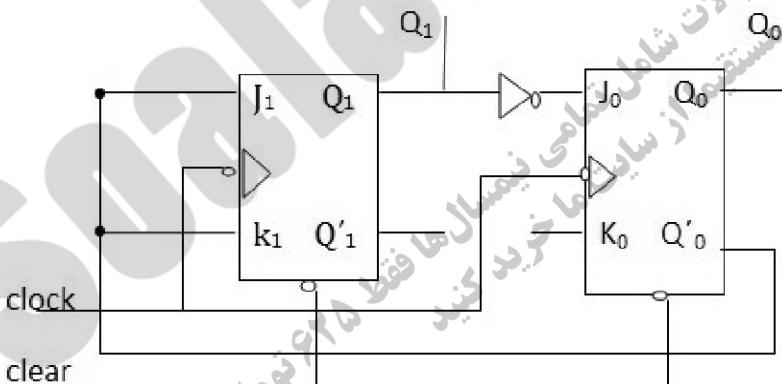۶ . ۱

-۴۳- در شمارنده زیر دنباله شمارش کدام است؟



۰-۱-۲ . ۴

۰-۱-۲-۳ . ۳

۰-۳-۲ . ۲

۰-۲-۳ . ۱

-۴۴- تابع $F = xyz + xy' + xyz'$ معادل کدام گزینه است؟

xz . ۴

x . ۳

xy' . ۲

Z . ۱

-۴۵- متمم ۲ عدد ۱۱۰۱۱۰۰ برابر است با:

۱۱۱۰۰۱۱ . ۴

۱۰۱۰۰۱۱ . ۳

۰۰۱۰۱۰۰ . ۲

۰۰۱۰۰۱۱ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ -، مهندسی کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

- ۱،۴۰ نمره - متمم تابع $f = (x' + y')(z' + w')$ را با استفاده از قوانین دمورگان، دوگان تابع و متمم هر لیترال به دست آورید؟
- ۱،۴۰ نمره - با استفاده از تمام جمع کننده ها یک مدار ترکیبی طراحی کنید که کد BCD را به کد افزونی ۳ معادل آن تبدیل کند؟
- ۱،۴۰ نمره - با بافرهای سه حالته و دیکدر یک مولتی پلکسر ۴ به ۱ بسازید؟
- ۱،۴۰ نمره - با استفاده از فلیپ فلاپ D ، فلیپ فلاپ JK بسازید؟
- ۱،۴۰ نمره - شمارنده موج گونه دودوبی ۴ بیتی را با رسم شکل توضیح دهید؟

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	ج	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ج	عادی
8	د	عادی
9	الف	عادی
10	د	عادی
11	الف	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	الف	عادی
18	ج	عادی
19	ب	عادی
20	ب	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	ب	عادی
24	ج	عادی
25	ب	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها ۱۱۱۴۰۴ - ، مهندسی کامپیوتر، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

$$\Rightarrow =[(x'+y')(z'+w')]'=(x'+y')'+(z'+w')'=xy+zw$$

-۱

$$\Rightarrow F=(x'+y')(z'+w')=(xy)+(zw)$$

$$F=(x'+y')(z'+w')=xy+(zw)$$

۱.۴۰ نمره

صفحه ۱۵۸

۱.۴۰ نمره

صفحه ۱۹۸

۱.۴۰ نمره

صفحه ۲۳۰

۱.۴۰ نمره

صفحه ۲۶۹

فیلتر نموده سوالات شامل تمامی زیمسال ها فقط ۹۲۵ تومان
مستقیما از سایت ما خرید کنید

94-95-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش آمن، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۹ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

-۱ معادل دودویی عدد D_{16} (306) کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| ۱. (0011000001 101110) | ۲. (0011000001 10.1110) | ۳. (0011000001 101101) |
| (0011000001 10.1101) | | |

-۴ متمم ۱۰ عدد 012398 کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| ۱. 987601 | ۲. 987602 | ۳. 998712 | ۴. 99871 |
|-----------|-----------|-----------|----------|

-۳ با فرض اینکه $X = 1010100$, $Y = 1000011$, $X - Y$ حاصل تفریق کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|
| ۱. 0010001 | ۲. 10010001 | ۳. 01101110 | ۴. 1101111 |
|------------|-------------|-------------|------------|

-۴ کد BCD برای عدد D_{10} (35) برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ۱. 00011101 | ۲. 00100011 | ۳. 00110101 | ۴. 10100110 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

-۵ کدامیک از گزینه های زیر در مورد جبر بول و جبر معمولی صحیح می باشد؟

۱. اصل توزیع پذیری (+) روی (-) برای جبر بول معتبر نیست.

۲. جبر بول دارای معکوس های جمع و ضرب نیست.

۳. عملگر متمم هم در جبر معمولی و هم در جبر بول وجود دارد.

۴. جبر بول در مورد اعداد حقیقی بحث می کند نه اعداد دو ارزشی

-۶ در ارزیابی عبارات جبر بول کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. تقدم اول با OR است.

۲. تقدم NOT از AND بیشتر است.

۳. تقدم OR از NOT بیشتر است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷

-۷ متمم تابع $F = x(y'z' + yz)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = x'(y+z)(y'+z')$$

$$F' = x' + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x + (y+z)(y'+z')$$

$$F' = x'(yz)(y'z')$$

-۸ کدامیک از گزینه های زیر نمایش تابع بول $F = xy + x'z$ بر حسب ضرب جملات ماکسترم می باشد؟

$$F(x, y, z) = \prod (0, 2, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod (1, 2, 6, 7)$$

$$F(x, y, z) = \prod (1, 3, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod (2, 4, 5)$$

-۹ ساده شده تابع $xy'z + xyz' + x'yz + xy'z$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$xyz$$

$$xy + xz + yz$$

$$x + yz$$

$$(xy' + x'y)z$$

-۱۰ ساده شده تابع $F = \sum (0, 2, 3, 7) + d(4, 5, 6)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = B' + C$$

$$F = BC + A$$

$$F = AB + C'$$

$$F = B + C'$$

-۱۱ ساده شده تابع بولی $F(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = y' + w'z' + xz'$$

$$F = y + wz + x'z$$

$$F = y + z$$

$$F = y' + z'$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها، مهندسی کامپیوتر (جنبخشی)، مهندسی کامپیوتر (ساخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

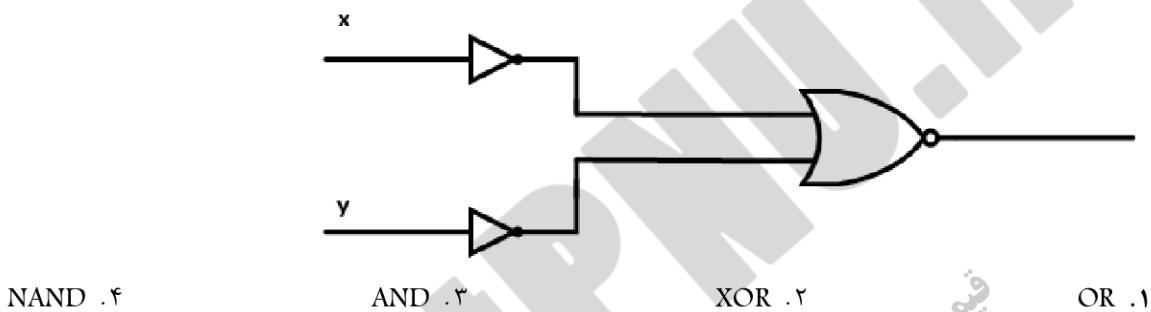-۱۲- خروجی مدار زیر معادل کدام گیت منطقی می باشد؟



-۱۳- در چه صورتی خروجی گیت NOR صفر است؟

۱. در صورتیکه تمام ورودی ها صفر باشد.
۲. خروجی این گیت همواره یک است.
۳. در صورتیکه حداقل یک ورودی یک باشد.
۴. خروجی این گیت همواره صفر است.

-۱۴- کدامیک از توابع ذیل نشان دهنده توابع مدار نیم جمع کننده می باشد؟

$$C = x + y, S = x \oplus y \quad .۲ \qquad C = xy, S = x \oplus y \quad .۱$$

$$C = x \oplus y, S = x'y \quad .۴ \qquad C = x \oplus y, S = xy \quad .۳$$

-۱۵- کدامیک از گزینه های زیر در مورد جمع کننده ۴ بیتی صحیح می باشد؟

۱. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده استفاده نمود.
۲. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ نیم جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.
۳. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۴ تمام جمع کننده استفاده نمود.
۴. برای طراحی جمع کننده ۴ بیتی می توان از ۳ تمام جمع کننده و یک گیت OR استفاده نمود.

-۱۶- برای طراحی یک ضرب کننده دودویی دوبیتی در دو بیتی به چه گیتها بای نیاز داریم؟

۱. ۴ گیت AND و ۲ نیم جمع کننده.
۲. ۴ گیت OR و ۲ نیم جمع کننده.
۳. ۴ گیت AND و ۳ تمام جمع کننده.
۴. ۴ گیت OR و ۲ تمام جمع کننده.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۷- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدار رمزگشا (دیکدر) صحیح می باشد؟

۱. این مدار شامل 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۲. این مدار شامل n ورودی، 2^n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۳. این مدار شامل 2^n ورودی و n خروجی می باشد.
۴. این مدار شامل n ورودی و 2^n خروجی می باشد.

-۱۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱. دیکدر 3×8 ، سه خط خروجی دارد
۲. مالتی پلکس 1×8 ، دو خط انتخاب دارد.
۳. انکدر 8×3 ، سه خط ورودی دارد.

-۱۹- از کدام یک از گزینه های زیر جهت نمایش توابع بولی بر حسب مینترم های تابع می توان استفاده نمود؟

۱. مالتی پلکس و لج SR
۲. دیکدر و جمع کننده
۳. انکدر
۴. مالتی پلکس

-۲۰- کدام گزینه در مورد مدارهای ترتیبی و ترکیبی صحیح می باشد؟

۱. مدارهای ترتیبی حافظه دارند.
۲. مدارهای ترکیبی حافظه دارند.
۳. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هر دو حافظه دار هستند.
۴. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هیچکدام حافظه ندارند.

-۲۱- در یک SR-FF به ازای کدام حالت Q_{n+1} نامعین است؟

$$R=0, S=0 \quad .4 \quad R=0, S=1 \quad .3 \quad R=1, S=0 \quad .2 \quad R=1, S=1 \quad .1$$

-۲۲- در کدام فلیپ فلاپ ، حالت بعدی فقط به ورودی آن بستگی دارد و مستقل از حالت فعلی است؟

$$T-FF \quad .4 \quad JK-FF \quad .3 \quad D-FF \quad .2 \quad RS-FF \quad .1$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۰۷۷

- با توجه به نحوه کار $JK - FF$ در جای خالی چه گزینه‌ای را باید قرار داد؟

$Q(t+\Delta t)$	K	J
$Q(t)$	0	0
0	1	0
?	0	1
?	1	1

. ۱. به ترتیب ۱ و Q . ۲. به ترتیب ۰ و Q' . ۳. به ترتیب ۰ و Q' . ۴. به ترتیب ۰ و Q .

- با اتصال ورودی J و K به یکدیگر در یک JK-FF اگر خط کنترلی UP برابر ۱ باشد ، کدام FF حاصل می گردد؟

$T - FF$. ۱ $D - FF$. ۲ $RS - FF$. ۳ $JK - FF$. ۴

- ثباتی که بتواند اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ جابجا کند چه نام دارد؟

. ۱. شمارنده موج گونه BCD . ۲. شیفت رجیستر . ۳. شمارنده همزمان . ۴. شمارنده همزمان

سوالات تشریحی

۱. نمره

- با استفاده از جدول کارنو تابع زیر را ساده کنید.

$$F = A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C'$$

۲. نمره

- تابع بولی زیر را فقط با استفاده از گیت های NAND پیاده سازی نمایید.

$$F = xy' + x'y + z$$

۳. نمره

- با استفاده از دیکدر یک جمع کننده کامل طراحی کنید.

۴. نمره

- با استفاده از دو دیکدر $3 * 8$ ، یک دیکدر $16 * 4$ طراحی نمایید.

۵. نمره

- تابع بول زیر را با گیت NAND پیاده کنید.

$$F(x,y,z) = \sum (1,2,3,4,5,7)$$

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	د	عادی
۲	ب	عادی
۳	الف	عادی
۴	ح	عادی
۵	ب	عادی
۶	ح	عادی
۷	الف	عادی
۸	ب	عادی
۹	ح	عادی
۱۰	الف	عادی
۱۱	ب	عادی
۱۲	ح	عادی
۱۳	ح	عادی
۱۴	الف	عادی
۱۵	ح	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	د	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	د	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	الف	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	ح	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش آمن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالیني، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

۱- فصل پنجم- ص ۹۴

نمره ۱،۴۰

۲- فصل پنجم- ص ۱۱۲-مثال ۱

نمره ۱،۴۰

۳- فصل هفتم- ص ۱۸۵

نمره ۱،۴۰

۴- فصل هفتم- ص ۱۸۴

نمره ۱،۴۰

۵- فصل هشتم- ص ۲۴۱

94-95-2



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ کد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش آمن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ۱۱۱۹۰۰۹ ، علوم کامپیوتر - ۱۱۱۰۰۱ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

-۱ متمم ۲ عدد 1101100 برابر است با:

$$1110011 \cdot 4 \quad 1010011 \cdot 3 \quad 0010100 \cdot 2 \quad 0010011 \cdot 1$$

-۲ عدد 11111010 در سیستم اعداد دودویی علامت دار که به فرم متمم دو نمایش داده شده اند ، معادل چه عددی می باشد؟

$$-6 \cdot 4 + 6 \cdot 3 - 250 \cdot 2 + 250 \cdot 1$$

-۳ نمایش کد BCD عدد 185 (10) کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$10110101 \cdot 4 \quad 10111001 \cdot 3 \quad 0001100010 \cdot 2 \quad 0001100001 \cdot 1$$

-۴ کدامیک از گزینه های زیر در مورد جبر بول و جبر معمولی صحیح می باشد؟

۱. اصل توزیع پذیری (+) روی (-) برای جبر بول معتبر نیست.

۲. جبر بول دارای معکوس های جمع و ضرب می باشد.

۳. عملگر متمم هم در جبر معمولی و هم در جبر بول وجود دارد.

۴. جبر معمولی در مورد اعداد حقیقی بحث می کند در حالیکه جبر بول در مورد اعداد دو ارزشی مطرح است.

-۵ در ارزیابی عبارات جبر بول کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. تقدم اول با OR است.

۲. تقدم NOT از AND بیشتر است.

۳. تقدم NOT از OR بیشتر است.

-۶ متمم تابع $F = xy + yzx$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = (x' + y')(y + z' + x') \cdot 2$$

$$F' = (x' + y')(y + z' + x')(y + z') \cdot 1$$

$$F' = (x' + y')(xyz + zy') \cdot 4$$

$$F' = (x' + y')(y' + z' + x') \cdot 3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

-۷ نمایش تابع بولی $F = A + B'C$ بر حسب حاصلضرب ماکسٹرمها برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = \prod (1,5,6,7) \quad .^2$$

$$F = \prod (1,4,5,6,7) \quad .^1$$

$$F = \prod (0,2,3,4) \quad .^4$$

$$F = \prod (0,2,3) \quad .^3$$

-۸ ساده شده تابع بولی $F(w,x,y,z) = \sum (0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = y' + w'z' + xz' \quad .^2$$

$$F = y + wz + x'z \quad .^1$$

$$F = y + z \quad .^4$$

$$F = y' + z' \quad .^3$$

-۹ ساده شده تابع $F = \sum (0,2,3,7) + d(4,5,6)$ کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = B' + C \quad .^4$$

$$F = BC + A \quad .^3$$

$$F = AB + C' \quad .^2$$

$$F = B + C' \quad .^1$$

-۱۰ کدامیک از گزینه های زیر در مورد بیت توازن صحیح می باشد؟

۱. بیت توازن، بیتی اضافی است که با پیام همراه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج یا فرد کند.

۲. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۰ ها را زوج یا فرد کند.

۳. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را زوج کند.

۴. بیت توازن، بیتی اضافی است که در مقصد به پیام اضافه می شود تا تعداد ۱ ها را فرد کند.

-۱۱ کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

۱. در مدار نیم جمع کننده، $C = xy'$ است.

۱. در مدار نیم جمع کننده، $C = X + Y$ است.

۴. در مدار تمام جمع کننده، $S = XYZ$ است.

۳. در مدار نیم جمع کننده، $S = x \oplus y$ است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۴۰۴ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷ -

-۱۲- کدام گزینه در مورد مدار جمع- تفربیق گر ۴ بیتی صحیح می باشد؟

۱. این مدار از ۴ عدد FA و ۴ عدد گیت XOR تشکیل شده است.

۲. این مدار از ۴ عدد FA و ۵ عدد گیت XOR تشکیل شده است.

۳. این مدار از ۴ عدد FA و ۴ عدد گیت OR تشکیل شده است.

۴. این مدار از ۴ عدد FA و ۵ عدد گیت OR تشکیل شده است.

-۱۳- کدام گزینه معادل متمم گیت XOR می باشد؟


XNOR . ۴

NAND . ۳

OR . ۲

NOR . ۱

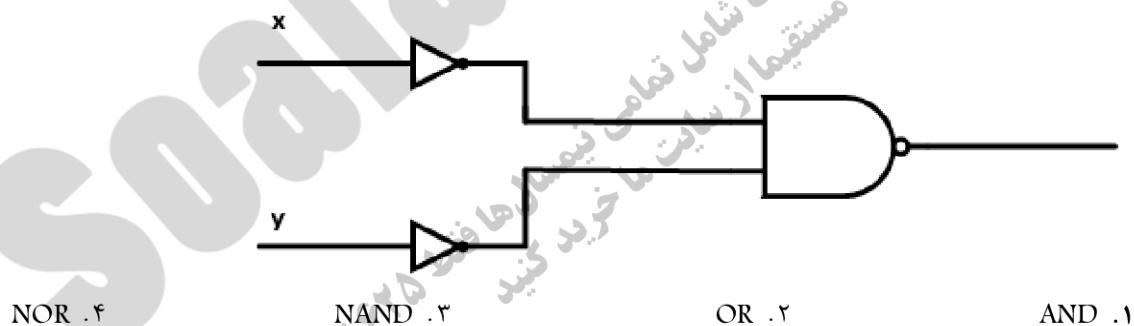-۱۴- خروجی مدار زیر معادل کدام گیت منطقی می باشد؟



-۱۵- از کدام یک از گزینه های زیر جهت نمایش توابع بولی بر حسب مینترم های تابع می توان استفاده نمود؟

۴. مالتی پلکسر و دیکدر

۳. انکدر

۲. فلیپ فلاپ

۱. شمارنده

-۱۶- فرض کنید $xy = 0$ آنگاه $y \oplus x$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$x'y'$. ۴

$x'y$. ۳

xy' . ۲

xy . ۱

-۱۷- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۲. دیکدر ۳*۸ ، هشت خط ورودی دارد.

۴. دیکدر ۳*۸ ، هشت خط خروجی دارد.

۱. دیکدر ۸*۳ ، هشت خط ورودی دارد.

۳. دیکدر ۸*۳ ، سه خط خروجی دارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: ریاضیات و کاربردها - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) - مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۸- کدام گزینه در مورد مدارهای ترتیبی و ترکیبی صحیح می باشد؟

۱. مدارهای ترتیبی حافظه دارند.
۲. مدارهای ترکیبی حافظه دارند.
۳. مدارهای ترتیبی و ترکیبی هر دو حافظه دار هستند.

-۱۹- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مدار رمزگشا(دیکدر) صحیح می باشد؟

۱. این مدار شامل 2^n ورودی، n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۲. این مدار شامل n ورودی، 2^n خط انتخاب و ۱ خروجی می باشد.
۳. این مدار شامل 2^n ورودی و n خروجی می باشد.
۴. این مدار شامل n ورودی و 2^n خروجی می باشد.

-۲۰- کدامیک از گزینه های زیر در مورد فلیپ فلاپ صحیح می باشد؟

۱. عناصر ذخیره سازی در مدارهای ترتیبی ساعت دار را فلیپ فلاپ گویند.
۲. عناصر ذخیره سازی در مدارهای ترکیبی ساعت دار را فلیپ فلاپ گویند.
۳. تغییر وضعیت از یک حالت به بعدی در یک فلیپ فلاپ امکان پذیر نیست.
۴. فلیپ فلاپ یک وسیله ذخیره سازی دودویی بوده که قادر است یک بایت اطلاعات را در خود ذخیره نماید.

-۲۱- یک مالتی پلکسر با ۸ خط ورودی چند خط انتخاب دارد؟

۱. ۲
۲. ۳
۳. ۴
۴. ۸

-۲۲- کدام یک از FF های زیر حالت نامعین دارند؟

- | | | | |
|--------|-------|-------|--------|
| JK . ۴ | D . ۳ | T . ۲ | RS . ۱ |
|--------|-------|-------|--------|

-۲۳- با اتصال ورودی L و K به یکدیگر در یک JK-FF اکر خط کنترلی UP برابر ۱ باشد ، کدام FF حاصل می گردد؟

- | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| T - FF . ۴ | D - FF . ۳ | RS - FF . ۲ | JK - FF . ۱ |
|------------|------------|-------------|-------------|

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۵۱۱۰۷۷

- ۴- کدام FF ، متمم ساز است؟

۴. فلیپ فلاپ S

۳. فلیپ فلاپ RS

۲. ورودی فلیپ فلاپ T

۱. ورودی فلیپ فلاپ D

- ۵- ثباتی که بتواند اطلاعات دودویی اش را به سمت راست یا چپ جابجا کند چه نام دارد؟

۴. شمارنده BCD

۳. شیفت رجیستر

۲. شمارنده موج گونه

۱. شمارنده دودویی

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

- تابع بولی زیر را فقط با استفاده از گیت NAND طراحی نمایید.

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

نمره ۱،۴۰

- یک مدار جمع-تفريق گرچهار بیتی طراحی و رسم کنید.

نمره ۱،۴۰

- تابع بولی زیر را با استفاده از یک مولتی پلکسیر 1*8 پیاده سازی نمایید.

$$F(x, y, z, w) = \sum(1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15)$$

نمره ۱،۴۰

- یک مدار ترتیبی با دو فلیپ فلاپ T و معادلات زیر مشخص شده است که در آن A و B ، فلیپ فلاپ ها و X ورودی می باشد.

$$T_A = BX$$

$$T_B = X$$

نمودار حالت مرتبط را رسم کرده و جدول حالت را برای مدار ترتیبی لیست کنید.

نمره ۱،۴۰

- یک شیفت رجیستر ۴ بیتی ساده که فقط از فلیپ فلاپهای D استفاده کند رسم نمایید.

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	د	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ج	عادی
8	ب	عادی
9	الف	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	ب	عادی
13	د	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	الف	عادی
19	د	عادی
20	الف	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضیات و کاربردها - ۱۱۱۱۴۰۴ ، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی) ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش آمن، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ۱۱۱۹۰۰۹ ، علوم کامپیوتر - ۱۱۱۹۰۰۹ ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش الکترونیک مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی برق - گرایش کنترل - ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

- ۱- فصل پنجم- ص ۱۱۲- مثال ۱

نمره ۱،۴۰

- ۲- فصل ۶- ص ۱۶۶- شکل ۱۲- ۶

نمره ۱،۴۰

- ۳- فصل هفتم- ص ۱۹۵

نمره ۱،۴۰

- ۴- فصل هشتم- ص ۲۴۶

نمره ۱،۴۰

- ۵- فصل نهم- ص ۲۵۸

94-95-1



سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم،
های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتري گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتري (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتري - نرم افزار (چندبخشی)
- علوم کامپیوتري (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایي ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتري ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق،
- گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق
گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالیني، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی
پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱ - عدد (1101.110) معادل کدام عدد در مبنای ۸ است ؟

31.6 .۴

31.3 .۳

15.3 .۲

15.6 .۱

۲ - عبارت $f=x(y+z)+xyz'+xy'z$ معادل کدام گزینه است ؟

$y(x+z)$.۴

y .۳

x .۲

$x(y+y'z)$.۱

۳ - معادل مبنای پنج عدد (256.192) کدام گزینه است ؟

2102.034 .۴

3124.231 .۳

2314.124 .۲

2011.044 .۱

۴ - متمم تابع ($F=X(Y'Z'+YZ)$) کدام است؟

$F=XY+ZY+Z'X'$.۲

$F=(Z+Y)(Z'+Y')+X'$.۱

$F=Z'X'Y+Z'Y+X$.۴

$F=Z+X+Y.Z+Y'.X'$.۳

۵ - اگر ($F_1F_2(A,B,C)=\Pi(2,3,5,6,7)$), $F_1(A,B,C)=\Sigma(1,5,6)$ باشد، حاصل F_1F_2 کدام است؟

$\Pi(0,1,4)$.۴

$\Sigma(0,4)$.۳

$\Sigma(1)$.۲

$\Pi(1)$.۱

۶ - با ۳ متغیر منطقی چند تابعی متفاوت می توان تعریف کرد؟

256 .۴

48 .۳

8 .۲

512 .۱

۷ - مکمل تابع ($F(x, y, z) = \Pi(0,1,3)$) کدام گزینه است؟

$F'(x, y, z) = \Sigma(0,1,3)$.۲

$F'(x, y, z) = \Sigma(2,4,5,6,7)$.۱

$F' = (x, y, z) = x' + yz'$.۴

$F'(x, y, z) = x$.۳

۸ - ساده شده تابع ($F(w, x, y, z) = \Sigma(5,7,13,15)$) کدام گزینه است؟

$xz+w'y$.۴

$yz+w'x$.۳

xz .۲

yz .۱

۹ - با کدام گیت می توان هر تابع بولی را ساخت؟

NOR .۴

OR .۳

NOT .۲

XOR .۱

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیولوکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۰ - کدام گزینه از مزیت های گیت TTL (کلکتور باز) است؟

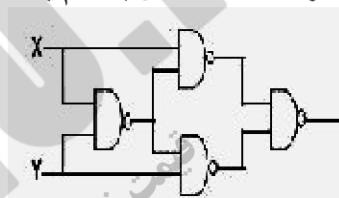۱. خروجی آنها را می توان با یکدیگر OR سیمی کرد.
۲. مصرف توان آنها بسیار کم است.
۳. دارای سرعت بالایی است.
۴. خروجی آنها را می توان با یکدیگر AND سیمی کرد.

۱۱ - مدار داده شده معادل با کدام یک از توابع زیر است؟



X'Y'+XY .۴

XOR .۳

(X'+Y)(X'+Y') .۲

XNOR .۱

۱۲ - توازن زوج با کدام یک از توابع زیر پیاده سازی می شود؟

NAND .۴

XNOR .۳

OR .۲

XOR .۱

۱۳ - اگر بخواهیم تابع زوج ۳ ورودی را با گیت ۲ ورودی پیاده سازی کنیم، گیت های سطح اول و دوم به ترتیب از چپ به راست کدامند؟


XNOR-XOR .۴

XNOR-XNOR .۳

XOR-XNOR .۲

XOR-XOR .۱

۱۴ - خروجی مدار زیر کدام است؟

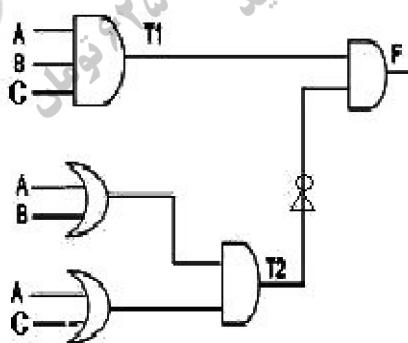

ABC(A'B'+A'C') .۴

C'B+AC .۳

ABC+A'B' .۲

AB+C'B .۱

۱۵ - جدول درستی مدار مقایسه گر ۲ عدد ۲ بیتی دارای چند سطر است؟

32 .۴

8 .۳

4 .۲

16 .۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیولوکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۶ - کدام مدار از نوع مدارات ترتیبی می باشد؟


۴. نیم جمع کننده

۳. شمارنده


۲. دیکدر

۱. مقایی پلکس

۱۷ - خروجی مدار شکل زیر کدام است؟

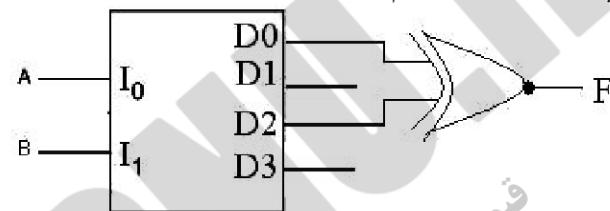۴. $(A \oplus B)'$ ۳. B ۲. $A \oplus B$ ۱. A

۱۸ - در دیکدر 2^*2 با ۲ ورودی A و B و یک ورودی فعالساز که با گیت **NAND** ساخته شده خروجی $D0$ در کدام یک از حالت های زیر فعال است؟

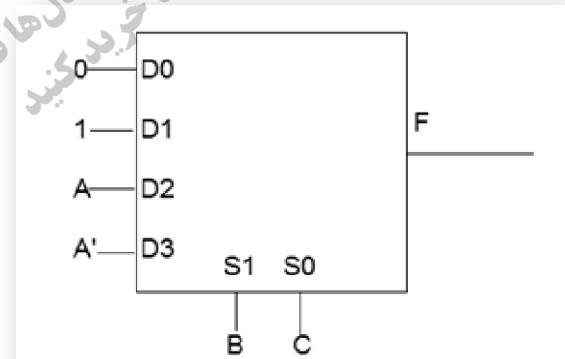۴. $E'AB$ ۳. $E'A'B'$ ۲. $E'A'B$ ۱. $EA'B'$ ۱۹ - تابع خروجی $F(A,B,C)$ در مدار مقابل کدام است؟

۴. $F = \sum(1,3,5)$

۳. $F = \sum(1,3,5,6)$

۲. $F = \sum(1,2,4,5)$

۱. $F = \sum(2,4,7)$

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵


عنوان درس : مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیولوکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۲۰ - در یک فلیپ فلاپ $T=0$ باشد، خروجی پس از ۵ پالس ساعت برابر با کدام گزینه است؟

۱. معکوس حالت قبلی می شود.
۲. یک می شود.
۳. صفر می شود.
۴. حالت قبلی را حفظ می ند.


۲۱ - رفتار مدار زیر مشابه کدام گزینه است؟

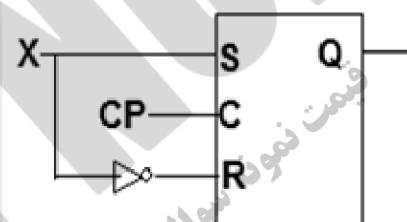۴. فلیپ فلاپ T

۳. فلیپ فلاپ SR

۱. فلیپ فلاپ D

۲۲ - مدار زیر چه عملی انجام می دهد؟

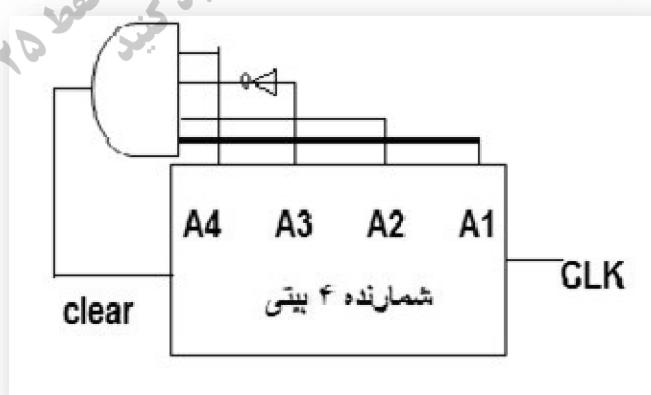

۴. شمارش ۰ تا ۱۲

۳. شمارش BCD

۲. شمارش ۱ تا ۱۳

۱. شمارش ۰ تا ۱۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۲۳ - کدام حالت زیر در شمارنده ی جانسون مجاز است؟

0011 . ۴

1001 . ۳

0101 . ۲

1101 . ۱

۲۴ - محتوای یک ثبات ۴ بیتی در آغاز ۱۱۰۰ می باشد. ثبات ۳ بار با ورودی سریال ۱۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای ثبات در پایان ۳ بار جابجایی کدام گزینه خواهد بود؟


0011 . ۱۱

1110 . ۳

1101 . ۲

1100 . ۱

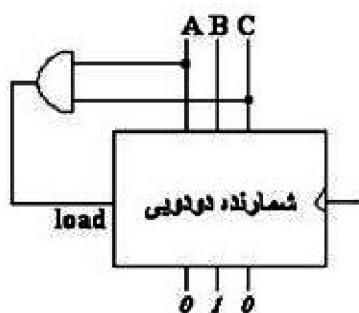۲۵ - شمارنده زیر کدام سیکل را تولید می کند؟



۲ → ۳ → ۴ → ۵

.۲

۲ → ۳ → ۴

.۳

۲ → ۳ → ۴ → ۵ → ۶

.۱

۰ → ۱ → ۲ → ۳ → ۴ → ۵

.۳

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

۱ - تابع زیر را ساده نمایید سپس مدار معادل آن را طراحی نمایید.

$$F(W, X, Y, Z) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

۱.۴۰ نمره

۲ - تابع زیر را با گیتهای **NAND** پیاده سازی کنید. و مدار آن را رسم کنید.

$$F(A, B, C) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

۱.۴۰ نمره

۳ - جدول درستی را برای یک نیم جمع کننده نوشته و نمودار منطقی آن را طوری پیاده سازی نمایید که فقط از گیت های **AND** و **OR** استفاده شود؟

۱.۴۰ نمره

۴ - یک مالتی پلکسر با ابعاد $1 * 16$ را به کمک مالتی پلکسرهای $1 * 8$ و $1 * 2$ طراحی نمایید.

۱.۴۰ نمره

۵ - با استفاده از چهار جمع کننده کامل (**FA**), یک جمع کننده دو دویی چهار بیتی طراحی کنید؟

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی آموزشی درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالیني، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

SoalatPNU.ir

قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۲۵ هزار تومان
مسیقیما از سایت ما خرید کنید

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	الف	عادی
5	ب	عادی
6	د	عادی
7	ب	عادی
8	ب	عادی
9	د	عادی
10	د	عادی
11	ح	عادی
12	الف	عادی
13	ب	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	ح	عادی
17	ح	عادی
18	ح	عادی
19	ح	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	الف	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ب	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم،
های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتري گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتري(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتري-نرم افزار(چندبخشی)
- علوم کامپیوتري(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایي ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتري ۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق،
- گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق
گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی پزشکی - بالیني، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی
پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

- ف ۴ صفحه ۹۴ و ۹۳ کتاب

۱.۴۰ نمره

- ف ۵ در صفحه ۱۱۲ منبع مثال ۱

۱.۴۰ نمره

- فصل ۶ صفحه ۱۵۵

۱.۴۰ نمره

- ف ۷ صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۴ مرجع درسی

۱.۴۰ نمره

- شکل ۱۳-۶ در فصل ششم صفحه ۱۷۸

93-94-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر(۱۱۱۵۰۷۶)، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی ۱۵۱۱۰۷۷ گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

-۱ متمم ۲ عدد ۸ (673) کدام است؟

$$100000100\cdot 4$$

$$1101110100\cdot 3$$

$$001000101\cdot 2$$

$$101000101\cdot 1$$

-۲ نمایش متمم ۱ علامت منفی دار عدد ۹- در یک سیستم ۸ بیتی کدام است؟

$$11110110\cdot 4$$

$$11110111\cdot 3$$

$$01111001\cdot 2$$

$$10001001\cdot 1$$

-۳ اگر بخواهیم فلیپ فلاب D را به SR تبدیل کنیم، ورودی D، معادل کدام گزینه است؟

$$S + RQ' \cdot 4$$

$$S + R'Q' \cdot 3$$

$$S + R'Q \cdot 2$$

$$S' + R'Q \cdot 1$$

-۴ در سیستم هایی که به سرعت بالا نیاز است، از مدارهای مجتمع استفاده می شود و در طراحی VLSI از خانواده منطقی استفاده می شود. (بترتیب از راست به چپ)

$$\text{NMOS, ECL} \cdot 4$$

$$\text{CMOS, ECL} \cdot 3$$

$$\text{NMOS, TTL} \cdot 2$$

$$\text{PMOS, TTL} \cdot 1$$

-۵ تابع بولی $F(a,b,c) = a + b'c$ بصورت جمع میترم ها کدام است؟

$$F(a,b,c) = \sum(1,3,5,7) \cdot 2$$

$$F(a,b,c) = \sum(0,4,5,6,7) \cdot 1$$

$$F(a,b,c) = \sum(1,4,5,6,7) \cdot 4$$

$$F(a,b,c) = \sum(0,1,3,5,7) \cdot 3$$

-۶ اگر $F(w,x,y) = \sum(1,4,5,6,7)$ باشد، متمم این تابع کدام است؟

$$F' = \prod(0,1,3,5,7) \cdot 2$$

$$F' = \prod(0,2,3) \cdot 1$$

$$F' = \sum(2,3) \cdot 4$$

$$F' = \prod(1,4,5,6,7) \cdot 3$$

-۷ ساده شده تابع بولی $F = a'c + a'b + ab'c + bc$ کدام است؟

$$F = a'b + c \cdot 4$$

$$F = a(b+c)' \cdot 3$$

$$F = a' + b + c \cdot 2$$

$$F = b + a'c \cdot 1$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش قدرت، مهندسی برق- گرایش کنترل، مهندسی برق- گرایش مخابرات، مهندسی برق- گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی- بالینی، مهندسی پزشکی- گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۸ ساده شده ی تابع بولی $F(A,B,C,D) = \sum(1,3,7,11,15)$ با حالات بی اهمیت $d(A,B,C,D) = \sum(0,2,5)$

$$F = yz + (w + x)' \quad .2$$

$$F = xy + (xw)' \quad .4$$

$$F = yz + (w + z)' \quad .1$$

$$F = xy + (w + x)' \quad .3$$

-۹ گیت XOR با دو ورودی a و b را می توان با گیت NAND دسترسی به متمم ورودیها پیاده سازی کرد. (بترتیب از راست به چپ)

۱. ۴ - بدون

۲. ۴ - با

۳. ۳ - بدون

// circuit specified with Boolean expressions
Module circuit – bln(y, A ,B, C, D);
Input A, B, C, D;
Output Y;
Assign y = (B & C) | (B & ~C & ~D);
End module

-۱۰ ساده شده ی خروجی کدهای HDL زیر کدام است؟

$$y = B(C + D) \quad .1$$

$$y = B(C' + D) \quad .3$$

$$y = B(C + D') \quad .2$$

$$y = B + (C + D') \quad .4$$

-۱۱ یک جمع کننده کامل (FA) را می توان با نیم جمع کننده (HA) و یک گیت پیاده سازی کرد.

۱. دو - OR

۲. سه - XOR

۳. دو - XOR

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۹۷ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۲- نمودار بلوکی زیر یک جمع کننده BCD را نشان می دهد. در این صورت تابع بولی C به کدام صورت خواهد بود؟ اگر $C=1$ باشد، کدام مقدار را باید بگیرد تا یک نقلی خروجی برای طبقه بعدی فراهم شود؟ (به ترتیب از راست به چپ)

$$abcd = 0110, c = K + Z_8Z_2 + Z_8Z_4 \quad .1$$

$$abcd = 0110, c = K + Z_4Z_2 + Z_8Z_4 \quad .2$$

$$abcd = 1110, c = K + Z_8Z_2 + Z_8Z_4 \quad .3$$

$$abcd = 0011, c = K + Z_4Z_2 + Z_8Z_4 \quad .4$$

۱۳- برای طراحی یک مدار ضرب کننده ای که یک عدد ۴ بیتی را در یک عدد ۳ بیتی ضرب می کند، به گیت AND و جمع کننده بیت برای تولید حاصلضرب ۷ بیتی لازم است. (به ترتیب از راست به چپ)

$$4. ۱۲، دو، ۳ \quad 2. ۷، سه، ۴ \quad 3. ۰، سه، ۳ \quad 1. ۱۲، دو، ۳$$

۱۴- معادل مبنای هشت عدد $16(19E)$ برابر کدام گزینه است؟

$$1. 676 \quad 2. 317 \quad 3. 636 \quad 4. 1474$$

۱۵- برای داده 101011 و با فرض توازن زوج، رشته بیت ارسالی برابر است با؟

$$1. 1010110 \quad 2. 0101011 \quad 3. 1101011 \quad 4. 1010111$$

۱۶- عبارت ساده شده جدول کارنوی مقابل کدام است؟

		BC	00	01	11	10
		A	0	1	1	1
			1	1	1	1
B'. A . ۴	0	1				
	1			1	1	

$$B'. A . ۴ \quad B' + A . ۳ \quad B . A' . ۲ \quad B + A' . ۱$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۰	۱
۱	۰

$$AB + A'B'$$

$$A \bullet B$$

$$A \oplus B$$


$$A + B$$

۱۸- کدام یک از تکنیک های مدلسازی زیر در Verilog HDL، با بکارگیری عبارات تخصیص مداوم که با کلمه کلیدی assign انجام می شود؟

۲. مدل سازی رفتاری
۴. مدل سازی ترکیبی

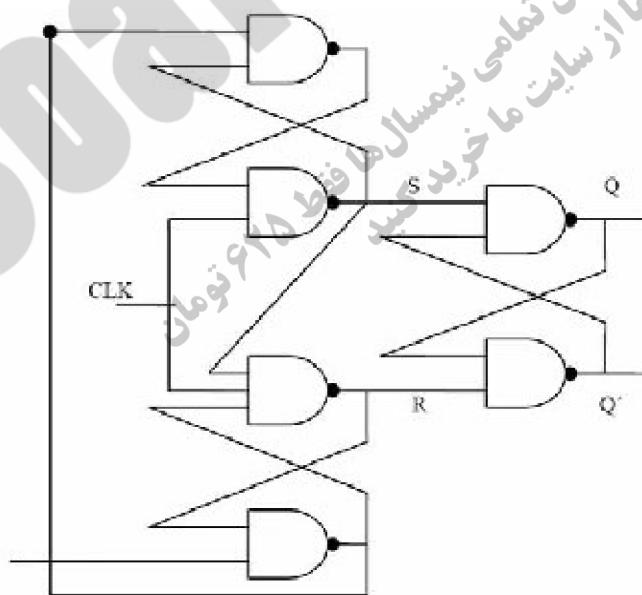۱. مدل سازی سطح گیت
۳. مدل سازی روند داده

۱۹- مدار منطقی زیر مربوط به کدام نوع فلیپ فلاب می باشد؟



۲. فلیپ فلاب D حساس به لبه منفی
۴. فلیپ فلاب T حساس به لبه منفی

۱. فلیپ فلاب D حساس به لبه مثبت
۳. فلیپ فلاب T حساس به لبه مثبت

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر (جرایحی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

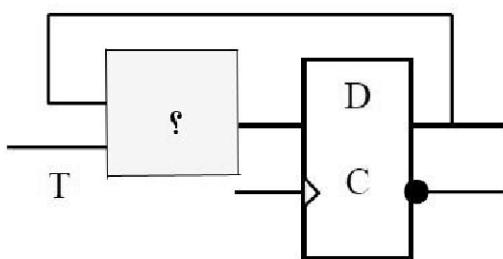-۴۰- برای اینکه مدار منطقی زیر مربوط به فلیپ فلاپ T باشد، داخل بلوک ? کدام گیت منطقی باید قرار گیرد؟




XOR . ۴

XNOR . ۳

NOR . ۲

NAND . ۱

-۴۱- در شکل زیر،تابع F کدام است؟

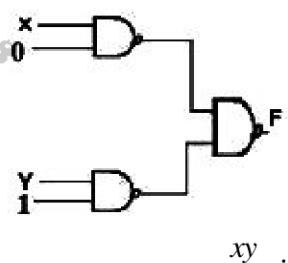


x' . ۴

xy' . ۳

y . ۲

xy . ۱

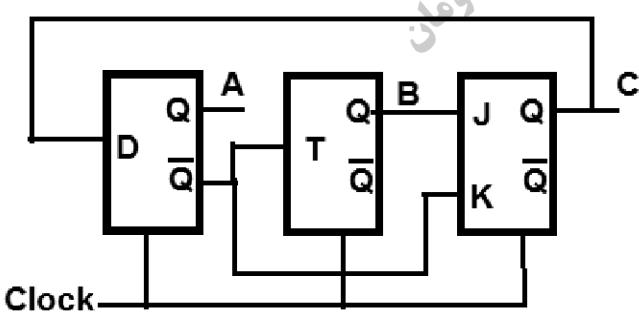-۴۲- در مدار زیر اگر در اولین پالس ساعت خروجی ABC برابر ۰۰۰ باشد، در پالس ساعت بعدی خروجی به چه صورت است؟



۰۰۱ . ۴

۰۱۰ . ۳

۱۱۰ . ۲

۱۱۱ . ۱

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر (جرایحی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

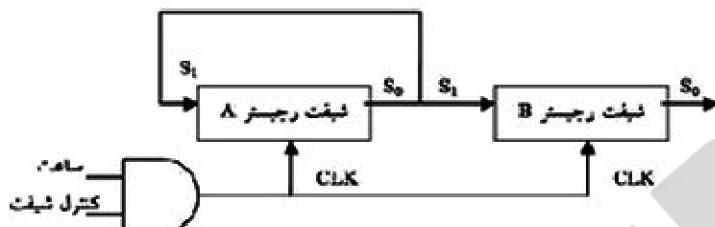۴۳- اگر محتوا دودویی ثبات A قبل از حاججایی ۱۰۱۱ و B برابر با ۰۰۱۰ باشد، با توجه به نمودار بلوکی زیر، پس از چهار پالس ساعت محتوا دو ثبات A و B به ترتیب از راست به چپ کدام است؟




$$B=1011 \text{ و } A=1011 \quad .2$$

$$B=0011 \text{ و } A=0011 \quad .4$$

$$B=1011 \text{ و } A=0011 \quad .1$$

$$B=0011 \text{ و } A=1011 \quad .3$$

۴۴- عملکرد مدار منطقی زیر چیست؟

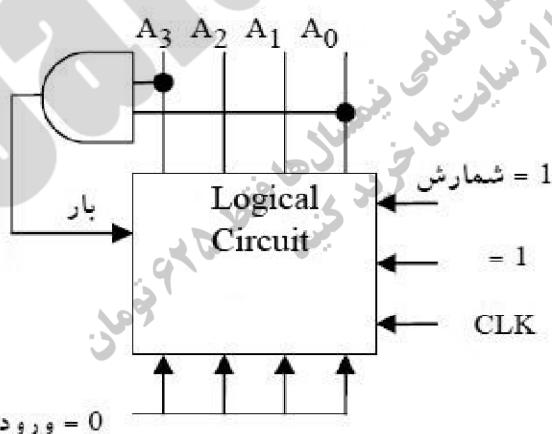

۲. شمارنده دودویی چهار بیتی، بالا - پایین شمار

۱. شمارنده دودویی ۴ بیتی با امکان بار شدن موازی

۴. شمارنده BCD با امکان بار شدن موازی

۳. شمارنده جانسون

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

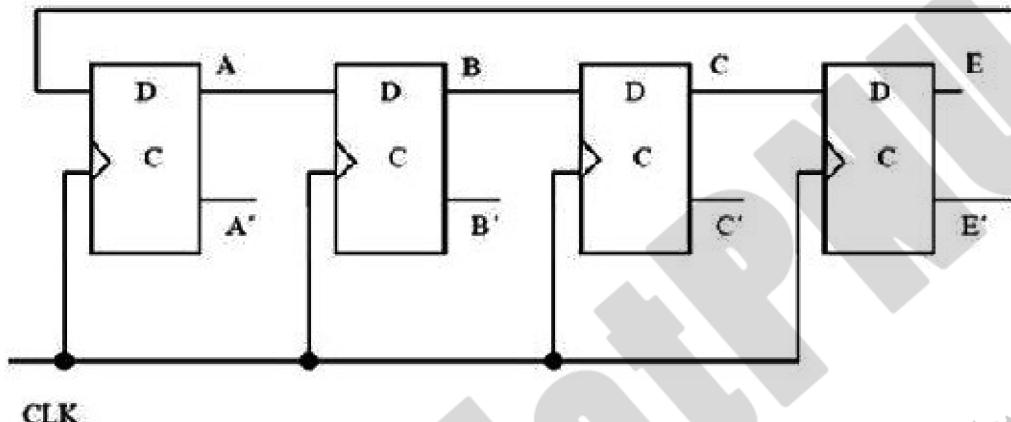-۲۵ مدار زیر، مربوط به شمارنده است. معادله ورودی فلیپ فلاپ برای ورودی D در فلیپ فلاپ C کدام است؟



CLK

۱. شمارنده جانسون چهار طبقه، $DC = (A + C)B$

۲. شمارنده حلقوی چهار طبقه دنباله چرخان، $DC = (A' + C)B$

۳. شمارنده موج گونه چهار طبقه، $DC = (A + C)B$

۴. شمارنده حلقوی چهار طبقه دنباله چرخان، $DC = (A + C)B$

سوالات تشریحی

۱. ۴۰ نمره

- یک کد منحصر بفرد، وزین و خود مکمل در مبنای ۱۰ طراحی کنید؟

۱. ۴۰ نمره

-تابع بول زیر را ساده کنید؟

$$F(w, x, y, z) = \sum (0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$

۱. ۴۰ نمره

- یک جمع گر - تفریق گر ۴ بیتی با استفاده از جمع کننده کامل و گیت های منطقی طراحی کنید؟

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

دشته تحصیلی/گذ درس: مهندسی کامپیوuter(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوuter(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوuter گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش معماری سیستم های کامپیوuterی، مهندسی کامپیوuter گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوuter(سخت افزار)، مهندسی کامپیوuter- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوuter ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱،۴۰ نمره

۴- تابع بولی زیر را با استفاده از یک مولتی پلکسر ۴ به ۱ پیاده سازی کنید؟

$$F(x,y,z) = \sum (1,2,6,7)$$

۱،۴۰ نمره

۵- یک فلیپ فلاب K را با استفاده از یک فلیپ فلاب D و گیت های منطقی لازم طراحی کنید؟

قیمت نمونه سوالات شامل تمامی پرسشها فقط ۹۱۵ تومان
مسیغما از سایت ما خرید کنید

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	ح	عادی
۳	ب	عادی
۴	ح	عادی
۵	د	عادی
۶	ح	عادی
۷	د	عادی
۸	ب	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	ب	عادی
۱۱	الف	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ح	عادی
۱۵	ب	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ب	عادی
۱۸	ح	عادی
۱۹	الف	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ب	عادی
۲۲	ح	عادی
۲۳	ب	عادی
۲۴	د	عادی
۲۵	د	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی


۱.۴۰ نمره

- پاسخ صفحه ۳۵ کتاب درسی یعنی کد ۱-۲-۴-۸ همراه توضیحات و محاسبات

۱.۴۰ نمره

- پاسخ صفحه ۱۰۷ منبع درسی با استفاده از نقشه کارنو آمده است. یا هر راه حل صحیح دیگر.

۱.۴۰ نمره

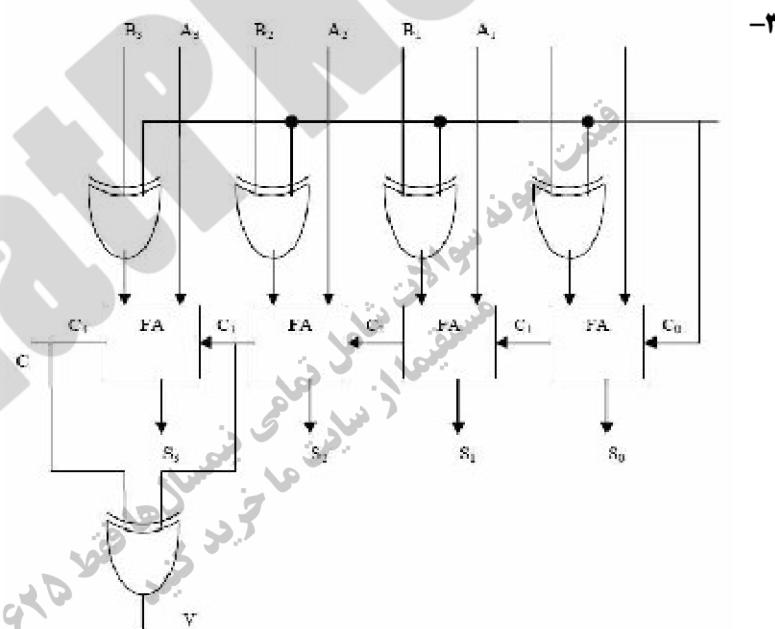

۱.۴۰ نمره

- پاسخ صفحه ۲۱۵ منبع درسی آمده است.

4 * 1 MUX			
x	y	z	F
0	0	0	0 $F=z$
0	0	1	1
1	0	0	1 $F=z'$
0	1	1	0
2	0	0	1 $F=0$
3	0	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1 $F=1$
1	1	1	1

۱.۴۰ نمره

- پاسخ صفحه ۲۵۵ تا ۲۵۶ منبع درسی آمده است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

SoalatPNU.ir
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی زیمسال ها فقط ۹۲۵ تومان
مستقیما از سایت ما خرید کنید

93-94-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) - علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- عدد 2^8 در مبنای ۸ کدام است؟

$$65.73 \quad .4 \quad 53.59 \quad .3 \quad 311.323 \quad .2 \quad 35.143 \quad .1$$

۲- حاصل جمع دو عدد BCD زیر کدام است؟

$$\begin{array}{r}
 10000100 \\
 + 01110110 \\
 \hline
 011111010 \quad .4 \quad 010100000 \quad .3 \quad 101100000 \quad .2 \quad 100000000 \quad .1
 \end{array}$$

۳- کدامیک از گزینه های زیر معادل دودویی عدد ۹ در سیستم متمم دوی علامت دار منفی است؟

$$01001001 \quad .4 \quad 11110111 \quad .3 \quad 11110110 \quad .2 \quad 10001001 \quad .1$$

۴- اگر ورودیهای داده شده به یک گیت منطقی $0,1$ باشند، و خروجی آن صفر (۰) باشد، آن گیت کدام است؟

$$OR \quad .4 \quad NAND \quad .3 \quad XNOR \quad .2 \quad XOR \quad .1$$

۵- فرض کنید پیام ۰۰۰۱ با توازن زوج به مقصد مورد نظر فرستاده شود و در مقصد، پیام دریافت شده به همراه بیت توازن

۰۱۰۱۰ باشد. بیت توازن در مبدأ (p_{e_o}) و چک کننده توازن در مقصد (p_{e_d}) چقدر است؟

$$p_{e_d} = 1, p_{e_o} = 0 \quad .2 \quad p_{e_d} = 0, p_{e_o} = 1 \quad .1$$

$$p_{e_d} = 1, p_{e_o} = 1 \quad .4 \quad p_{e_d} = 0, p_{e_o} = 0 \quad .3$$

۶- کدام گزینه صحیح است؟

$$x.(x+y)=y \quad .2$$

$$x.(z+y)=x \quad .1$$

$$x.(z+y)=(x+z).(x+y) \quad .4$$

$$x.(x+y)=x \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالتکنیک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۷ متمم تابع $F = x(yz' + yz)$ با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F' = x(y' + z')(y + z) \quad .\cdot 2$$

$$F' = x + (y' + z')(y + z) \quad .\cdot 1$$

$$F' = x' + (y' + z')(y + z) \quad .\cdot 4$$

$$F' = x(y' + z')(y - z) \quad .\cdot 3$$

-۸ کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده تابع $F(A, B, C) = A + B'C$ بر حسب مجموع مینترم ها می باشد؟

$$F = \sum (0, 2, 3) \quad .\cdot 2$$

$$F = \sum (1, 4, 5, 6, 7) \quad .\cdot 1$$

$$F = \sum (0, 2, 3, 7) \quad .\cdot 4$$

$$F = \sum (0, 1, 4, 5, 6) \quad .\cdot 3$$

-۹ ساده شده تابع $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$ با استفاده از جدول کارنو برابر با

کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$y' + w'z' + xz' \quad .\cdot 2$$

$$z' + w'y' + xy' \quad .\cdot 1$$

$$z' + x'y' + wy' \quad .\cdot 4$$

$$y' + x'z' + wz' \quad .\cdot 3$$

-۱۰ فرم ساده شده ضرب حاصل جمع تابع $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$ برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

$$F = (A + B)(C + D)(B + D') \quad .\cdot 2$$

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D) \quad .\cdot 1$$

$$F = A'B' + CD' + BD \quad .\cdot 4$$

$$F = AB + CD + BD' \quad .\cdot 3$$

-۱۱ کدام گزینه در مورد دسته ها (پوششها) ۱، در جدول کارنو صحیح است؟

۱. تعداد پوششها بیشتر مدنظر است.

۲. حداقل تعداد ۱، باید در یک پوشش قرار گیرد.

۳. تعداد ۱ هاییکه در یک پوشش قرار می گیرند باید توانی از ۲ باشند.

۴. پوشش ها نمی توانند در تعدادی ۱ با هم مشترک باشند.

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوuter (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوuter (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوuter گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش معماری سیستم های کامپیوuterی، مهندسی کامپیوuter گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوuter (سخت افزار)، مهندسی کامپیوuter - نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، علوم کامپیوuter (جرایی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

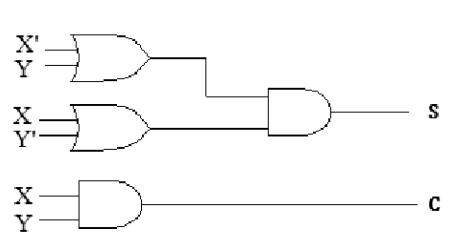
-۱۲- کدامیک از شکلهای زیر نیم جمع کننده است؟




.۲

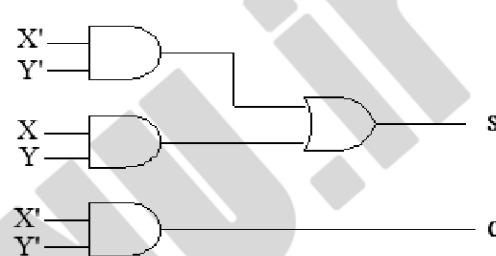

.۱

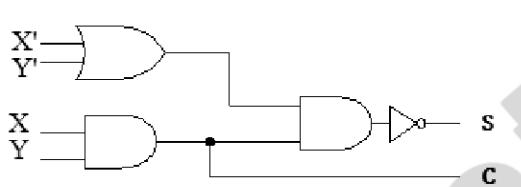

.۴

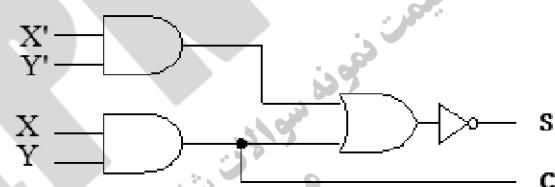

.۳

-۱۳- کدامیک از گزینه های زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟

$$(x \oplus y)' .۴$$

$$xy' + x'y .۳$$

.۳

$$x' \oplus y .۱$$

-۱۴- اگر متمم تابعی بصورت زیر باشد، تابع اصلی F کدام است؟

$$F' = \prod(1, 2, 4, 8)$$

$$F = \sum(0, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) .۲$$

$$F = \prod(0, 3, 5, 6, 7) .۱$$

$$F = \prod(0, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) .۴$$

$$F = \sum(0, 3, 5, 6, 7) .۳$$

-۱۵- کدام گزینه در مورد مدارهای منطقی ترتیبی و ترکیبی صحیح است؟

۱. خروجی مدارهای منطقی ترتیبی به ورودیهای فعلی و قبلی وابسته است.

۲. خروجی مدارهای منطقی ترکیبی به خروجیهای قبلی وابسته است.

۳. مدارهای منطقی ترکیبی از مدارهای منطقی ترتیبی و فلیپ فلاپ ها تشکیل می شوند.

۴. مدارهای منطقی ترتیبی حافظه ندارند.

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(منطقی)، مهندسی فناوری اطلاعات (منطقی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر نرم افزار(منطقی)، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۶- وظیفه مدار شکل ذیل چیست؟

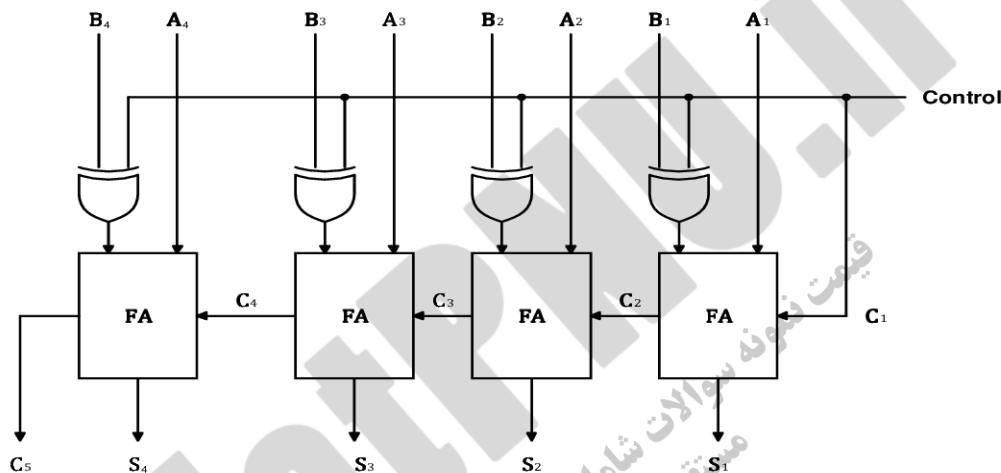

۱. تمام جمع کننده است.
۲. ضرب کننده است.
۳. جمع کننده - تفریق کننده است.

-۱۷- برای ضرب دودویی دو عدد ۵ بیتی و ۴ بیتی کدام گزینه ضروری است؟

۱. نه گیت AND و سه جمع کننده پنج بیت
۲. بیست گیت AND و چهار جمع کننده چهار بیت
۳. نه گیت AND و چهار جمع کننده پنج بیت
۴. بیست گیت AND و سه جمع کننده چهار بیت

-۱۸- با استفاده از چند دیکدر 3×8 می توان یک دیکدر 4×16 ساخت؟

۶. ۴

۴. ۳

۳. ۲

۲. ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

خروجی مولتی پلکسor شکل زیر برابر با کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

-۱۹

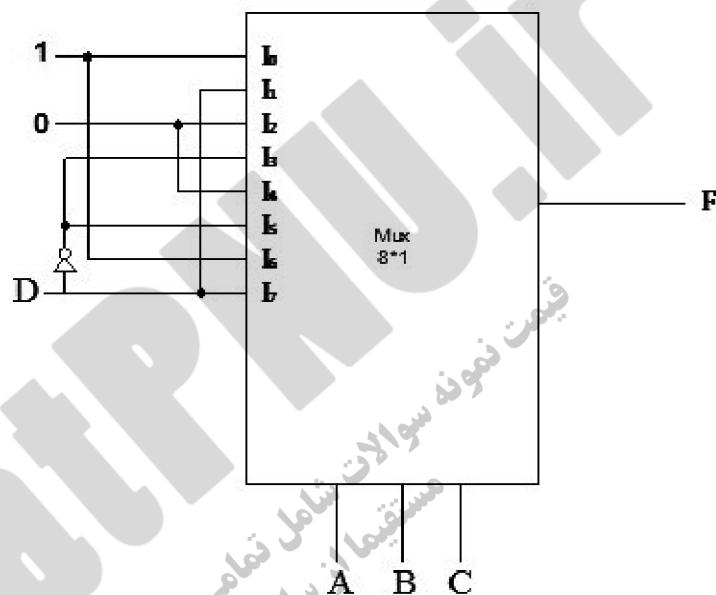

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,3,5,6,8,9,14,15) \quad .\text{۱} \quad F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,7,10,11,12,13) \quad .\text{۲}$$

$$F(A,B,C,D) = \sum(1,2,4,7,8,9,14,15) \quad .\text{۳} \quad F(A,B,C,D) = \sum(0,1,3,6,10,12,13,15) \quad .\text{۴}$$

-۲۰- در فلیپ فلاپ JK چه هنگامی هر دو مقدار خروجی $Q(t)$ و $Q(t+1)$ برابر با ۱ خواهد شد؟ \times به معنی حالت بدون اهمیت (۰ یا ۱) می باشد)

$$J=X ; K=0 \quad .\text{۱} \quad J=X ; K=1 \quad .\text{۲} \quad J=1 ; K=X \quad .\text{۳} \quad J=0 ; K=X \quad .\text{۴}$$

-۲۱- اگر به ورودی یک فلیپ فلاپ T که در آن $Q=1$ است، رشته ۱۰۱۰۱ را وارد کنیم، رشته خروجی Q کدام خواهد بود؟


$$11010 \quad .\text{۱} \quad 11001 \quad .\text{۲} \quad 00110 \quad .\text{۳} \quad 00101 \quad .\text{۴}$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوuter(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوuter(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوuter گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش معماری سیستم های کامپیوuterی، مهندسی کامپیوuter گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوuter(سخت افزار)، مهندسی کامپیوuter- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوuter ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق- گرایش الکترونیک، مهندسی برق- گرایش قدرت، مهندسی برق- گرایش کنترل، مهندسی برق- گرایش مخابرات، مهندسی برق- گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی- بالینی، مهندسی پزشکی- گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

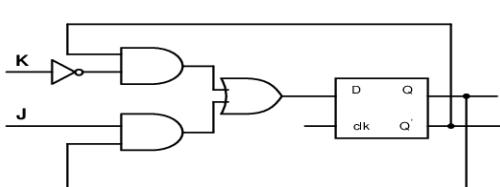
-۴۲- کدامیک از گزینه های زیر پیاده سازی فلیپ فلاپ JK با استفاده از فلیپ فلاپ D می باشد؟




.۱

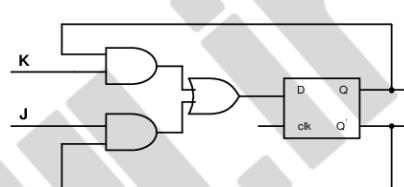

.۲

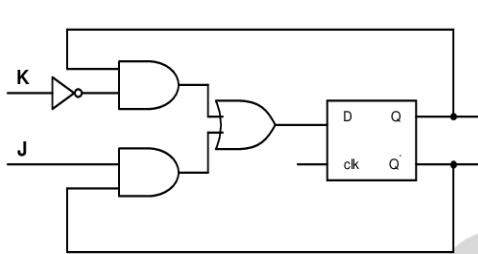

.۳

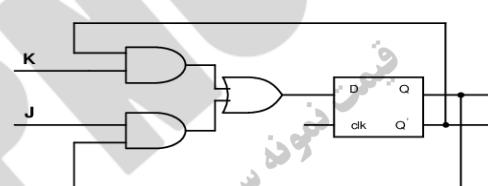

.۴

-۴۳- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱. جمع کننده موازی از شیفت رجیسترها استفاده میکند.
۲. شمارنده، ثباتی است که بر اساس اعمال پالس های ورودی وارد رشته حالات از پیش تعیین شده ای می گردد.
۳. با سه فلیپ فلاپ JK می توان یک شمارنده BCD موج گونه طراحی کرد.
۴. شمارنده حلقوی دنباله چرخان $k+1$ بیتی، یک رشته k حالت را ایجاد میکند.

-۴۴- کدام گزینه در مورد شمارنده جانسون صحیح است؟


۱. شمارنده جانسون همان شمارنده حلقوی است که در خروجی آن یک گیت NOT قرار داده شده است.
۲. شمارنده جانسون، شمارنده ای دودویی با بار شدن موازی است.
۳. شمارنده جانسون بعد از ۴ پالس ساعت به وضعیت اول خود بر می گردد.
۴. شمارنده جانسون اگر وارد حالات بی استفاده شود، بلافاصله به اولین حالت معتبر خواهد رفت.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوuter(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوuter(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوuter گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوuter گرایش معماری سیستم های کامپیوuterی، مهندسی کامپیوuter گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوuter(سخت افزار)، مهندسی کامپیوuter- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوuter ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

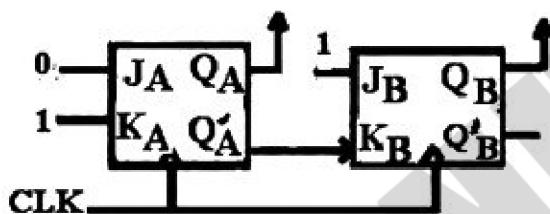-۴۵- اگر در شکل زیر، در شروع داشته باشیم ($Q_A = 0$ ، $Q_B = 1$) در چهار پالس ساعت بعدی چگونه است؟



$$Q_A: 0000 \quad .^4$$

$$Q_A: 1111 \quad .^3$$

$$Q_A: 1111 \quad .^2$$

$$Q_A: 0000 \quad .^1$$

$$Q_B: 1111$$

$$Q_B: 0000$$

$$Q_B: 1010$$

$$Q_B: 0101$$

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

- تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده کنید. (حالات بی اهمیت می باشد)

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,4,6,10,12)$$

$$d(A,B,C,D) = \sum(2,7,8,13)$$

۱۴۰ نمره

- تابع $F = x'y'z + xy$ را به صورت فرمهای مفید زیر بازنویسی کنید. (رسم نمودار (مدار) منطقی لازم نیست)

1. AND-NOR
2. NAND-AND
3. OR-AND

۱۴۰ نمره

- تابع $F(x,y,z) = x'y + xy'z'$ را با استفاده از دیکدر پیاده سازی نمایید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷


نمره ۱.۴۰

- ۴ عملکرد مدار شکل زیر را با نوشتن معادلات حالت، رسم جدول حالت و رسم دیاگرام حالت نشان دهید.

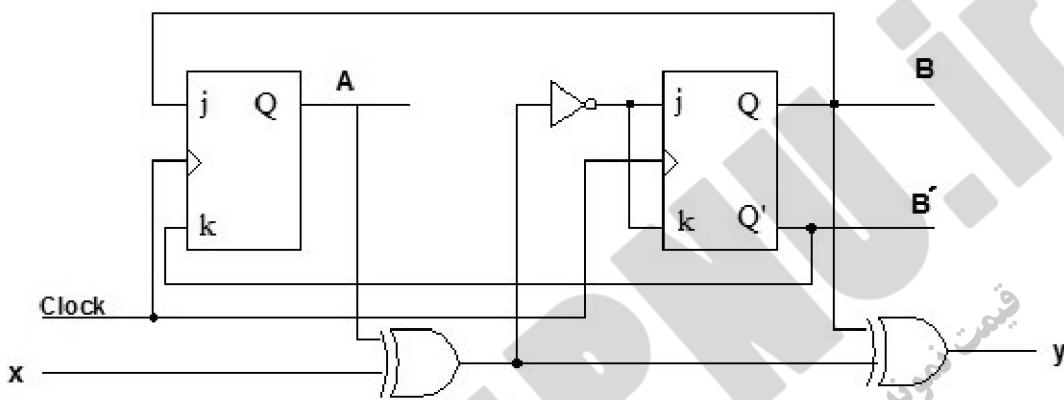

نمره ۱.۴۰

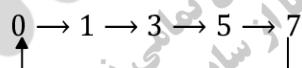- ۵ با استفاده از فلیپ فلاپ T، شمارنده زیر را طراحی کنید.



شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	ب	عادی
3	ج	عادی
4	ب	عادی
5	الف	عادی
6	ج	عادی
7	د	عادی
8	الف	عادی
9	ب	عادی
10	الف	عادی
11	ج	عادی
12	ج	عادی
13	ج	عادی
14	د	عادی
15	الف	عادی
16	د	عادی
17	د	عادی
18	الف	عادی
19	ج	عادی
20	د	عادی
21	ب	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	الف	عادی
25	الف	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۱۳۹ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره

- فصل چهارم

۱،۴۰ نمره

- فصل پنجم

۱،۴۰ نمره

- فصل هفتم

۱،۴۰ نمره

- صفحه ۲۳۵

۱،۴۰ نمره

- فصل نهم

93-94-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی سیستم های کامپیوترویی، مهندسی کامپیوتروی رایانش امن، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی فناوری اطلاعات - مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترویی - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوترویی (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترویی (سخت افزار) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۷ ، علوم کامپیوترویی - ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک - ۱۵۱۱۰۷۷ -

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

-۱ معادل دهدۀ عدد ۴ (۳۰۲) کدام گزینه است؟

۴۸ . ۴

۴۱ . ۳

۵۰ . ۲

۳۳ . ۱

-۲ $x = 152_8$ مجھول x کدام است؟

۱۶ . ۴

۷ . ۳

۴ . ۲

۳ . ۱

-۳ معادل دودویی عدد $8(16,55)$ کدام است؟

۱۱۱۰,۱۰۱۱۰۱ . ۴

۱۱۰۱,۱۰۱۱۰۱ . ۳

۱۱۱۰,۱۰۱۱۰۰ . ۲

۱۱۰۱,۱۰۱۱۱۰ . ۱

-۴ متمم r عدد a برابر است با: (n تعداد ارقام عدد a است)

$(r^n - 1) - a . ۴$

$r^n - a . ۳$

$r^{n-1} - a . ۲$

$r^n - 1 . ۱$

-۵ متمم تابع زیر کدام گزینه است؟

$$F = x(y^z + yz)$$

$$x^z + (y+z)(y^z + z^y) . ۲$$

$$x + (y^z + z^y)(y+z) . ۱$$

$$x^z(yz + y^z) . ۴$$

$$x + (yz)(y^z) . ۳$$

-۶ ساده شده عبارت زیر کدام گزینه است؟

$$xyz + x^z y + xyz^z$$

X . ۴

x+y . ۳

y . ۲

x^z y . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ -، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۱۹۷ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۹ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

- با کدام گیت می توان هرتابع بولی را ساخت؟

AND .۴

OR .۳

XOR .۲

NOR .۱

- با سه متغیر بولی چندتابع متفاوت را می توان تعریف کرد؟

۲۵۶ .۴

۲۷ .۳

۸ .۲

۳ .۱

- کدام گزینه جمع مینترم های تابع زیر است؟

$$F = A + B' C$$

$$F(A,B,C) = \sum(0,2,3) .۲$$

$$F(A,B,C) = \sum(0,2,3,7) .۴$$

$$F(A,B,C) = \sum(1,4,5,6,7) .۱$$

$$F(A,B,C) = \sum(1,4,5,7) .۳$$

- جدول کارنویی که ۱۶ خانه دارد، یعنی چهارسطر و چهار ستون دارد، چند متغیره است؟

۴ . ۵متغیر

۲ . ۳متغیر

۱ . ۲متغیر

- برای ساخت مداری با یک دروازه AND سه ورودی، چند دروازه NOR دو ورودی نیاز است؟


۱۰ .۴

۸ .۳

۶ .۲

۴ .۱

- در شکل زیر تابع F کدام است؟

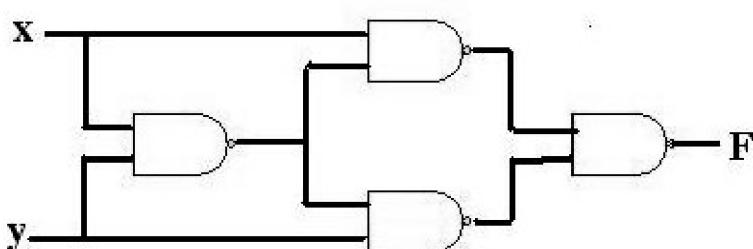

$x'y+xy'$.۴

$x'y'+xy$.۳

$x'y'$.۲

xy .۱

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی کامپیوترویی، رایانش امن، مهندسی کامپیوترویی، فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترویی (نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوترویی (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترویی (سخت افزار) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۷ ، علوم کامپیوترویی - ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک - ۱۵۱۱۰۷۷ -

۱۶. ۴


۸. ۳

۴. ۲

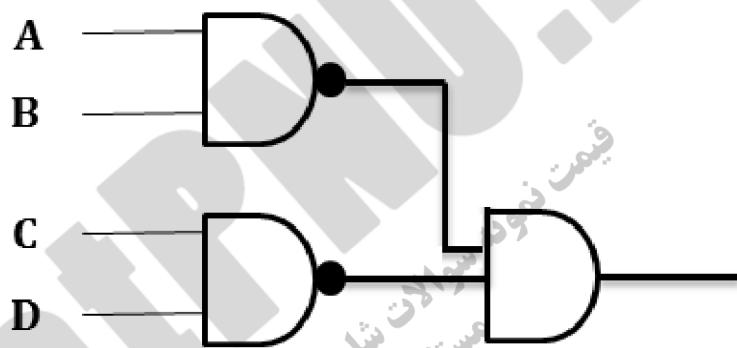۲. ۱

۱۳- اگر یک دیکدر دارای ۴ خط ورودی باشد، چند خط خروجی دارد؟

۱۴- در مدار شکل زیر، تابع منطقی F کدام است؟ (از منطق سیمی استفاده شده است)



$$F = (AB + CD)$$

$$F = (AB + CD)' \quad .1$$

$$F = [(A + B)(C + D)] \quad .2$$

$$F = [(A + B)(C + D)]' \quad .3$$

۱۵- برای طراحی یک FA به چند HA نیاز داریم؟

۱. عدد ۴

۳. عدد ۳

۲. عدد ۲

۱. عدد

۱۶- برای جمع نمودن دو عدد ۴ بیتی، به چند HA و FA یک بیتی نیاز داریم؟

۴. چهار

۳. هشت HA

۲. سه FA

۱. یک FA و سه HA

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریا، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

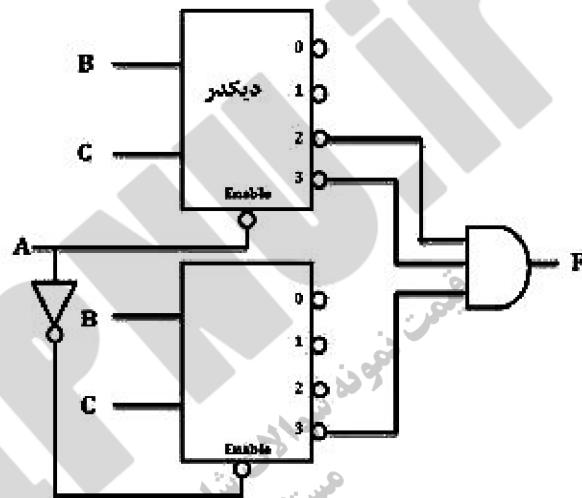۱۷- شکل زیر از ۲ دیکدر دو ورودی تشکیل شده است که با صفر فعال می شوند.تابع خروجی صحیح کدام است؟



$$F(x, y, z) = \prod M(0, 1, 2, 4, 5)$$

$$F(x, y, z) = \prod M(0, 1, 4, 5, 6)$$

$$F(x, y, z) = \prod M(2, 3, 7)$$

$$F(x, y, z) = \prod M(3, 6, 7)$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

- ۱۸- تابع خروجی برای مدار زیر کدام است؟

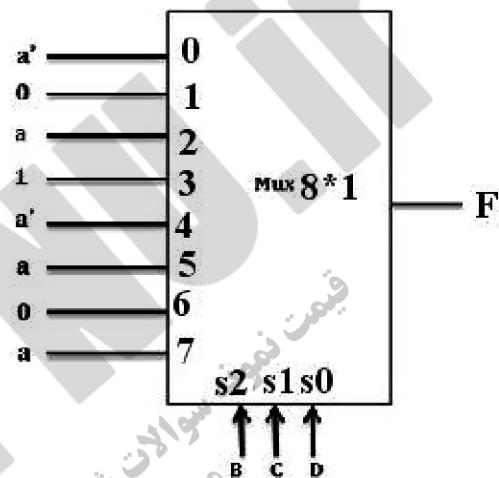

$$F(a, b, c, d) = \sum (0, 3, 4, 10, 13) \quad .^2$$

$$F(a, b, c, d) = \prod M(0, 3, 4, 10, 11, 13, 15) \quad .^1$$

$$F(a, b, c, d) = \sum (0, 3, 4, 10, 11, 13, 15) \quad .^4$$

$$F(a, b, c, d) = \sum (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14) \quad .^3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۰۷۶ - ۱۱۱۵۰۹۷ - ۱۱۱۵۰۰۹ - ۱۱۱۵۱۳۹ - ۱۱۱۵۱۹۷ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

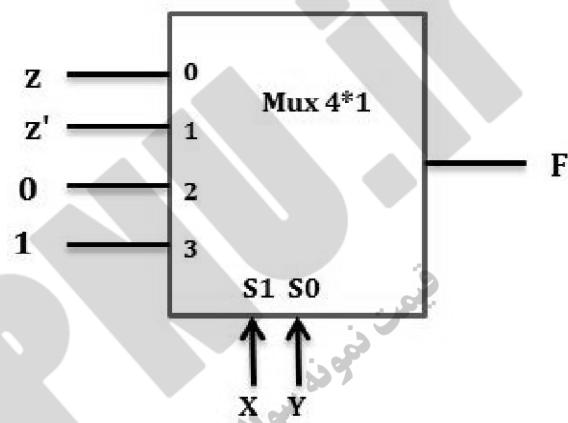- ۱۹ خروجی مالتی پلکسر زیر کدام گزینه است؟



$$F(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6) \quad .2$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 3, 5, 7) \quad .1$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 4) \quad .4$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 6, 7) \quad .3$$

- ۲۰ در کدام فلیپ فلاپ حالت بعدی مستقل از حالت فعلی است؟

D .۴

T .۳

RS .۲

JK .۱

- ۲۱ می خواهیم با استفاده از فلیپ فلاپ JK یک فلیپ فلاپ T طراحی کنیم. کدام گزینه صحیح است؟

$$J=T, K= T' \quad .4$$

$$J= T', K= T' \quad .3$$

$$J= T', K= T \quad .2$$

$$J= T, K= T \quad .1$$

سری سوال: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

-۴۲- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

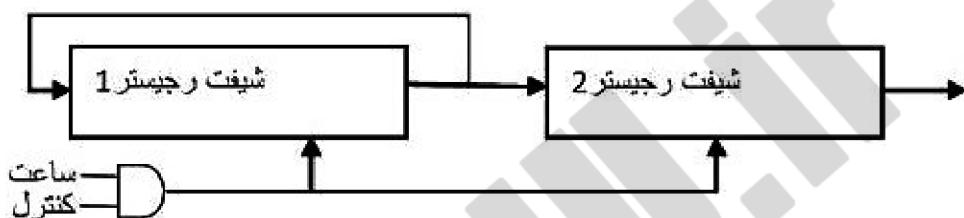


۱. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۲
۲. انتقال سریال اطلاعات از رجیستر ۲ به رجیستر ۱
۳. انتقال موازی اطلاعات از رجیستر ۱ به رجیستر ۱

.....

-۴۳- شمارنده جانسون

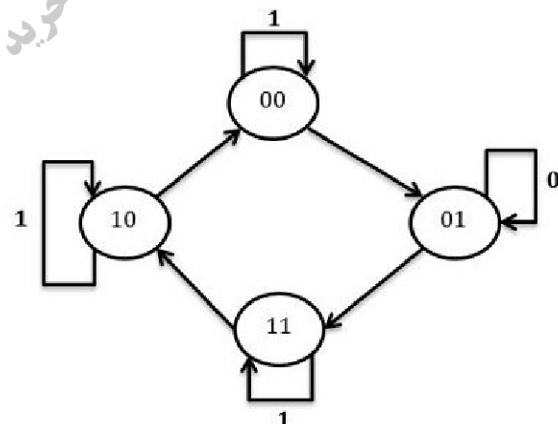۱. یک مدار ترتیبی موج گونه است.
۲. یک مدار ترکیبی همزمان است.
۳. یک مدار ترکیبی موج گونه است.
۴. یک مدار ترکیبی همزمان است.

-۴۴- دیاگرام حالت زیر را در نظر بگیرید. اگر حالت فعلی ۰۰ باشد و ورودی در طی دو پالس ساعت متولی به ترتیب ۰ و سپس ۱ باشد، حالت بعد از دو پالس چیست؟



۱۱.۴

۰۱.۳

۰۰.۲

۱۰.۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۳۹ - علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ -، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷ -

-۴۵- اگر به ورودی یک فلیپ فلاپ T که در آن $Q = 10101 = X$ وارد شود، رشته خروجی Q کدام یک از موارد زیر است؟

$$Q = 01010 \cdot 4$$

$$Q = 10101 \cdot 3$$

$$Q = 11001 \cdot 2$$

$$Q = 01100 \cdot 1$$

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

- تابع چهار متغیره زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده کنید؟

$$F(w, x, y, z) = w + yz + xyz + wx'y'z'$$

۱۴۰ نمره

- عبارت زیر را بفرم حاصلضرب ماکسترها تبدیل کنید.

$$f(x, y, z) = xy + x'z'$$

۱۴۰ نمره

- تابع بولی زیر را با استفاده از گیت های NOR طراحی نمایید؟

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

۱۴۰ نمره

- با استفاده از چهار جمع کننده کامل (FA)، یک جمع کننده دودویی چهار بیتی طراحی کنید؟

۱۴۰ نمره

- با استفاده از فلیپ فلاپ D و یک مولتی پلکسرا و یک وارونگر، یک فلیپ فلاپ JK بسازید.

1511077 - 93-94-1

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	ج	عادی
3	د	عادی
4	ج	عادی
5	ب	عادی
6	ب	عادی
7	الف	عادی
8	د	عادی
9	الف	عادی
10	ج	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	ب	عادی
16	د	عادی
17	الف	عادی
18	د	عادی
19	ج	عادی
20	د	عادی
21	الف	عادی
22	د	عادی
23	ب	عادی
24	د	عادی
25	الف	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - ۱۱۱۵۰۷۶ ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی کامپیوترویی رایانش امن، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوترویی، مهندسی کامپیوترویی (چندبخشی)، علوم کامپیوترویی (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترویی (ساخت افزار) - ۱۱۱۵۱۳۹ ، مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۹۷ ، علوم کامپیوترویی - ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک - ۱۵۱۱۰۷۷ -

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

- با استفاده از جدول کارنو چهار متغیره.

بعد از ساده سازی جواب می شود:

$$W+YZ$$

۱.۴۰ نمره


- مطابق با نمونه تمرینات فصل ۳

۱.۴۰ نمره

- سوال ۳ از تمرینات فصل ۵

۱.۴۰ نمره

- شکل ۱۳-۶ در فصل ششم

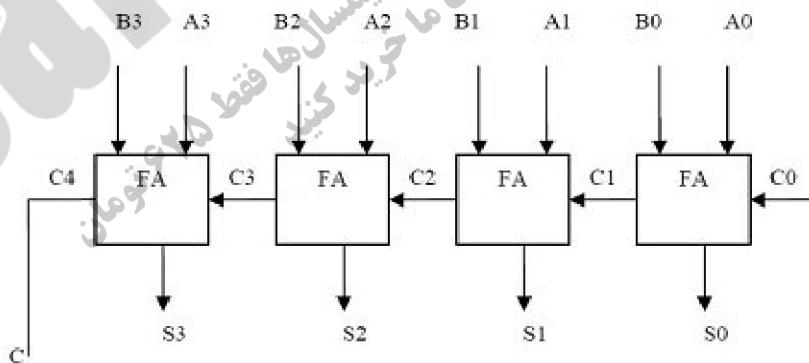

۱.۴۰ نمره

- سوال ۱ در تمرینات فصل هشتم

92-93-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۱ عدد ۴۱ در مبنای دو برابر کدام گزینه است؟

$$101010 \cdot 4$$

$$101001 \cdot 3$$

$$100101 \cdot 2$$

$$101000 \cdot 1$$

- ۲ متمم دوی عدد ۱۱۰۱۱۰۰ برابر کدام گزینه است؟

$$1101101 \cdot 4$$

$$0010010 \cdot 3$$

$$0010011 \cdot 2$$

$$0010100 \cdot 1$$

- ۳ در کدام گزینه بیت توازن درست است؟

۲. برای عدد ۱۰۰۰۰۱ توازن فرد برابر ۱۰۰۰۰۰۱ است.

۱. برای عدد ۱۰۰۰۰۱ توازن زوج برابر ۱۰۰۰۰۰۱ است.

۴. برای عدد ۱۰۰۱۰۰۰ توازن فرد برابر ۱۱۰۱۰۱۰۰ است.

۳. برای عدد ۱۰۰۱۰۰۰ توازن زوج برابر ۱۰۰۱۰۱۰۰ است.

- ۴ در تئوری بول حاصل عبارت $X+XY$ کدام است؟

$$(x+1)y \cdot 4$$

$$XY \cdot 3$$

$$X \cdot 2$$

$$y \cdot 1$$

- ۵ در تئوری بول معادل عبارت $(x+y)'$ کدام است؟

$$(xy)' \cdot 4$$

$$Xy+x'y' \cdot 3$$

$$(x+y)' \cdot 2$$

$$Xy'+x'y' \cdot 1$$

- ۶ متمم عبارت $x(y'+z'y)$ کدام است؟

$$X+(y'z'+y) \cdot 4$$

$$X'+(y+zy') \cdot 3$$

$$X'(y+zy') \cdot 2$$

$$X'+y(z+y') \cdot 1$$

- ۷ تابع $F(A,B,C)=A+B'C$ برابر کدام گزینه است؟

$$\sum m(3,4,5,6,7) \cdot 2$$

$$\sum m(1,4,5,6,7) \cdot 1$$

$$\sum m(0,4,5,7) \cdot 4$$

$$\sum m(0,1,2,3,4) \cdot 3$$

- ۸ تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z,w)=\prod(0,2,4,5)$$

$$YZ+xz' \cdot 4$$

$$Xz+x'y \cdot 3$$

$$Y'z'+xy'+x'z' \cdot 2$$

$$Xy+x'z \cdot 1$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۹- ساده شده تابع رویرو کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z) = \sum m(0,2,4, 6)$$

$$Z'y' .^4$$

$$Z' .^3$$

$$Z'x .^2$$

$$Z'y .^1$$

- ۱۰- تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z,w) = y'w'$$

$$\Pi (0,2,8,10) .^2$$

$$\Pi (1,3,5,7,13,15) .^1$$

$$\sum (0,2,8,10) .^4$$

$$\sum (1,3,4,5,7,12,13,15,14) .^3$$

- ۱۱- مقدار x \oplus ۱ برابر است با

$$1 .^4$$

$$. .^3$$

$$X' .^2$$

$$X .^1$$

- ۱۲- کدام یک از توابع زیر زوج هستند؟

$$F=A \oplus B .^2$$

$$F=A+B .^1$$

$$F= (A \oplus B \oplus c)' .^4$$

$$F= A \oplus B \oplus c .^3$$

- ۱۳- خروجی S برای جمع در نیم جمع کننده برابر کدام گزینه است؟

$$xy .^4$$

$$y \oplus x .^3$$

$$xy+x'y' .^2$$

$$x+y .^1$$

- ۱۴- در جمع - تفریق گرددویی چه زمانی مدار عمل تفریق را انجام می دهد؟

۱. زمانی که $M=1$ باشد.

۱. زمانی که $M=0$ باشد.

۴. زمانی که $V=1$ باشد.

۳. زمانی که $C=0$ باشد.

- ۱۵- در مورد سرریز کدام گزینه درست است؟

۱. وقتی که یکی از اعداد مثبت و دیگری منفی باشد سرریز رخ می دهد.

۲. وقتی که هر دو عدد مثبت باشد سرریز رخ نمی دهد.

۳. اگر سرریز رخ دهد بیت n ام علامت واقعی است.

۴. وضعیت سرریز را می توان با توجه به رقم نقلی به بیت علامت و نقلی خروجی از بیت علامت مشاهده کرد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۱۶- دیکدر با یک خط ورودی حداقل چند خط خروجی خواهد داشت؟

۱. ۴

۲. ۳

۴. ۲

۸. ۱

۱۷- یک عدد دیکدر 3×8 را با چه دیکدرهایی می‌توان ساخت؟


۲. دو دیکدر 2×4

۱. دو دیکدر 3×4

۴. دو دیکدر 2×4 , 1×2

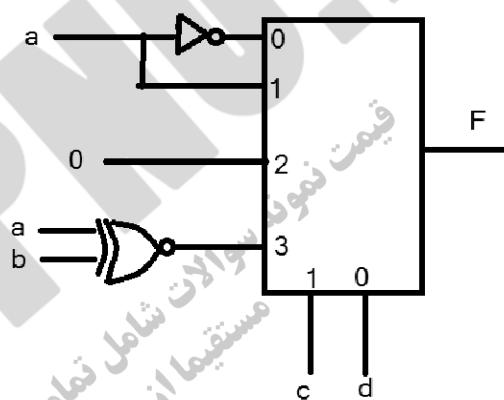۳. سه دیکدر 1×2

۱۸- مالتی پلکسیر زیر چه تابعی را نشان می‌دهد؟



$$F(a,b,c,d) = \sum(1,3,5,7,11,15) \quad .2$$

$$F(a,b,c,d) = \sum(0,1,3,5,7) \quad .1$$

$$F(a,b,c,d) = \sum(0,3,4,9,13,15) \quad .3$$

$$F(a,b,c,d) = \sum(0,3,5,7,13,15) \quad .3$$

۱۹- در فلیپ فلاپ SR با ورودی کنترل اگر $S=0$, $R=1$ باشد حالت بعدی Q چه خواهد شد؟

۱. ۲

۱. بدون تغییر می‌ماند.

۴. این حالت غیر مجاز است.

۰. ۳

۲۰- اگر فلیپ فلاپ T با یک فلیپ فلاپ D و یک گیت NOR ساخته شود و $T=0$ باشد آنگاه D برابر است با.....

۱. ۴

۰. ۳

Q' .۲

Q .۱

۲۱- در فلیپ فلاپ JK چه زمانی Q متمم می‌شود؟

J=1 , k=1 .۴

J=0 , k=1 .۳

J=1 , k=0 .۲

J=0 , k=0 .۱

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۴۲- یک ثبات که وارد یک رشته از حالات از پیش تعیین شده می شود چه نام دارد؟

۱. فلیپ فلاپ
۲. شمارنده
۳. شیفت رجیستر
۴. سلول پردازشی

۴۳- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

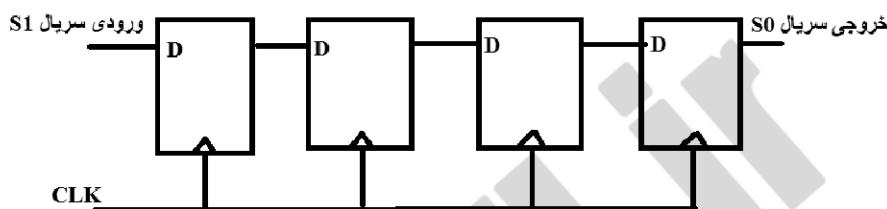

۱. این مدار یک شمارنده جانسون است.

۲. این مدار یک شیفت رجیستر ۴ بیتی است.

۴۴- در کدام شمارنده، فلیپ فلاپ واقع در هر مکان، زمانی متمم می شود که همه فلیپ فلاپ های پایین تر ۱ باشند؟

۱. شمارنده حلقوی
۲. شمارنده دودویی
۳. شمارنده موج گونه BCD
۴. در همه شمارنده ها این اتفاق می افتد.

۴۵- یک شمارنده حلقوی دنباله چرخان k بیتی رشته ای چند حالته را دنبال می کند؟

۱. K حالته
۲. $k/2$ حالته
۳. $2k$ حالته
۴. 10 حالته

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

- مدار منطقی عبارت مقابله را رسم کنید.

$$F(a,b,c,d,e)=ab+c(d+e)$$

۱۴۰ نمره

-تابع بولی زیر را به صورت جمع حاصل ضربها و با استفاده از جدول کارنو ساده کنید.

$$F(a,b,c,d)= \sum (0,1,2,5,8,9,10)$$

۱۴۰ نمره

- یک جمع کننده کامل را پیاده سازی کنید و جداول و مدار منطقی آن را رسم کنید.

۱۴۰ نمره

- تابع زیر را با مالتی پلکسر $1*8$ پیاده سازی کنید.

$$F(a,b,c,d)= \sum m (1,3,4,11,12,13,14,15)$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۵- مداری از دو فلیپ فلاب JK از نوع A,B تشکیل شده است و یک ورودی X دارد. مدار دارای خروجی خاصی نیست. معادلات مدار به صورت زیر است.

$$JA=B$$

$$KA=Bx'$$

$$JB=x'$$

$$KB=A \oplus x$$

معادلات حالت برای حالت بعدی و نمودار حالت را بدست آورید.

SoalatPNU.ir
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی زیمسال ها فقط ۹۲۵ تومان
مسئلہما از سایت ما خرید کنید

شماره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	ب	عادی
5	ج	عادی
6	الف	عادی
7	الف	عادی
8	الف	عادی
9	ج	عادی
10	د	عادی
11	ب	عادی
12	د	عادی
13	ج	عادی
14	ب	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	د	عادی
19	ج	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ب	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ج	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

- جواب ص ۷۵ منبع

نمره ۱،۴۰

- جواب مثال ۱۰ صفحه ۱۰۱ منبع

نمره ۱،۴۰

- جواب ص ۱۵۷ منبع

نمره ۱،۴۰

- جواب ص ۱۹۵ منبع

نمره ۱،۴۰

- جواب ص ۲۴۵ منبع

نمره ۱،۴۰

SoalatPNU.ir
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی زیمسال‌ها فقط ۲۵۹۹۳ تومان
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

صفحه ۱ از ۱

تابستان ۱۳۹۳

۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۶۱۶۳

92-93-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۱ در جمع کدام یک از اعداد بدون علامت زیر سرریز رخ می دهد؟

.۴
۰۱۰

.۳
۰۰۱

.۲
۰۱۰

.۱
۰۰۱

-۲ جدول درستی یک فلیپ فلاب نوع T کدام گزینه است؟

Q_{n+1}	T
۱	.
۰	۱

Q_{n+1}	T
.	.
۱	۱

Q_{n+1}	T
Q'_n	.
Q_n	۱

Q_{n+1}	T
Q_n	.
Q'_n	۱

-۳ تعداد حالات شمارش در یک شمارنده جانسون با n فلیپ فلاب کدام است؟


.۴
 2^{n-1}

.۳
 $2n$

.۲
 n

.۱
 2^n

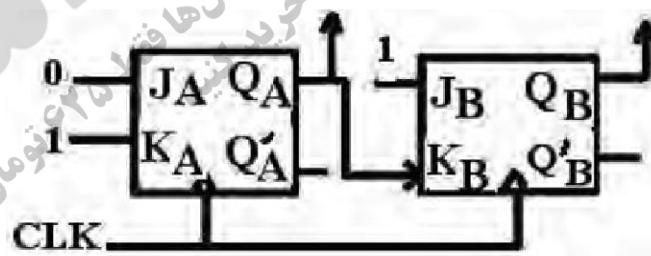-۴ در شکل زیر اگر در شروع داشته باشیم ($Q_A = Q_B = 0$) ، پس از چهار پالس ساعت، خروجی Q_A Q_B را مشخص کنید.



.۴
 $Q_A = 0$

.۳
 $Q_A = 1$

.۲
 $Q_A = 1$

.۱
 $Q_A = 0$

$Q_B = 0$

$Q_B = 1$

$Q_B = 0$

$Q_B = 1$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۰۷۷

- تابع f_3 کدام است؟

$$f_1(a,b,c) = \sum m(1,2) + d(4,6)$$

$$f_2(a,b,c) = \sum m(0,2,3) + d(6,7)$$

$$f_3(a,b,c) = f_1 f_2$$


$$\bar{a}bc \quad .4$$

$$abc + \bar{a}c \quad .3$$

$$b\bar{c} \quad .2$$

$$\bar{a}c \quad .1$$

- خروجی مدار مقابل کدام است؟

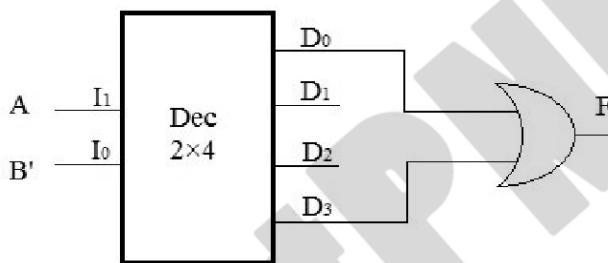


$$\bar{A}B \quad .4$$

$$A \oplus B \quad .3$$

$$A\bar{B} \quad .2$$

$$AB + \bar{A}\bar{B} \quad .1$$

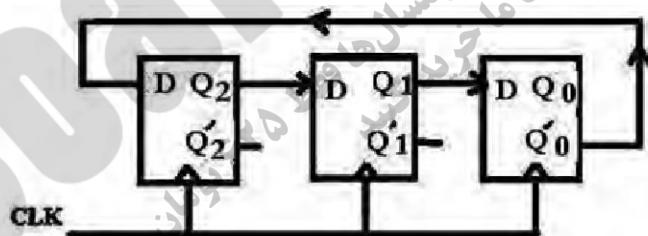- شمارنده زیر با شروع از ۰ کدام دنباله را می‌شمارد. $(Q_2 Q_1 Q_0)$



$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \quad .2$$

$$0 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \quad .1$$

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \quad .4$$

$$0 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \quad .3$$

- تفاوت مدارات ترتیبی و ترکیبی چیست؟

- ۱. مدارات ترتیبی حافظه دارند.
- ۲. هیچ تفاوتی ندارند.
- ۳. مدارات ترکیبی حافظه دارند.
- ۴. مدارات ترکیبی نیاز به ورودی ندارند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۹- در یک مقایسه کننده دو بیتی، رابطه $A < B$ را با چه تابعی می‌توان نشان داد؟

A: $A_1 A_0$

B: $B_1 B_0$

$$A_1 B'_1 + (A'_1 B'_1 + A_1 B_1) A_0 B'_0 \quad .\cdot ۲$$

$$A'_1 B_1 + (A'_1 B'_1 + A_1 B_1) A'_0 B_0 \quad .\cdot ۴$$

$$A_1 B'_1 + (A'_1 B_1 + A_1 B'_1) A_0 B'_0 \quad .\cdot ۱$$

$$A'_1 B_1 + (A'_1 B'_1 + A_1 B'_1) A'_0 B_0 \quad .\cdot ۳$$

$(3CBF)_{16} = (?)_8$

.۴ ۳۶۲۶۷

.۳ ۳۶۲۷۷

.۲ ۱۷۱۳۷۴

.۱ ۱۷۱۳۷۱

۱۰- عدد ۳CBF در مبنای ۱۶، معادل چه عددی در مبنای ۸ است؟


.۴ $B+C'$

.۳ $B'+C$

.۲ $B+C$

.۱ $B'+C'$


۱۱- در شکل زیر تابع F کدام است؟

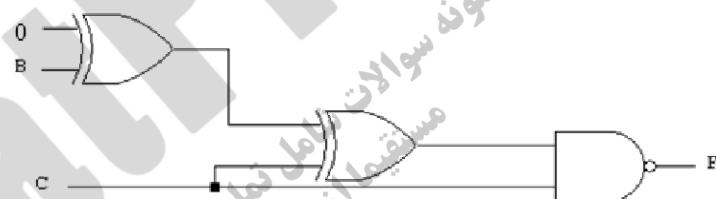

۱۲- عبارت منطقی متناظر با مدار زیر کدام است؟

.۴ A.B.C.D

.۳ $(A+B)(C+D)$

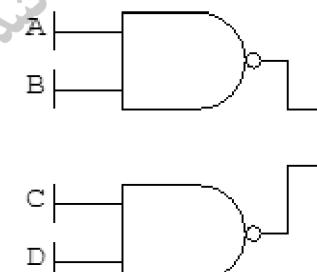

.۲ $A+B+C+D$

.۱ $AB+CD$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۳- حاصل جمع دو عدد دودویی علامت دار زیر، در سیستم متمم ۲ علامت دار منفی کدام است؟

$$\begin{array}{r} -6 \\ -13 \\ \hline ? \end{array}$$

100010011 .۴

111101101 .۳

11101101 .۲

11111001 .۱

-۱۴- کدام گزینه معادل عبارت زیر است؟

$$F(A,B,C,D) = A'D' + B'D$$

$$F = (BD)' + (AD)' .۲$$

$$F = (B' + D)' (A' + D)' .۴$$

$$F = (B' + D')(A' + D) .۱$$

$$F = (A' + D')' + (B' + D)' .۳$$

-۱۵- با توجه به جدول درستی توابع دو متغیره F_1 و F_2 ، تابع F کدام است؟

$$F = \overline{F_1 + F_2}$$

A	B	F_1	F_2
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	0

$F = \overline{AB} .۴$

$F = AB .۳$

$F = A\overline{B} .۲$

$F = \overline{A}\overline{B} .۱$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۶- متمم تابع F کدام است؟

$$F(w,x,y,z) = (w+x+y+z)(w+x+y'+z)(w+x'+y+z')(w+x'+y'+z')$$

$$F'(w,x,y,z) = \prod(1,3,4,6) \quad .1$$

$$F'(w,x,y,z) = \sum(1,3,4,6) \quad .2$$

$$F'(w,x,y,z) = \prod(1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15) \quad .3$$

$$F'(w,x,y,z) = \prod(0,1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14) \quad .4$$

-۱۷- اگر متمم تابعی بصورت زیر باشد، کدام گزینه می‌تواند بیانگر تابع اصلی F باشد؟

$$F' = \sum(1,5,7)$$

$$F = \prod(2,3,4,6,8) \quad .1$$

$$F = \prod(0,2,3,4,6) \quad .2$$

$$F = \prod(0,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15) \quad .3$$

$$F = \prod(1,5,7) \quad .4$$

-۱۸- کدام یک از توابع داده شده، زوج است؟ (⊕ نماد XOR است)

$$F = A \oplus B \oplus C \quad .2$$

$$F = A \oplus B \oplus C \oplus D \quad .1$$

$$F = \sum(0,3,5,6) \quad .4$$

$$F = \sum(0,2,4,6) \quad .3$$

-۱۹- در جمع حسابی دو عدد علامت دار در سیستم متمم ۲ علامت دار منفی، اگر سرریز رخ دهد، کدام گزینه به عنوان بیت علامت در نظر گرفته می‌شود؟

۱. رقم نقلی ورودی به آخرین بیت

۲. رقم نقلی خروجی از آخرین بیت

۳. حاصل XOR بین نقلی ورودی به آخرین بیت و نقلی خروجی از آخرین بیت

۴. در جمع حسابی دو عدد علامت دار، هیچگاه سرریز رخ نمی‌دهد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- با دو دیکدر ۳*۸ کدام دیکدر را می توان ساخت؟

۴. یک دیکدر ۶*۱۶

۳. یک دیکدر ۴*۱۶

۲. یک دیکدر ۳*۱۶

۱. یک دیکدر ۶*۸

- کدام گزینه صحیح است؟

۱. هر مولتی پلکسراز 2^n گیت AND و n گیت OR تشکیل شده است.

۲. هر مولتی پلکسراز 2^n گیت OR و n گیت AND تشکیل شده است.

۳. هر مولتی پلکسراز 2^n گیت OR و ۱ گیت AND تشکیل شده است.

۴. می توان یک مولتی پلکسراز ۲*۱ را با دو بافر سه حالته و یک وارون گر (گیت NOT) ساخت.

- با کدام مدار می توان به تنها بی تابع $F(A,B,C)$ را پیاده سازی نمود؟

$$F(A,B,C)=B \oplus (C \cdot A')$$

۴. انکدر اولویت

۳. انکدر

۲. مولتی پلکسراز

۱. دیکدر

- اگر به ورودی یک فلیپ فلاپ T که در آن $Q=0$ است، رشته ۱۰۱۰ را وارد کنیم، رشته خروجی Q کدام خواهد بود؟

۰۰۱۱۰۰

۱۰۰۱۰۰

۱۱۰۱۰۰

۱۱۰۰۱۰

- در فلیپ فلاپ JK چه هنگامی مقادیر خروجی $Q(t+1)$ و $Q(t)$ به ترتیب از راست به چپ برابر با ۱ و ۰ خواهد شد؟ (X به معنی حالت بدون اهمیت (۰ یا ۱ می باشد)

$$J=0 \quad ; \quad K=X$$

$$J=1 \quad ; \quad K=X$$

$$J=X \quad ; \quad K=0$$

$$J=X \quad ; \quad K=1$$

- کدام یک از موارد زیر در رابطه با جمع کننده های موازی و سری صحیح است؟

۱. تعداد جمع کننده های مدار سری برابر تعداد بیت های اعداد دودویی است

۲. جمع کننده موازی از یک جمع کننده کامل و یک فلیپ فلاپ برای ذخیره نقلی و خروجی استفاده می کند.

۳. جمع کننده سریال نسبت به جمع کننده موازی سریعتر است.

۴. جمع کننده موازی از ثبات های با امکان بار شدن موازی استفاده می کند؛ در حالی که جمع کننده سری، شیفت رجیسترها را بکار می برد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

۱۴۰ نمره

- تابع زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده نمایید.

$$F(A,B,C,D) = (A+B+C)(A'+C')(B'+D')$$


۱۴۰ نمره

- تابع F داده شده در جدول کارنوی زیر را بصورت فرمهای دو سطحی $AND-NOR$ و $OR-NAND$ و $AND-NOR$ رسم کنید.

		y	
	x		
	1	0	0
	0	0	0
			1
		\overline{Z}	

۱۴۰ نمره

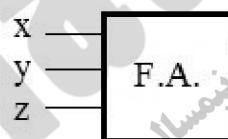- بلوک دیاگرام زیر، یک جمع کننده کامل را نشان می دهد. مدار داخلی آن را با استفاده از یک دیکدر و گیت های OR طراحی کنید.



۱۴۰ نمره

- تابع منطقی زیر را با استفاده از یک مالتی پلکسرو ۸*۱ پیاده سازی نمایید.

$$F(w,x,y,z) = \sum(1,2,6,8,12,14,15)$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

نمره ۱۴۰

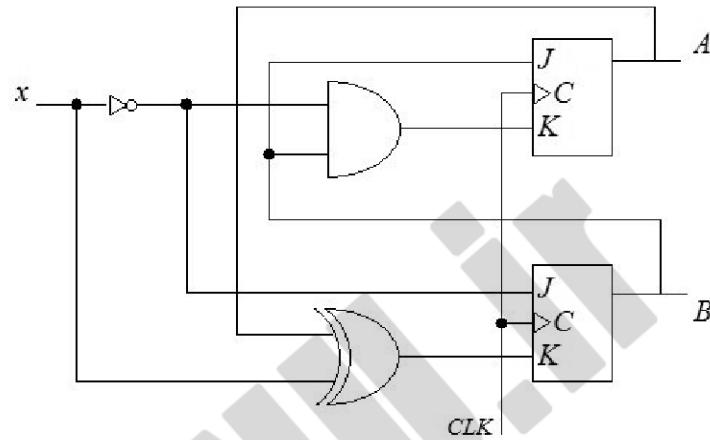۵- برای مدار ترتیبی شکل زیر معادلات حالت، جدول حالت و نمودار حالت را نشان دهید.



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	الف	عادی
3	ج	عادی
4	الف	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	ب	عادی
8	الف	عادی
9	د	عادی
10	ج	عادی
11	د	عادی
12	الف	عادی
13	ب	عادی
14	الف	عادی
15	ب	عادی
16	ج	عادی
17	د	عادی
18	د	عادی
19	ب	عادی
20	ج	عادی
21	د	عادی
22	ب	عادی
23	الف	عادی
24	ج	عادی
25	د	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

$$1-F'(A,B,C,D) = (A'B'C') + (AC) + (BD)$$

نمره ۱۴۰

لذا جدول کارنو برای تابع F بصورت زیر خواهد بود:

		C			
		0	1	3	2
A		1	0	0	1
0	0	0	1	3	2
1	4	0	5	0	6
2	12	0	13	0	15
3	8	1	9	0	11
4					0
5					10

D

$$F(A,B,C,D) = (A'B'C) + (AB'C') + (BC'D') + (A'CD')$$

نمره ۱۴۰

صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۵

نمره ۱۴۰

صفحه ۱۸۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

نمره ۱.۴۰

-۴

	W	X	y	Z	F
$I_0 :$	0	0	0	0	$0 = z$
	0	0	0	1	$1 = z'$
$I_1 :$	0	0	1	0	$1 = z'$
	0	0	1	1	$0 = z$
$I_2 :$	0	1	0	0	$0 = 0$
	0	1	0	1	$0 = z$
$I_3 :$	0	1	1	0	$1 = z'$
	0	1	1	1	$0 = z$
$I_4 :$	1	0	0	0	$1 = z'$
	1	0	0	1	$0 = z$
$I_5 :$	1	0	1	0	$0 = 0$
	1	0	1	1	$0 = z$
$I_6 :$	1	1	0	0	$1 = z'$
	1	1	0	1	$0 = z$
$I_7 :$	1	1	1	0	$1 = 1$
	1	1	1	1	$1 = 1$

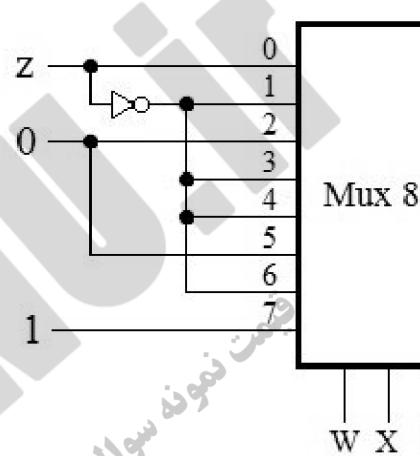

نمره ۱.۴۰

صفحه ۲۴۳ تا ۲۴۵

92-93-1



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ قشری: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ قشری: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- عدد_۲(110101.111011) را در مبنای ۸ بدست آورید؟

$$(65.32)_8 \cdot 4$$

$$(65.73)_8 \cdot 3$$

$$(65.72)_8 \cdot 2$$

$$(65.37)_8 \cdot 1$$

- اگر بخواهیم عدد_{۱۰}(86) را بصورت کد ۲۴۲۱ بنویسیم کدام گزینه درست است؟

$$10000110 \cdot 4$$

$$10001100 \cdot 3$$

$$11101100 \cdot 2$$

$$11100101 \cdot 1$$

- حاصل جمع دو عدد BCD زیر کدام است؟

$$\begin{array}{r} 10000100 \\ +01110110 \\ \hline \end{array}$$

$$00010110000 \cdot 4$$

$$00010001010 \cdot 3$$

$$01110010000 \cdot 2$$

$$11101101010 \cdot 1$$

- اگر ورودی های داده شده به یک گیت منطقی ۰۰ باشد، خروجی آن نیز ۰ است. آن گیت کدامیک از گیتهای زیر است؟


XNOR .۴

NAND .۳

NOR .۲

OR .۱

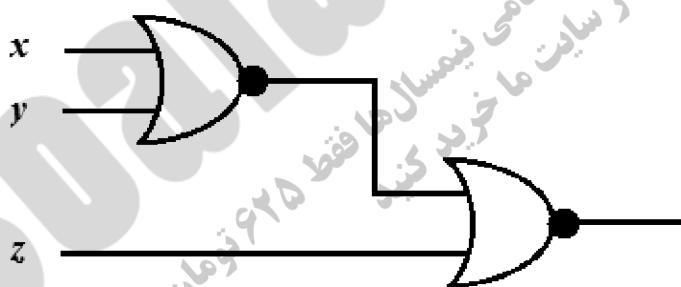- مدار منطقی زیر چه تابعی را پیاده سازی می کند؟



$$(x' \cdot y') z' \cdot 4$$

$$(x+y) z' \cdot 3$$

$$x' (y+z) \cdot 2$$

$$(x+y+z)' \cdot 1$$

- کدام گزینه تابع بول $F=AB+A'C$ را نشان می دهد؟

$$F(A,B,C)=\prod(1,2,3,5) \cdot 2$$

$$F(A,B,C)=\prod(1,2,3) \cdot 1$$

$$F(A,B,C)=\prod(0,2,4,5) \cdot 4$$

$$F(A,B,C)=\prod(0,2,5) \cdot 3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

$$F=ABC \quad .4$$

$$F=A+B'C \quad .3$$

$$F=A+BC \quad .2$$

$$F=AB'C \quad .1$$

- اگر تابع $F(w,x,y,z)=\prod(0,2,5)$ باشد، متمم تابع کدام است؟

$$F'(w,x,y,z)=\sum(0,2,5) \quad .1$$

$$F'(w,x,y,z)=\sum(1,3,4,6,7) \quad .2$$

$$F'(w,x,y,z)=\prod(1,3,4,6,7) \quad .3$$

$$F'(w,x,y,z)=\sum(1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) \quad .4$$

- تابع $d(A,B,C)=\sum(4,5,6)$ را با شرایط بی اثر $F(A,B,C)=\sum(0,2,3,7)$ در نظر بگیرید. تابع F برابر است با:

$$F=C'+AB \quad .4$$

$$F=B'+C \quad .3$$

$$F=C'+B \quad .2$$

$$F=BC+A \quad .1$$

- ساده شده عبارت بولی $X'YZ'+X'Y'Z'+XY$ کدام است؟

$$Z' \quad .4$$

$$X'Z'+XY \quad .3$$

$$XZ'+XY \quad .2$$

$$X'Z'+Y'X \quad .1$$

- کدام یک از توابع زیر فرد است؟




$$\sum(2,4,6,8) \quad .4$$

$$\sum(1,3,5,7) \quad .3$$

$$\sum(1,2,4,7) \quad .2$$

$$\sum(0,3,5,6) \quad .1$$

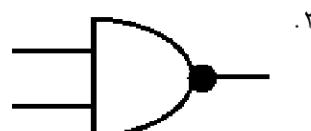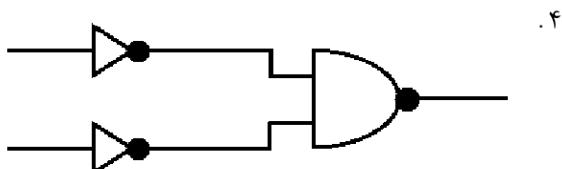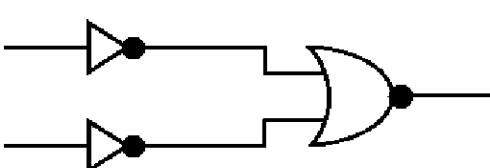- کدام گزینه عمل AND را پیاده سازی می کند؟



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۱۳- کدام گزینه صحیح می باشد؟

$$x \oplus x' = 0 \quad .\cdot^2$$

$$x \oplus 0 = x' \quad .\cdot^1$$

$$x' \oplus y' = (x \oplus y)' \quad .\cdot^4$$

$$x \oplus y' = x' \oplus y \quad .\cdot^3$$

- ۱۴- کدام گزینه همواره صحیح است؟

۱. در جمع وقتی هر دو عدد مثبت باشند، سرریز رخ نمی دهد.

۲. در جمع وقتی هر دو عدد منفی باشند، سرریز رخ نمی دهد.

۳. در جمع دو عدد بدون علامت، رقم نقلی خروجی بیانگر وقوع سرریز است.

۴. در جمع دو عدد علامت دار (متتم ۲ علامت منفی دار) رقم نقلی خروجی از بیت علامت بیانگر وقوع سرریز است.

- ۱۵- دو عدد دودویی سه بیتی A و B را بصورت زیر در نظر بگیرید. با توجه به روابط زیر، کدام گزینه بیانگر عبارت (A>B) است؟

$$A = A_2 A_1 A_0$$

$$B = B_2 B_1 B_0$$

$$x_i = A_i B_i + A'_i B'_i$$

$$A_2 B'_2 + x_2 A_1 B'_1 + x_2 x_1 A_0 B'_0 \quad .\cdot^2$$

$$x_1 x_0 A_2 B'_2 + x_0 A_1 B'_1 + A_0 B'_0 \quad .\cdot^1$$

$$x_0 x_1 A_2 + x_0 A_1 x_2 + A_0 x_1 x_2 \quad .\cdot^4$$

$$x_2 A_2 B'_2 + x_1 A_1 B'_1 + x_0 A_0 B'_0 \quad .\cdot^3$$

- ۱۶- «برای انجام ضرب دودویی دو عدد ۴ بیتی و ۳ بیتی به گیت AND و جمع کننده ۴ بیت نیاز است». (کدام گزینه حاوی جواب صحیح می باشد؟)

.۱. ۷ گیت AND و ۳ جمع کننده ۴ بیت

.۲. ۱۲ گیت AND و ۲ جمع کننده ۴ بیت

.۳. ۷ گیت AND و ۳ جمع کننده ۴ بیت

.۴. ۱۲ گیت AND و ۳ جمع کننده ۴ بیت

- ۱۷- در کدام یک از مدارات زیر حتماً باید خط انتخاب وجود داشته باشد؟

۴. انکدر اولویت

۳. انکدر

۲. دیکدر

۱. مولتی پلکس

- ۱۸- با دو عدد دیکدر ۳*۸ چه دیکدری می توان ساخت؟

۴. یک دیکدر ۴*۶۴

۳. یک دیکدر ۳*۶۴

۲. یک دیکدر ۴*۱۶

۱. یک دیکدر ۳*۱۶

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

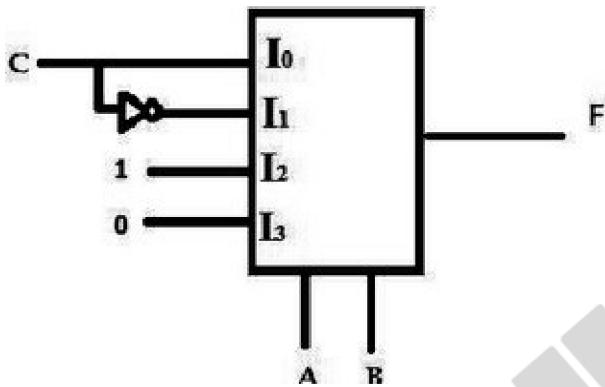-۱۹- درمدار مولتی پلکسor زیر F معادل کدام گزینه است؟



$$F(A,B,C) = \sum (0,1,2,5) . ۲$$

$$F(A,B,C) = \sum (0,1,2,3) . ۱$$

$$F(A,B,C) = \sum (1,2,4,5) . ۴$$

$$F(A,B,C) = \sum (2,3,4,6) . ۳$$

-۲۰- در فلیپ فلاپ JK وقتی هر دو ورودی ۱ هستند، حالت بعدی $Q(t+1)$ چه مقداری خواهد داشت؟

$$Q(t) . ۴$$

$$1 . ۳$$

$$0 . ۲$$

$$Q'(t) . ۱$$

-۲۱- در یک لج SR با گیت های NOR، به ازای کدام حالت $Q(t+1)$ مبهم است؟

$$R=S=1 . ۴$$

$$R=0 , S=1 . ۳$$

$$R=1 , S=0 . ۲$$

$$R=S=0 . ۱$$

-۲۲- با توجه به حالت اولیه خروجی (Q) اگر رشته زیر را به فلیپ فلاپ T بدھیم خروجی برابر خواهد بود با:
ورودی (از چپ به راست) = ۱۰۰۱۱۰ : حالت اولیه خروجی صفر است ($Q=0$)

$$1010110 . ۴$$

$$0111001 . ۳$$

$$1111011 . ۲$$

$$1000110 . ۱$$

-۲۳- محتوای یک ثبات ۴ بیتی در آغاز ۱۱۰۱ است. ثبات پنج بار با ورودی سریال ۰۱۰۰۱۰ به راست جابجا می شود. محتوای ثبات پس از پنج جابجایی چه خواهد بود؟

$$1001 . ۴$$

$$0110 . ۳$$

$$0101 . ۲$$

$$1011 . ۱$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

-۴- تعریف مقابله متعلق به کدام گزینه است؟ « ثباتی که بر اساس اعمال پالس های ورودی وارد رشته حالات از پیش تعیین شده ای می گردد »

۴. فلیپ فلاپ

۳. شمارنده

۲. شیفت رجیستر

۱. دیکدر

-۵- کدام یک از موارد زیر در رابطه با جمع کننده های موازی و سری صحیح است؟

۱. جمع کننده موازی از ثبات های با امکان بار شدن موازی استفاده می کند؛ در حالی که جمع کننده سری، شیفت رجیسترها را بکار می برد.

۲. تعداد جمع کننده های مدار سری، برابر تعداد بیت های اعداد دودویی است.

۳. جمع کننده موازی از یک جمع کننده کامل و یک فلاپ برای ذخیره نقلی و خروجی استفاده می کند.

۴. عملیات جمع در جمع کننده سری سریعتر از جمع کننده موازی انجام می گیرد.

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

- تابع بول زیر را به روش نقشه کارنو ساده کنید.

$$F(A,B,C,D,E) = \sum(0,2,4,6,9,13,21,23,25,29,31)$$

نمره ۱،۴۰

- تابع F داده شده در جدول کارنوی زیر را بصورت دو فرم $AND - NOR$ و $OR - NAND$ ، رسم کنید.

	۱	۰	۰	۰
x	۰	۰	۰	۱

نمره ۱،۴۰

- نمودار بلوکی یک جمع کننده BCD که دو رقم BCD را با هم جمع کرده و ارقام جمع را به BCD نشان می دهد، طراحی کنید.

توجه :

از دو جمع کننده دودویی ۴ بیت استفاده کنید.

مدار منطقی لازم برای اصلاح حاصل جمع دودویی به BCD را محاسبه و اضافه کنید.

نمره ۱،۴۰

- یک جمع کننده کامل را با دیکدر پیاده سازی نمایید.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

نمره ۱۴۰

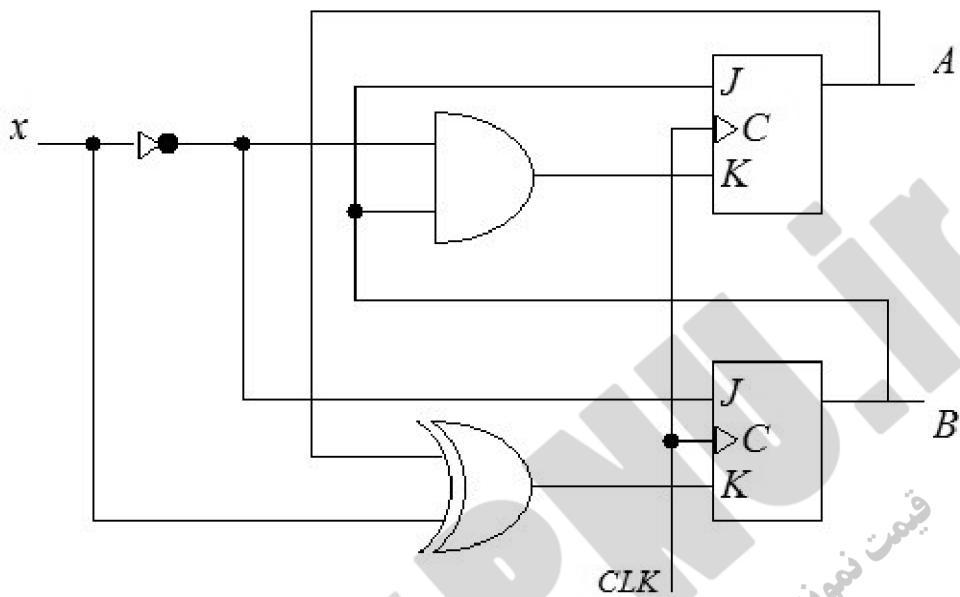- برای مدار ترتیبی شکل زیر معادلات حالت، جدول حالت و نمودار حالت را نشان دهید.



شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
1	ج	عادی
2	ب	عادی
3	د	عادی
4	الف	عادی
5	ج	عادی
6	د	عادی
7	ج	عادی
8	الف	عادی
9	ب	عادی
10	ج	عادی
11	ب	عادی
12	الف	عادی
13	ج	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	د	عادی
17	الف	عادی
18	ب	عادی
19	د	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	ب	عادی
23	د	عادی
24	ج	عادی
25	الف	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

نمره ۱۴۰

.۹۸ تا ۹۷ صفحه

نمره ۱۴۰

.۱۲۵ تا ۱۲۴ صفحه

نمره ۱۴۰

.۱۷۱ تا ۱۶۸ ص

نمره ۱۴۰

.۱۸۵ صفحه

نمره ۱۴۰

.۲۴۳ تا ۲۴۵ صفحه

91-92-3



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- کدام گزینه معادل شانزده تایی ۸ (۶۳۶) می باشد؟

F9E . ۴

19E . ۳

33C . ۲

09E . ۱

- معادل دهدۀ ۲ (۱۰۱.۰۱۰) کدام گزینه می باشد؟

9.3 . ۴

170 . ۳

5.42 . ۲

5.25 . ۱

- متمم ۹ عدد ۰۷۳۲۵۴ برابر کدام گزینه می باشد؟

926745 . ۴

926760 . ۳

926746 . ۲

535208 . ۱

- با فرض $X=010111$ ، $Y=110011$ و استفاده از متمم ۲ برای X، حاصل $Y \cdot X$ کدام است؟

011100 . ۴

100100 . ۳

001101 . ۲

101001 . ۱

- در سیستم نمایش متمم ۱ اعداد علامت دار، معادل دسیمال عدد ۲ (۱۰۱۰۱۱) برابر کدام گزینه می باشد؟

-41 . ۴

-40 . ۳

-23 . ۲

-87 . ۱

- با فرض توازن فرد و داده خام ۰۱۰۱۱۱، رشته بیت ارسالی کدام گزینه می باشد؟

1010111 . ۴

0101111 . ۳

0101110 . ۲

0010111 . ۱

- متمم تابع $Z+(XY+X'Y')$ کدام است؟

$Z'+(X'Y'+XY)$. ۲

$Z' \cdot (X \oplus Y)$. ۱

$Z \cdot ((X+Y) \cdot (X'+Y'))$. ۴

$Z+(X'Y+XY')$. ۳

- دوگان یا متمم تابع $(X'+Y)Z+Y'$ کدام است؟

$(X'+Y)Z' \cdot Y$. ۴

$(X \cdot Y')+Z' \cdot Y'$. ۳

$(X' \cdot Y)+Z \cdot Y$. ۲

$(X+Y')Z'+Y'$. ۱

- کدام گزینه ویژگی خانواده منطقی CMOS است؟

۴. قیمت پایین

۳. سرعت بالا

۲. توان مصرفی کم

۱. چگالی بالا

- کدام گزینه نمایش تابع $F(x,y,z)=xyz+xz'+yz'$ به صورت ضرب ماکسترم می باشد؟

$\Pi(0,1,3,5)$. ۴

$\Pi(2,4,6,7)$. ۳

$\Sigma(0,1,3,5)$. ۲

$\Sigma(2,4,6,7)$. ۱

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۱۱- متمم تابع $F(x,y,z) = M_1 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_6 \cdot M_7$ به صورت جمع مینترم کدام گزینه می باشد؟

$$\Pi(0,2,5) \cdot ۴$$

$$\Sigma(1,3,4,6,7) \cdot ۳$$

$$\Sigma(0,2,5) \cdot ۲$$

$$\Pi(1,3,4,6,7) \cdot ۱$$

- ۱۲- ساده شده تابع $F(x,y,z) = \Sigma(3,4,6,7)$ کدام گزینه است؟

$$y'z + xz' \cdot ۴$$

$$xy'z' + x'yz + xy \cdot ۳$$

$$xy'z' + yz + xyz' \cdot ۲$$

$$yz + xz' \cdot ۱$$

- ۱۳- جدول کارنوی معادل تابع $F(x,y,z) = xz + y'z + x'yz'$ کدام است؟

		yz	x
00	1	1	
01			
11			
10			
0			
1	1		1

.۲

		yz	x
00	1	1	1
01			
11			
10			
0			
1			

.۱

		yz	x
00	1	1	1
01			
11			
10			
0			
1			

.۴

		yz	x
00	1	1	1
01			
11			
10			
0			
1			

.۳

- ۱۴- کدام گزینه ساده شده تابع F با حالات بی اهمیت d می باشد؟

$$F(x,y,z,w) = \Sigma(0,3,7,8,14)$$

$$d(x,y,z,w) = \Sigma(1,2,5)$$

$$x'y' + x'w + y'z'w' + xyzw' \cdot ۲$$

$$x'y' + x'w + xy'z'w' + xyzw' \cdot ۴$$

$$x'y' + x'zw + y'z'w' + xyzw' \cdot ۱$$

$$x'y' + x'zw + xy'z'w' + xyzw' \cdot ۳$$

سری سوال: یک ۱


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیووتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر (چندبخشی)، علوم کامپیووتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیووتر ۱۱۱۹۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

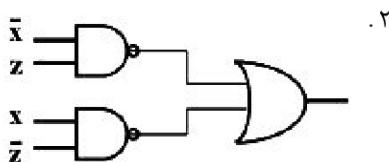
۱۵- پیاده سازی با گیت NAND تابع $F(x,y,z) = \Sigma(1,3,4,6)$ کدام است؟




.۲

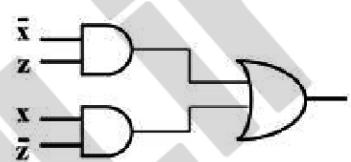

.۱

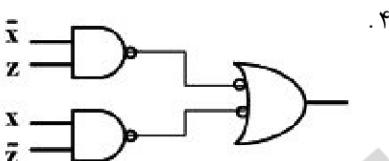

.۴

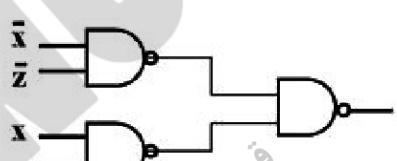

.۳

۱۶- کدام یک از توابع زیر زوج است؟

A.B.C .۴

$A+B+C$.۳

$A \oplus B \oplus C$.۲

$(A \oplus B \oplus C)'$.۱

۱۷- با کدام یک از گزینه های زیر می توان یک نیم جمع کننده (Half Adder) ساخت؟

۱. یک AND و دو XOR

۱. یک AND و سه XOR

۴. یک AND و دو OR

۳. یک AND و سه OR

۱۸- در کدام حالت زیر مدار جمع کننده - تفریق گر به صورت جمع کننده عمل می کند؟ (C_{in} عدد نقلی ورودی است)

$C_{in}=0$ و $M=0$.۴

$C_{in}=1$ و $M=1$.۳

$C_{in}=1$ و $M=0$.۲

$C_{in}=0$ و $M=1$.۱

۱۹- با فرض A (مضروب فیه) ۵ بیتی و B (مضروب) ۳ بیتی، کدام گزینه در رابطه با مدار ضرب کننده صحیح می باشد؟

۱. ۱۵ عدد AND و ۳ جمع کننده ۵ بیتی نیاز دارد.

۱. ۱۵ عدد AND و ۳ جمع کننده ۵ بیتی نیاز دارد.

۲. ۲۵ عدد AND و ۴ جمع کننده ۳ بیتی نیاز دارد.

۳. ۱۵ عدد AND و ۴ جمع کننده ۵ بیتی نیاز دارد.

۲۰- یک دیکدر ۴ به ۱۶ را با کدام گزینه می توان ساخت؟

۲. با سه عدد دیکدر ۳ به ۸

۱. با دو عدد دیکدر ۳ به ۸

۴. با سه عدد دیکدر ۲ به ۴

۳. با دو عدد دیکدر ۲ به ۴

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۴۱- کدام گزینه تابع F را نمایش می دهد؟

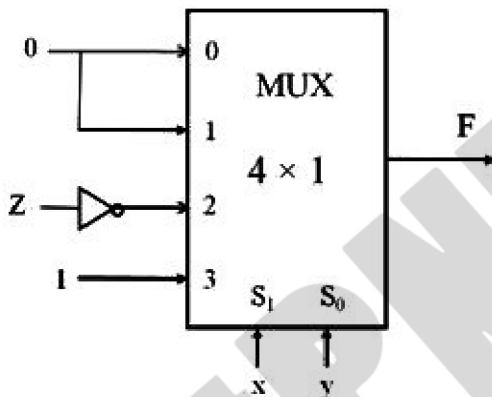





$$F(x,y,z)=\Sigma(0,1,2,3,5) \quad .2$$

$$F(x,y,z)=\Sigma(4,6,7) \quad .4$$

$$F(x,y,z)=\Sigma(2,5,7) \quad .1$$

$$F(x,y,z)=\Sigma(4,5,6,7) \quad .3$$

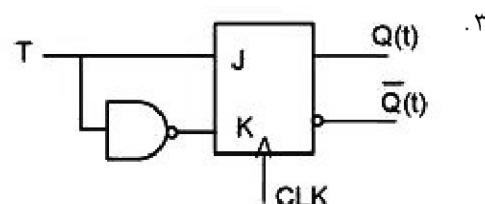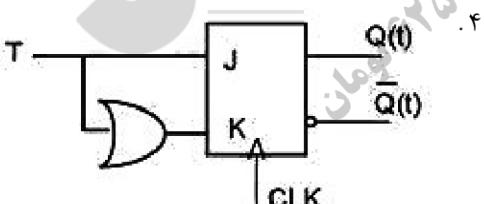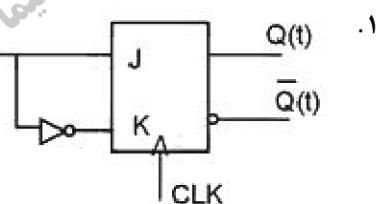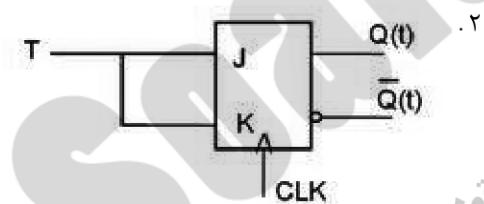- ۴۲- کدام گزینه پیاده سازی فلیپ فلاپ T با استفاده از فلیپ فلاپ JK است؟



- ۴۳- در فلیپ فلاپ JK در صورتی که $J=1$ و $K=0$ باشد، خروجی $(Q(t+1))$ برابر کدام گزینه است؟

۰ .۴

$Q(t) \quad .3$

$Q'(t) \quad .2$

۱ .۱


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوuter(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوuter(چندبخشی)، علوم کامپیوuter(چندبخشی)، مهندسی کامپیوuter(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوuter ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۴۴- با فرض این که شمارنده زیر از حالت $Q_2Q_1Q_0=000$ شروع به شمارش کند، کدام خروجی ($Q_2Q_1Q_0$) غلط است؟

CLK

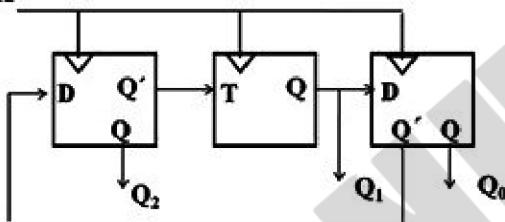


011 . ۴

100 . ۳

010 . ۲

101 . ۱

- ۴۵- مدار زیر چیست؟

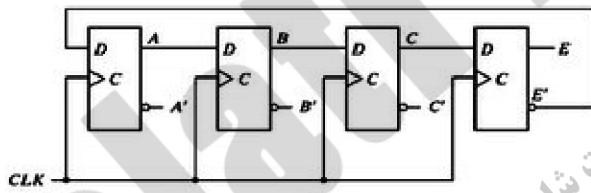

۲. شمارنده جانسون

۴. شمارنده با بار شدن موازی

۱. شمارنده موج گونه

۳. شمارنده BCD

سوالات تشریحی

۱. نمودار تابع $F(x,y,z)=\Sigma(1,2,3,6,7)$ را پس از پیاده سازی با گیت های NAND، رسم کنید؟

۲. نمودار منطقی و جدول درستی یک مدار مولد توازن زوج ۳ بیتی را رسم کنید؟

۳. نمودار بلوکی یک جمع کننده BCD که دو رقم چهار بیتی A و B را جمع می کند، رسم کنید؟


۴. تابع $F(x,y,z)=x'y'+xy'z+xyz'$ را با یک دیکدر پیاده سازی کنید؟

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

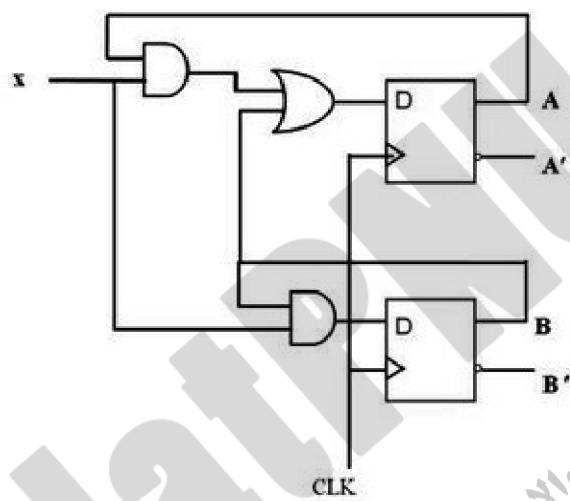۵- شکل زیر نمودار یک مدار ترتیبی را نشان می دهد. معادلات حالت، جدول حالت و نمودار حالت را بدست آورید. ۱،۴۰ نمره



شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ج	عادی
۲	الف	عادی
۳	د	عادی
۴	د	عادی
۵	ج	عادی
۶	د	عادی
۷	الف	عادی
۸	ب	عادی
۹	ب	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	ج	عادی
۱۲	الف	عادی
۱۳	د	عادی
۱۴	ب	عادی
۱۵	ج	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	ج	عادی
۱۸	د	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	الف	عادی
۲۱	د	عادی
۲۲	ب	عادی
۲۳	الف	عادی
۲۴	ج	عادی
۲۵	ب	عادی

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

۱۲۷ تا ۱۲۶ صفحه

نمره ۱،۴۰

۱۴۶-۱۴۷ صفحه

نمره ۱،۴۰

۱۹۲ تا ۱۸۹ صفحه

نمره ۱،۴۰

۲۰۴-۲۰۵ صفحه

نمره ۱،۴۰

۲۶۰ تا ۲۶۶ صفحه

SoalatPNU! قیمت نمونه سوالات شامل تمامی زیمسال ها فقط ۹۲۵ تومان
مستقیما از سایت ما خرید کنید

91-92-2



سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- کدام گزینه عدد $_{10}(45)$ را در مبنای ۲ نشان می دهد؟

۱۱۱۰۱۰ . ۴

۱۱۱۰۱ . ۳

۱۰۱۱۰۱ . ۲

۱۰۱۱۰ . ۱

- عدد $(B65F)_{16}$ معادل کدام عدد ددهدی است؟

۴۶۶۸۷ . ۴

۶۶۸۷ . ۳

۴۶۶۸ . ۲

۴۶۸۷ . ۱

- مبنای هشت عدد $_{10}(0.513)$ در کدام گزینه آمده است؟ (تا ۷ رقم)

$(0.465170)_8$. ۴

$(0.406517)_8$. ۳

$(0.426842)_8$. ۲

$(0.186298)_8$. ۱

- متمم ۱۰ عدد ۲۴۶۷۰۰ برایر چند است؟

۸۶۴۳۰۰ . ۴

۷۵۳۳۰۰ . ۳

۷۵۳۲۹۹ . ۲

۷۵۳۲۰۰ . ۱

- عدد ددهدی ۱۸ در نمایش کد **BCD** به چه صورت نوشته می شود؟

$(10000001)_{BCD}$. ۴

$(0001000)_{BCD}$. ۳

$(001100)_{BCD}$. ۲

$(00011000)_{BCD}$. ۱

- عدد $_{10}(9)$ را با کد ددهدی ۲۴۲۱ به چه صورت نوشته می شود؟

۱۰۰۰ . ۴

۱۱۰۰ . ۳

۱۰۰۱ . ۲

۱۱۱۱ . ۱

- کدام گزینه بیانگر متمم تابع $F = x'yz' + x'y'z$ است؟

$F' = (x + y' + z)(x + y + z')$. ۲

$F' = (x + y' + z) + (x + y + z')$. ۱

$F' = (x' + y + z) + (x' + y' + z)$. ۴

$F' = (x' + y + z')(x' + y' + z)$. ۳

- تابع بولی $F = A + B'C$ را بصورت جمع مینترم ها در آورید؟

$\sum(1,4,6)$. ۴

$\sum(1,4,5,6,7)$. ۳

$\sum(4,5,6)$. ۲

$\sum(1,4,5,6)$. ۱

- عبارت $F(x, y, z) = \prod(0,2,4,5)$ بصورت تابع بول در کدام گزینه آمده است؟

$F = xy$. ۴

$F = y + x'z$. ۳

$F = x'y' + x'z$. ۲

$F = xy + x'z$. ۱

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

- ۱- ساده شده تابع بول $F(w, x, y, z) = \sum(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$

$$F = y' + w'z' + xz' \quad .4$$

$$F = y + w'z + x'z \quad .3$$

$$F = y + w'z + x'z' \quad .2$$

$$F = y + w'z \quad .1$$

- ۲- تابع بول $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$ را اگر بخواهیم بصورت جمع حاصلضرب ها ساده کنیم، کدام گزینه درست است؟

$$F = BD' + B'C' + AC'D \quad .2$$

$$F = BD' + BC' + AC'D \quad .1$$

$$F = B'D' + B'C' + A'C'D \quad .4$$

$$F = B'D' + B'C' + AC'D \quad .3$$

- ۳- ساده شده تابع بول $F(w, x, y, z) = \sum(1, 3, 7, 11, 15)$ که حالات بی اهمیت $d(w, x, y, z) = \sum(0, 2, 5)$ را دارد می باشد در کدام گزینه نوشته شده است؟


$$F = y'z + w'z \quad .4$$

$$F = yz + w'z \quad .3$$

$$F = yz + wz' \quad .2$$

$$F = yz + wz \quad .1$$

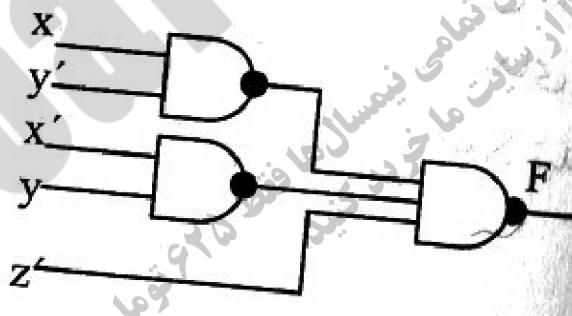- ۴- نمودار منطقی زیر مربوط به کدام تابع بول می باشد؟



$$F(x, y, z) = \sum(1, 3, 4, 5, 7) \quad .2$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 7) \quad .1$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 5, 7) \quad .4$$

$$F(x, y, z) = \sum(1, 2, 4, 5, 7) \quad .3$$

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵


عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

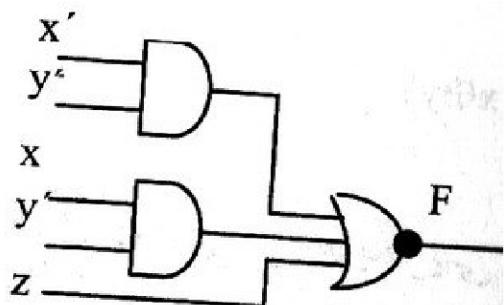
-۱۴ نمایش دو سطحیتابع $F = (x'y + xy' + z)$ چگونه است؟




.۲

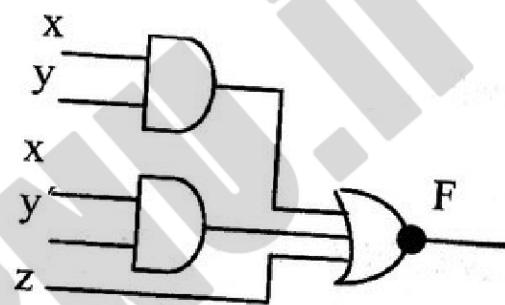

.۱

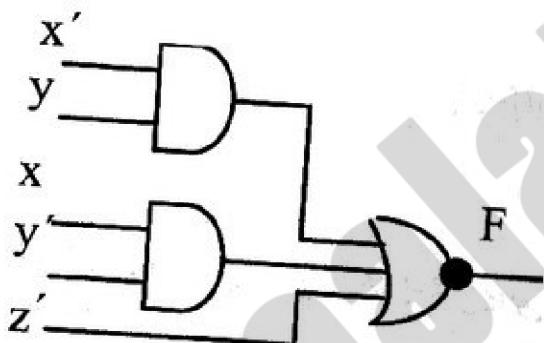

.۴

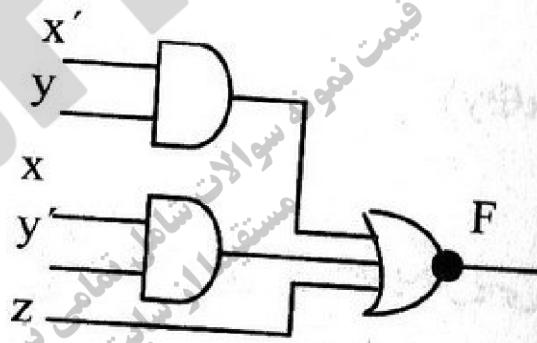

.۳

-۱۵ می خواهیم یک پیام سه بیتی (xyz) را همراه با یک بیت توازن زوج (p) ارسال کنیم. کدام گزینه درست است؟

$$p = x \oplus y \oplus z .\ ۴$$

$$p = x \oplus yz .\ ۳$$

$$p = xyz .\ ۲$$

$$p = xy \oplus z .\ ۱$$

سری سوال: ۱ یک





زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

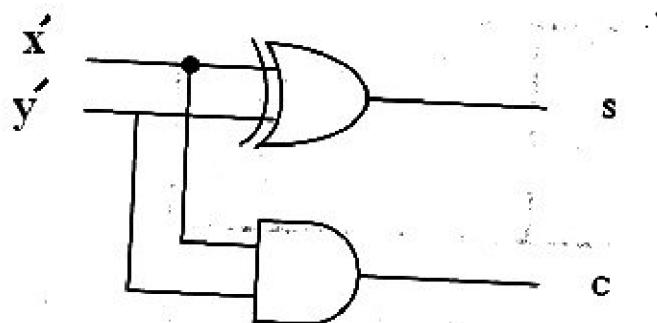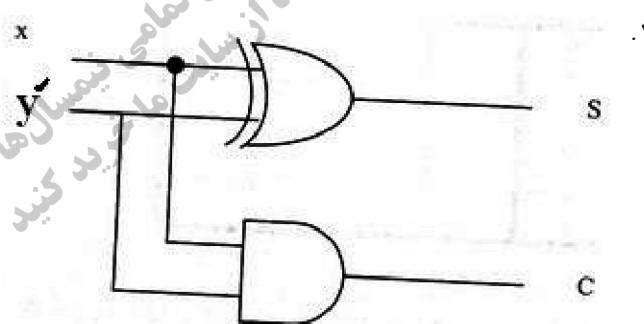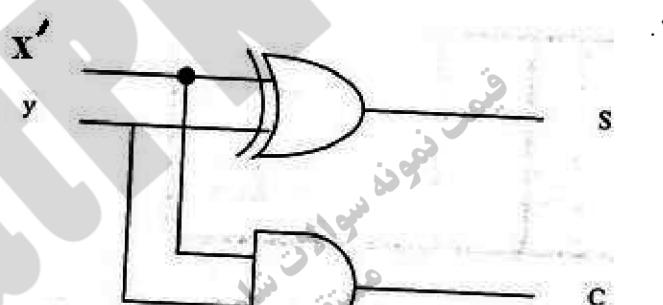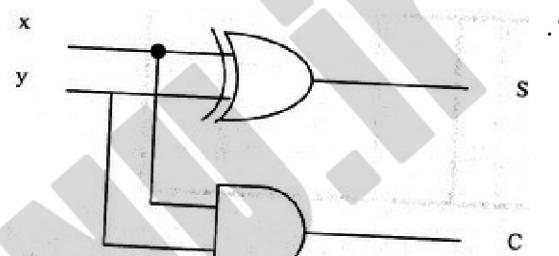۱۶- نمودار منطقی یک نیم جمع کننده چگونه است؟



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

۱۷- کدام گزینه در رابطه با یک جمع کننده کامل درست است؟

۱. نمودار منطقی یک جمع کننده کامل شامل دو نیم جمع کننده و یک گیت OR می باشد.
۲. نمودار منطقی یک جمع کننده کامل شامل یک نیم جمع کننده و یک گیت OR می باشد.
۳. نمودار منطقی یک جمع کننده کامل شامل دو نیم جمع کننده و دو گیت OR می باشد.
۴. نمودار منطقی یک جمع کننده کامل شامل فقط دو نیم جمع کننده می باشد.

۱۸- می خواهیم یک جمع کننده چهار بیتی با استفاده از جمع کننده کامل بسازیم. به چند جمع کننده کامل نیاز است؟

۱۶. ۴

۸. ۳

۴. ۲

۲. ۱

۱۹- عبارت کدام گزینه صحیح نیست؟

۱. مدارهای دیکودر، مدارهای رمزگشایی هستند.
۲. یک دیکودر مداری ترکیبی است که اطلاعات دودویی را از ۲ خط ورودی به حداکثر ۲ خط خروجی منحصر به فرد تبدیل می کند.
۳. یک دیکودر مداری ترکیبی است که اطلاعات دودویی را از ۲ خط ورودی به حداکثر ۲ خط خروجی منحصر به فرد تبدیل می کند.
۴. مدارهای انکودر، مدارهای رمزگذار هستند.

۱. ۴

۷-۱. ۳

۲. ۲

۷. ۱

۲۰- یک مولتی پلکسیر شامل ۷ خط ورودی ، چند خط خروجی خواهد داشت؟

۱. وقتی که ورودی نرمال، برابر ورودی کنترل شود.
۲. وقتی که ورودی نرمال، متمم ورودی کنترل شود.
۳. وقتی که ورودی کنترل صفر شود.

۲۱- خروجی یک بافر سه حالت در چه زمانی، به حالت امپدانس بالا می رود؟

۲. بازن Shanai در

۴. جمع دو عدد سه بیتی

۱. نشاندن در

۳. متمم شدن خروجی

۲۲- با یک فلیپ فلاب کدام عمل را نمی توان انجام داد؟

صفحه ۱۵ از ۶

نیمسال دوم ۹۲-۹۳

۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۷۸۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

۴۳- عبارت "اساساً یک ثبات است که وارد یک رشته از حالات از پیش تعیین شده می شود." بیانگر مفهوم کدام واژه است؟

۱. فلیپ فلاپ ۲. لج ۳. مولتی پلکسر ۴. شمارنده

۴۴- اگر یک سیستم دیجیتال هر بار یک بیت را انتقال دهد این نوع انتقال را چه می نامیم؟

۱. انتقال سریال ۲. انتقال موازی ۳. بار شدن موازی ۴. بار شدن همزمان

۴۵- می خواهیم به کمک یک ثبات، عملیات جابجایی در دو جهت و بار شدن موازی را انجام دهیم. کدام گزینه این امکان را فراهم می کند؟

۱. شیفت رجیستر یک جهته ۲. شیفت رجیستر دو جهته
۳. شیفت رجیستر یونیورسال ۴. با یک مولتی پلکسر

سوالات تشریحی

۱۰۰ نمره

$$F = (x + y).(x' + y' + z)$$

۱۰۰ نمره

۲- تابع بولی زیر را با استفاده از گیت های NOR طراحی نمایید.

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

۱۰۰ نمره

۳- تابع بول زیر را با استفاده از نقشه کارنو ساده کنید؟

$$F(w, x, y, z) = \sum (0, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14)$$

۱۰۰ نمره

۴- جدول درستی را برای یک نیم جمع کننده نوشته و نمودار منطقی آن را طوری پیاده سازی نمایید که فقط از گیت های AND و OR استفاده شود؟

۱۰۰ نمره

۵- فلیپ فلاپ T را با استفاده از یک فلیپ فلاپ D و سایر گیت های منطقی طراحی کنید؟

شماره سؤال	پاسخ صحيح	وضعیت کلید
۱	ب	عادی
۲	د	عادی
۳	ج	عادی
۴	ج	عادی
۵	الف	عادی
۶	الف	عادی
۷	ب	عادی
۸	ج	عادی
۹	الف	عادی
۱۰	د	عادی
۱۱	د	عادی
۱۲	ج	عادی
۱۳	الف	عادی
۱۴	ج	عادی
۱۵	د	عادی
۱۶	الف	عادی
۱۷	الف	عادی
۱۸	ب	عادی
۱۹	ب	عادی
۲۰	د	عادی
۲۱	ج	عادی
۲۲	د	عادی
۲۳	د	عادی
۲۴	الف	عادی
۲۵	ج	عادی

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی رباتیک ۱۵۱۱۰۷۷

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره

- صفحه ۵۱ تا ۵۳

۱.۴۰ نمره

- صفحه ۱۱۷ تا ۱۱۹

۱.۴۰ نمره

- صفحه ۹۲ تا ۹۵

۱.۴۰ نمره

- فصل ۶ ص ۱۵۵

۱.۴۰ نمره

- فصل ۸ ص ۲۳۱

91-92-1



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گذ درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی - بیوالکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی) بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

- معادل عدد ۱۱۰۱۱۱۱/۱۱۱۰۱۱۱ را در مبنای ۸ بدست آورید؟

۱۵۷/۷۳۴ .۴

۱۵۷/۷۳۱ .۳

۳۷۱/۷۳۱ .۲

۱۶/۶۱ .۱

- عدد $2_{11110111}$ به شکل مکمل دو در ۸ بیت نوشته شده است. این عدد معادل کدام عدد ددهدی می باشد؟

-۷ .۴

۲۴۰ .۳

-۸ .۲

-۹ .۱

- جواب تابع روبرو اگر $x=1, y=0$ باشد، کدام گزینه است؟

$$z'y + (xy + y')z$$

$z'+z$.۴

۱ .۳

۰ .۲

z .۱

- متمم تابع $F(x,y,z)=x + y z (x + y')$ کدام گزینه است؟

$$x'(y'+z'+x'y)$$
 .۴

$$x'+y'+z'+x'y$$
 .۳

$$x'+y'z'(x'+y)$$
 .۲

$$x'+y'+z'+x'y'$$
 .۱

- عملگر XNOR برای دو متغیر x, y کدام است؟


$$(x+y)'$$
 .۴

$$xy+x'y$$
 .۳

$$xy+x'y'$$
 .۲

$$(x.y)'$$
 .۱

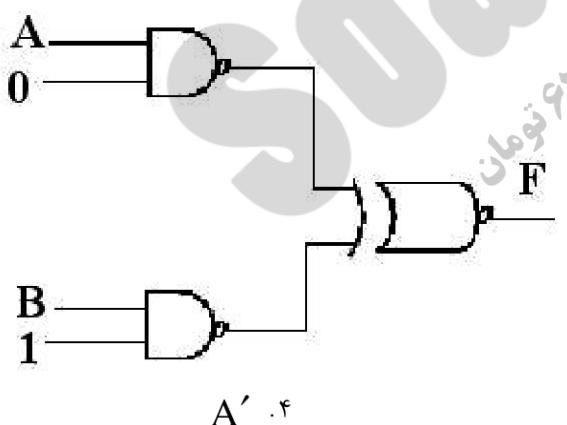- در شکل زیر تابع F کدام است؟ (در مدار دریچه های NAND, XNOR بکار رفته است).



A' .۴

A .۳

B' .۲

B .۱

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

- ۷- مینترم های تابع رو برو برابر کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z)=x+y$$

$$\sum m(0,2,4,5,7)$$

$$\sum m(1,2,3)$$

$$\sum m(1,2,3,5,6,7)$$

$$\sum m(2,3,4,5,6,7)$$

- ۸- تابع $F(A,B,C)=A'B'C + AB'C' + ABC$ بر حسب حاصلضرب مجموع ها کدام است؟

$$(A+B+C)(A+B'+C)(A+B'+C')(A'+B+C')(A'+B'+C)$$

$$(A'+B'+C') (A'+B+C) (A+B'+C) (A+B'+C) (A'+B+C')$$

$$(A'+B'+C') (A+B'+C) (A+B'+C') (A'+B+C') (A'+B'+C)$$

$$(A+B+C) (A'+B+C) (A+B'+C') (A'+B+C') (A'+B'+C)$$

- ۹- ساده شده تابع رو برو کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z)=\sum m(0,2,4,5,6)$$

$$xy+z'$$

$$z'y'+zy+xy'$$

$$z'+xy'$$

$$y+z'y'$$

- ۱۰- تابع زیر معادل کدام گزینه است؟

$$F(x,y,z,w)=\prod M(1,3,6,9,11,12)$$

$$d(x,y,z,w)=\sum m(4,8,14,15)$$

$$y'w+xxyz'w'+x'y'zw'$$

$$y'w+yw'$$

$$yw+y'w'$$

$$yw+y'w'z$$

- ۱۱- کدام یک از توابع زیر فرد هستند؟

$$(A \odot B)$$

$$A \oplus B$$

$$(A \odot B \odot C)'$$

$$(A \oplus B \oplus C)'$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

۱۲- برای سه متغیر X, Y, Z در جمع کننده کامل c (carry) کدام است؟

$$x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz \quad .\ 2$$

$$x'y + xy' \quad .\ 4$$

$$x \oplus y \oplus z \quad .\ 1$$

$$xy'z + x'y z + xy \quad .\ 3$$

۱۳- برای جمع اعداد زیر با استفاده از جمع کننده ۴ بیتی در کدام یک سرریز داریم؟

$$0010, 0110 \quad .\ 4 \quad 1001, 0001 \quad .\ 3 \quad 1100, 0101 \quad .\ 2 \quad 1011, 0011 \quad .\ 1$$

۱۴- در جمع کننده BCD وقتی جمع دو عدد بزرگتر از ۱۰۰۱ باشد، افزایش چه عددی به جمع دودویی، آن را به نمایش صحیح تبدیل می کند؟


$$0101 \quad .\ 4$$

$$1010 \quad .\ 3$$

$$1001 \quad .\ 2$$

$$0110 \quad .\ 1$$

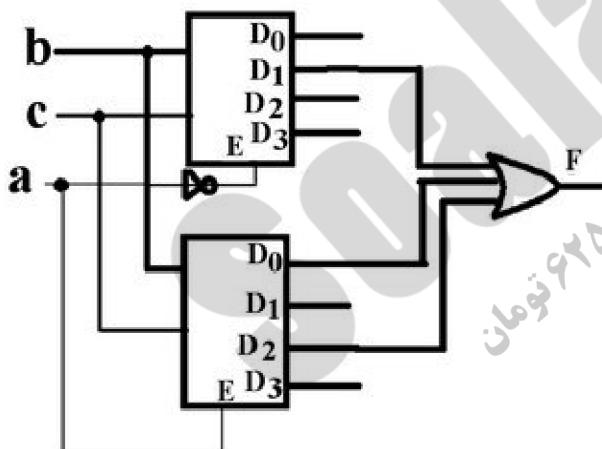۱۵- دیکدر مقابل ترکیبی از دو دیکدر 4×2 می باشد که متغیر a به عنوان فعال ساز عمل می کند. این مجموعه چه تابعی را نشان می دهد؟



$$F(a,b,c) = \sum m(2,5,7) \quad .\ 2$$

$$F(a,b,c) = \sum m(1,4,6) \quad .\ 4$$

$$F(a,b,c) = \sum m(0,1,3) \quad .\ 1$$

$$F(a,b,c) = \sum m(0,1,2) \quad .\ 3$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی


رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

۱۶- با دو عدد دیکدر ۳*۸ چه دیکدری می‌توان ساخت؟


۱. یک دیکدر ۱۶ * ۳

۴. یک دیکدر ۴*۶۴

$$F(x,y,z) = \sum m(0,1,2,4,6)$$

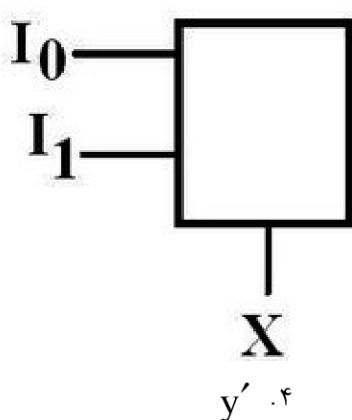

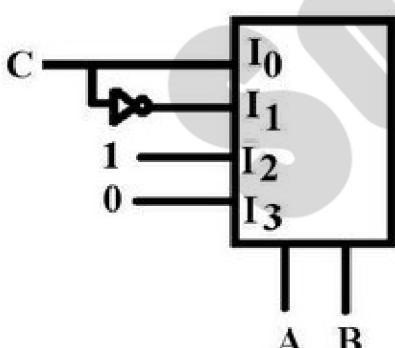۱۷- برای پیاده سازیتابع زیر با مالتی پلکسر $I_0 = 2^*1 + 4^*2$ چه باید باشد؟



$$F(A,B,C) = \sum m(1,2,4,5) \quad .\cdot 2$$

$$F(A,B,C) = \sum m(0,1,2,5) \quad .\cdot 4$$

$$F(A,B,C) = \sum m(0,1,2,3) \quad .\cdot 1$$

$$F(A,B,C) = \sum m(2,3,4,6) \quad .\cdot 3$$

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹ - ، مهندسی برق - قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی برق - مخابرات، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق - کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

-۱۹ در فلیپ فلاپ S اگر خروجی قبلی ۱ باشد و $S=1$ ، $R=0$ باشد خروجی فعلی چه خواهد شد؟

۱. ۰

۴. این حالت غیر مجاز است.

۱. ۱

۳. متمم می شود.

-۲۰ در فلیپ فلاپ JK وقتی هر دو ورودی ۱ هستند خروجی فعلی نسبت به خروجی قبلی چگونه است؟



۴. ۱ می شود.

۳. متمم می شود.


۲. ۰ می شود.

۱. تغییری نمی کند.

-۲۱ نمودار فلیپ فلاپ T کدام گزینه است؟

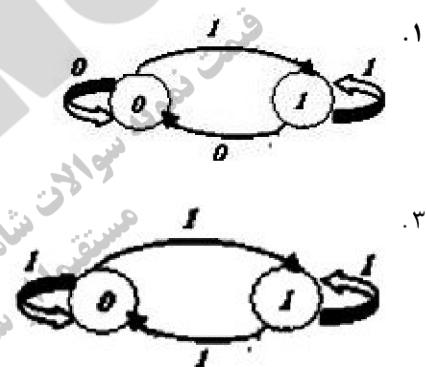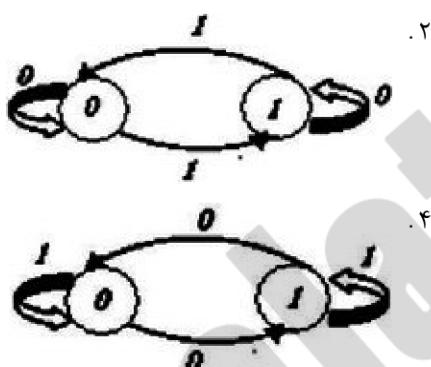

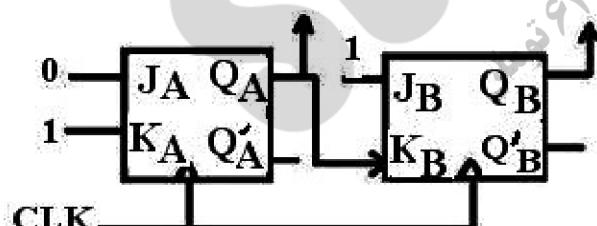-۲۲ در شکل مقابل اگر در شروع داشته باشیم $Q_A = Q_B = 0$ پس از چهار پالس ساعت خروجی $(Q_A Q_B)$ را مشخص کنید.



$$Q_A = 0 \quad .4$$

$$Q_A = 1 \quad .3$$

$$Q_A = 1 \quad .2$$

$$Q_A = 0 \quad .1$$

$$Q_B = 0$$

$$Q_B = 1$$

$$Q_B = 0$$


$$Q_B = 1$$

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی


رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

-۴۳- مدار زیر چه کاری انجام می دهد؟

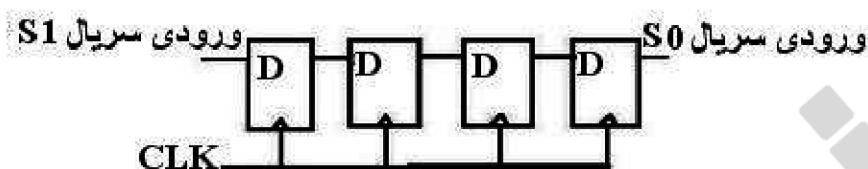

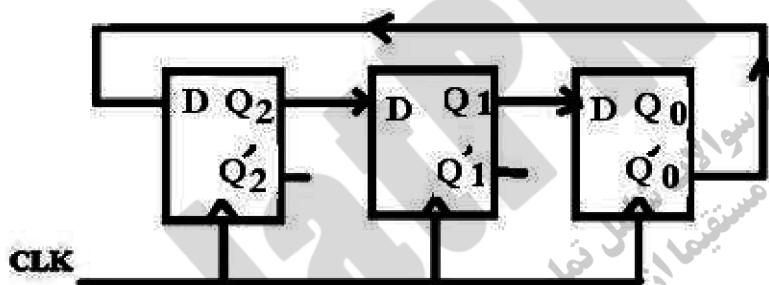۱. این مدار یک شمارنده جانسون است.
۲. این مدار یک شیفت رجیستر ۴ بیتی است.
۳. این مدار اعداد ۰ تا ۱۶ را می شمارد.
۴. این مدار یک شمارنده BCD است.

-۴۴- شمارنده زیر کدام دنباله را می شمارد؟ $(Q_2 Q_1 Q_0)$



۱. $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 0$
۲. $0 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
۳. $0 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$
۴. $0 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

- A. ۴ B. ۲ C. ۳ D. ۱

سوالات تشریحی

۱. نمودار تابع زیر رارسم کنید.

$$F(A,B,C) = A'B + B(A+C)'$$

۲. نمودار تابع زیر را با گیتهای NAND پیاده سازی کنید. و مدار آن رارسم کنید.

$$F(A,B,C) = \sum m(1,2,3,4,5,7)$$

۳. یک مدار جمع- تفریق گر چهار بیتی رارسم نمایید. اگر $M=1, A=0011, B=0001$ باشد آنگاه مقدار S چند خواهد بود؟ مقدار سرریز چه عددی است؟


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدار منطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق- مهندسی پزشکی (بیولکتریک)، مهندسی برق- مخابرات، مهندسی برق- الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق- کنترل، مهندسی پزشکی - بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

۴- می خواهیم با یک مالتی پلکسر 1^*4 تابع زیر را پیاده کنیم. ورودیهای مالتی پلکسر را مشخص کنید که چه باشند؟

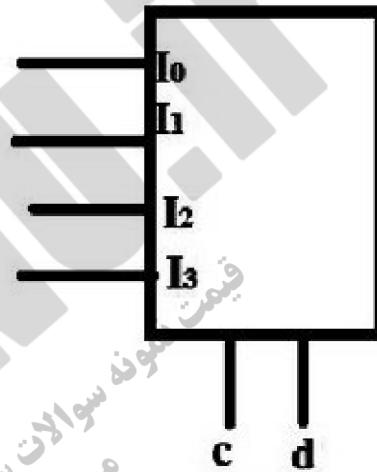(c,d) را به عنوان انتخابگرها در نظر بگیرید d در مکان S_0 و S_1 در مکان می نشینند)



$$F(a,b,c,d) = \sum m(1,2,6,8,10,12,14)$$

۵- دو متغیر A, B را به عنوان انتخابگر در نظر بگیرید. B در مکان یکان و A در مکان دوگان می نشینند. مداری از دو عدد فلیپ فلام A, B نوع D و یک ورودی X و یک خروجی y تشکیل شده است. معادلات موجود به صورت زیر است . معادلات حالت در زمان $t+1$ را بدست آورید. جدول و نمودار حالت این مدار را نیز رسم کنید.

$$D_A = A(t)x + B(t)x \quad A$$

$$D_B = A'(t)x \quad B$$

$$y = (A(t) + B(t))x' \quad \text{برای خروجی } y$$

شماره سؤال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	د	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	د	عادی
5	ب	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	الف	عادی
9	ب	عادی
10	د	عادی
11	ج	عادی
12	ج	عادی
13	د	عادی
14	الف	عادی
15	د	عادی
16	ج	عادی
17	ب	عادی
18	ب	عادی
19	الف	عادی
20	ج	عادی
21	ب	عادی
22	الف	عادی
23	د	عادی
24	ب	عادی
25	ب	عادی

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارمنطقی، مدارهای منطقی

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۷۶ - ، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۱۳۹ - ، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۹۷ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۹۰۰۹ - ، مهندسی برق-قدرت، مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوakktrیک)، مهندسی برق-مخابرات، مهندسی برق-الکترونیک، مهندسی رباتیک، مهندسی برق-کنترل، مهندسی پزشکی) بیومکانیک، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال ۱۵۱۱۰۷۷

سوالات تشریحی

نمره ۱،۴۰

- مدار ۳۷ تا ۶۲

نمره ۱،۴۰

- در صفحه ۱۱۲ منبع مثال ۱

نمره ۱،۴۰

- در ص ۱۶۶ منبع

S=۰۰ ۱۰

V=۰ سریز نداریم

نمره ۱،۴۰

F=cd' +ad'+a'b'c'd' -۴

I0=a

I1=a'b'

I2=1

I3=0

نمره ۱،۴۰

- نمونه حل شده در صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۵ کتاب منبع