

دفترچه شماره ۱

صبح شنبه
۸۷/۱۱/۲۶

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور



آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی برق
(کد ۱۲۵۱)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	سیستم‌های کنترل خطی	۱۵	۱	۱۵
۲	تجزیه و تحلیل سیستم‌ها	۱۵	۱۶	۳۰
۳	بررسی سیستم‌های قدرت ۱	۱۵	۳۱	۴۵

بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.


در سیستم شکل مقابل حدود p متناظر یک سیستم پایدار برابر است با:

$$p > 0 \quad (1)$$

$$p > -1 \quad (2)$$

$$-3 < p < -1 \quad (3)$$

$$-2 < p < 1 \quad (4)$$

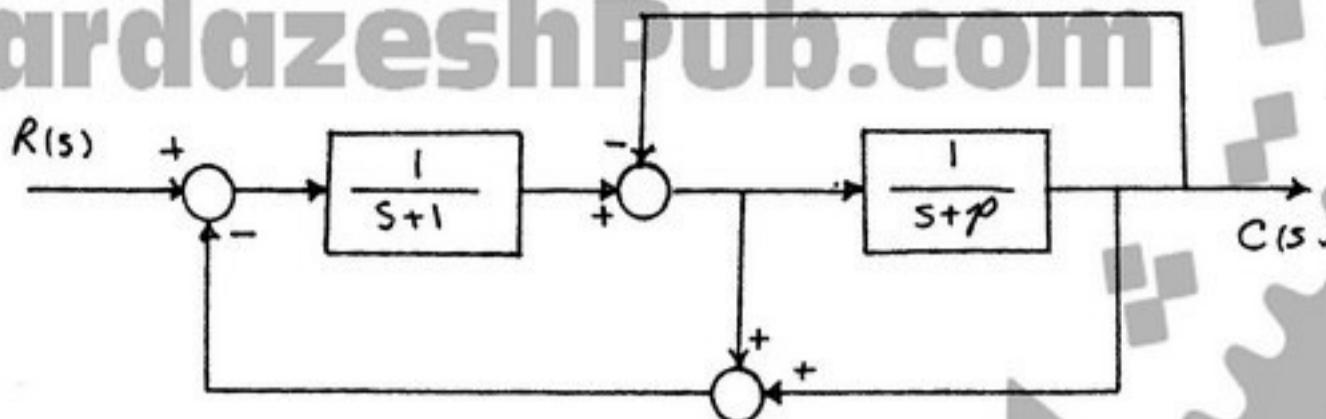

-۲ در یک سیستم مرتبه دوم با تابع تبدیل $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, وقتی میرانی سیستم از نوع بحرانی است، حساسیت پاسخ ضربه واحد سیستم نسبت به ω_n پس از گذشت یک ثانیه از اعمال ضربه کدام مورد است؟


$$\frac{2}{\omega_n} \quad (4)$$

$$2 - \omega_n \quad (3)$$

$$1 - \omega_n \quad (2)$$

$$0 \quad (1)$$

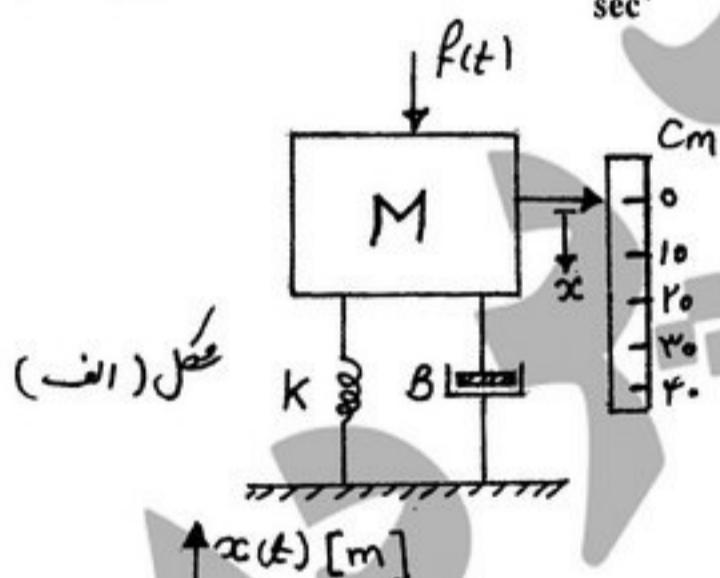-۳ در سیستم مکانیکی شکل (الف) زیر در لحظه $t = 0$ ورودی پله واحد را برجرم M که در حالت تعادل می‌باشد، اعمال می‌نماییم. تغییر مکان عقربه در شکل (ب) رسم شده است. در صورتی که $B = 1$ kg، $m = 10 \frac{\text{kg}}{\text{sec}^2}$ ، $M = 1 \text{ kg}$ برای سیستم شکل (الف) چقدر است؟




$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$


$$\frac{1}{\sqrt{k}} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2k} \quad (4)$$

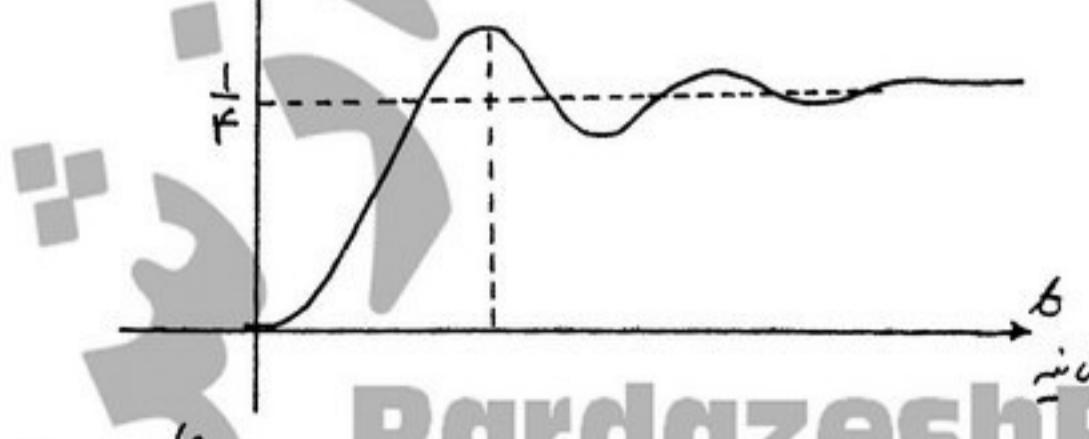

شکل (ب)

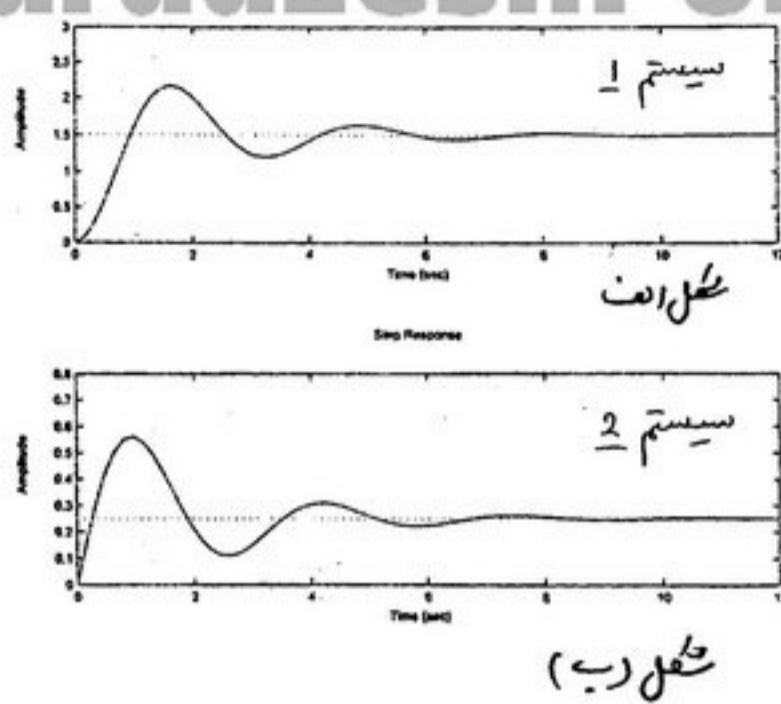-۴ پاسخ پله دو سیستم مرتبه دوم با میرایی و فرکانس طبیعی یکسان در شکل‌های (الف) و (ب) زیر نشان داده شده است. اگر بدانیم پاسخ ضربه‌ی سیستم $G_2(s)$ در لحظه‌ی $t = 0^+$ برابر با ۱ بوده (۱) $= g_2(0^+) = 1$ و $G_1(s)$ دارای صفری نمی‌باشد،تابع تبدیل دو سیستم کدامند؟




$$G_1(s) = \frac{\zeta}{s^\tau + s + \zeta}, \quad G_T(s) = \frac{(s+1)^\tau}{s^\tau + s + 1} \quad (1)$$

$$G_1(s) = \frac{12}{s^\tau + 0.1s + 1}, \quad G_T(s) = \frac{2(s+1)^\tau}{s^\tau + 0.1s + 1} \quad (2)$$

$$G_1(s) = \frac{\zeta}{s^\tau + s + \zeta}, \quad G_T(s) = \frac{s+1}{s^\tau + s + 1} \quad (3)$$

$$G_1(s) = \frac{\zeta}{s^\tau + s + \zeta}, \quad G_T(s) = \frac{0.1s+1}{s^\tau + s + 1} \quad (4)$$

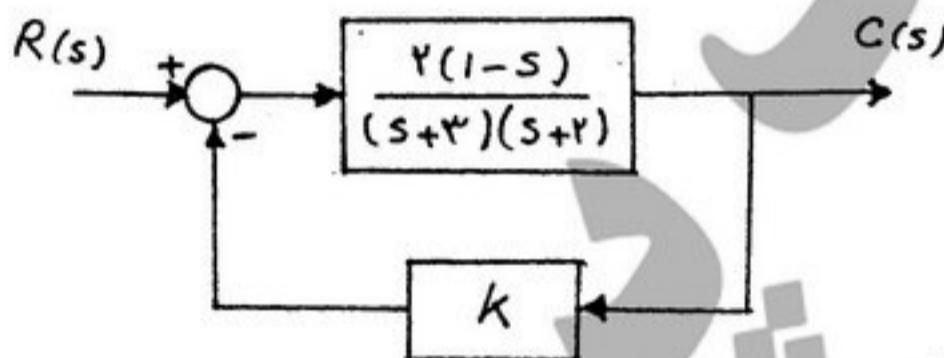-۵ در سیستم شکل زیر اگر بخواهیم خطای دامن $e(t) = r(t) - c(t)$ برای ورودی پله واحد صفر گردد، چه کار باید کرد؟



(۱) با انتخاب $K = -2$ خطای دامن خروجی صفر می‌گردد.

(۲) برای $K \rightarrow \infty$ خطای دامن ورودی پله صفر می‌گردد.

(۳) اگر یک انتگرال‌گیر در مسیر پیشرو قرار دهیم، خطای دامن صفر می‌گردد.

(۴) در این سیستم چون نوع سیستم صفر است نمی‌توان خطای دامنی ورودی پله را صفر نمود!

-۶ تابع تبدیل سیستمی عبارت است از:

$$G(s) = K \frac{0.12(-s+0.5)}{(s+0.1)(s+0.2)}$$

می‌خواهیم این سیستم را با کنترل کننده $G_c(s) = K \left(1 + \frac{1}{Ts} \right)$ استفاده از

روابط $T = \frac{1.67\pi}{k_c}$ و $K = \frac{k_c}{0.2\omega_c}$ است که اصطلاحاً روش زیگلر-نیکولز گفته می‌شود. در این روابط k_c و ω_c به ترتیب بهره بحرانی و فرکانس

بحرانی است که در آن سیستم حلقه بسته بدون کنترل کننده $(s) G_c$ به موز ناپایداری می‌رسد. در این سیستم:

$$K = 0.5, \quad T = 15/2 \quad (1) \quad K = 1/5, \quad T = 12/7 \quad (2) \quad K = 1/14, \quad T = 12/7 \quad (3)$$

آرایه‌ی روث (Routh) زیر را در نظر بگیرید:

-۷

s^7	a	b	c	d
s^6	e	f	g	h
s^5	i	x	x	x
s^4	l	x	x	
s^3	βn	0	0	
s^2	p	x		
s^1	βq	0		
s^0	h			

دقت کنید که ضرائب سطر s^3 و s^1 در ابتدا همگی صفر بوده‌اند. در مورد پایداری سیستم کدام عبارت صحیح است؟ (همه‌ی پارامترهای جدول مثبت می‌باشند.)

- (۱) پایدار
 (۲) ناپایدار
 (۳) پایدار مرزی
 (۴) بدون دانستن مقادیر عددی نمی‌توان اظهار نظر کرد.

-۸ در یک سیستم کنترل با تابع تبدیل حلقه باز $G(s)H(s) = \frac{k}{s(s + \alpha)(s + \beta)}$ چنانچه نقطه شکست مکان ریشه‌ها روی محور حقیقی و در محل $\frac{4}{9}$ و محل تلاقي مجاز ها در $\frac{11}{9}$ باشد، فرکانس نوسان سیستم چند رادیان بر ثانیه است؟



(۴) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

(۳) $2\sqrt{2}$

(۲) $\frac{88}{9}$

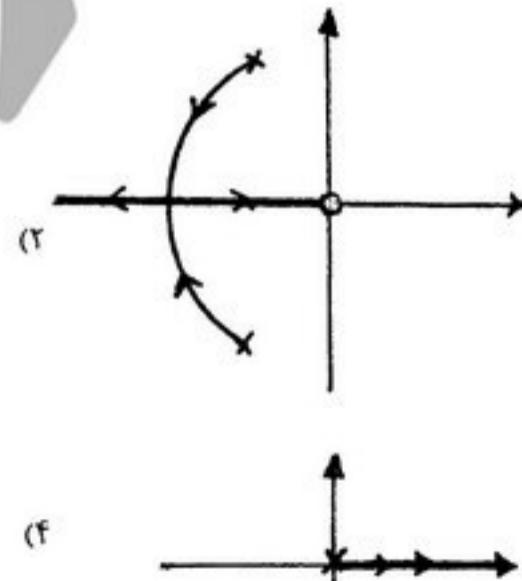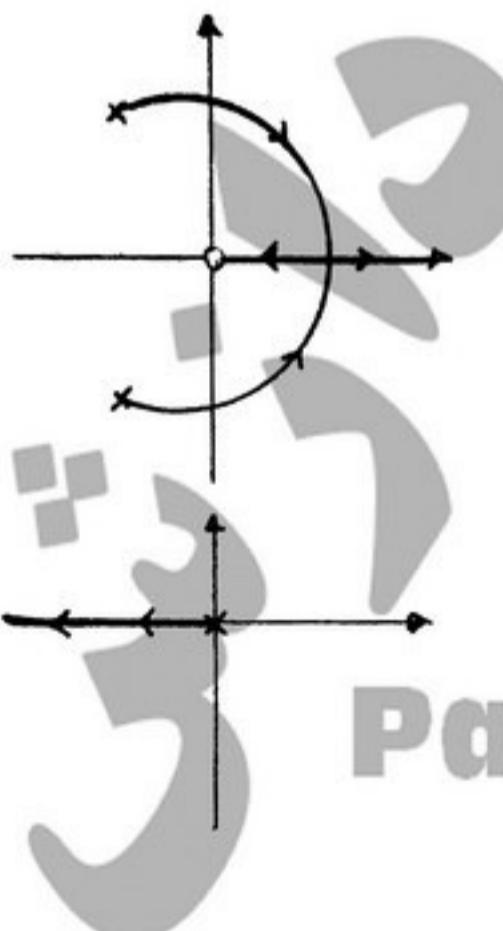(۱) $\frac{8}{3}$

-۹ سیستمی با معادلات حالت $\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -\lambda \end{pmatrix}x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u(t) \\ y(t) = (1 \ 1)x(t) \end{cases}$ توصیف می‌گردد. در صورتی که $(1 \ 1)x(t) = -[1 \ 1]x(t)$ باشد، مکان هندسی قطب‌های سیستم حلقه بسته به ازاء تغییرات λ چیست؟



(۱)




(۲)


تابع تبدیل حلقه سیستمی به صورت $G(s) = \frac{k(s^r + \delta)(s^r - \gamma)}{(s^r + \epsilon)(s^r - \zeta)}$ مکان ریشه‌های حلقه بسته سیستم برای $k > 0$ کدام است؟

-۱۰

PardazeshPub.com

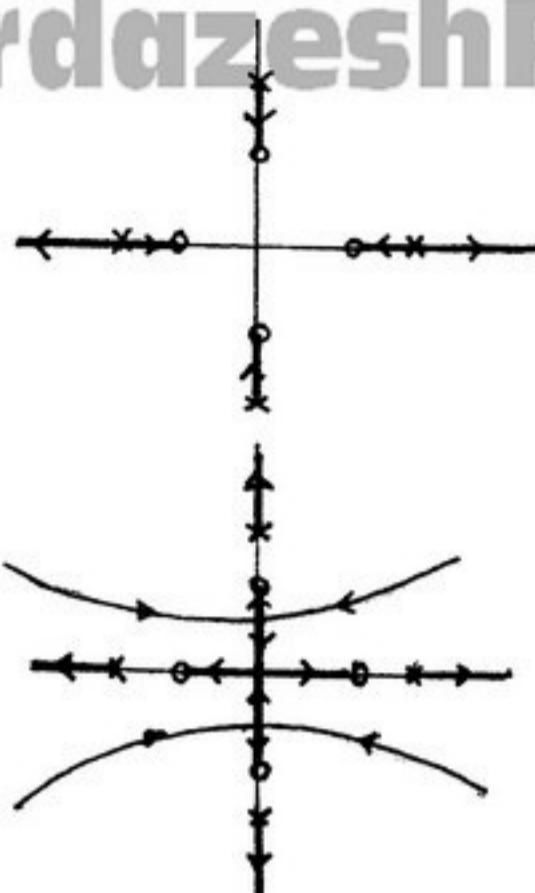

(۲)

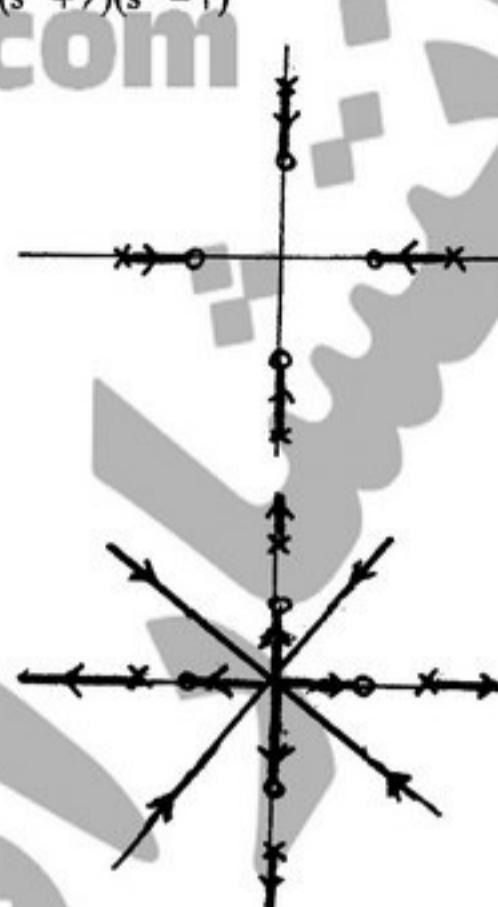

(۱)


(۴)




(۳)

تابع تبدیل حلقه سیستمی به صورت $kG(s)H(s) = \frac{k(s^r + 2s + \zeta)}{s(s+10)(s+20)}$ است. منحنی نایکوئیست این سیستم کدام است؟ ($k > 0$)

-۱۱

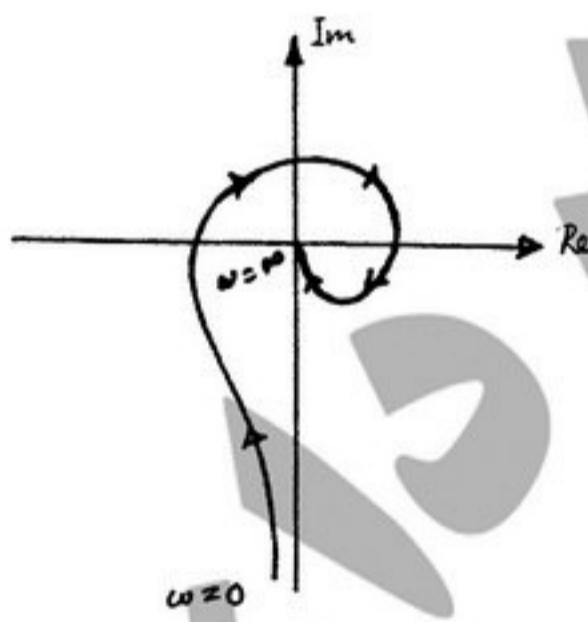


(۲)

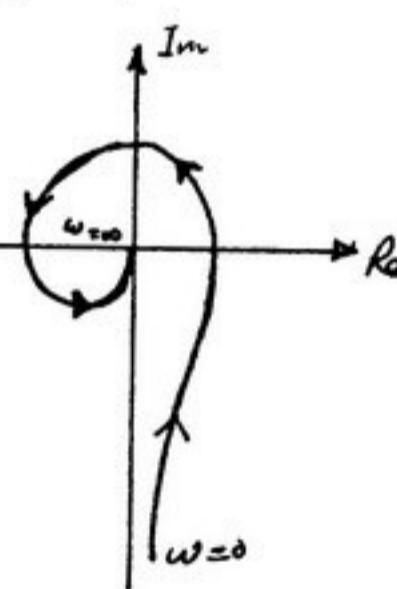


(۱)

(۴)

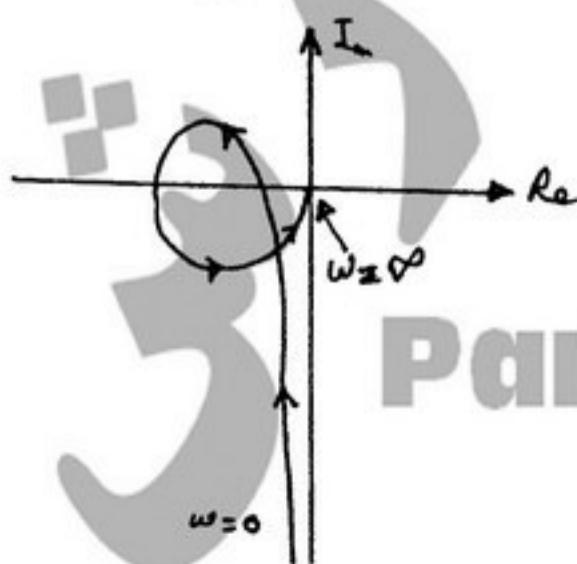

(۵)

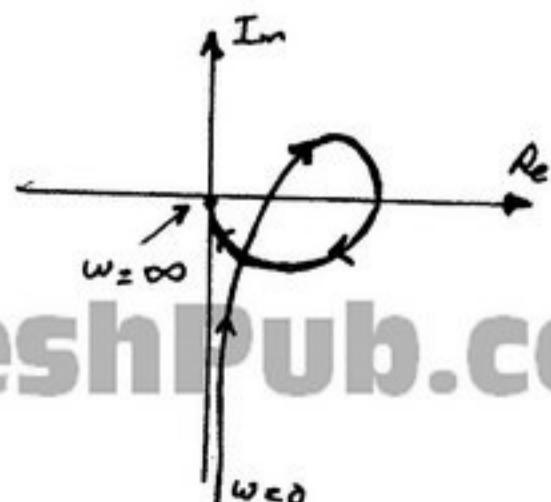

(۵)

PardazeshPub.com

-۱۲ یک سیستم کنترل با فیدبک واحد با تابع حلقه باز مینیمم فاز $G(s)$ دارای فرکانس گذر بیهوده (gain crossover) بزرگتر از فرکانس گذر فاز (phase crossover) می‌باشد. اگر $G(s)$ تنها یک فرکانس گذر فاز و یک فرکانس گذر بیهوده داشته باشد، در مورد پایداری سیستم حلقه بسته چه می‌توان گفت؟


(۱) پایدار است.

(۲) بستگی به منحنی فاز و اندازه دارد.


-۱۳ تابع تبدیل حلقه باز در یک سیستم کنترل به صورت زیر است:

$$G(s)H(s) = \frac{ks}{s^2 + 1}; k > 0$$

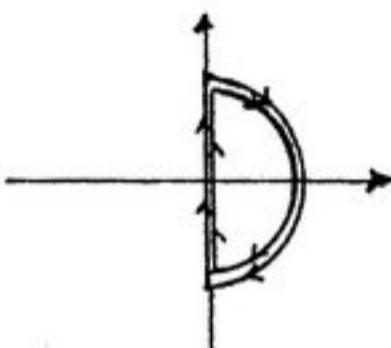
کدام دیاگرام نایکوئیست متناظر با یک مسیر نایکوئیست مناسب برای این سیستم می‌باشد؟



(۲)

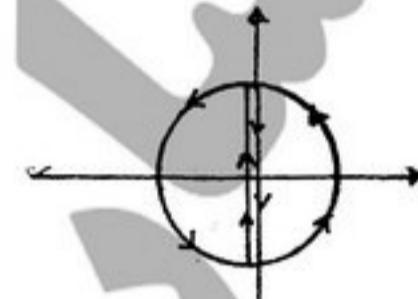


(۱)

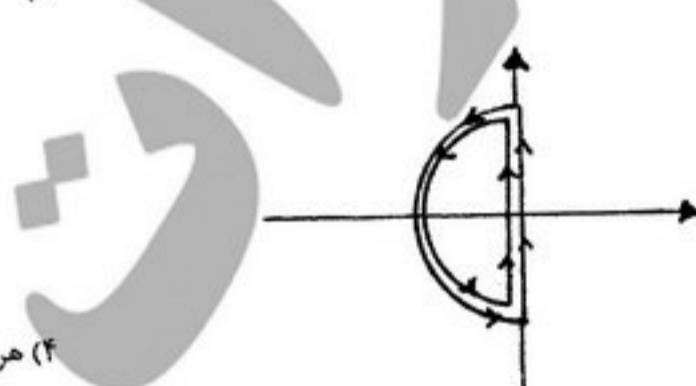

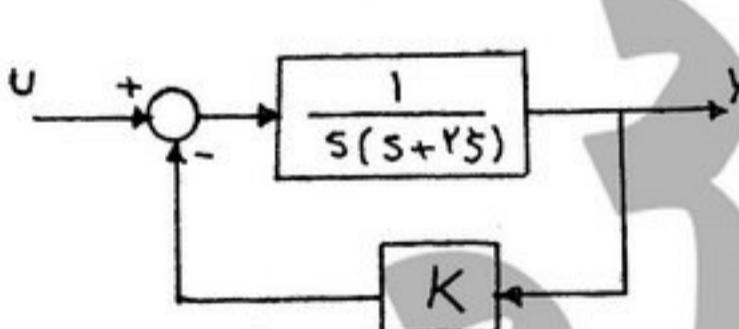(۳)

-۱۴ هر دو گزینه ۲ و ۳ می‌تواند صحیح باشد.



$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ e = c^T x + du \end{cases}$$

-۱۵ که در آن $e = u - y$ خطای سیستم است. چنانچه $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ و $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -K & -\frac{1}{25} \end{bmatrix}$ باشد. مقادیر c^T و d کدامند؟

(۱) $[K - 1 \ 1]$

(۲) $[0 \ 1]$

(۳) $[1 \ 0]$

(۴) $[0 \ 1]$

-۱۶ در صورتی که در سیستم $z(t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y \\ \dot{y} \end{pmatrix}$ استغاده نهائیم، ماتریس P که در آن $z(t) = Px(t)$ باشد، کدام مورد است؟

(۱) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(۲) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(۳) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

(۴) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$


-۱۶ رابطه‌ی ورودی - خروجی یک سیستم زمان گستته به صورت: $X(e^{j\omega}) = Y(e^{j(\omega-\omega_0)})$ تبدیل فوریه ورودی $X(e^{j\omega})$ می‌باشد. کدام عبارت در مورد این سیستم صحیح نمی‌باشد؟

(۱) سیستم خطی و تغییرنایاب با زمان است.

(۲) سیستم پایدار و بدون حافظه است.

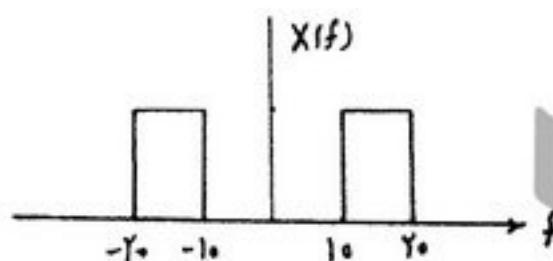(۳) سیستم وارون‌پذیر و پایدار است.

تبدیل فوریه سیگنال باند میانی زمان پیوسته به صورت رو به رو داده شده است:



حداقل فرکانس نمونه‌برداری برای آنکه بتوان این سیگنال را از روی نمونه‌های آن بازسازی نمود، کدام مورد خواهد بود؟

(۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۴۰

-۱۷ کدام یک از سیگنال‌ها به عنوان ورودی (تعزیریک) برای تعیین پاسخ فرکانس یک سیستم LTI کفایت می‌کند؟

$$x(t) = \text{sinc}(t) \quad (۱) \quad x(t) = \Lambda(t) \quad (۲) \quad x(t) = \Pi(t) \quad (۳) \quad x(t) = e^{-|t|} \quad (۴)$$


-۱۸ و (۱) $h_e(t)$ و $h_o(t)$ ، به ترتیب، بخش‌های زوج و فرد پاسخ ضربه $h(t) = h_o(t) + h_e(t)$ از یک سیستم LTI علی است. اگر $H_e(j\omega)$ تبدیل فوریه

و $\int_{-\infty}^{\infty} H_e(j\omega) d\omega = 0$ ، کدام گزینه صحیح است؟

$$h(t) = \frac{1}{2}h_e(t)u(t) \quad (۱) \quad h(t) = h_o(t)u(t) \quad (۲) \quad h(t) = \frac{1}{2}h_o(-t)u(t) \quad (۳) \quad h(t) = h_e(t)u(t) \quad (۴)$$

-۱۹ پاسخ یک سیستم LTI به ورودی $x(t)$ است (به شکل توجه کنید). کدام گزینه پاسخ بله این سیستم را به دست می‌دهد؟

-۲۰

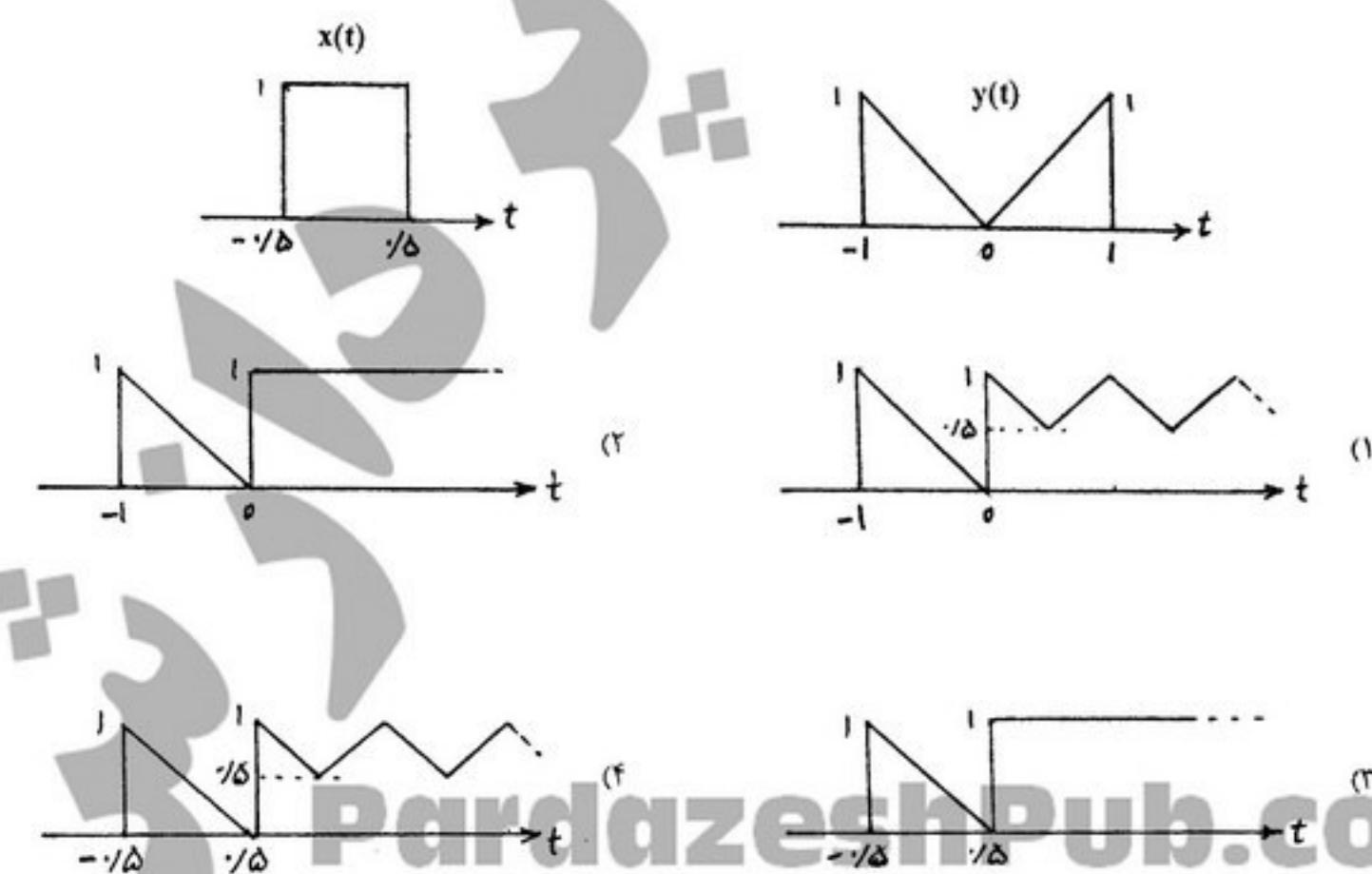

-۲۱ پاسخ فرکانسی یک سیستم LTI به صورت $H(j\omega) = \begin{cases} j\omega e^{-j\tau\omega} & |\omega| < \pi \\ 0 & \text{ویرایش} \end{cases}$ است. در صورتی که ورودی سیستم $x(t) = 2\cos 4t + \sin 2t$ باشد، خروجی کدام مورد خواهد بود؟

$$8\sin(4t - 12) + 2\cos(2t - 6) \quad (۱)$$

$$8\sin(4t) + 2\cos(2t) \quad (۲)$$

$$2\cos(2t - 6) \quad (۳)$$

$$2\cos(2t) \quad (۴)$$

-۲۱

-۲۲ $X(\omega)^*$ تبدیل فوریه سیگنال دلخواه $x(t)$ است. $(3 - 2\omega)^*$ کدام گزینه است؟

$$\frac{\tau}{2}e^{-\tau jt}x^*\left(-\frac{\tau t}{2}\right) \quad (۱)$$

$$\frac{1}{2}e^{\frac{\tau jt}{2}}x^*\left(\frac{t}{2}\right) \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2}e^{-\frac{\tau jt}{2}}x^*\left(-\frac{t}{2}\right) \quad (۳)$$

$$\frac{\tau}{2}e^{\tau jt}x^*\left(\frac{\tau t}{2}\right) \quad (۴)$$

-۲۳ اگر $x[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})$ در آن صورت ضرائب سری فوریه $y(t) \triangleq X\left(e^{\frac{j\pi t}{T}}\right)$ عبارتند از:

$$\frac{T}{2\pi}x[k] \quad (۱)$$

$$\frac{T}{2\pi}x[-k] \quad (۲)$$

$$x[-k] \quad (۳)$$


$$x[k] \quad (۴)$$

-۲۳

-۲۴ پاسخ ضربه‌ی یک سیستم LTI زمان گستته و علی به صورت زیر داده شده است:

$$h[n] = \begin{cases} 4 & \text{برای } n \text{ های نامنفی و زوج} \\ 6 & \text{برای } n \text{ های نامنفی و فرد} \end{cases}$$

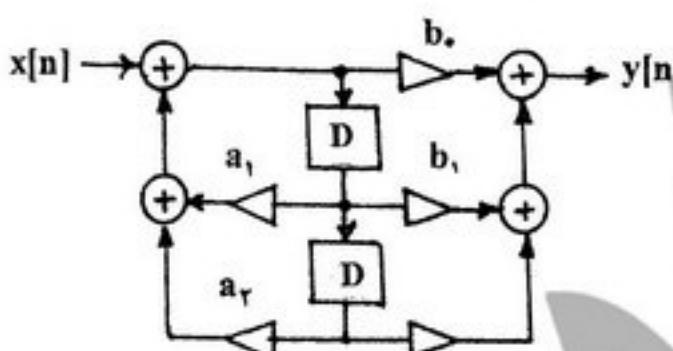در دیاگرام بلوکی این سیستم (شکل مقابل) مقادیر a_1 و b_1 کدامند؟ (تأثیر به میزان یک نمونه: D)



$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ b_1 = 4 \end{cases} \quad (۱)$$

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ b_1 = 6 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} a_1 = -1 \\ b_1 = 4 \end{cases} \quad (۳)$$

$$\begin{cases} a_1 = -1 \\ b_1 = 6 \end{cases} \quad (۴)$$

-۲۵ پاسخ یک سیستم LTI زمان گستته به ورودی $x_1[n] = 1 + \cos \frac{2\pi}{3}n$ است. پاسخ این سیستم به ورودی $y_1[n] = 2 + \sin \frac{2\pi}{3}n$ برابر است. پاسخ این سیستم به ورودی

$$x_2[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[n - 3m] \quad \text{کدام است؟}$$

$$y_2[n] = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{2\pi n}{3} \quad (۱) \quad y_2[n] = \frac{4}{3} + \frac{2}{3} \sin \frac{2\pi n}{3} \quad (۲) \quad y_2[n] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \sin \frac{2\pi n}{3} \quad (۳) \quad y_2[n] = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cos \frac{2\pi n}{3} \quad (۴)$$

-۲۶ یک سیستم LTI زمان گستته و علی، با معادله‌ی تفاضلی زیر توصیف می‌شود:

$$y[n] + \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{3}{8}y[n-2] = 4x[n-1] + x[n-2] - \frac{3}{2}x[n]$$

این سیستم چه نوع فیلتری است؟

(۱) میان گذر

(۲) تمام گذر

(۳) میان گذر

(۴) پایین گذر

-۲۷ سیگنال زمان گستته‌ی $x[n]$ به صورت زیر داده شده است. تبدیل فوریه‌ی زمان گستته‌ی این سیگنال را با $X(e^{j\omega})$ نشان داده و $|X(e^{j\omega})|$

را به صورت مربع اندازه‌ی X ، تعریف می‌کنیم. با گرفتن عکس تبدیل فوریه از $(Y(e^{j\omega}))^2$ ، سیگنال $y[n]$ به


دست می‌آید در این صورت $|Y(e^{j\omega})|^2$ برابر است با:

$$x[n] = \begin{cases} 15-n & , 0 \leq n < 15 \\ 0 & , \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$


-۲۸

یک سیستم زمان گستته‌ی LTI دارای پاسخ ضربه به طول ۴، به ازای ورودی $x[n]$ خروجی $y[n]$ را ایجاد کرده است (شکل‌های زیر). مقادیر مجهول a و b در دنباله‌ی خروجی برآورند با:

PardazeshPub.com

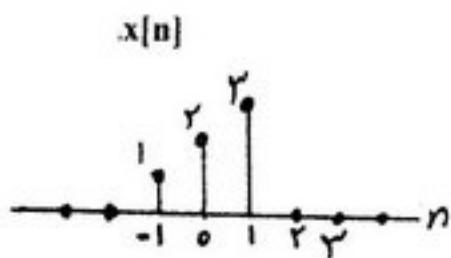
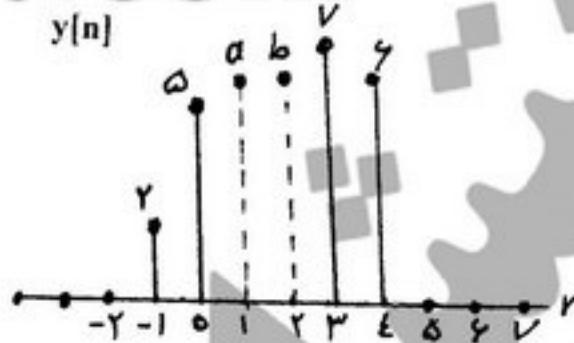
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases} \quad (۱)$$





$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases} \quad (۳)$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases} \quad (۴)$$

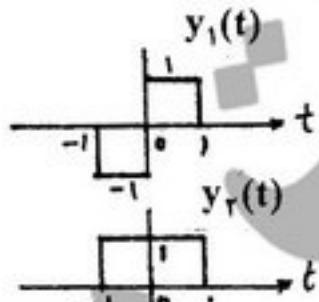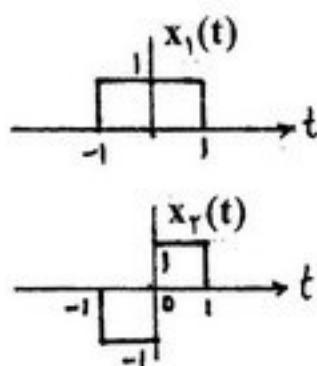یک سیستم خطی در نظر بگیرید. پاسخ این سیستم به دو ورودی $x_1(t)$ و $x_2(t)$ به صورت $y_1(t)$ و $y_2(t)$ مطابق شکل رو به رو مفروض است. با توجه به این اطلاعات کدام یک از دو عبارت زیر لزوماً صحیح است؟



(الف) این سیستم با حافظه است.
(ب) این سیستم تغییرپذیر با زمان است.

- ۱) فقط ب
- ۲) فقط الف
- ۳) الف و ب
- ۴) هیچ کدام

در یک سیستم زمان گستته رابطه بین ورودی $x[n]$ و خروجی $y[n]$ به صورت $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - 2k]$ است. این سیستم است.

۱) تغییرپذیر با زمان و معکوس ناپذیر


۲) تغییرنایپذیر با زمان و معکوس پذیر

۳) تغییرپذیر با زمان و معکوس نایپذیر

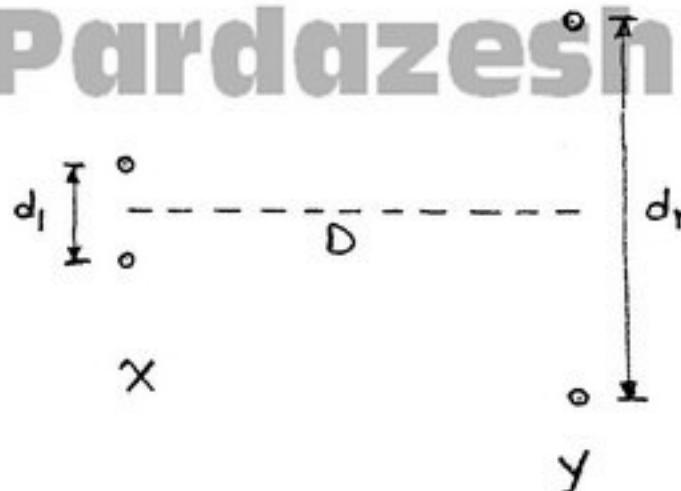۴) تغییرنایپذیر با زمان و معکوس پذیر

PardazeshPub.com

-۴۱ یک خط تکفاز دارای شکل مقابل است. اگر هادی‌ها دارای D_s مشابه باشند، کدام مورد صحیح است؟ $d_1 < d_2$



$$L_X = L_Y = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{\sqrt{D_s d_1}} \text{ m} \quad (1)$$

$$L_X = L_Y = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{\sqrt{D_s d_2}} \quad (2)$$

$$L_X = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt{D^2 + \frac{d_1^2}{4}}}{\sqrt{D_s d_1}}, \quad L_Y = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt{D^2 + \frac{d_2^2}{4}}}{\sqrt{D_s d_2}} \quad (3)$$

$$L_X = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt{D^2 + \frac{d_1^2}{4}}}{\sqrt{D_s d_1}}, \quad L_Y = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt{D^2 + \frac{d_2^2}{4}}}{\sqrt{D_s d_2}} \quad (4)$$

-۴۲ حداقل قدرت اکتیو قابل تحويل در انتهای یک خط بلند $P = 100 \text{ MW}$ می‌باشد. در صورتی که «اندازه‌ی» پارامترهای A و B خط به نصف کاهش یابند، کدام رابطه در مورد مقدار جدید P صادق است؟ (مقادیر ولتاژ فرستنده و گیرنده ثابت فرض شده‌اند.)


$$P_R = 50 \quad (4)$$

$$P_R = 200 \quad (3)$$

$$P < 50 \quad (2)$$

$$P_R > 200 \quad (1)$$

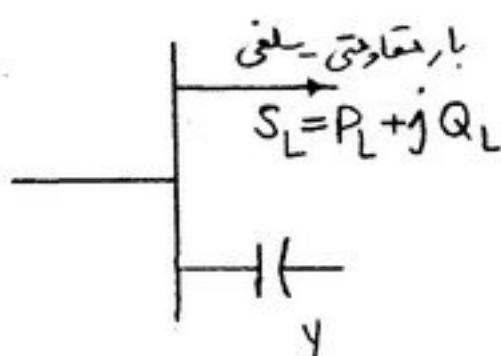-۴۳ در سیستم سه فاز متعادل رویه‌رو، ضریب توان در بسیار واحد است. در صورت که توان راکتیو لحظه‌ای هر فاز خازن دارای رابطه‌ی $100 \sin 200\pi t$ وار باشد، توان راکتیو لحظه‌ای هر فاز بار (q) و توان راکتیو سه فاز بار (Q_L) عبارتند از:



$$Q_L = -300 \text{ VAr}, \quad q = 100 \sin 200\pi t \text{ VAr} \quad (1)$$

$$Q_L = -300 \text{ VAr}, \quad q = -100 \sin 200\pi t \text{ VAr} \quad (2)$$

$$Q_L = 300 \text{ VAr}, \quad q = -100 \sin 200\pi t \text{ VAr} \quad (3)$$

$$Q_L = 300 \text{ VAr}, \quad q = 100 \sin 200\pi t \text{ VAr} \quad (4)$$

-۴۴ در شبکه‌ای سه فاز مطابق شکل، جریان سمت اولیه ترانس سه فاز (سمت ۲۰ kV) در لحظه راهاندازی موتور القایی سه فاز کدام است؟

$$Z_{trans} = 0 / 1 + j 0 / 1 \text{ pu}$$

$$R'_2 = 0 / 1 \text{ pu}$$

$$X'_2 = 0 / 1 \text{ pu}$$

(از کمیت‌های سمت استاتور چشم پوشی کنید و توان مبنای 100 MVA در نظر بگیرید).

$$\frac{5}{\sqrt{2}} \text{ kA} \quad (1)$$


$$\frac{25}{\sqrt{3}} \text{ kA} \quad (2)$$

$$\frac{25}{\sqrt{2}} \text{ kA} \quad (3)$$

$$\frac{25}{\sqrt{6}} \text{ kA} \quad (4)$$


موتور القایی

$t = 0$

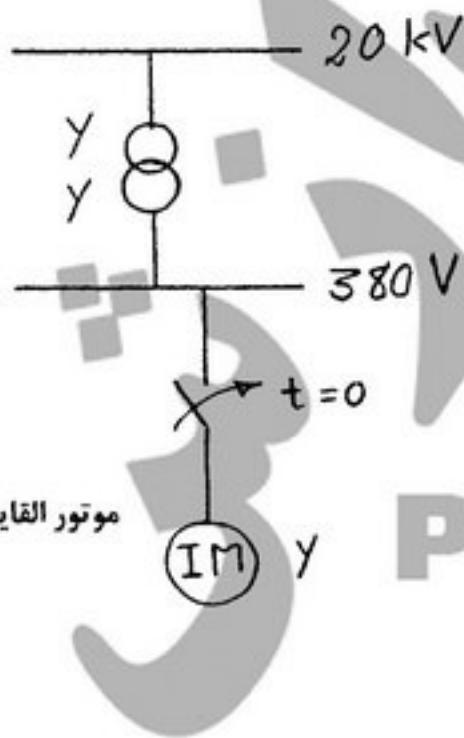

در یک سیستم سه فاز مطابق شکل اگر امپدانس هر خط برابر Z_{aa} , Z_{bb} , Z_{cc} و Z_{nn} و امپدانس متقابل بین خطوط مختلف برابر Z باشد، آنرا برابر کدام است؟

(۱)

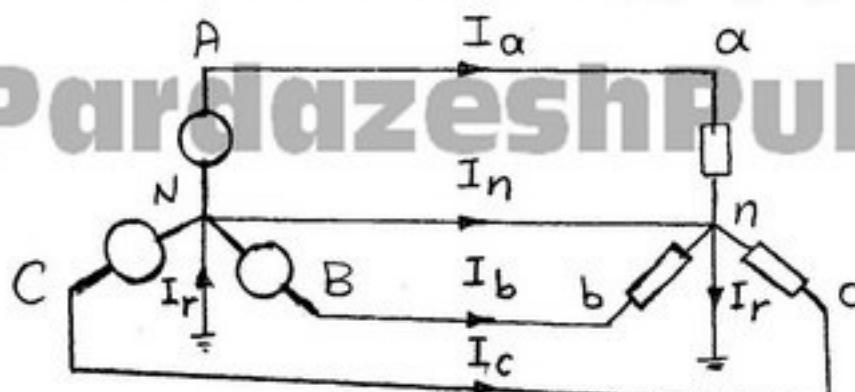


$$\left(1 + \frac{Z}{Z_{nn}}\right)(i_a + i_b + i_c) \quad (۱)$$

$$\left(1 - \frac{Z}{Z_{nn}}\right)(i_a + i_b + i_c) \quad (۲)$$

$$\left(1 + \frac{Z_{nn}}{Z}\right)(i_a + i_b + i_c) \quad (۳)$$

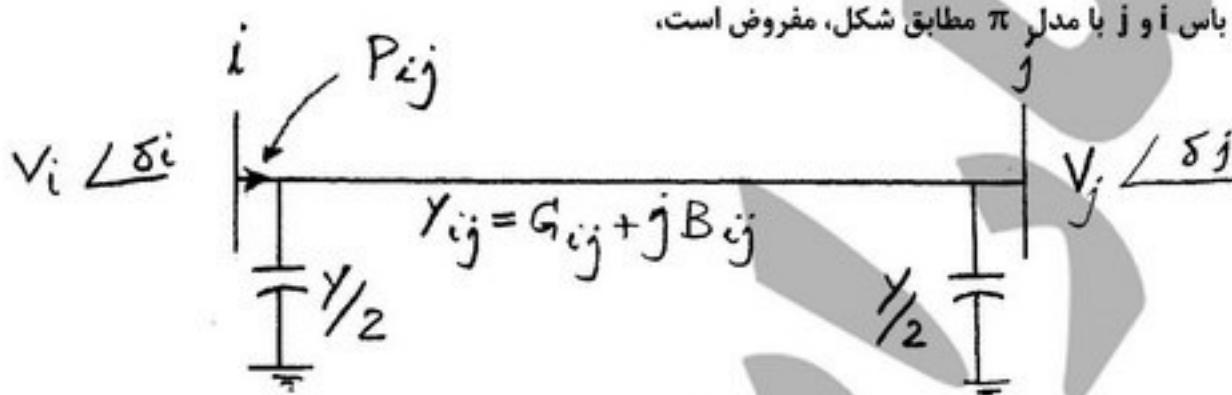-۳۶ یک خط انتقال بین دو باتری A و B با مدل π مطابق شکل، مفروض است،



اگر کلیه کمیت‌ها بر حسب pu باشند، (به جز زوایا)، توان اکتیو (P_{ij}) به طور دقیق از کدام رابطه حاصل می‌شود؟


$$P_{ij} = G_{ij} |V_i|^2 - B_{ij} |V_i| |V_j| \cos(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} |V_i| |V_j| \sin(\delta_i - \delta_j) \quad (۱)$$

$$P_{ij} = G_{ij} |V_i|^2 - G_{ij} |V_i| |V_j| \cos(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} |V_i| |V_j| \sin(\delta_i - \delta_j) \quad (۲)$$

$$P_{ij} = G_{ij} |V_i|^2 - B_{ij} |V_i| |V_j| \cos(\delta_i - \delta_j) - G_{ij} |V_i| |V_j| \sin(\delta_i - \delta_j) \quad (۳)$$

$$P_{ij} = B_{ij} |V_i|^2 - G_{ij} |V_i| |V_j| \cos(\delta_i - \delta_j) - B_{ij} |V_i| |V_j| \sin(\delta_i - \delta_j) \quad (۴)$$

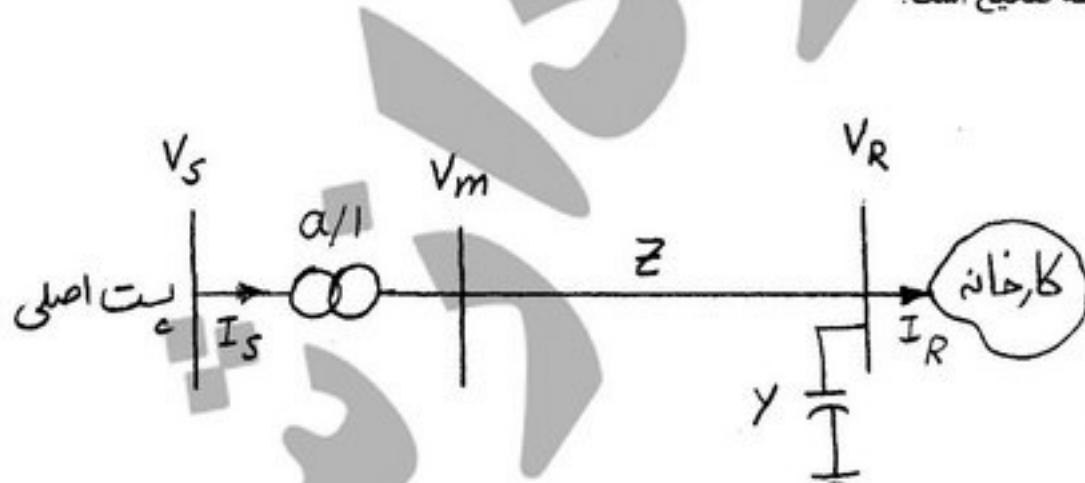-۳۷ یک کارخانه توسط یک ترانس ایده‌آل با نسبت تبدیل a و یک خط کوتاه با امپدانس Z تغذیه شده و در مدخل کارخانه یک خازن با ادمیتانس Y جهت اصلاح ضریب توان نصب شده است، کدام رابطه صحیح است؟



$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+ZY & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+ZY & Y \\ Z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (۲)$$

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+ZY & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+ZY & Y \\ Z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (۴)$$

$$\begin{bmatrix} \Delta V_a \\ \Delta V_b \\ \Delta V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_s & Z_m & Z_m \\ Z_m & Z_s & Z_m \\ Z_m & Z_m & Z_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

- ۳۸- افت ولتاژ سه فاز روی یک خط انتقال متقاضی از رابطه‌ی مقابله دست می‌آید:

در صورتی می‌توان سه فاز را به صورت مستقل از هم حل نمود و افت ولتاژ روی هر فاز را تنها با استفاده از جریان همان فاز محاسبه کرد که:


۱) ولتاژهای سه فاز حتماً متعادل باشند.

۲) مجموع جریان‌های سه فاز برابر صفر باشد.

۳) جریان‌های سه فاز حتماً متعادل باشند.

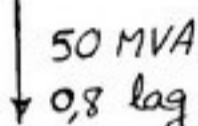۴) سیم چهارم به عنوان مسیر برگشت برای جریان‌های سه فاز وجود داشته باشد.

- ۳۹- در شبکه سه فاز شکل مقابل $\frac{\Omega}{\text{phase}} = R = 10^\circ$ و $\frac{\Omega}{\text{phase}} = X = 40^\circ$ است? $(V = 100 \text{ kV}, S = 50 \text{ MVA}, \cos \alpha = 0.8 \text{ lag})$



(۱) ۰.۱۶ (۲) ۰.۸ (۳)

(۴) ۰.۲۴ (۵) ۰.۱۹

- ۴۰- در یک خط انتقال انرژی الکتریکی بلند، کدام عبارت صحیح است؟

۱) اگر خط در انتهای خود ۵٪ بارنامی را تغذیه کند ولتاژ در انتهای خط بالا می‌رود.

۲) اگر خط در انتهای خود ۱۰۵٪ بارنامی را تغذیه کند ولتاژ در ابتدای خط بالا می‌رود.

۳) با نصب کندانسور سنکرون در انتهای خط می‌توان پروفیل ولتاژ را در طول خط مسطح نمود.

۴) در چیدمان فازها چه به صورت افقی نسبت به زمین چه به صورت قائم نسبت به زمین ولی با فواصل یکسان از همیگر امپدانس مشخصه خط تغییر نمی‌کند.

- ۴۱- پارامترهای یک خط انتقال به قرار زیر می‌باشند:

$$A = 1^\circ, B = 40^\circ/90^\circ, C = 0/003^\circ/90^\circ$$

در صورتی که یک مقاومت ۱۰٪ به صورت سری در سمت فرستنده اضافه گردد، پارامتر A خط معادل چه مقدار خواهد شد؟

$$(۱) +1-j0/03^\circ \quad (۲) +1+j0/03^\circ \quad (۳) +1-j0/03^\circ \quad (۴) +1+j0/03^\circ$$

- ۴۲- در یک خط انتقال کوتاه، اندازه ولتاژ طرف فرستنده $Z = j0/1 \text{ pu}$ و امپدانس خط $V_s = 1 \text{ pu}$ است و امکان کنترل اندازه ولتاژ در طرف گیرنده وجود ندارد. در صورتی که ضریب توان بار در طرف گیرنده $pf = 1$ باشد، حداقل توانی که می‌توان از خط عبور داد چقدر است و این توان در کدام زاویه انتقالی (δ) رخ می‌دهد؟

$$\delta_{\max} = 90^\circ, P_{\max} = 5 \text{ pu} \quad (۱)$$

$$\delta_{\max} = 45^\circ, P_{\max} = 10 \text{ pu} \quad (۲)$$


$$\delta_{\max} = 45^\circ, P_{\max} = 5 \text{ pu} \quad (۳)$$

$$\delta_{\max} = 90^\circ, P_{\max} = 10 \text{ pu} \quad (۴)$$

- ۴۳- در انتهای یک خط انتقال انرژی به امپدانس مشخصه $Z_L = 1-j=1+0.8j$ باری به امپدانس $j=1+0.8j$ قرار گرفته است. اگر کلید ابتدای خط وصل شود، کدام عنصر راکتیوی با بار موازی شود تا دامنه موج برگشت ولتاژ صفر گردد؟

$$(۱) خازن با راکتانس ۱/۵^\circ \quad (۲) سلف با راکتانس ۱ \quad (۳) سلف با راکتانس ۰/۵^\circ \quad (۴) سلف با راکتانس ۱/۵^\circ$$

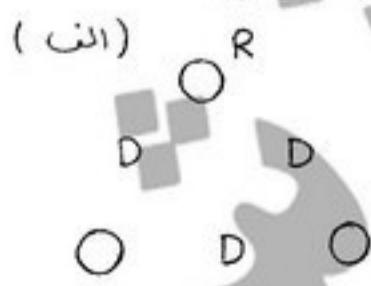- ۴۴- در دو خط (الف) و (ب) مطابق شکل برای داشتن اندوکتانس یکسان ۲ و R (شعاع‌های خطوط) چه نسبتی با یکدیگر دارند؟



$$R = 2/74 \Omega \quad (۱)$$

$$R = 2/46 \Omega \quad (۲)$$

$$R = 2/58 \Omega \quad (۳)$$

$$R = 2/11 \Omega \quad (۴)$$

- ۴۵- در سطح ولتاژ ۴۰۰ kV قطرهای انتقال نیرو با توجه به کدام عامل تعیین می‌گردد؟

۱) تلفات کرونا

۲) ظرفیت حرارتی هادی

۳) افت ولتاژ و رگولاسیون

۴) تلفات کرونا و ظرفیت حرارتی هادی

دفترچه شماره ۲

صبح شنبه
۸۷/۱۱/۲۶

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور



آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد فنپیوسته داخل سال ۱۳۸۸

مجموعه مهندسی برق
(کد ۱۲۵۱)

شماره داوطلبی:

نام و نام خانوادگی داوطلب:

مدت پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	الکترونیک ۱ و ۲	۱۵	۴۶	۶۰
۲	ماشین‌های الکتریکی ۱ و ۲	۱۵	۶۱	۷۵
۳	الکترومغناطیس*	۱۵	۷۶	۹۰
۴	مقدمه‌ای بر مهندسی پزشکی*	۱۵	۹۱	۱۰۵

* برای داوطلبان گرایش مهندسی پزشکی انتخاب یکی از ۲ درس ردیف‌های ۳ و ۴ اجباری است.


بهمن ماه سال ۱۳۸۷

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

در مدار شکل زیر همه دیودها ایده‌آل هستند. مقدار جریان I بر حسب میلی آمپر چقدر است؟

- ۱) صفر
- ۲) $1/5$
- ۳) $2/3$
- ۴) $3/4$

PardazeshPub.com

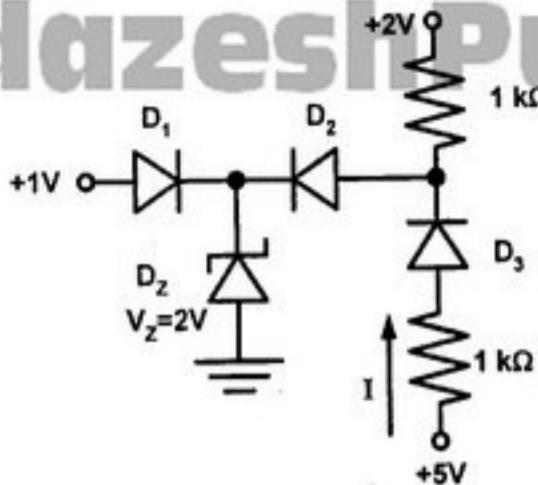


-۴۷ در مدار زیر مقاومت $R + \Delta R$ مدل یک سنسور حرارتی است که به ازاء هر درجه افزایش یا کاهش دما 1° درصد تغییرات در مقاومت آن

ایجاد می‌شود. نسبت $\frac{R_2}{R_1}$ چقدر باشد تا به ازاء هر درجه تغییر دما، ولتاژ خروجی به اندازه‌ی یک ولت تغییر نماید:

$$\left(\frac{\Delta R}{R} = \%10 \right)$$

$$(R_1, R_2 \gg R)$$





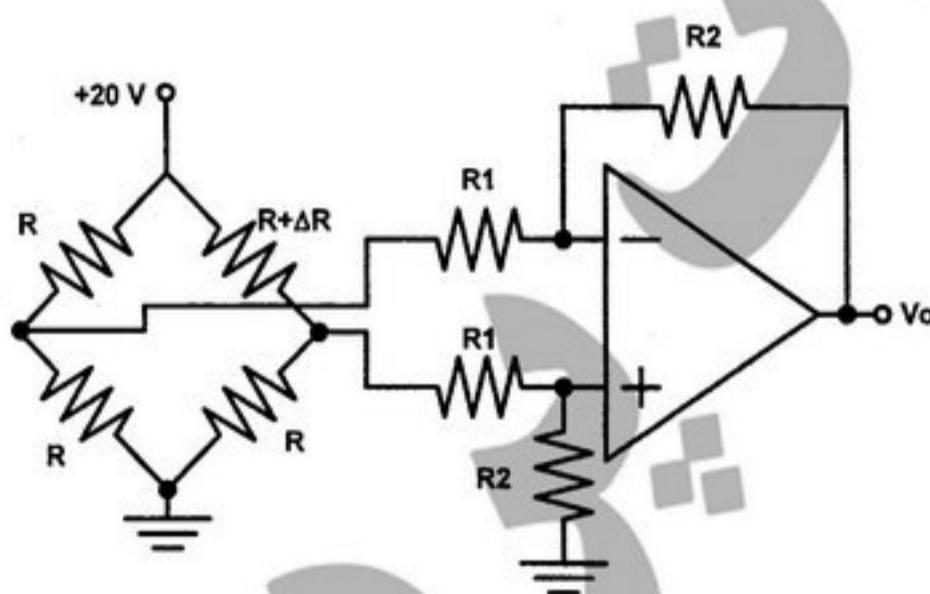
- ۱) $\frac{1}{4}$
- ۲) $\frac{1}{2}$
- ۳) $2/3$
- ۴) $4/5$




پردیش

PardazeshPub.com

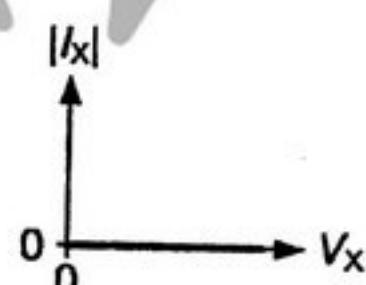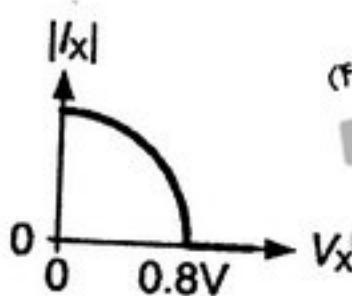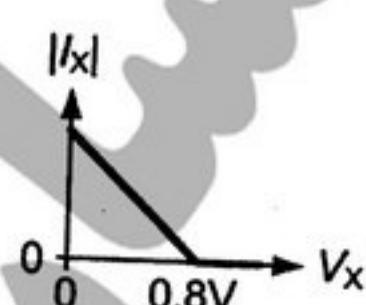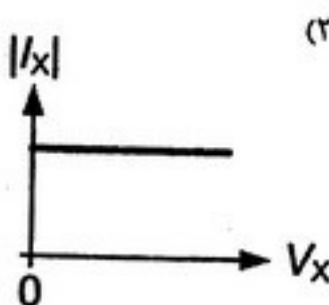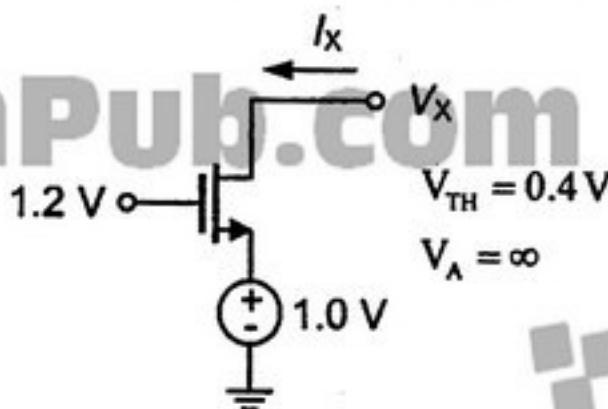در مدار شکل زیر قدر مطلق شکل موج جریان I_x بر حسب ولتاژ V_x برابر با کدام گزینه است؟




-۴۹ در تقویت‌کننده‌ی زیر، اگر $\frac{V_o}{V_s} = ۲۵$ mV و منبع جریان ایده‌آل باشد، $|V_A| = ۲۵$ V، $\beta = ۱۰۰$ به کدام مورد نزدیکتر است؟ ($V_T = ۲۵$ mV)

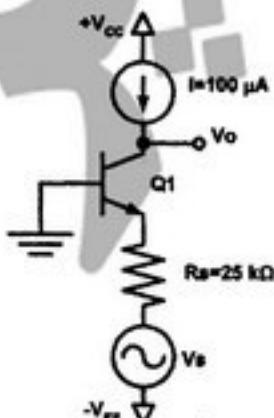

- ۵۰۰ (۱)
۱۰۰۰ (۲)
 ∞ (۳)
۲۵۰ (۴)

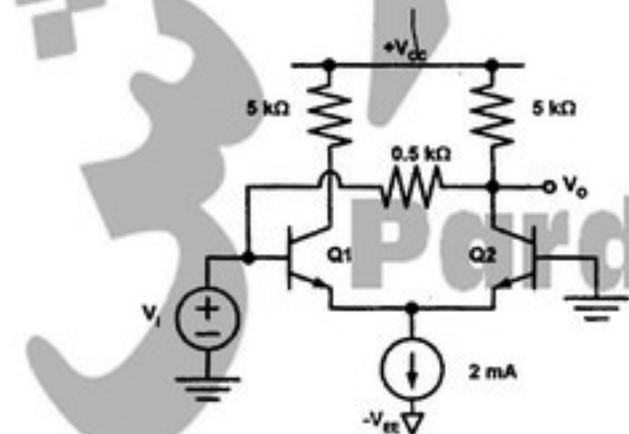
-۵۰ در مدار تقویت‌کننده شکل زیر V_i سیگنال کوچک و سطح DC آن صفر است. بهره ولتاژ $A_V = \frac{V_o}{V_i}$ برابر با کدام است؟ (منبع جریان را ایده‌آل در نظر بگیرید).



($V_A = \infty$ ، $V_T = ۲۵$ mV، $\beta = ۱۰۰$ ، $Q_1 = Q_2$)


- ۱۰ (۱)
۲۰ (۲)
۵ (۳)
۱۵ (۴)

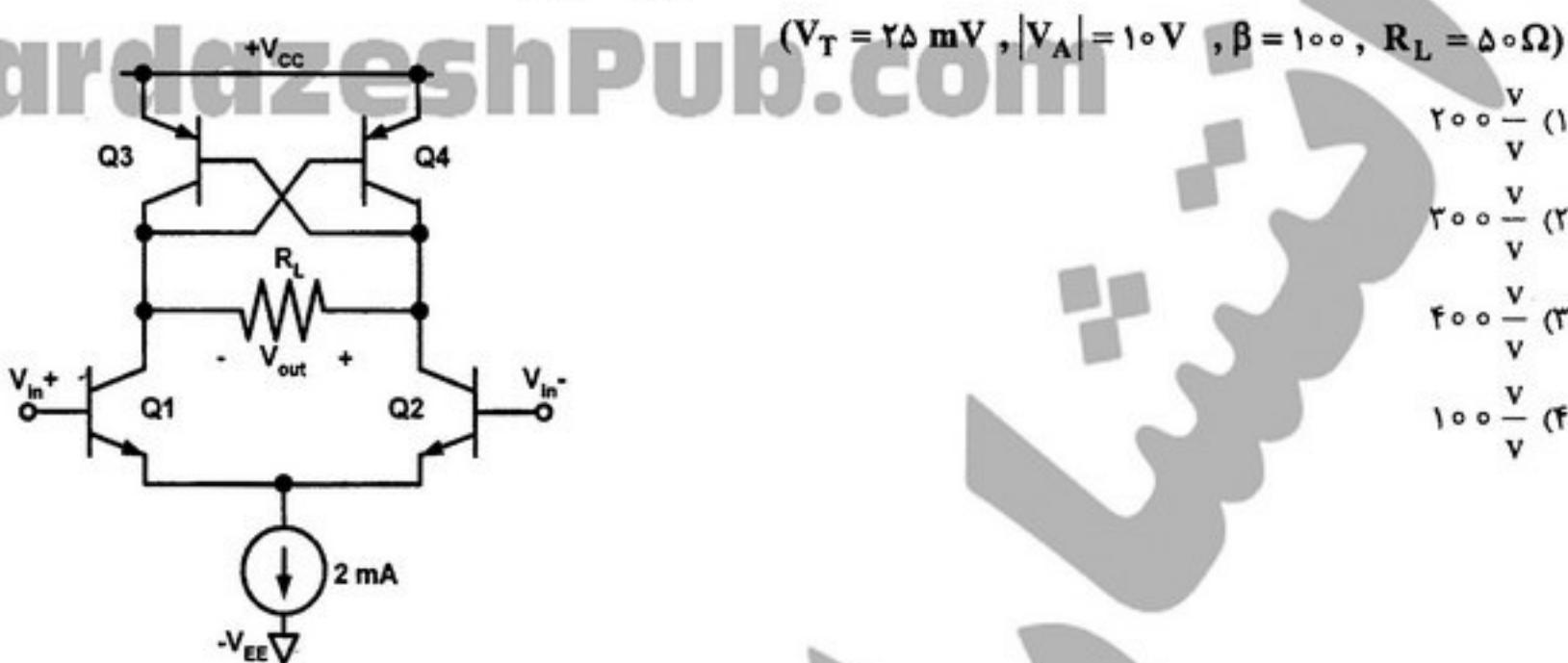-۵۱ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند. بهره ولتاژ A_d برابر است با:



$$\begin{aligned} & 200 \frac{V}{V} (1) \\ & 200 \frac{V}{V} (2) \\ & 400 \frac{V}{V} (3) \\ & 100 \frac{V}{V} (4) \end{aligned}$$

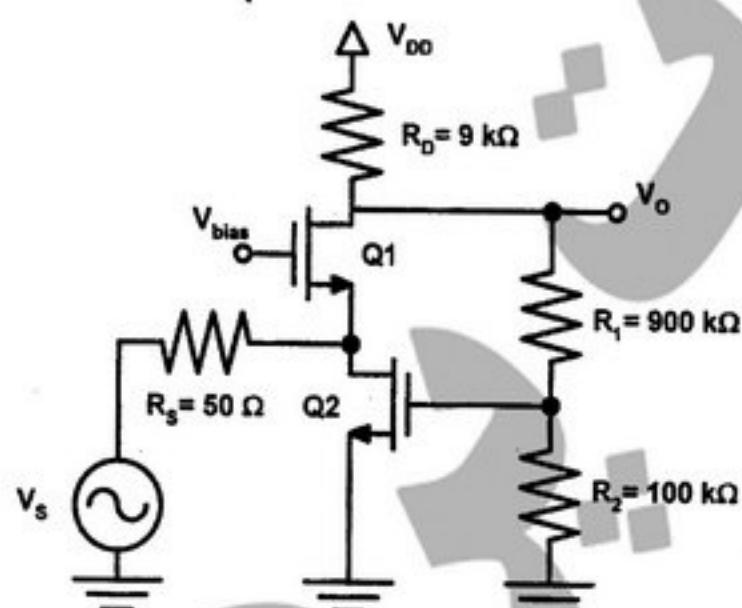-۵۲ در مدار شکل زیر مقدار $\frac{V_o}{V_s}$ برابر با کدام مورد موردن است؟




$$\begin{aligned} & 2 (1) \\ & 8 (2) \\ & 9 (3) \\ & 10 (4) \end{aligned}$$



-۵۳ در مدار شکل مقابل مقابله باشد، مقدار R_T و R_1 برابر این که جریان درین Q_1 برابر 1 mA باشد، مقدار $v_t = 2 \text{ V}$ ، $k = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$ برابر با کدام مورد می‌تواند باشد؟

PardazeshPub.com

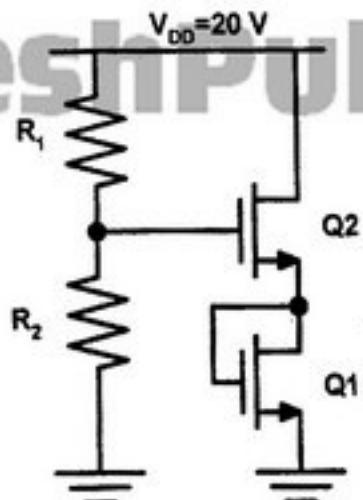

$$R_T = R_1 = 2M \quad (1)$$


$$R_T = 2M, R_1 = 2M \quad (2)$$

$$R_T = 2M, R_1 = 6M \quad (3)$$

$$R_T = 4M, R_1 = 6M \quad (4)$$

-۵۴ در مدار شکل زیر ترانزیستور M_1 در ناحیه اشباع بایاس شده است و منبع جریان I_b ایده‌آل است. فرکانس قطع 2 dB - پایین بهره ولتاژ
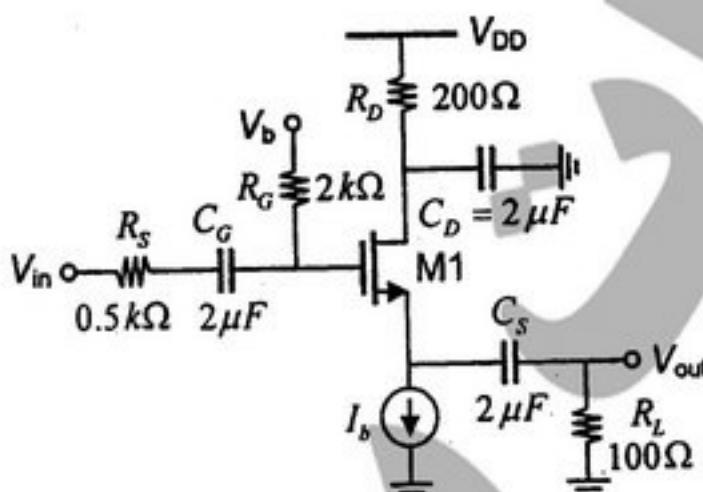
$$\left(g_m = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, r_o = \infty \right) \text{ تقریباً برابر است با: } A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{k \text{ rad}}{s}$$



$$2/5 \quad (1)$$

$$2/7 \quad (2)$$

$$5 \quad (3)$$

$$5/2 \quad (4)$$

-۵۵ در مدار شکل زیر مساحت پیوند بیس - امپیتر ترانزیستور Q_1 دو برابر ترانزیستور Q_2 است و هر دو ترانزیستور در ناحیه فعال بایاس شده‌اند.

$$\text{منبع جریان } I_b \text{ ایده‌آل است. بهره ولتاژ تفاضلی آن تقریباً برابر است با: } A_d = \frac{V_{out}}{V_{in+} - V_{in-}}$$


$$(V_A = \infty, \beta = 100, V_T = 25 \text{ mV})$$

$$100 \frac{V}{V} \quad (1)$$

$$90 \frac{V}{V} \quad (2)$$

$$80 \frac{V}{V} \quad (3)$$

$$70 \frac{V}{V} \quad (4)$$

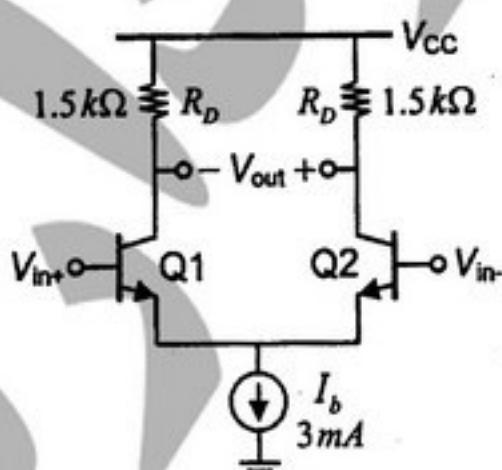

$$V_A = \infty$$


$$\beta = 100$$

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

$$A_{E1} = 2A_{E2}$$

PardazeshPub.com

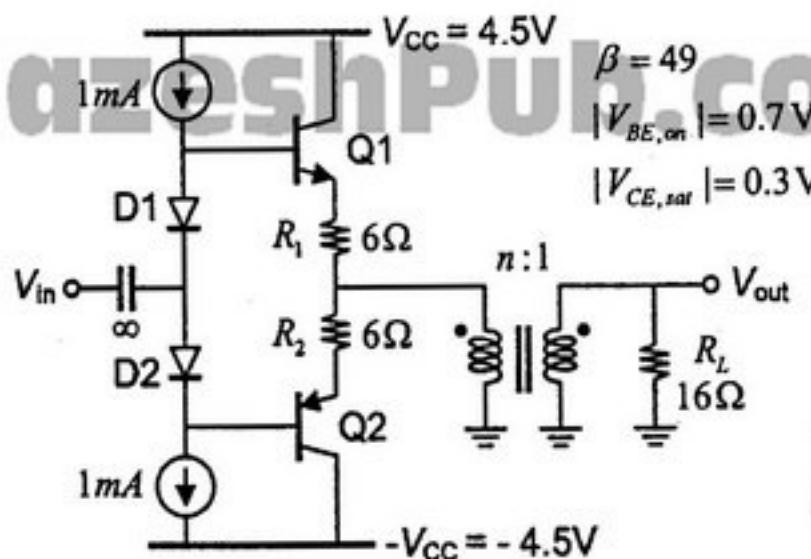
-۵۵ در مدار شکل زیر حداقل افت ولتاژ لازم در دو سر منابع جریان $3/2$ ولت است. حداکثر راندمان توان آن چند درصد است؟



- ۵۲ (۱)
۵۶ (۲)
۶۱ (۳)
۶۸ (۴)


-۵۷ در تقویت‌کننده توان زیر، رابطه جریان – ولتاژ ترانزیستورهای MOS به صورت $I_D = K_0(|V_{GS}| - |V_T|)^{\gamma}$ است که در تقویت‌کننده توان زیر، رابطه جریان – ولتاژ ترانزیستورهای MOS به صورت $I_D = K_0(|V_{GS}| - |V_T|)^{\gamma}$ است که

و $|V_T| = 1$ V است. حداکثر دامنه مثبت سیگнал خروجی بر حسب ولت برابر است با:

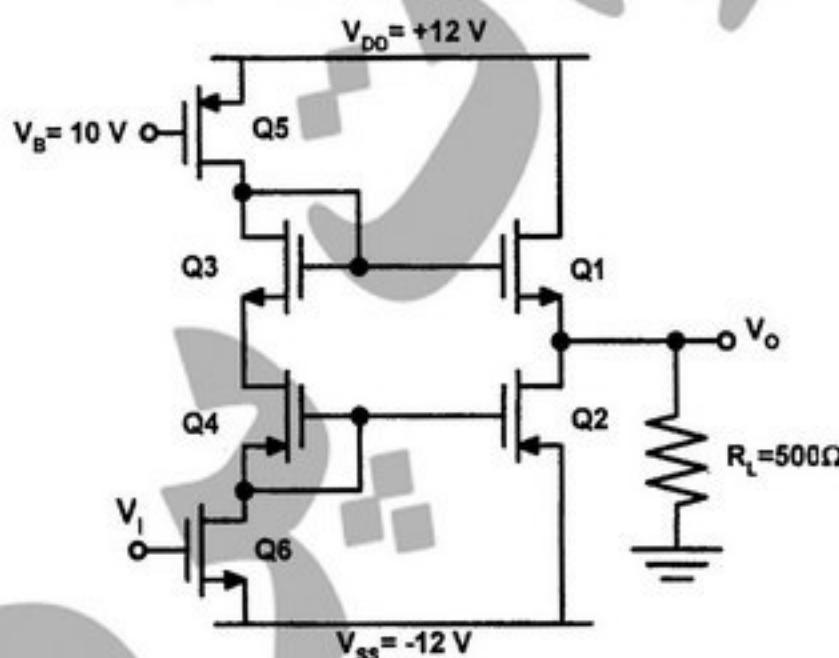


- ۷ (۱)
۸ (۲)
۹ (۳)
۱۲ (۴)

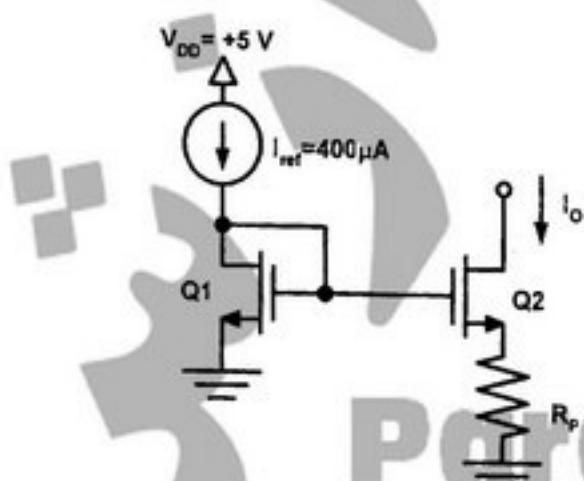-۵۸ در منبع جریان شکل مقابل دو ترانزیستور مشابه و R_p بر حسب $K'_n \frac{W}{L} = 0.1 \frac{mA}{V^2}$ باشد تا I_o برابر باشد؟ (Q_2 در ناحیه فعال است).



- ۱/۲۵ (۱)
۲/۵ (۲)
۵ (۳)
۱۰ (۴)

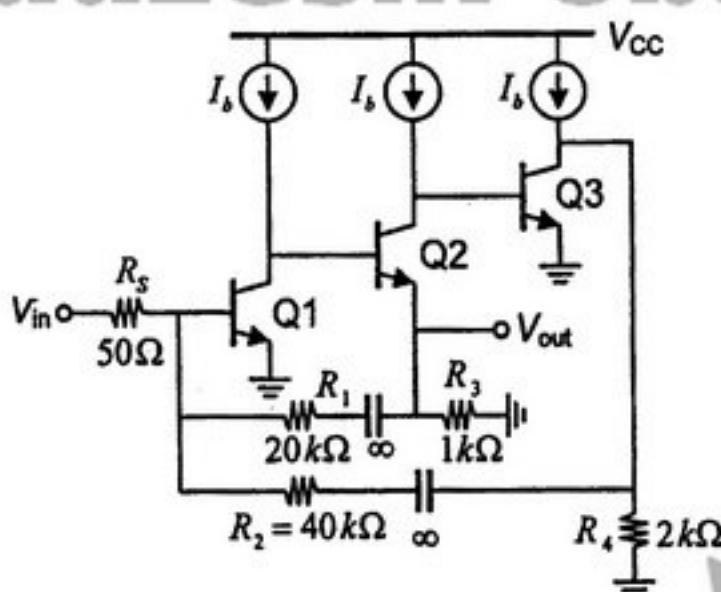-۵۹ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورهای مدار در ناحیه فعال بایاس شده‌اند و منابع جریان I_b ایده‌آل هستند. بیهوده ولتاژ آن $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$




$$|A_v| \approx 3/0 \frac{V}{V} \quad (1)$$

$$|A_v| \approx 4/0 \frac{V}{V} \quad (2)$$

$$|A_v| \approx 5/0 \frac{V}{V} \quad (3)$$

$$|A_v| \approx 6/0 \frac{V}{V} \quad (4)$$

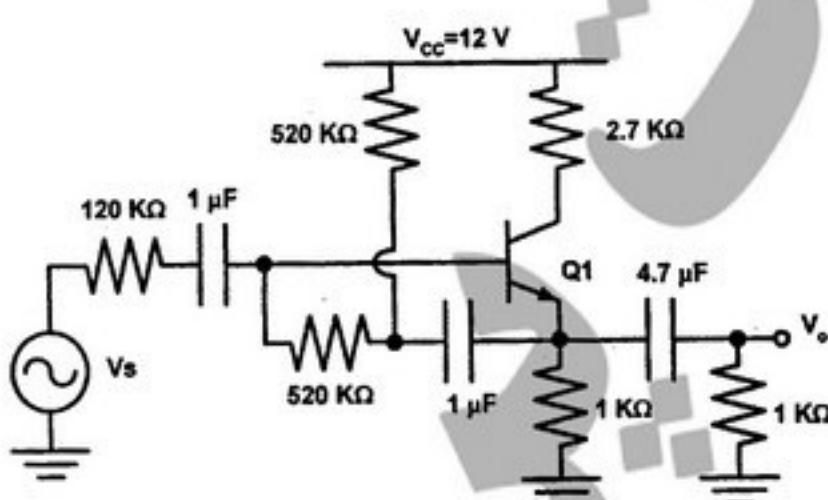-۶۰ هر مدار شکل مقابل، در فرکانس‌های میانی مقدار $A_v = \frac{V_o}{V_s}$ به کدام مورد نزدیکتر است؟ $V_T = 25 \text{ mV}$, $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$, $\beta = 100$)



و فرض شود.)

$$0/29 \quad (1)$$

$$0/49 \quad (2)$$

$$0/68 \quad (3)$$

$$0/94 \quad (4)$$



-۶۱

دو ترانسفورماتور تکفاز A و B با ویژگی‌های زیر موازی شده‌اند:

S(KVA)	R _{eHV} (Ω)	X _{eHV} (Ω)
T _A	۲۰۰	۱/۰
T _B	۱۰۰	?

ایندو ترانسفورماتور V ۱۱۰۰۰ / ۴۰۰ V هستند و بار میان آن دو به نسبت توانهای نامی تقسیم می‌گردد. مقاومت اتصال کوتاه ترانسفورماتور B چند اهم است؟

- (۱) ۴/۳ (۴) ۴/۸ (۳) ۵/۵ (۲)

مقاومت آرمیچر موتور V ۲۶۰ برابر 25Ω است و هنگامی که جریان آرمیچر آن ۴۰ است با سرعت RPM ۸۰ می‌چرخد. گشتاور بار موتور ثابت است اگر شار زیر قطب 20% کاهش یابد سرعت موتور چند دور بر دقیقه خواهد بود؟

- (۱) ۹۹۰ (۴) ۹۸۰ (۳) ۶۳۳/۶ (۲) ۵۹۰ (۱)

یک موتور شنت V ۲۴۰ به کمک مقاومت‌هایی راهاندازی می‌شود. بیشترین و کمترین جریان آرمیچر در فرایند راهاندازی ۳۰ A و ۶۰ A است. مقاومت آرمیچر 25Ω است تعداد قطعات مقاومت راهاندازی و مقاومت نخستین قطعه کدام است؟

- (۱) $n=7$ $r_1=2\Omega$ (۴) $n=4$ $r_1=2.5\Omega$ (۳) $n=6$ $r_1=1.5\Omega$ (۲)

یک موتور القایی Hz ۱۷۴ با سرعت RPM ۱۶۸۰ را فراهم می‌آورد. بازه‌ی لغزش موتور در کار پایدار (۱/۰ و ۰) است. بیشترین گشتاور موتور Nm ۳۰ است. گشتاوری را که موتور در سرعت RPM ۲۰۰ فراهم می‌آورد چند نیوتن متر است؟

- (۱) ۲۲۰ (۴) ۲۰۰ (۳) ۱۸۰ (۲) ۱۵۰ (۱)

موتور سه فازه‌ی القایی چهار قطب ۴۰۰ ولتی رتور قفسه‌ای با اتصال ستاره از منبع Hz ۵ تغذیه می‌شود. امپدانس پراکندگی هر فاز رتور در حالت سکون $2j24+4j2$ است. امپدانس پراکندگی استاتور و تلفات چرخشی رتور ناچیز است. مقاومت چند اهمی به هر فاز رتور افزوده شود تا گشتاور راهاندازی برابر 8% گشتاور بیشینه گردد؟

- (۱) ۰/۶ (۴) ۰/۴ (۳) ۰/۲ (۲) ۰/۸ (۱)

برای راهاندازی یک موتور القایی از یک اتو ترانسفورماتور استفاده می‌شود تا موتور با 36% گشتاور بار کامل راهاندازی شود. جریان در حالت قفل رتور موتور ۵ برابر جریان بار کامل و لغزش در بار کامل 4% است. سرسیم وسط اتو ترانسفورماتور در چند درصد قرار بگیرد؟

- (۱) ۷/۶۰ (۴) ۷/۵۰ (۳) ۷/۴۰ (۲) ۷/۳۰ (۱)


در مدار مغناطیسی مقابله از اثرات فلوي نشیتی چشم پوشی شده است. اگر اندوکتانسی سیم پیچی 10 mH باشد، طول فاصله هوایی g چقدر است؟ (از افت قسمت‌های آهنی صرف نظر می‌شود، سطح مقطع هسته در ستون وسط ۴۰۰ و در ستون‌های کناری ۳۰۰ میلی‌مترمربع است).

- (۱) $100 \mu\text{m}$

- (۲) $600 \mu\text{m}$

- (۳) $120 \mu\text{m}$

- (۴) $240 \mu\text{m}$

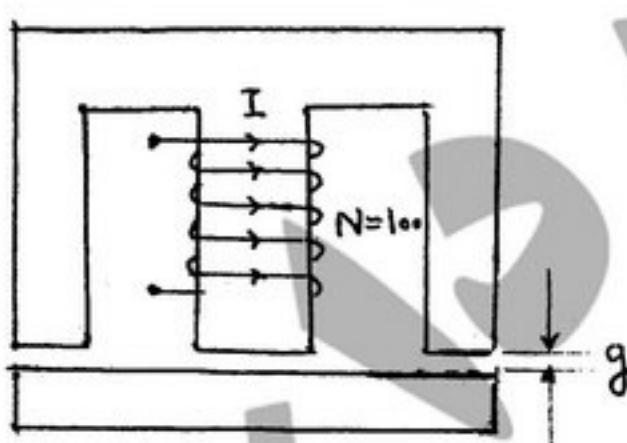

یک ترانسفورماتور سه فاز ۵ Hz دارای سیم پیچی‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه است. اولیه V ۱۱۰ با اتصال Δ و ثالثیه V ۴۴۴ با اتصال ستاره است. برای اطمینان از اینکه حداقل شار مغناطیسی در ترانسفورماتور از 102 Wb تجاوز نکند تعداد دور سیم پیچی‌ها کدام است؟

$$N_1 = 1500, N_2 = 250, N_\tau = 100\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$N_1 = 1500, N_2 = 250, N_\tau = \frac{100}{\sqrt{3}} \quad (۴)$$

$$N_1 = \frac{1500}{\sqrt{3}}, N_2 = \frac{250}{\sqrt{3}}, N_\tau = 100 \quad (۱)$$

$$N_1 = 1500\sqrt{3}, N_2 = 250\sqrt{3}, N_\tau = 100 \quad (۳)$$

- ۶۹ یک اتوترانسفورماتور سه فاز با اتصال ستاره بار متعادل سه فاز 10 kVA را با ولتاژ خطا 380 V تغذیه می‌کند در صورتی که ولتاژ منبع 400 V باشد جریان سیم‌پیچی‌های نزدیک یک مرکز ستاره برابر چند آمپر است؟ (از جریان مغناطیسی کنندگی و افت ولتاژ در مقاومت اهمی و راکتانس نشتی سیم‌پیچی‌ها صرف نظر می‌شود.)

(۱) ۱۶ (۴)

(۲) ۱۵/۲ (۳)

(۳) ۱

(۴) ۰/۸


PardazeshPub.com

- ۷۰ نیروی محرکه‌ی القایی یک زنراتور شنت بلند در سرعت $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ به صورت زیر داده شده است: $E_g = 0.05W + 1.25W I_{SH} + 0.01W I_g$. مقاومت میدان شنت برابر 5Ω است و با مقاومت تنظیم R سری شده است. مقاومت‌های آرمیجر و تحریک سری هر کدام برابر با 1Ω است. هرگاه در سرعت 100 rad/s جریان ولتاژ خروجی 10 A و 120 V باشد مقاومت R چقدر است؟

(۱) 85Ω (۴)(۲) 69Ω (۳)(۳) 59Ω (۲)(۴) 34Ω

- ۷۱ در مدار مغناطیسی شکل مقابل، هسته ایده‌آل بوده و از مقاومت اهمی سیم‌پیچی‌ها صرف نظر می‌شود. عمق هسته در تمام قسمت‌ها ثابت

$$\left| \frac{I_1}{I_2} \right| \text{ چقدر است؟}$$

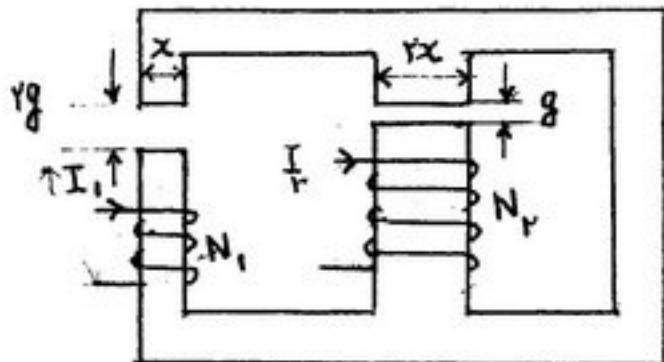


$$\left(\frac{2N_1}{N_2} \right)^2 \quad (1)$$

$$\left(\frac{2N_2}{N_1} \right)^2 \quad (2)$$

$$\frac{N_1}{4N_2} \quad (3)$$

$$\frac{N_2}{4N_1} \quad (4)$$

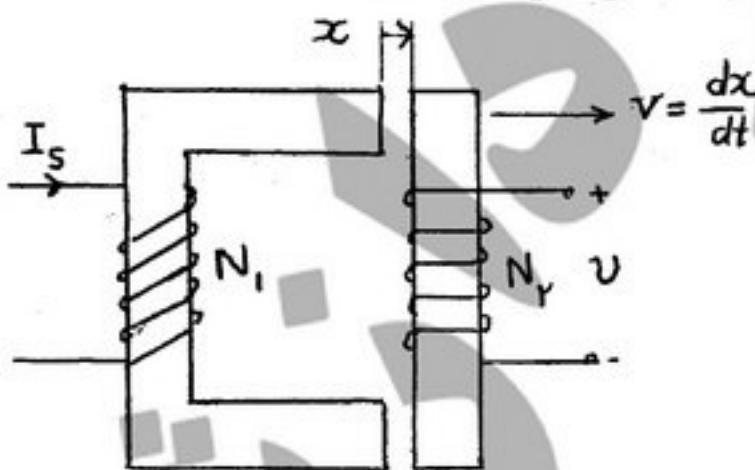- ۷۲ در رله الکترومغناطیسی شکل مقابل، هسته‌های سیم‌پیچی‌ها از نظر مغناطیسی ایده‌آل فرض می‌شود. سیم‌پیچی N_1 دوری از یک منبع جریان I_s آمپری تغذیه می‌شود. اگر قسمت متغیر با سرعت ثابت 7 متر بر ثانیه حرکت کند ولتاژ القا شده در دو سر سیم‌پیچی N_2 دوری کدام است؟ (از پراکندگی فلو و نشت آن در محدوده حرکت صرف نظر می‌شود. A سطح مقطع هسته است).



$$(\mu_0 A N_1 N_2) \frac{V^2}{x} \quad (1)$$

$$(\frac{\mu_0 A N_1 N_2}{2}) \frac{V^2}{x} \quad (2)$$

$$(\mu_0 A N_1 N_2) \frac{V}{x^2} \quad (3)$$

$$(\frac{\mu_0 A N_1 N_2}{2}) \frac{V}{x^2} \quad (4)$$

PardazeshPub.com

-۷۳ یک موتور شنت از یک منبع 15 V ولتی تغذیه شده و در حالت بی‌باری با سرعت 0 rad/s می‌چرخد. وقتی که موتور با ولتاژ 20 V ولت تغذیه شده و بار مکانیکی را تامین می‌کند سرعت آن 1800 rpm می‌شود. جریان آرمیچر در این حالت 10 A آمپر است. مقدار تقریبی $\frac{500I_{sh}}{3+I_{sh}}$ چند دور بر دقیقه است؟ (مشخصه مغناطیسی ماشین در سرعت 1800 rpm به صورت $E = 1800$ فرض می‌شود. از افت مقاومت آرمیچر صرف‌نظر می‌شود).

۱۸۲۵ (۴)

۱۶۲۰ (۳)

۱۲۵۰ (۲)

۱۱۲۵ (۱)

-۷۴ توزیع فضایی هارمونیک اصلی پدید آمده از تحریک سیم‌پیچی‌های استاتور یک موتور القایی به شکل $B_1(\theta) = B_m \cos 2\theta$ است. دو هارمونیک بعدی که میدان گردان پدید می‌آورند توزیع میدان را از شکل سینوسی خارج می‌کنند. اگر جهت چرخش میدان اصلی در جهت مثبت مثلثاتی باشد سرعت هر یک از دو میدان چند دور در دقیقه است؟ فرکانس تغذیه موتور 42 Hz است.

-۶۳۰ و 3780 (۴)-۲۵۲ و 420 (۳)-۵۵۴ و 360 (۲)-۱۸۰ و 252 (۱)


-۷۵ مشخصه مغناطیسی ماشین dc در شکل مقابل داده شده است. ماشین به صورت یک ژنراتور کمپوند شنت بلند کار می‌کند. ولتاژی بی‌باری ژنراتور 25 V ولت و ولتاژ با باری ژنراتور با جریان آرمیچر 6 A آمپر 240 ولت است. مقاومت آرمیچر 25 mΩ اهم و تعداد دورهای سیم‌پیچی میدان شنت بروی هر قطب 100 است. از اثر عکس‌العمل آرمیچر صرف‌نظر می‌شود. تعداد دورهای لازم برای سیم‌پیچی میدان سری با تقریب نقصانی چقدر است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

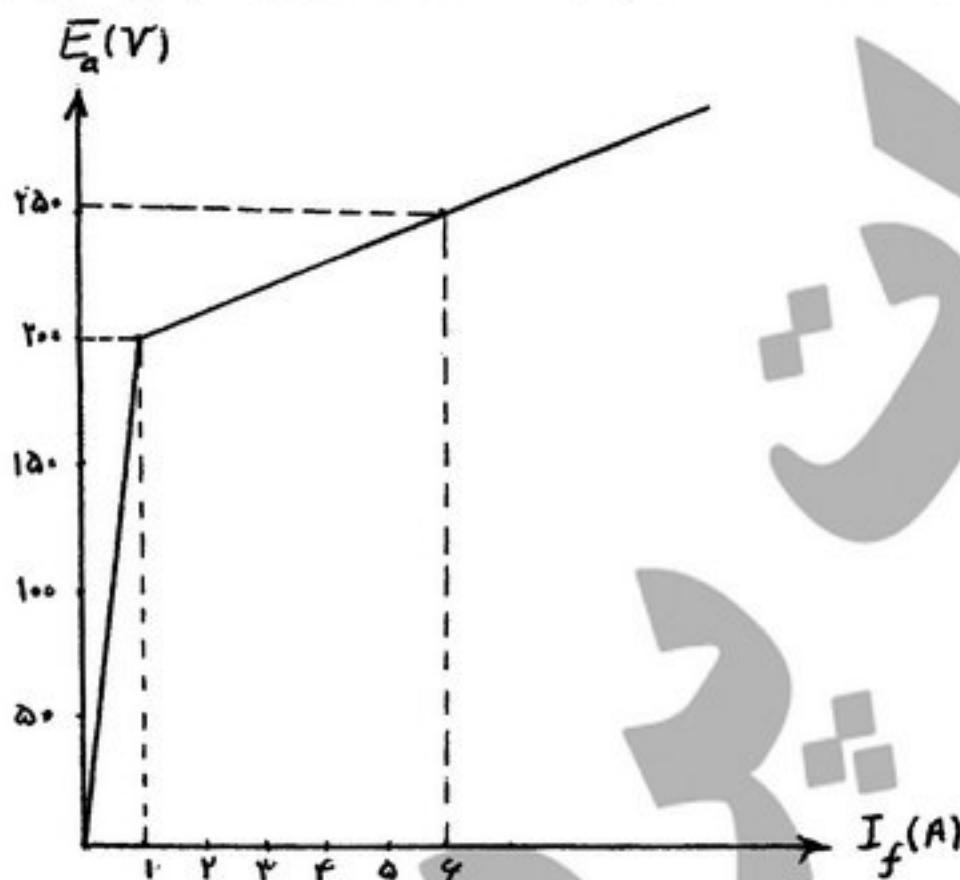

-۷۶ در میدان الکتریکی تولید شده توسط یک بار خطی بینهایت طویل واقع بر محور z با چگالی خطی $\frac{C}{m}$ ، از سطحی با مشخصات

$$\pi r^2 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6} \quad \text{و} \quad \varphi \leq 2\pi \leq 0 \quad \text{چه مقدار شار الکتریکی عبور می‌کند؟}$$

(۱) $\pi(1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$ (۲) $2\pi(\sqrt{2} - 1)$ (۳) $\pi(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (۴) $\pi(\sqrt{2} - 1)$

-۷۷ روی یک صفحه (دیسک) دایره شکل به شعاع a چگالی جریان سطحی گردشی (A/m) $\vec{K} = 2r\hat{\varphi}$ بوقرار است که در آن r فاصله از مرکز دایره می‌باشد. اندازه گشتوار دو قطبی مغناطیسی (Magnetic Dipole Moment) این دیسک برابر است با:

$$\frac{\pi a^4}{4} \quad (۱) \quad \frac{\pi a^4}{2} \quad (۲) \quad 2\pi a^4 \quad (۳) \quad \frac{\pi a^4}{4} \quad (۴)$$

-۷۸ بار الکتریکی Q در بالای صفحه‌ی هادی بینهایت به فاصله d از آن قرار گرفته است. فرض کنید نقطه O در صفحه‌ی هادی در محل کوتاه‌ترین فاصله نسبت به بار باشد. به مرکز O دایره‌ای در صفحه‌ی هادی ترسیم می‌کنیم. اگر شعاع دایره a باشد، مطلوبست محاسبه a به قسمی که داخل این دایره یک چهارم کل بار القائی صفحه‌ی هادی بینهایت وجود داشته باشد.

$$\frac{\sqrt{7}}{3}d \quad (۱) \quad \frac{\sqrt{5}}{3}d \quad (۲) \quad \frac{\sqrt{3}}{3}d \quad (۳) \quad \frac{\sqrt{2}}{3}d \quad (۴)$$

-۷۹ در فضای خالی در ناحیه کروی a مغناطیس شدگی با چگالی یکنواخت $\hat{z} \cdot \vec{M} = M_0 z \hat{z}$ موجود است. مقدار تابع پتانسیل مغناطیسی اسکالر V_m ناشی از این مغناطیس شدگی در نقطه $(r = 2a, \theta = \frac{\pi}{4}, \varphi = 0)$ چقدر است؟ (فرض کنید مرجع پتانسیل در بینهایت است).

$$\frac{M_0 a \sqrt{2}}{24} \quad (۱) \quad \frac{M_0 a \sqrt{2}}{6} \quad (۲) \quad \frac{2M_0 a \sqrt{2}}{3} \quad (۳) \quad \frac{M_0 a}{3} \quad (۴)$$

-۸۰ بین صفحات مسطح خازنی که در $z = 0$ و $z = d$ قرار دارند، ماده‌ای عایق با $(1 + \frac{z^2}{d^2}) \epsilon_0 \epsilon_r$ قرار دارد. اگر چگالی بار سطحی روی صفحات این خازن $\pm \rho_s \left(\frac{C}{m^2} \right)$ باشد، اختلاف ولتاژ بین صفحات خازن چقدر است؟

$$\frac{\rho_s \pi d}{4\epsilon_0} \quad (۱) \quad \frac{2\pi \rho_s d}{\epsilon_0} \quad (۲) \quad \frac{\rho_s}{2\pi \epsilon_0} \quad (۳) \quad \frac{\rho_s d}{2\epsilon_0} \quad (۴)$$


-۸۱ محور یک آهنربای دائمی میله‌ای همانند شکل بر محور z منطبق است. یک حلقه سیم نازک از جنس ماده‌ی غیر مغناطیسی که به صورت مدار باز است از $z = 0$ با سرعت ثابت v در راستای z های مثبت به آرامی به حرکت در می‌آید. ولتاژ مدار باز دو سر حلقه سیم $v_{oc}(t)$ در زمانهای بزرگ چه رابطه‌ای با زمان t خواهد داشت؟

$$\frac{1}{t^4} \quad (۱)$$

$$e^{-t} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{t^2} \quad (۳)$$

$$e^{-vt} \quad (۴)$$

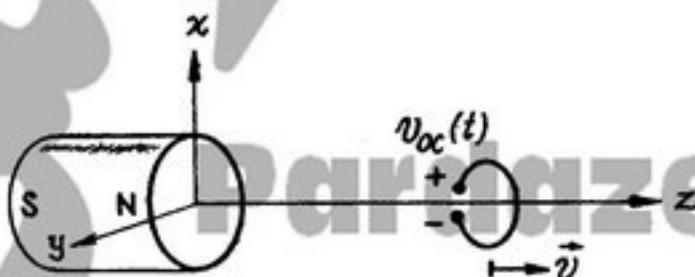

-۸۲ پوسته کروی توخالی از ماده‌ای رسانا بدون بار اولیه به شعاع a هم مرکز با مبدأ مختصات که زمین نشده است، مفروض است. بار مثبت q_1 خارج کرده در فاصله R_1 از مرکز کوه روی محور x ها قرار دارد. بار منفی q_2 داخل کرده با قدر مطلق $\frac{a}{R_1} q_1$ در فاصله

$$\frac{a}{R_1} = R_2 \text{ از مرکز روی محور } x \text{ های مثبت قرار دارد. پتانسیل خارج پوسته کروی در نقطه‌ای به فاصله } x \text{ از مرکز پوسته چقدر است؟}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_1}{|x - R_1|} - \frac{q_2}{|x - R_2|} \right\} \quad (2)$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_1}{|x - R_1|} - \frac{q_2}{|x - R_2|} + \frac{q_2}{|x|} \right\} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_1}{|x - R_1|} \right\} \quad (1)$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{q_1}{|x - R_1|} + \frac{q_2}{|x - R_2|} \right\} \quad (3)$$

-۸۳ کابل هم محور به شعاع‌های $b > a$ و $b < a$ مفروض است. محور این کابل برمحور z ها منطبق است. در فضای بین دو رسانا ناحیه اول $0 < y < b$ و ناحیه دوم $b < y < a$ به ترتیب از مواد با نفوذپذیری مغناطیسی (پرمابلیتی) μ_1, μ_2, μ_3 پر شده است. اگر جریان I در جهت \hat{z} از رسانا داخلی عبور کند، چگالی شار مغناطیسی در دو ناحیه را به دست آورید.

$$\bar{B}_1 = \bar{B}_2 = \frac{\gamma \sqrt{\mu_1 \mu_2}}{(\mu_1 + \mu_2)^2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad (2)$$

$$\bar{B}_2 = \frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad \bar{B}_1 = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad (1)$$

$$\bar{B}_1 = \bar{B}_2 = \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad (4)$$

$$\bar{B}_2 = \frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad \bar{B}_1 = \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} \frac{I}{\pi r} \hat{\phi} \quad (3)$$

-۸۴ یک توزیع بار خطی با چگالی بار $\rho = \begin{cases} +\lambda & ; 0 < z < l \\ -\lambda & ; -l < z < 0 \end{cases}$ که در آن λ یک عدد ثابت است، در نظر می‌گیریم. اندازه گشتوار دو

قطبی (Dipole Moment) این توزیع بار برابر است با:


$$4\lambda l^3 \quad (4)$$

$$\frac{\lambda l^2}{2} \quad (3)$$

$$2\lambda l^3 \quad (2)$$

$$\lambda l^3 \quad (1)$$

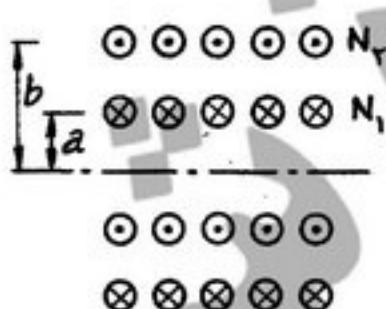-۸۵ دو سیم‌بیچی خیلی بلند متعددالمحور به شعاع‌های a و b با جریان‌های یکسان $I = 1A$ در جهت‌های نشان داده شده و تعداد دور سیم‌بیچی‌ها در واحد طول به ترتیب N_1 و N_2 مطابق شکل مفروض هستند. انرژی کل مغناطیسی ذخیره شده در واحد طول چقدر است؟



$$\mu_0 \pi (a^2 N_1^2 + b^2 N_2^2 + N_1 N_2 ab) \quad (2)$$

$$\mu_0 \pi \left(\frac{1}{2} a^2 N_1^2 + \frac{1}{2} b^2 N_2^2 - 2 N_1 N_2 a^2 \right) \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \mu_0 \pi (a^2 N_1^2 + b^2 N_2^2 + 2 N_1 N_2 a^2) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \mu_0 \pi (a^2 N_1^2 + b^2 N_2^2 - 2 N_1 N_2 a^2) \quad (3)$$

-۸۶ نسبت انرژی الکتریکی W لازم برای تشکیل یک لایه بار الکتریکی در فضای خالی بین دو سطح کروی $r = a$ و $r = 2a$ با چگالی حجمی ثابت ρ به کل بار الکتریکی Q موجود در لایه چقدر است؟

$$\frac{W}{Q} = \frac{21 a^2 \rho_0}{35 \epsilon_0} \quad (۱)$$


$$\frac{W}{Q} = \frac{25 a^2 \rho_0}{48 \epsilon_0} \quad (۲)$$

$$\frac{W}{Q} = \frac{47 a^2 \rho_0}{70 \epsilon_0} \quad (۳)$$

$$\frac{W}{Q} = \frac{15 a^2 \rho_0}{24 \epsilon_0} \quad (۴)$$

-۸۷ در فضای خالی در صفحه xy یک حلقه سیم به شکل دایره و دیگری به شکل نیم دایره همانند شکل بر روی یکدیگر منطبق شده‌اند.

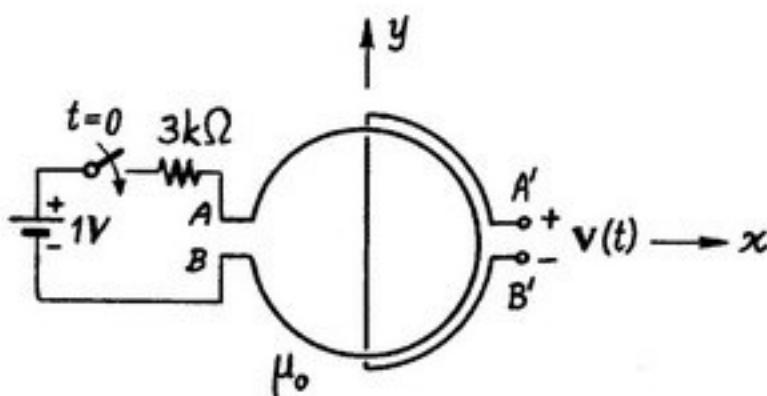سیم‌ها از جنس رسانای غیرمغناطیسی فرض می‌شوند. در حالتی که سرهای $A'B'$ باز هستند، اندوکتانس دیده شده از سرهای AB برابر H_m / Ω است. ولتاژ مدار باز $v(t) = v_0 \sin(\omega t)$ برای $t \geq 0$ پس از بسته شدن کلید) کدام است؟



$$\frac{1}{6} \exp\left(-10^{10} \frac{t}{2}\right) \quad (۱)$$

$$-\frac{1}{6} \exp\left(-10^{10} \frac{t}{2}\right) \quad (۲)$$

$$-\frac{1}{2} \exp\left(-10^{10} \frac{t}{2}\right) \quad (۳)$$

$$\frac{1}{2} \exp\left(-10^{10} \frac{t}{2}\right) \quad (۴)$$

-۸۸ در فضای خالی تابع پتانسیل الکتریکی در ناحیه‌ی داخل کره‌ای به شعاع ۳ متر به صورت $V(x,y,z) = 6x^2 - 5y + 4z^2$ داده شده است.

$$\left(\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \frac{F}{m} \right) \quad (۱)$$

$$-4 nC \quad (۲)$$

$$-10 nC \quad (۳)$$

$$-20 nC \quad (۴)$$

$$-80 nC \quad (۵)$$

-۸۹ یک استوانه نامتناهی از جنس ماده‌ای دیامغناطیس (diamagnetic) با $\mu_r = \frac{1}{2}$ یک دستگاه مختصات استوانه‌ای را اشغال کرده است. روی سطح $r = 2a$ جریان سطحی الکتریکی با چگالی ثابت $\frac{A}{m}$ در جهت $\hat{\phi}$ در گردش است. مطلوب است تعیین چگالی جریان مقید (bound) سطحی روی استوانه دیامغناطیس یعنی روی $r = a$ بر حسب


$$-\frac{A}{m} \quad (۱)$$

$$+\frac{A}{m} \quad (۲)$$

$$+\hat{\phi} \quad (۳)$$

-۹۰ دو نقطی نشان داده شده در شکل توسط عامل خارجی از بین نهایت به مجاورت بار نقطه‌ای q واقع در مبدأ مختصات آورده می‌شود. محل نهایی دو نقطی به قسمی است که بار $+q$ در $x = 2m$ و بار $-q$ در $x = 1m$ قرار می‌گیرد. اگر $q = 1\mu C$ باشد، آنگاه کار عامل خارجی چند میلی‌ژول بوده است؟
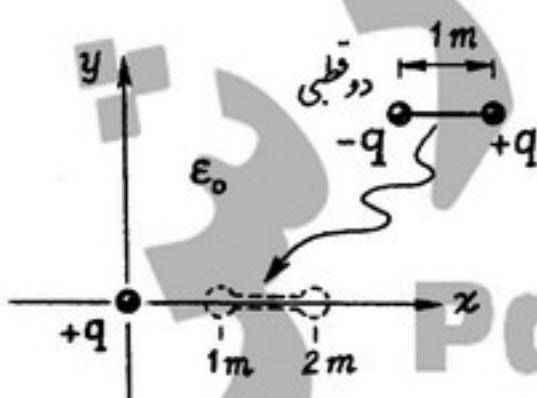
$$\left(\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \frac{F}{m} \right) \quad (۱)$$



$$-13/5 \quad (۱)$$


$$-4/5 \quad (۲)$$

$$+4/5 \quad (۳)$$

$$+13/5 \quad (۴)$$

یک سنسور فشار خون به شکل زیر ساخته شده است. بدون اعمال فشار مقاومت برابراند و در اثر اعمال فشار طول سیم‌ها تغییر می‌کند. اگر قدر مطلق میزان تغییرات طول سیم‌ها در اثر اعمال فشار یکسان باشد و در حداقل فشار قابل اندازه‌گیری این مقدار 10° درصد طول اولیه سیم‌ها باشد و فاکتور گیج (gagefactor) آنها برابر ۲ باشد محدوده‌ی تغییرات ولتاژ خروجی و حساسیت نسبی خروجی به تغییرات طول سیم‌ها چقدر است؟ (بلوک A یک آمپلی فایر تفاضلی با گین 50×10^3 است).

-۹۱

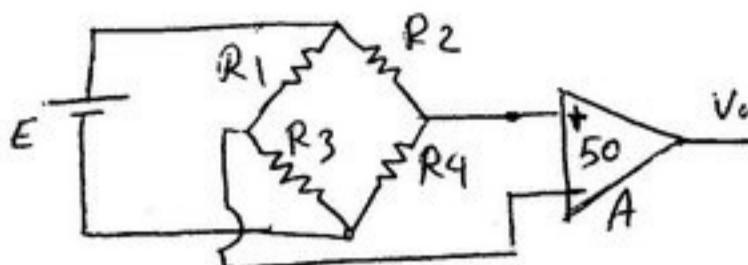





$$100 \pm 5 E \quad (1)$$

$$100 \pm 10 E \quad (2)$$

$$1 \pm 5 E \quad (3)$$

$$1 \pm 10 E \quad (4)$$

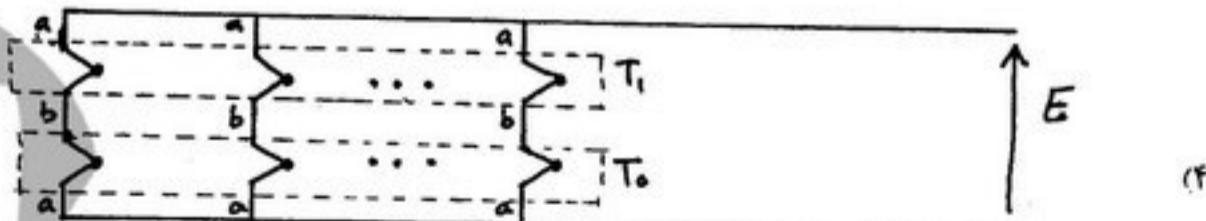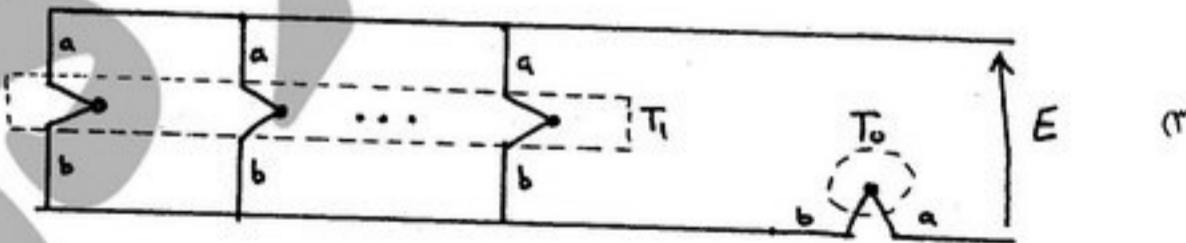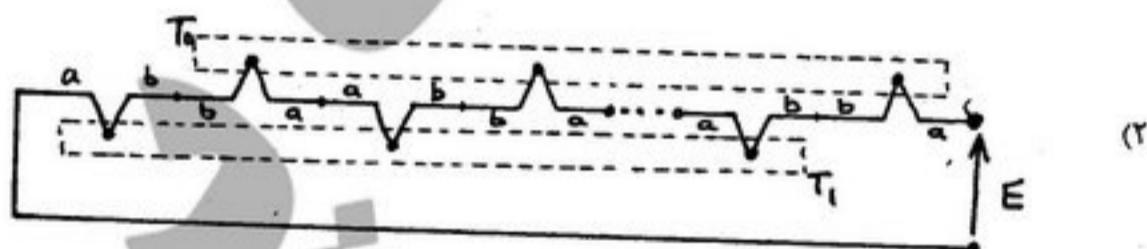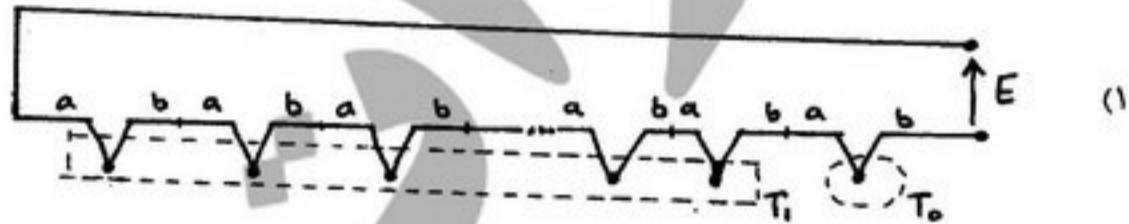-۹۲ کدام یک از روش‌ها، برای افزایش حساسیت اندازه‌گیری دما با ترموموکوپل صحیح است؟



-۹۳ حساسیت یک استرین گیج (Strain Gage) ساخته شده از نوعی آلیاژ فلزی که در یک دستگاه ثبت منحنی تغییرات فشار خون داخل بطنی به کار رفته $2/1$ می‌باشد. اگر ضریب پواسون این آلیاژ 25×10^{-6} باشد، میزان تغییرات نسبی پیزورزیستانس آن به تغییرات نسبی طولش چقدر است؟


۳/۶ (۴)

۱/۵ (۳)


۱/۲ (۲)

۰/۶ (۱)

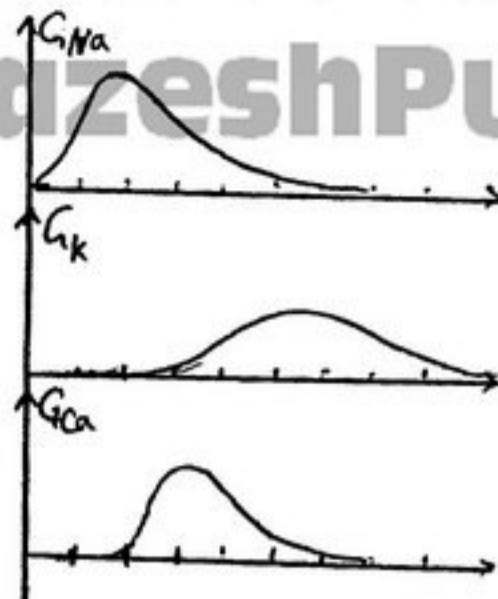۹۴- غشاء یک سلول فرضی دارای گیت‌های فعال سدیم، پتانسیم و کلسیم است. اگر این غشاء با یک تحریک بیشتر از آستانه تحریک شوند، مقدار هدایت گیت‌ها مطابق منحنی‌های زیر تغییر می‌کنند. مقادیر غلظت یونی در داخل و خارج سلول مطابق جدول زیر است. پتانسیل عمل ایجاد شده در این سلول به طور تقریبی به صورت کدام شکل خواهد بود؟



	يون	خارج	داخل
Na^+	۱۴۲	۱۰	
K^+	۴	۱۴۰	
Ca^{++}	۲/۴	۰/۰۰۱	
Cl^-	۱۰۳	۴	

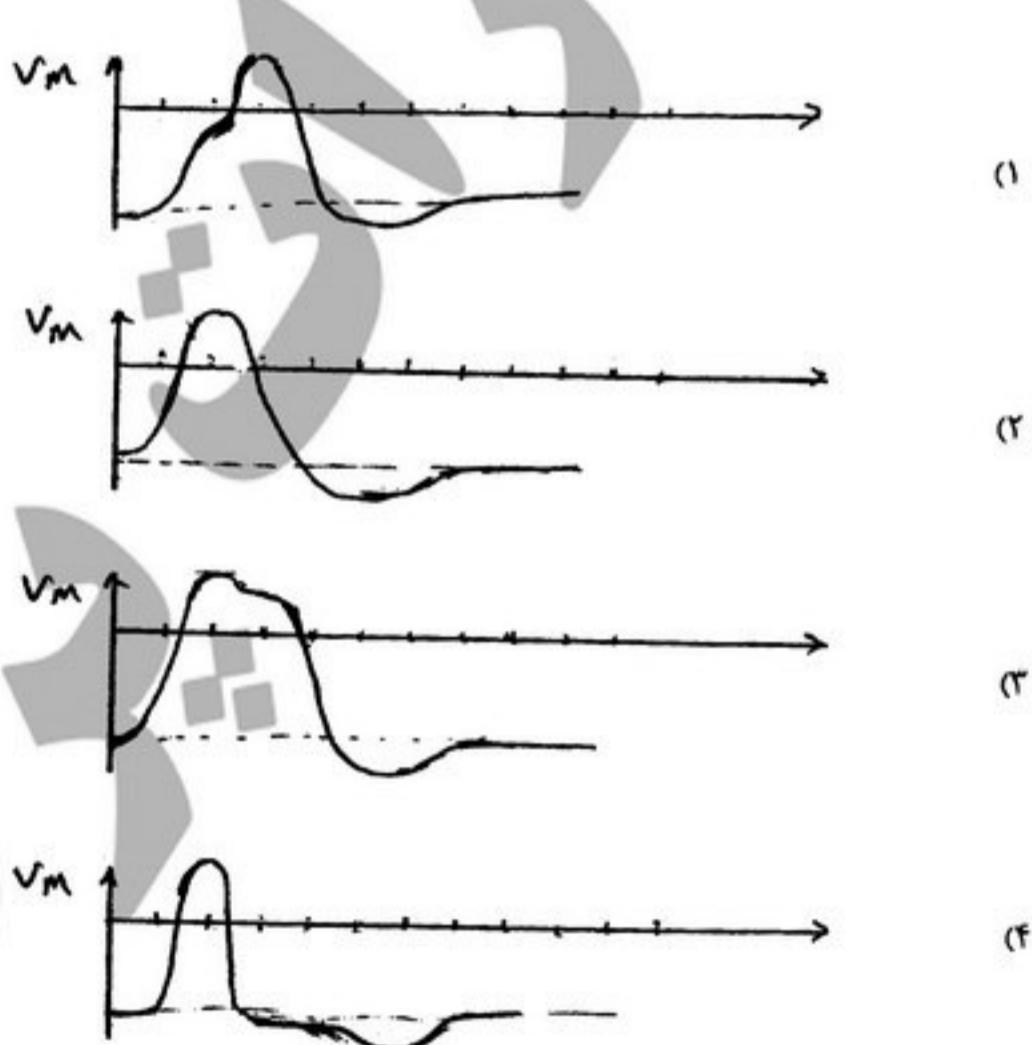

۹۵- با استفاده از یک دستگاه اسپیرومتر مانوری به صورت زیر توسط یک بیمار انجام شده است. ابتدا ۵ بار تنفس عادی داشته و سپس یک دم عمیق و یک بازدم عمیق انجام داده و سپس مجدداً ۳ تنفس عادی انجام داده است. اگر پارامترهای استخراج شده اسپیرومتری فرد به قرار زیر باشند، حجم کل هوای دمی فرد در این مانور بر حسب لیتر چقدر بوده است؟


$$\text{Litter } ۰/۴۵ = (\text{حجم جاری})$$

$$(\text{ظرفیت دمی}) \text{ لیتر } ۴/۱$$

$$(\text{حجم ذخیره بازدمی}) \text{ لیتر } ۱/۲$$

-۹۶ یک دانشجو هنگام ساخت یک دستگاه ECG، به جای یکی از مقاومت‌های شبکه ویلسن اشتباهاً مقدار $2R$ و بقیه مقاومت‌ها را R قرار داده است، مقدار ولتاژ اشتاقاق سینه‌ای را که او به دست می‌آورد بر حسب مقدار واقعی این ولتاژ (V_C) (اگر مقاومت‌ها درست انتخاب شده بودند) و سایر اشتاقاق‌ها به دست آورید.

PardazeshPub.com

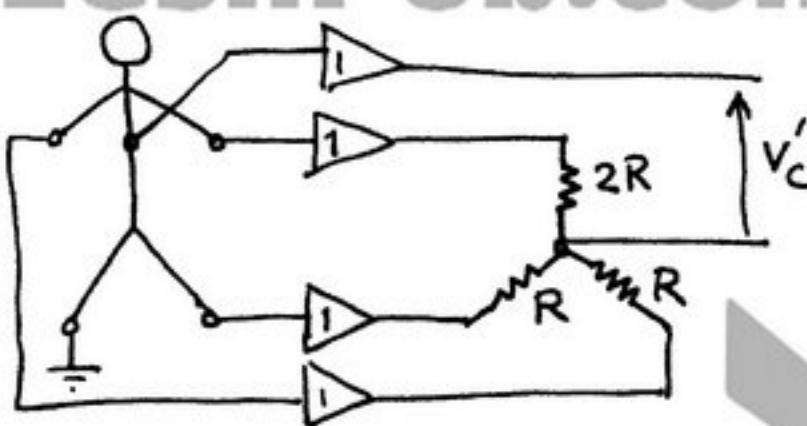

$$V'_C = V_C + \frac{I - III}{15} \quad (1)$$

$$V'_C = V_C + \frac{I + III}{5} \quad (2)$$

$$V'_C = V_C + \frac{I - II}{5} \quad (3)$$

$$V'_C = V_C + \frac{I + III}{15} \quad (4)$$


-۹۷ در مدار شکل رو به رو مقاومت‌های مورد استفاده از نوع $10\text{ k}\Omega$ باشند. نسبت ولتاژ مشترک وقتی که کلید در وضعیت (۱) است، نسبت به حالتی که کلید در وضعیت (۲) است در بدترین حالت، چقدر است؟

(۱) ۰/۰۲۵

(۲) ۳۳

(۳) ۴۰

(۴) ۴۹

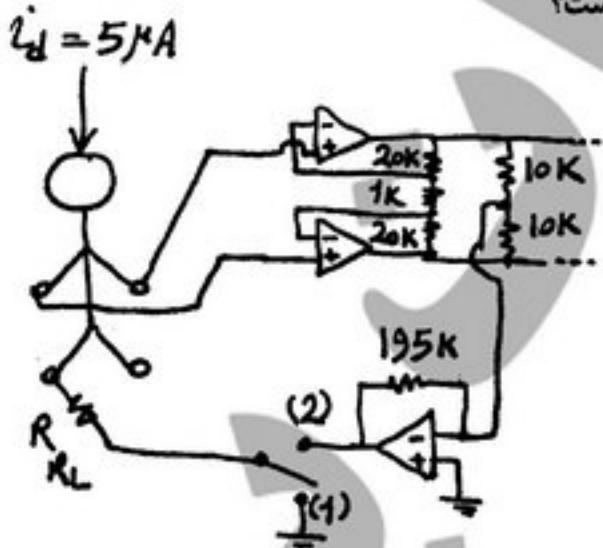


-۹۸ اگر سرعت هدایت عصب حسی $1/25$ برابر سرعت هدایت عصب حرکتی باشد، با استفاده از اطلاعات داده شده در شکل فاصله‌ی محل الکتروودگذاری از محل رفلکس عصبی در نخاع بر حسب متر چقدر است؟ (سرعت هدایت عصب حرکتی را 80 متر بر ثانیه فرض کنید.)

(۱) ۰/۹۶

(۲) ۱/۲

(۳) ۱/۴


(۴) ۱/۱۴

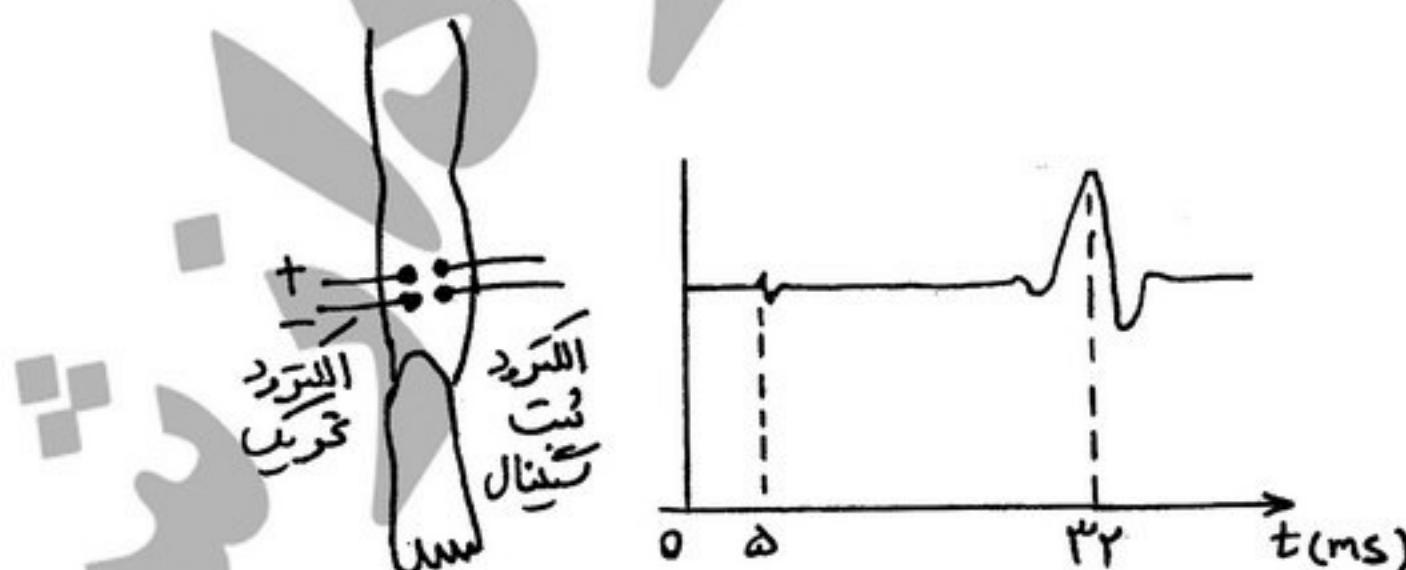

PardazeshPub.com



برای اندازه‌گیری دما، یک دماسنچ مطابق شکل زیر بر اساس اندازه‌گیری انرژی تابشی ساخته‌ایم. برای کالیبراسیون سیستم یک جسم به دمای 27°C را مقابل دستگاه قرار داده و ولتاژ خروجی را برابر 81 mV قرائت نموده‌ایم. اگر ولتاژ خروجی سیستم برای یک جسم دیگر 256 mV باشد، دمای جسم چند درجه سانتی‌گراد است؟

- (۱) ۳۶
(۲) ۸۵/۳
(۳) ۱۲۷
(۴) ۲۶۰/۳

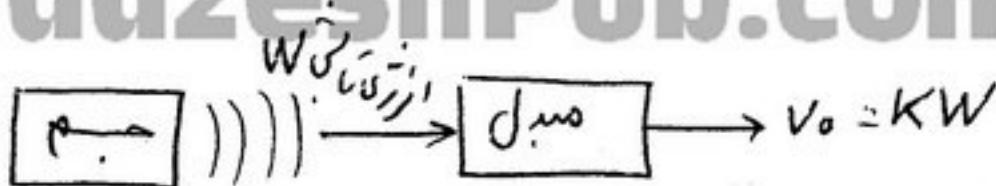


از یک سنسور خازنی تفاضلی سه سر به شکل رو به رو به عنوان سنسور اندازه‌گیری جابه‌جایی‌ها کوچک ناشی از حرکت‌های لرزشی یک عضله در مدار زیر استفاده شده است. حداکثر میزان جابه‌جایی (بر حسب میلی‌متر) که این سیستم بدون خطأ اندازه‌گیری کند، چقدر است؟ (گین تقویت‌کننده $A = 12/5$ و ولتاژ تغذیه‌ی پل $V_i = 2\sin(6/28 \times 10^3 t)$ ولت می‌باشد).



- (۱) ۰/۴
(۲) ۰/۸
(۳) ۱/۶
(۴) ۲

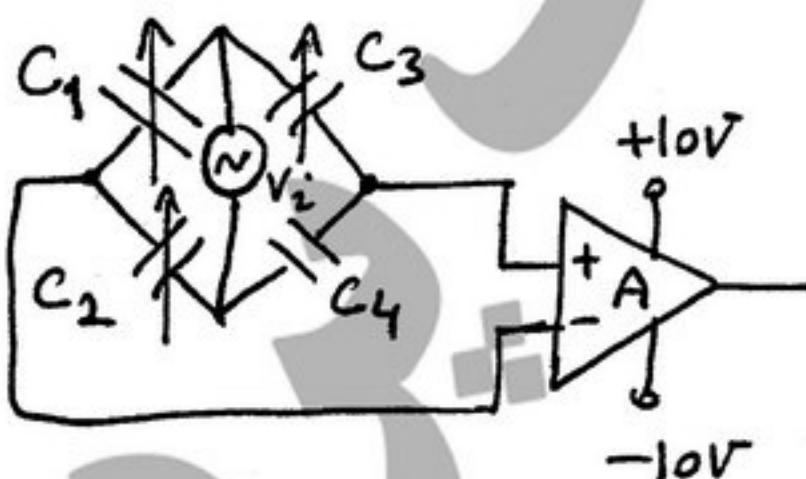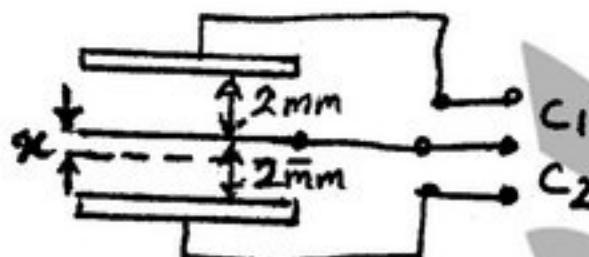

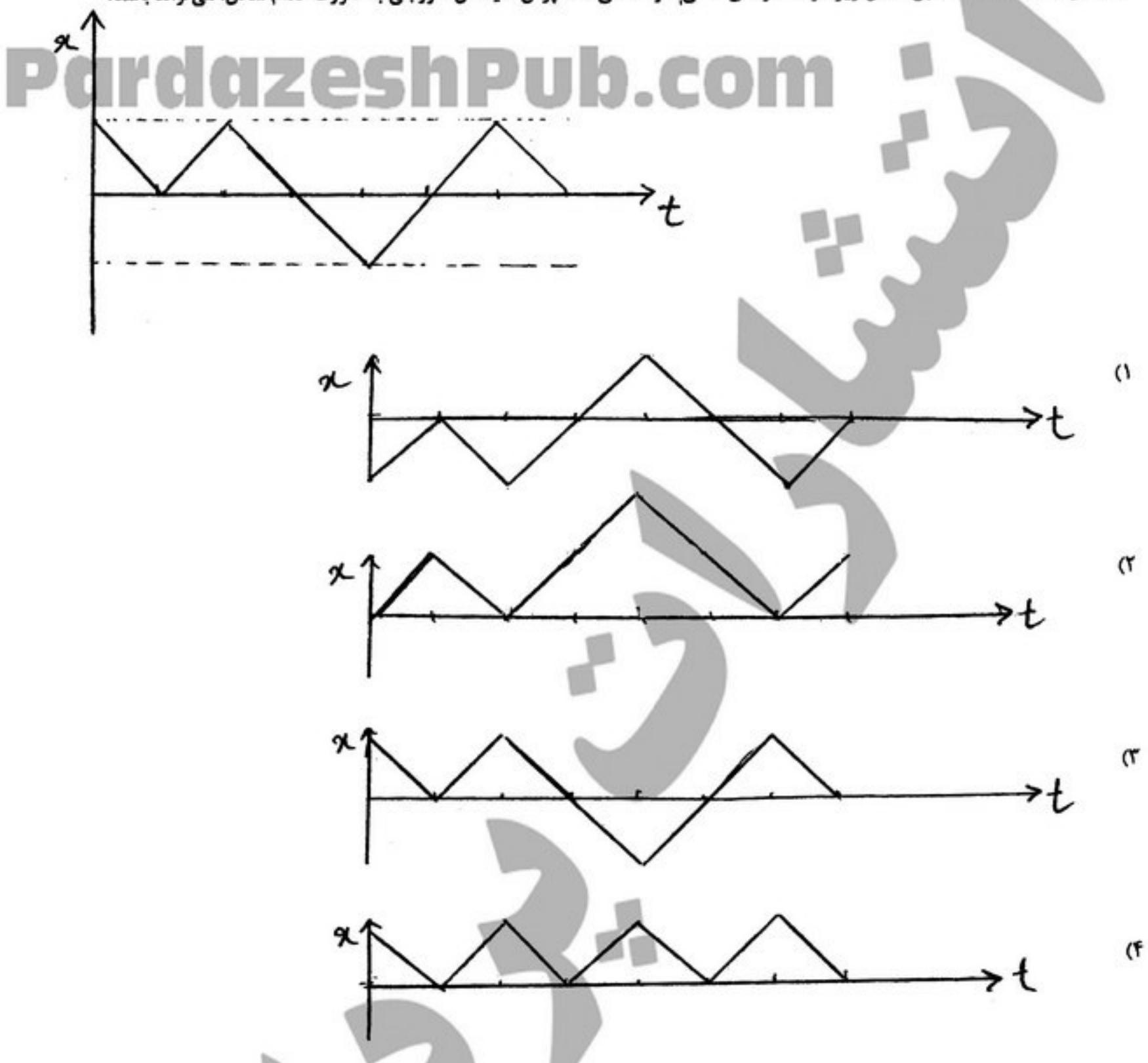هسته‌ی یک LVDT مطابق شکل زیر در محدوده‌ی خطی حرکت می‌کند، پوش سیگنال خروجی به صورت کدام شکل، می‌تواند باشد؟



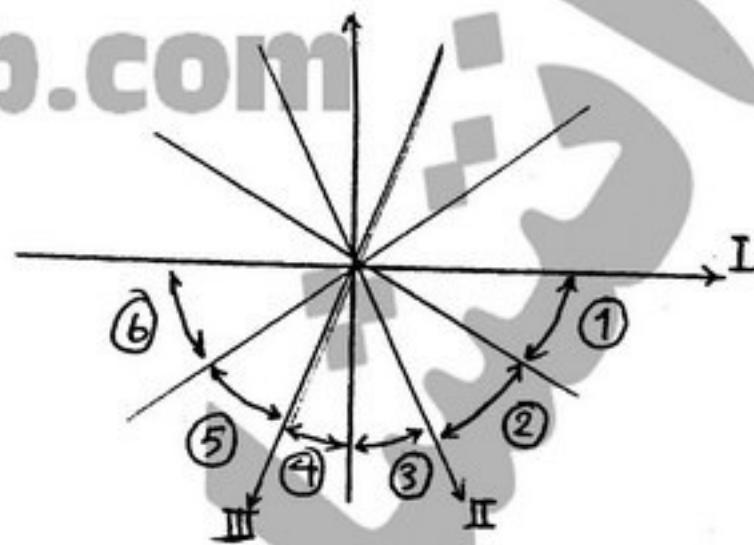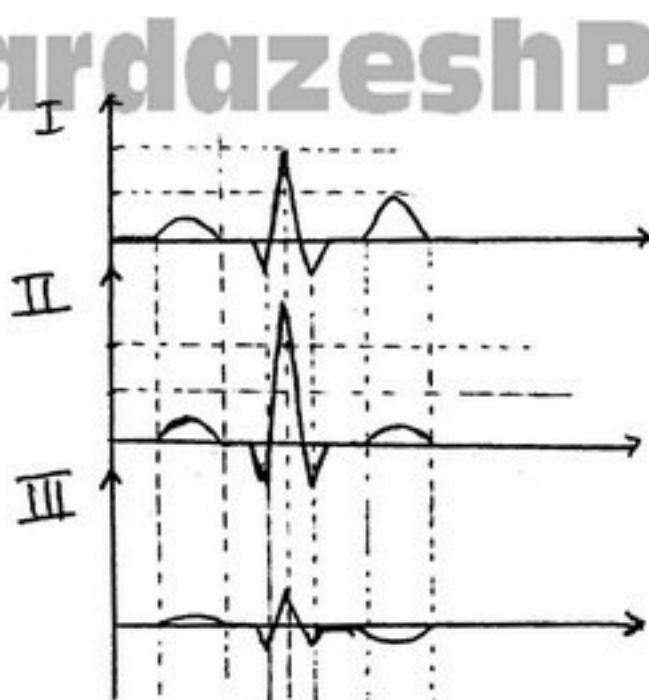۱۰۲- در شکل زیر اشتقةاچهای I، II و III از یک ECG داده شده‌اند وضعیت بردارهای قلبی در زمان موج R و موج T کدام است؟



(۱) موج R در ناحیه‌ی ۲ و موج T در ناحیه‌ی ۱ قرار می‌گیرد.

(۲) موج R در ناحیه‌ی ۱ و موج T در ناحیه‌ی ۲ قرار می‌گیرد.

(۳) موج R در ناحیه‌ی ۳ و موج T در ناحیه‌ی ۲ قرار می‌گیرد.

(۴) موج R در ناحیه‌ی ۲ و موج T در ناحیه‌ی ۳ قرار می‌گیرد.

۱۰۳- مدار شکل روبرو برای راهاندازی یک کریستال پیزوالکتریک به عنوان سنسور جابه‌جایی با مدار معادل نشان داده شده به کار گرفته شده است.

اگر حداکثر سرعت تغییرات $\frac{\mu\text{m}}{\text{s}}$ ۱۰۰ باشد، حداکثر قدر مطلق ولتاژ خروجی V_o بر حسب ولت چقدر است؟ (میزان جریان اشباع



معکوس ترانزیستور $I_s = 10^{-8} \text{ A}$ می‌باشد.)

(۱) ۰/۶

(۲) ۷/۲

(۳) ۲/۶

(۴) ۴/۸

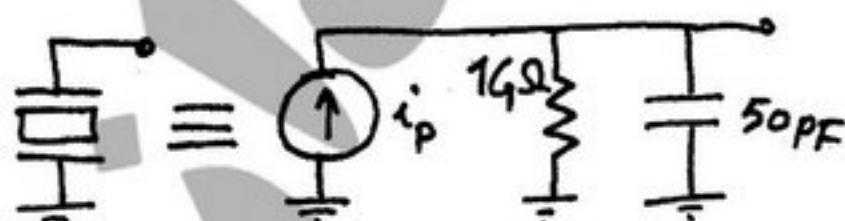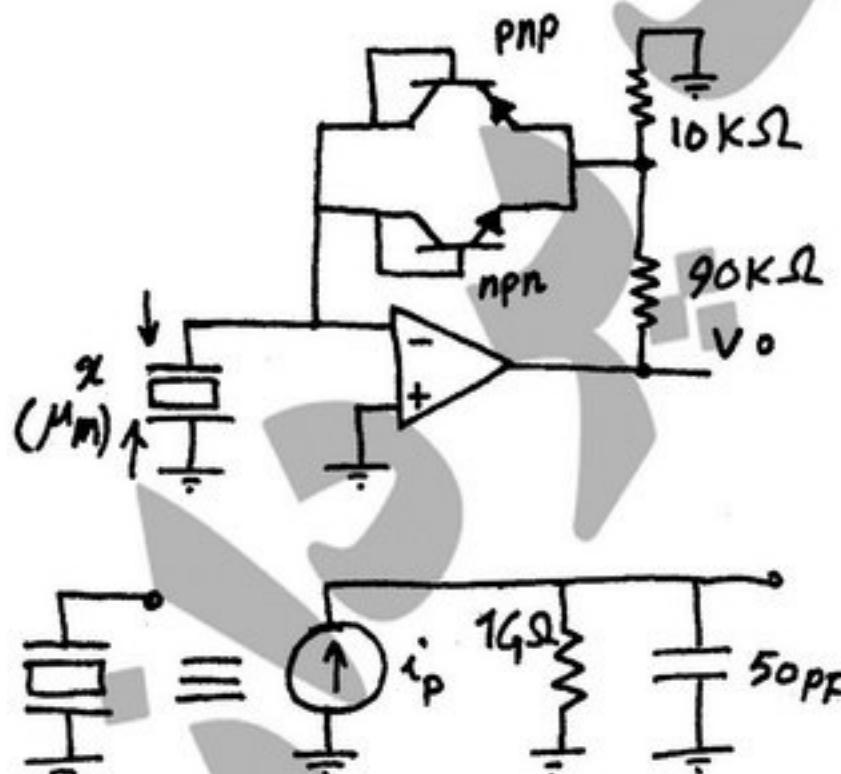


$$(\mu\text{A}) i_p = 100 \frac{d\chi}{dt}$$



- ۱۰۴ کدام یک از مدارات (A) یا (B) برای اندازه‌گیری توان نور تاییده شده به فوتودیودها مناسب است و خروجی V_o با توان نور تاییده شده (P) چه رابطه‌ای دارد؟

PardazeshPub.com

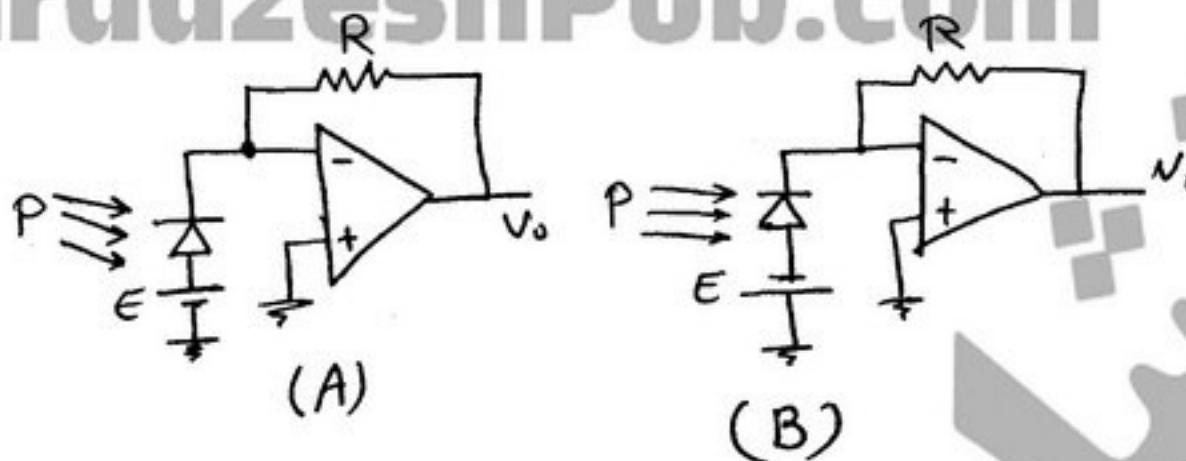


(۱) مدار (B) که $V_o = KP$ یک ضریب ثابت است.

(۲) مدار (A) که $V_o = KP$ یک ضریب ثابت است.

(۳) مدار (A) و (B) که $V_o = K_1 \log P + K_2$ مقادیر ثابتند.

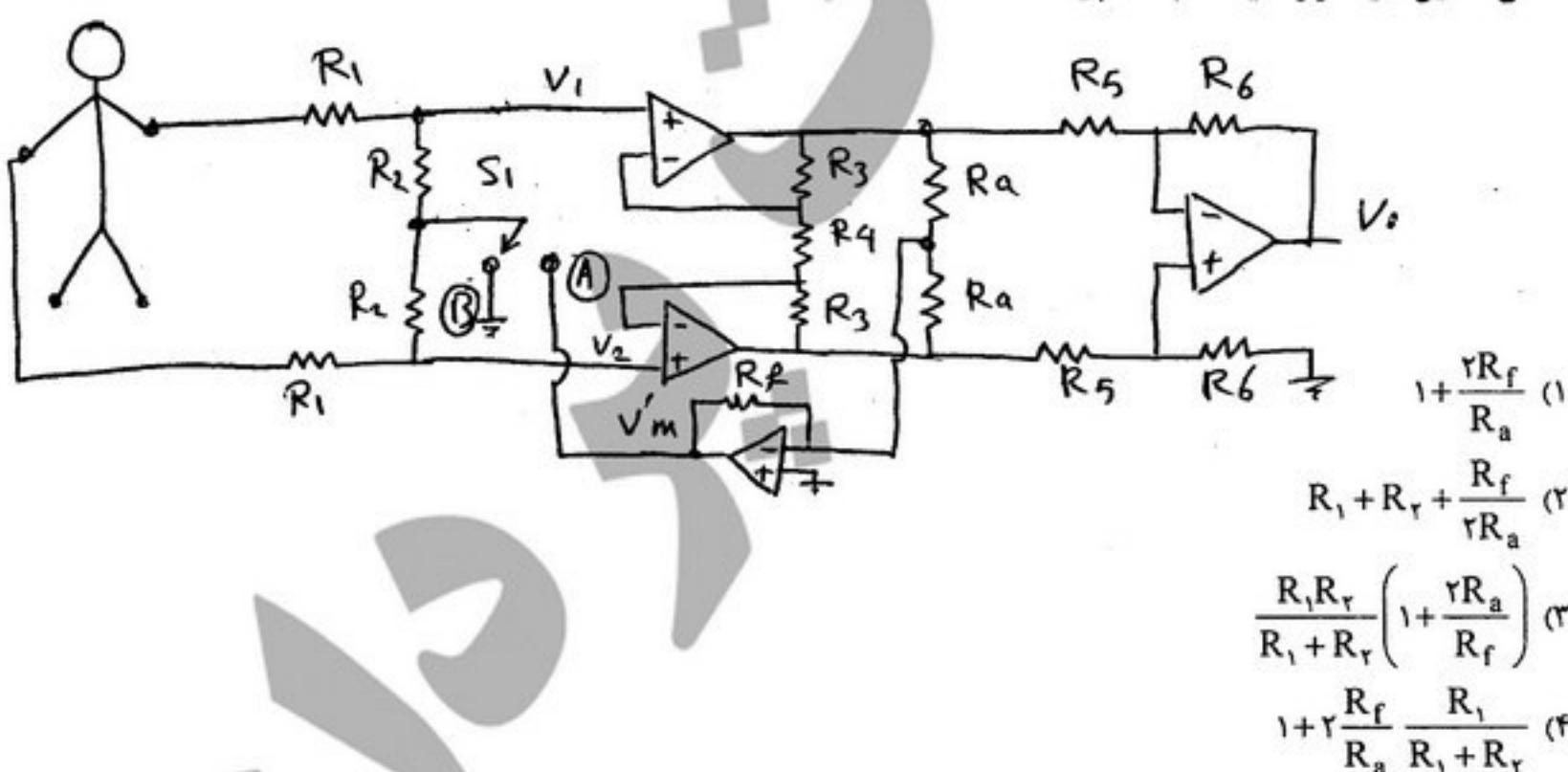(۴) مدار (A) و (B) که $V_o = K_1 \log P + K_2$ مقادیر ثابتند.

- ۱۰۵ مدار شکل زیر برای ثبت ECG طراحی شده نسبت ولتاژ مُد مشترک ورودی تقویت‌کنندهٔ تفاضلی وقتی که کلید S₁ در وضعیت B باشد به حالتی که این کلید در وضعیت A باشد، چیست؟



PardazeshPub.com